

RADJO-AMATOR POLSKI

MIESIĘCZNIK POPULARNO-TECHNICZNY

ROK 3

GRUDZIEŃ 1929

Nr 12

REDAKCJA I ADMINISTRACJA WARSZAWA, CHMIELNA 29, TELEFON 306-01.

KONTO P. K. O. 15.850. PRENUMERATA KWARTALNIE ZŁ. 5.

S P I S R Z E C Z Y

	Str.		Str.
1. Estetyka radjoodbiornika— <i>Lech Niemojewski</i>	1398	7. Nadawcze układy krótkofalowe— <i>Rogala</i>	1424
2. Przystawka na fale krótkie— <i>Inż. K. Siennicki</i>	1400	8. Komórka fotoelektryczna <i>Philipsa—Z. C.</i>	1429
3. Zjawisko Störmera (z cyklu właściwości fal b. krótkich)— <i>Wł. Arn. Trembiński</i>	1404	9. Zasilacz dużej mocy prądu zmiennego— <i>J. B.</i>	1432
4. Samopiszcząca Sonda ultradźwiękowa— <i>J. Odyniec</i>	1407	10. Komunikaty	1436
5. Lampy głośnikowe— <i>Inż. J. Braun</i>	1414	11. Drobiazgi praktyczne	1440
6. Gramofon elektryczny— <i>Zb. Surowska</i>	1418	12. Ze świata	1442
		13. Co nam oferują radjo-firmy	1444
		14. Spis radjotechnicznych stacji krótkofalowych świata	1446
		15. Odpowiedzi redakcji	1448

Od redakcji.

Wypuszczamy w świat nr 12 naszego pisma z roku bieżącego (a 27-my od założenia), wypada więc rzucić okiem wstecz i wprzód. Przeglądając, zaliczony w końcu zeszytu, spis rzeczy za cały rok ubiegły widzimy bogaty zbiór materiału, do którego wszystkie dziedziny teorii i praktyki radioamatorskiej. Z przyjemnością widzimy, że znalazły w nim uwzględnienie, wszystkie najnowsze poruszenia myśli radjotechnicznej nurtujące na szerokim świecie i to współcześnie z czołowym piśmami radioamatorskimi świata. Jak się to dzieje—to sekret redakcji, ale kto nie wierzy—może sprawdzić porównując R.A.P. z kilkunastu najlepszych piśmami. Przekona się, że idziemy równolegle z niemi w aktualności poruszanych przez nas zagadnień. O tak—porównajcie i porównujcie jak najwięcej i jak najsumiennie, bo porównania te wypadną na naszą korzyść, tak pod względem formy jak i treści. Z dumą stwierdzamy, że pod tym względem stoimy w jednym rzędzie z najlepszymi piśmami świata, chociaż pracujemy w warunkach bez porów-

niań cięższych. Ustępujemy im w objętościach, w cenie nawet, która zależy od nakładu, ale nie w treści, nie w rysunkach.

Pokrzepieni wynikiem całorocznej pracy, radośnie i z ufnością rozpoczniemy rok nowy. W tym nowym roku zamierzamy nieco więcej miejsca poświęcić fałom krótkim i to w dwóch kierunkach: 1°—w kierunku rozszerzenia i pogłębienia ruchu amatorskiego (nadawczo-odbiorczego) i 2°—w kierunku stworzenia polskiej propagandy krótkofalowej radjofonicznej: propagandy narodowo-kulturalnej przeznaczony dla emigracji polskiej. Te dwa punkty chcemy wysunąć na czoło naszego programu, jako sprawy o doniosłym znaczeniu państwowym, a dotąd przez ogół polski zaniedbane. Poza tem w dalszym ciągu będziemy rozwijać dotychczasową misję szerzenia wiedzy radjotechnicznej i zamiłowania do niej, co jest równoznaczne z rozszerzaniem w społeczeństwie nietechnicznym technicznego sposobu myślenia, a więc modernizowaniem jego.

Takim jest nasz program. W przedświadczeniu, że jest dobry—zamykamy numer i rok życzeniem—WESOŁEJ GWIAZDKI!

Estetyka radjoodbiornika

Pragnąc oświecić zupełnie zaniedbaną zarówno w przemyśle jak i w prasie radiowej kwestję piękna skrzynek radiowych, zwróciliśmy się z prośbą o wypowiedzenie się w tej kwestji do wybitnego estety prof. Lecha Niemojewskiego. Opinia jego wypowiedziana w artykule poniższym o formach skrzynek aparatów radiowych, będących w handlu — jest ujemna. Zarzuca im brak oryginalności, banalne naśladownictwo mebli.

Wypada mi napisać parę słów o pięknie aparatów radiowych. Sądzę, że odbiornik jest takim samym sprzętem, jak tyle innych w naszym mieszkaniu i należą mu się takie same prawa, ale i takie same wymagania musi on zaspokoić. Estetyka wnętrza mieszkalnego winna zatem upomnieć się o swoje prawa. Dlatego czuję się zmuszony odwołać do cierpliwości moich czytelników i prosić o chwilę uwagi na temat ogólniejszy. Większość przedmiotów znajdujących się w naszym mieszkaniu spełnia zupełnie określone funkcje. Im lepiej je spełniają, tem chętniej się niemi posługujemy. Lecz poza swym utylitaryzmem mogą jeszcze zadowalać pewne, wrodzone każdemu człowiekowi poczucie piękna. Niestety, rzadko się zdarza żeby to uczucie, tak naturalne, występowało we właściwej formie. Ludzie cywilizacji XX wieku cierpią na przerost istotnych potrzeb estetycznych wskutek tego, że odbierają ustawicznie bardzo różnorodne wrażenia o podłożu wybitnie estetyzującym. Literatura, teatr, kino na każdym kroku podsuwają całe mnóstwo wrażeń, które nie mogą znaleźć odpowiednika w codziennem życiu mieszczaucha czy wieśniaka. Stąd wypływają najrozmaitsze snobistyczne zachcianki ciągnące za sobą zmożone imitacji. Szczerość, matka wszelkiej prawdziwej sztuki, zajmuje coraz ciśniejszy kącik w naszym życiu. Przysłowio-
we „farbowane lisy” rozpanoszyły się nadobrze. Wynalazek doby wojennej, oślawiona namiastka czyli tak zwany po niemiecku Erztatz, nie zwiądzł z nastaniem czasów normalnych, lecz jak wszelki chwast pełni się bujnie po niwach zaniedbanej cywilizacji i kultury estetycznej.

Co to ma do skrzynki radiowej? Bardzo wiele. Skrzynka, jak każdy sprzęt musi posiadać pewną formę. Forma ta jest ponie-

kąd zależna od wewnętrznej instalacji, jest jej konsekwencją, uzupełnieniem. Instalacja stanowi jej treść. Wszelkie przejawy supremacji formy nad treścią są oznaką dekadentyzmu. Dekadentyzm w sztuce — to śmierć. Wiek dwudziesty, stulecie wynalazków wytworzył całe mnóstwo nowych form, że wymienię tak bardzo rozpowszechnione, jak dajmy nato samochody, motocykle, samoloty, gramofony i całe mnóstwo innych. Formy te kształtowane są w myśl pewnych konieczności konstrukcyjnych, dlatego są nowe, inne niż to wszystko cośmy dotychczas mieli możność oglądać. Człowiek po wsze czasy był i będzie żądny nowości. Dlatego, że te rzeczy są zupełnie nowe, inne dlatego się podobają. Zrozumiały tę tajemnicę dawno wszystkie fabryki samochodów, które idąc w ślady paryskich dyktatorów mody wypracowują na każdy sezon nowe modele. Ponieważ jednak żywot auta jest cokolwieczek dłuższy niż sukienki dancingowej, przeto unika się tutaj podstawowego czynnika mody t. j. ekstrawagancji. Auto jest za drogie na to, aby puszczać się na niepoważne wybryki tworząc modele seryjne, co innego gdy jakiś zwarzowany milioner każe sobie zrobić limuzynę na wzór karety koronacyjnej Napoleona. To jego sprawa. Jest na to dość bogaty ażeby sobie utrudniać życie.

Gdy sięgniemy po stare katalogi i zestawimy przegląd retrospektywny karoseryj, to z łatwością dostrzeżemy linię rozwojową sylwetki auta, zobaczymy że idzie ona konsekwentnie ku pewnej dojrzałości formy. Przyczem nie szuka źródeł piękna poza swoją dziedziną. Fotel czy strapontin nie usiłuje wzorować swych proporcji na berżerkach pani Pompadour bo to byłoby śmieszne...

Zwiedzałem na wiosnę słynną już dzisiaj na cały świat salę koncertową Pleyela w Paryżu. Niema w niej ani jednego szczegółu dekoracyjnego. Począwszy od kształtu wnętrza opartego o zasady akustyki która jest wiedzą ścisłą nie zaś przypadkiem, jak to było dotąd powszechnem mniemaniem, a kończąc na rodzaju materji, którą obito ściany, wszystko w niej uczyniono z myślą ażeby muzyka która jest tutaj główną osobą miała jak najlepsze warunki. To, że zanim się rozlegnie pierwszy ton wszyscy już przedtem czują, że wypadnie on w tej sali czysto i to uczucie jest tak silne, że milczący jeszcze fortepian rysujący się czarną, tak dobrze znaną plamą na tle nikłych barw ścian, fascynuje wzrok jakby się go poraz pierwszy w życiu oglądało. Na tem polega tajemnica formy. Sala w której muzyka wisi w powietrzu, auto którego sylweta pochłania kilometry. Forma wynikająca z treści.

Toteż gdy oglądam pudełeczka stylowe w których zamknięto muzykę sfer jak kanarka w klatce, nie mogę się oprzeć wrażeniu niesmaku. Dlaczego aparat radiowy ma sobie stawiać za cel skuteczną rywalizację z pudełkiem od cygar tego mi nikt nie wytłumaczy. Wyrobiliśmy sobie jakieś idiotyczne poglądy na piękno domowego ogniska i zapychamy mieszkania stosami ohydry w postaci telefonów ukrytych pod spódniczką rokokowej markizy i całego

mnóstwa innych dowcipów w guście Mignon albo jeszcze gorzej. Aparat radiowy we wszystkich krajach musi przejść tę chorobę. Jest ona najzupełniej zrozumiała gdy się uwzględni radioamatorstwo konstrukcyjne. Tutaj nikt nie powstrzyma wodzów wybujałej fantazji, która niczem nie krępowana szaleje. Laubzega i batik to jeszcze najniewinniejsze narzędzia dzikiej orgji twórczej.

Gdy przeglądam czasopisma radiowe zapełnione schematami nowych aparatów widzę „oczyma duszy” te najprzeróżniejsze pudełka, szafki, mahoniowe, różane, czeczotowe i t. d. i t. d.

I myślę sobie jak to dobrze że Remingtona na którym piszę ten artykuł nie robił nikt co ma „poczucie artystyczne”. Dlatego jest on taki ładny a czcionki czytelne chociaż mogłyby przecież też być „stylowe”. Dlaczego pióro Parkera czy Watermana nie udaje pióra którym podpisywano przed stuleciami jakiś doniosły akt historyczny, dlaczego tramwaje Lilpopa nie wzorują się na Steinkellerkach które starszym z pośród nas tak wiele miłych wspomnień pozostawiły?

Dlaczego Radio szuka sobie miejsca pomiędzy nachtkastlikem a pudełkiem do cygar? Bo chyba nie dlatego by przejmować nas obawą że otworzywszy drzwiczki znajdziemy instrument, jakże daleki od harmonji sfer?..

Lech Niemojewski.



PAMIĘTAJCIE, że popierając przemysł krajowy, wzbogacacie Polskę, kupujcie więc **TRANSFORMATORY** mał. częst., **GŁOŚNIKI** elektro-dynamiczne wyrobu krajowej fabryki

„ERWIT”

Transformatory „ERWIT” stale przodują wśród innych wyrobów i zostały uznane, jako najlepsze przez Państwową Wytwórnię Łączności, która stosuje jedynie transformatory „ERWIT”.


ŻĄDAĆ WSZĘDZIE!

Przystawka krótkofalowa

Żeby odbierać radjofoniczne stacje krótkofalowe całego świata (patrz listę na str. 11.) nie trzeba mieć kosztownych urządzeń. Najzupełniej wystarczy mały aparacik w cenie ok. 50 zł., który w każdej chwili można przyłączyć do każdego odbiornika. Wystarczy wyjąć z odbiornika lampę detektorową i wstawić ją do przystawki, a w odbiorniku na jej miejsce wstawić wtyczkę czterobiegunową należącą do przystawki (rys. 3), poczem antenę z odbiornika przenosić na przystawkę i koniec. Mamy odbiór głośnikowy stacji amerykańskich, australijskich i t. p.

Wielu amatorów chciałoby wyjść poza utarty szlak fal „krótkich” i „długich” na fale amatorskie, lecz stoją temu na przeszkodzie różne cewki wymienne, brak przełączników na rynku na 3 lub 4 zakresy

gu pół minuty. Pozatem w budowie jest ona nadzwyczaj prosta, a w obsłudze nie różni się od operowania zwykłym odbiornikiem za wyjątkiem bardzo ostrego strojenia, tak ostrego, że bez użycia skali z de-

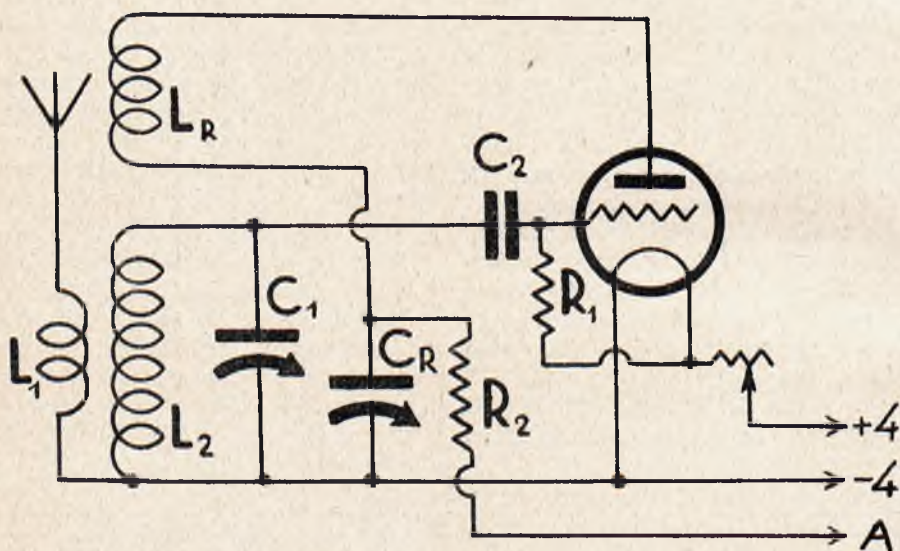

Rys. 1. Schemat zasadniczy „przystawki krótkofalowej”. Uziemić ją można osobno lub — jak na rys. — przez „-4” razem z odbiornikiem.

i brak odwagi budowania odbiornika specjalnego krótkofalowego.

Problem więc taniej i łatwej w budowie przystawki krótkofalowej, mogącej być zastosowaną do każdego odbiornika zwykłego stał się aktualnym. Przystawka nasza — jest to detektor z reakcją, który z opisaną niżej wtyczką pozwala na wykorzystanie małej częstotliwości innego odbiornika normalnego, a załączenie przystawki nie wymaga żadnej zmiany w tym odbiorniku i może być skutecznie w cią-

multiplikatorem można przejść przez stację nawet silną nie zauważając jej wcale.


Rys. 1 daje nam schemat zasadniczy takiej przystawki, na rys. 2, 3 i 4 widzimy fotografie tego aparaciku, a na dołączonym do niniejszego zeszytu schemacie błękitnym — praktyczną konstrukcję przystawki.

Żeby włączyć przystawkę do odbiornika, należy tylko wyjąć w odbiorniku lampę detektorową a na jej miejsce wstawić wtyczkę czterobiegunową stanowiącą zakończe-

nie sznura biegnącego z przystawki. To jest jedna funkcja, a druga i ostatnia — to przełączenie anteny z odbiornika na przystawkę. To nie dużo zachodu? — Źródła prądu pozostają włączone przy odbiorniku.

(Lampę detektorową wyjętą z odbiornika możemy wstawić do „przystawki“ o ile ta ostatnia nie posiada lampy osobnej).

detektorowej, dające się usunąć tylko za pomocą nałożenia na lampkę kapturka metalowego połączonego z uziemieniem oraz zrównoważenia warczenia pojemnością. Proces ten jednak był natury delikatnej, a nie dawał zysku w audycji, więc usunęliśmy uziemienie zupełnie. Mogliśmy to uczynić tembardziej, że nawet bez uziemienia, odbiornik nie wykazuje żadnego

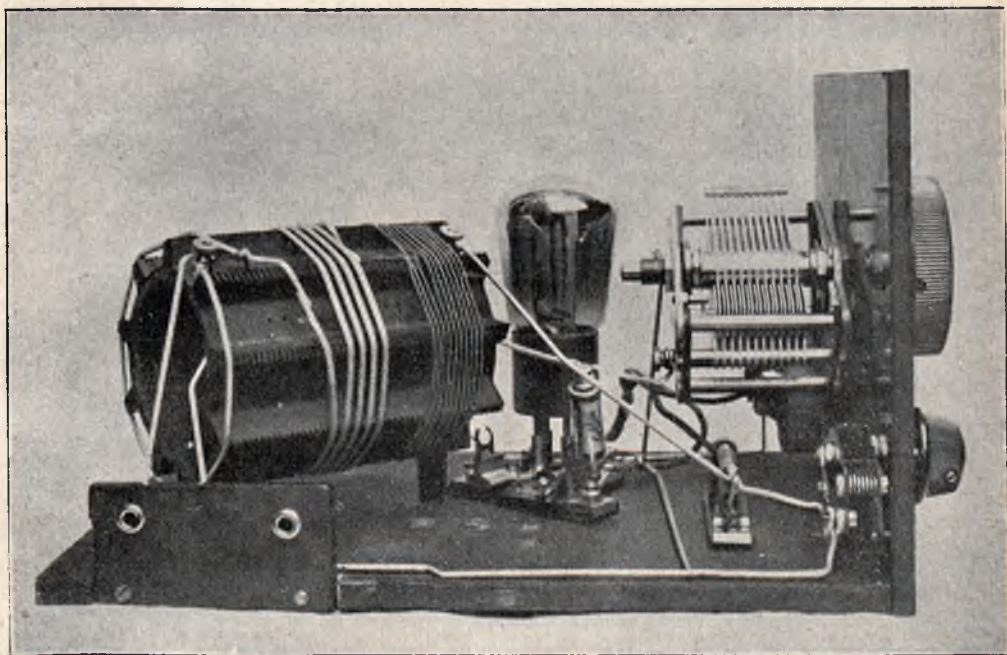

Rys. 2. Widok „przystawki” z boku.

Po włączeniu „przystawki” do odbiornika uzyskujemy możliwość odbierania radjofonicznych i telegraficznych stacyj krótkofalowych w zakresie od 21 m. do 70-ciu kilku. Jest to zakres, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze krótkofalowe stacje radjofoniczne.

O b w ó d a n t e n o w y składa się z anteny (tej samej, którą używamy do odbioru fal „radjofonicznych” lub osobnej anteny pokojowej), cewki utworzonej przez jeden zwój i ewentualnego uziemienia.

Jak uważny czytelnik zauważy na schemacie teoretycznym pominięte jest uziemienie, gdyż w naszym lokalu uziemienie to powodowało przykre warczenie lampki

wpływu ręki na strojenie, tej zmyry różnych odbiorników krótkofalowych.

Cewkę antenową stanowi jeden zwój nawinięty drutem montażowym na żeberkowym cylindrze ebonitowym 75 mm. średnicy zewnętrznej, na którym są również nawinięte dwie pozostałe cewki. Próbowaliśmy zwiększyć tę cewkę, ale z rezultatem ujemnym.


O b w ó d s i a t k o w y składa się z cewki L_2 , kondensatora zmiennego C_1 , kondensatora detektorowego C_2 , oporu R_2 oraz przestrzeni siatka-katoda.

Cewka L_2 jest wykonana tym samym drutem co cewka antenowa L_1 i na tym samym cylindrze, w odległości 30 mm. od cewki pierwszej. Skok zwojów 4 mm.

Próbaliśmy kilka rodzajów cewek i zatrzymaliśmy się na typie, który nam dał najlepsze rezultaty. Z ilością zwoi 7 otrzymaliśmy zakresy 1) z kondensatorem krótkofalowym 100 cm. 23 do 44 m., stosunek 1.9, a więc za mały. Z tą samą cewką i kondensatorem 500 cm. 27 m. do 92 m., stosunek 3.4, więc już dobry, ale iale za długie. Z tym samym kondensatorem 500 cm.

lub celluloidowym (rurkowy). Próbaliśmy stosować kondensator z dielektrykiem powietrznym, ale bez dodatniego rezultatu.

Opornik R_2 — rzędu 5 do 10 megomów jednakże zupełne wyłączenie tego opornika nie tylko nie pogarsza audycji, ale nawet ją polepsza i to przy napięciach anody od 50 do 100 v.

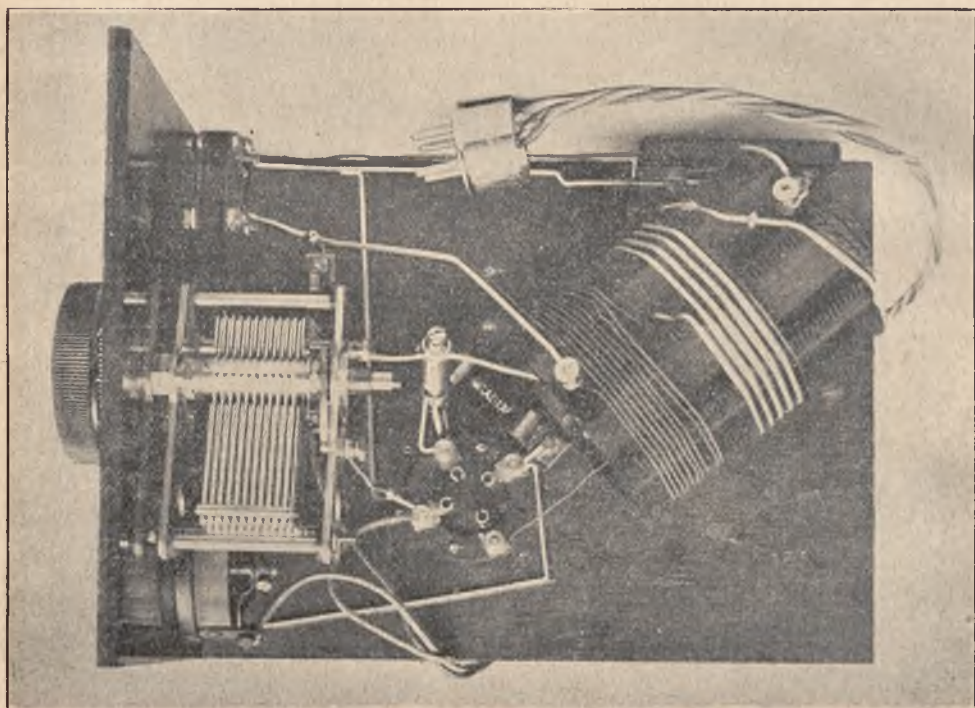

Rys. 3. Widok „przystawki” z góry.

i cewką 6 zwoi zakres 23 m. do 83 m. i wreszcie z cewką 5 zwoi zakres 21 m. do 73 m. (stosunek 3.5). Zatrzymaliśmy się więc na tej ostatniej. Kierunek uzwojenia w cewce siatkowej (L_2) ten sam co w antenowej.

Kondensator C_1 winien być wybrany ze specjalnie lekkim i równym chodem. Ze względu na nadzwyczajną selektywność fal krótkich do polecenia jest kondensator z demultiplikatorami. Włączać ten kondensator należy rotorem do minusa żarzenia (!).

Kondensator C_2 — blokowy o pojemności 50 cm. może być z dielektrykiem mi-

Bez oporu siatki mamy gładzsze przejście reakcji, które jest konieczne dla dobrej audycji stacji fonicznych.

O b w ó d a n o d o w y składa się z cewki reakcyjnej L_R , kondensatora C_R i oporu R_1 . W obwodzie tym zwraca uwagę brak dławika — usunęliśmy go, gdyż ten sam skutek dawał nam opornik R_1 z łagodniejszą kontrolą reakcji, o którą nam tak bardzo chodziło.

Punkt krytyczny powstawania oscylacji przechodzi się niemal niepostrzeżenie. Tak samo stopniowo gasną oscylacje przy cofaniu sprzężenia zwrotnego obrotem kondensatora C_R . Dzięki tej własności możemy

IDEALNY ODBIÓR

podczas Świąt BOŻEGO NARODZENIA
ZAPEWNIĄ WAM




BATERJE **Centra** Nagrodzone:

Na Wystawie Międzynarodowej w Paryżu 1928 r., najwyższym odznaczeniem
GRAND PRIX

Na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 1929 r.
WIELKIM SREBRNYM MEDALEM

PRZYSTAWKA KŁÓTKOWA

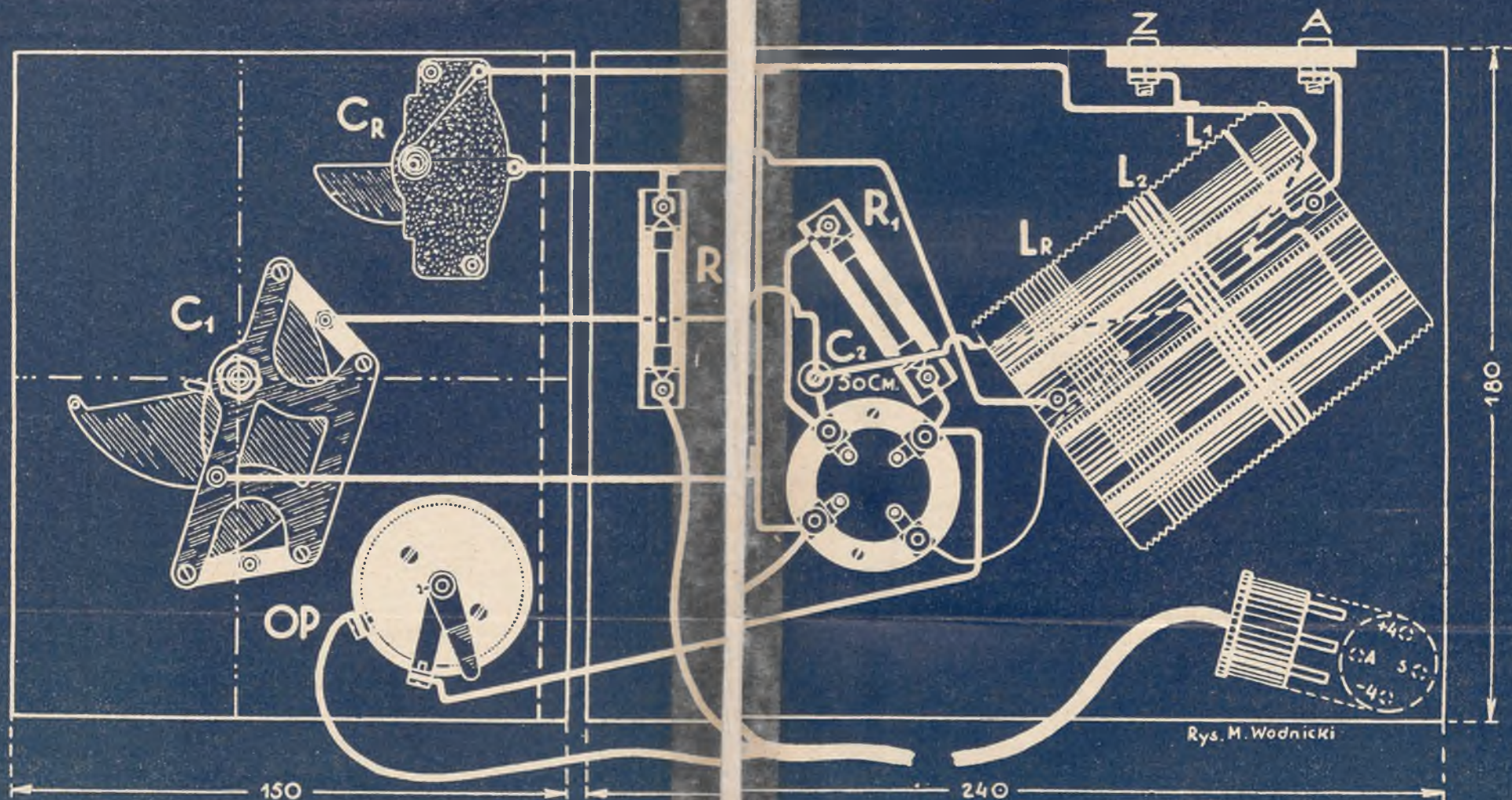

**NA GWIAZDKĘ
NAJLEPSZYM UPOMINKIEM JEST**



**AKUMULATOR
PETEA**

DAJĄCY GWARANCJĘ
CZYSTEGO I NIESKAZITELNEGO ODBIORU.

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE.

**POLSKIE TOWARZYSTWO AKUMULATOROWE S. A.
W BIAŁEJ K. BIELSKA.**

ODZNACZENIA:

Medal Złoty na Targach Wschodnich we Lwowie 1926
Medal Złoty na Wystawie Radjowej w Krakowie 1927
Wielki Medal Złoty na Targach Północnych w Wilnie 1928
Wielki Medal Złoty na P. W. K. w Poznaniu 1929.


**NAPRAWY, ŁADOWANIE I KONSERWACJA AKUMULATORÓW
POD FACHOWĄ KONTROLĄ,
USKUTECZNIA:**

**WARSZTAT NAPRAW I ŁADOWANIA
D¹/H **ANDRZEJ JÓZEFIK I S-KA**
WARSZAWA, KOPERNIKA 13. TEL. 339-09.**

**PORAD FACHOWYCH UDZIELAMY
BEZINTERESOWNIE.**

„podejść” do punktu krytycznego reakcji wprost dowodnie blisko.

Cewka L_R jest wykonana na wspólnym cylindrze z L_1 i L_2 w odległości 1,5 cm. od L_2 . Uzwojenie składa się z 11 zwojów nawiniętych drutem 0,5 mm. średnicy w izolacji lub bez niej zwoj od zwoju w odległości 2 mm. Kierunek uzwojenia ten sam, co cewek L_1 i L_2 , jak to widać wyraźnie

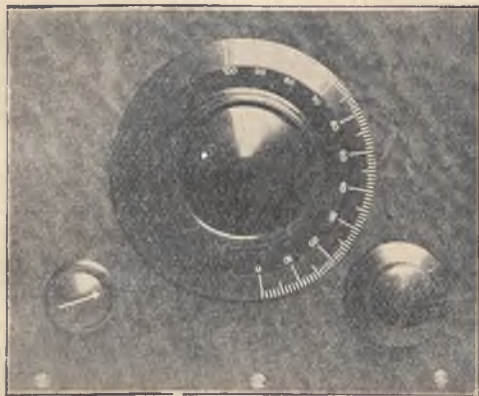

Rys. 4. Widok „przystawki” z przodu.

z błękitnego schematu. Porządek łączenia końców również jest tam wyraźnie wskazany.

Kondensator C_R nie potrzebuje być ani „low-loss” ani nawet „powietrzny” — wystarczy najzupełniej mały kondensatorek „mikowy” o pojemności 500 cm.; z cewką L_R łączymy stator tego kondensatora a z uziemieniem — rotor.

Opornik R_1 , znaczenie którego już wyjaśniliśmy, winien być zastosowany dobrego gatunku (typu Eska, Dralovid i t. p.) Oporność jego — rzędu 0,25 megohma.

Podstawka do lampy — zwykła bezpojemnościowa.

Opornik żarzenia — zwykły nikielinowy o oporności 25—30 omów.

SPIS CZĘŚCI:

- 1 płyta frontowa bakelitowa o wymiarach $150 \times 180 \times 3$ mm.
- 1 płyta bakelitowa do anteny i uziemienia o wymiarach $65 \times 35 \times 3$ mm.
- 1 deska montażowa o wymiarach $240 \times 180 \times 6$ mm.
- 1 kondensator obrotowy 500 cm. „Ika”.

1 kondensator reakcyjny (mikowy — „Orso”) 500 cm.

1 opornik żarzenia 20—30 omów.

1 podstawka lampowa bezpojemnościowa.

2 podstawki na opory.

1 kondensator rurkowy 50 cm. „Eska”.

1 opór stały „Eska” 0,25 M Ω .

1 opór stały Eska 5 M Ω (warunkowy).

1 ebonitowy cylinder zeberkowy do cewki średnicy zewn. 7,5 cm. i 10 cm. długości z nacięciami na uzwojenie skok 2 m/m.

1 skala mikrometryczna — wskazana „Orion”.

1 wtyczka czterobiegunowa (cokół rozbi tej lampy katodowej).

3 metry sznura.

5 metrów drutu montażowego.

5 metrów drutu 0,5 mm średnicy w bawełnie lub goły.

2 gniazda telefoniczne.

Koszt ogólny bez lampy około zł. 50.

Końce przewodów żarzenia przyłączamy (przylutowujemy) do odpowiednich wtyczek cokółu odbitego od starej zużytej lampy, a przewód anodowy do — wtyczki anodowej w tymże cokóle. Wtyczkę siatkową w cokóle pozostawiamy niezajętą.

Żeby nie pomylić się, nie przyłączyć przewodów żarzenia w porządku odwrotnym — wstawiamy naszą wtyczkę czterobiegunową na jej miejsce zamiast lampy detektorowej w odbiorniku, wtedy rozpoznajemy, która wtyczka jest „minusowa” i do niej przyłączamy nasz przewód „zerowy” oznaczony na rys. 1 cyfrą „4”.

Dla lepszej orientacji i uniknięcia przepalenia lampek w razie jakichś późniejszych zmian, wskazaniem jest użycie na przewody żarzenia prowadzące do tej wtyczki sznurów o różnych kolorach.

Przystawką powyższą w połączeniu z Nemodyną otrzymaliśmy w czasie prób cały szereg stacyj telegraficznych oraz parę fonicznych, w tem rozmowę, któregoś z amatorów francuskich ze stacją amatorską portugalską, dłuższą audycję z Tyflisu i parę innych stacyj bliżej nie zidentyfikowanych. Do odbioru użyta była antena jednopromieniowa normalna 35 metrowa, oraz antena pokojowa 17 m.

Stosowaliśmy lampki B406, B405, G409 i RE134 z identycznym prawie wynikiem.

Inż. K. Siennicki.

ZJAWISKO STÖRMERA

(Z cyklu właściwości fal krótkich)

Autor opisuje w artykule poniższym hipotezę Störmera co do zaobserwowanego przez niegoż zjawiska, które polega na odbiorze wielokrotnie echa sygnału wysłanego na falach krótkich, przyczem echa te w pewnych wypadkach nadchodzą w 30 sek. po wysłaniu sygnału. Hipoteza Störmera przypisuje powstawaniu tego zjawiska istnieniu w polu magnetycznym Ziemi pierścienia utworzonego z elektronów emitowanych przez słońce. Pierścień ten miałby być nieprzenikliwym dla fal krótkich. Średnica tego pierścienia wynosiłaby 600,000 km.

We wrześniowym numerze Radjo-Amatora Polskiego, w artykule ogólnym o właściwościach fal b. krótkich, autor wspomniał, że warstwa Heawisida jest prawdopodobnie przenikliwą dla fal bardzo krótkich.

Przypuszczenie to opierało się na zjawisku echa radiowego, obserwowanego i badanego przez profesora uniwersytetu w Oslo, Karola Störmera. W artykule niniejszym zajmiemy się tem zjawiskiem bliżej.

Niezwykły zasięg stacyj krótkofalowych oraz zjawisko zanikania, czyli fadingu, wyjaśnia nam warstwa Heawisida, której



Rys. 1. Odbicie fal krótkich od warstwy Heavisida.

istnienie przypuszczamy. Ma nią być rodzaj pancerza kulistego, złożonego z gazów zjonizowanych, położonego na wysokości około 100 klm. naszej atmosfery. Przypuszczamy, że warstwa ta ma właściwości lustra dla fal elektromagnetycznych.

Od kilku lat szereg stacyj krótkofalowych obserwowało odbiór jakichś tajemniczych sygnałów nie pochodzących, jak gdyby z żadnej stacji ziemskiej. Powstała nawet hipoteza przesyłania sygnałów z Marsa, czy innej planety. Systematyczna ob-

serwacja sygnałów przy pomocy urządzeń zapisujących wykazała, że są one wierną odbitką sygnałów stacyj ziemskich, lecz nieco opóźnionych w czasie. Były one po prostu echem sygnałów zasadniczych: Powstało pytanie od czego mogły się odbić fale elektromagnetyczne?

Przyjmując istnienie warstwy Heawisida, przypuszczano, że fale okrążają kilkakrotnie ziemię (patrz rys. 1 i 2), lecz obliczenia wykazały, że przy kilkakrotnem okrążeniu ziemi energia fal na tyle ulegnie osłabieniu, że nie da się stwierdzić nawet najczulszemi przyrządami. Poza tem przy kilkakrotnem okrążeniu, punkty badania fal przesuwająby się w sposób ciągły tak, że sygnał byłby niezrozumiały,


Próbowano wyjaśnić zjawisko echa także przez hipotezę drugiej warstwy Heawisida, leżącej w odległości około 2.000 klm. od ziemi. Sygnały przenikałyby pierwszą warstwę, odbijałyby się kilkakrotnie od drugiej i wracały na ziemię. Istnienie, jednak, drugiej warstwy jest mało prawdopodobne.

Kwestja echa zainteresowała również prof. Störmera, znanego meteorologa oraz twórcy teorii o istocie zorzy północnej.

Źłomaczenie zjawiska działaniem warstwy Heawisida pojedynczej, czy podwójnej nie przemawiało mu do przekonania; raczej był on skłonny dopatrywać się wpływu czynników wywołujących zorzę polarną także i na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych.

Dowiedziawszy się, że i dr. Van der Pol interesuje się również sprawą echa radiowego, porozumiał się z nim i rozpoczął wspólne badania, przy udziale silnej stacji krótkofalowej PCJ. Stacja ta miała nada-

wać falami niegasnącemi sygnały złożone z trzech bezpośrednio po sobie następujących kresów w odstępach dwudziestu sekund jeden sygnał od drugiego. Na jesieni roku zeszłego PCJ zaczęło nadawać sygnały, odbierane przez Störmera razem z inż. Halsem w Bygdø. Początkowo nie zauważono zjawiska echa; dopiero pewnego dnia w godzinach popołudniowych odebrano także echo sygnałów. Echo było słabsze, lecz następowało po każdym sygnale za-

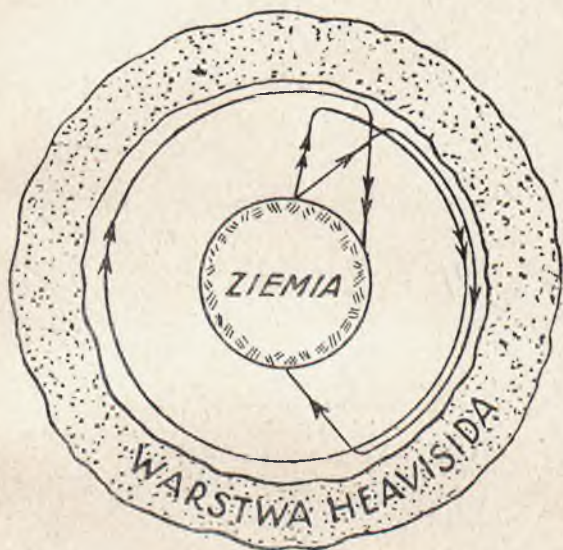

Rys. 2. Powstawanie echa przy hipotezie samej warstwy Heavisida.

sadniczym. Notując dokładnie czas między sygnałami a echem, Störmer stwierdził, że odstępki były jednakowe i wynosiły od 15 do 5 sek. Dr. Van der Pol zauważył echo w godzinach nocnych. Różnice czasu wynosiły od 15 do 30 sek.

W dalszym ciągu prób, robiono obserwacje w tym samym czasie. Störmer usłyszał w Oslo 48 ech, Van der Pol natomiast 4 echa. Niektóre echa wypadły w tym samym czasie. Różnica w czasie między sygnałem, a echem wynosiła do 30 sek. Doświadczenia Störmera pozwoliły mu na postawienie hipotezy wyjaśniającej zjawisko echa radiowego. Jak już wspomnieliśmy, jest on meteorologiem i twórcą teorii o istocie zorzy północnej. Teoria ta

opierała się na hipotezie Birkeland'a według której polarne zjawiska świetlne są wywoływane w najwyższych warstwach atmosfery przez promienie katodowe (których źródłem jest słońce) podlegające wpływom pola magnetycznego ziemi. Birkeland poparł swą hipotezę doświadczalnie. Wykonał on, mianowicie, namagnesowaną kulę, imitującą ziemię, umieścił ją w przestrzeni o rozrzedzonym powietrzu, i skierował na nią promienie katodowe. Powstało ciekawe zjawisko: naokoło kuli zjawia się świecący, wewnętrznie pusty, pierścień ją otaczający. Od strony kuli zjawisko miało całkowite podobieństwo do zjawisk świetlnych, występujących w okolicach biegunów ziemii.

Störmer, w swej teorii, twierdzi, że słońce wysyła promienie katodowe, które w pobliżu biegunów podlegają wpływom pola magnetycznego ziemi, tworząc pierścień o ścianach utworzonych przez prądy elektronowe. Średnica pierścienia ma wynosić około 600.000 klm. Wewnątrz pierścienia zjawiska elektryczne nie zachodzą, gdyż wewnątrz jest wolne od ładunków elektrycznych. Świecenie wywołują gazy, zjonizowane przez pierścień elektronowy, przenikający na biegunach do atmosfery. Mówimy, że wewnątrz pierścienia jest puste (w sensie elektrycznym)—czyli hermetycznie zamknięte od

reszty. (W analogii mechanicznej: w zwykłym słoiku do konserwów (Wecka) zachodzi zamknięcie hermetyczne dzięki różnicy ciśnień: atmosferycznego i wewnątrz słoika).


Wyjaśniając z punktu widzenia swej teorii, kwestję echa radiowego, sądzi prof. Störmer, że ściany pierścienia elektronowego działają jako przewodnik; fale wysyłane z ziemi ulegają odbiciu od ścian i, przy sprzyjających warunkach, mogą wrócić na ziemię (rys. 3).

W najprostszym wypadku, prostopadłego odbicia, fale elektromagnetyczne przebywają drogę $2 \times 600.000 \text{ klm} = 1.200.000 \text{ klm}$. Przyjmując rozchodzenie się fal elektromagnetycznych na 300.000 klm/sek. ,

czas między sygnałem a echem wyniesie 4 sekundy. Wobec tego, że fale rozchodzą się we wszystkich kierunkach, odbicia, a więc i drogi będą różne. Wynika z tego, że może być cały szereg „ech” tego samego sygnału opóźnionych w czasie.

Doświadczenia Störmera zupełnie odpowiadają temu tłumaczeniu.

zaprzecza istnienia warstwy Heavisida, lecz nasuwa wnioski co do jej właściwości. Warstwa ta nie jest, prawdopodobnie, idealnym lustrem odbijającym fale elektromagnetyczne, lecz może być w pewnych warunkach przenikliwą dla fal biegnących w kierunku ścian pierścienia elektronowego. Im fala jest krótsza, tem bardziej jej

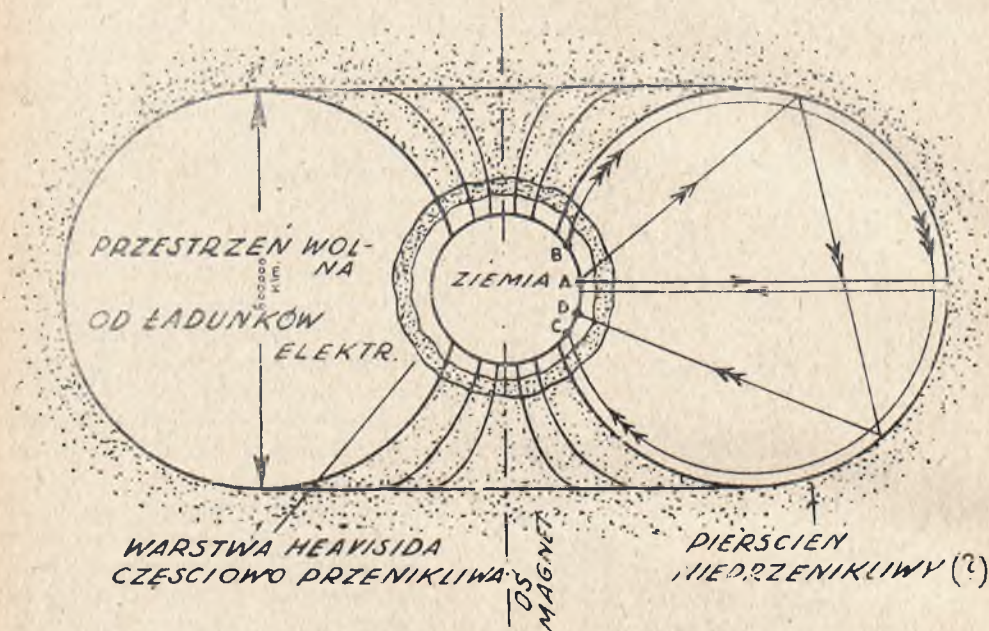


Rys. 3. Teoria Störmera bezładunkowego pierścienia dookoła ziemi.

Jak wiemy, Störmer nie zawsze mógł skonstatować echo; w różnych miejscowościach ilość ech odebranych była bardzo różna. Tłumaczy to Störmer, potrzebą całego szeregu sprzyjających warunków dla pewnego przebiegu zjawiska echa, jak kierunku wysyłania fal, ich długość, odległość między stacjami i t. p. Zjawisko echa nie

właściwości są zbliżone do fal świetlnych, które, jak wiemy, z łatwością przenikają warstwę Heavisida. Ostatnio, badania Petersena, potwierdziły teorię Störmera i wykazały, że fale poniżej 8 metrów posiadają właściwość przenikania przez warstwę Heavisida.

Wł. Arn. Trembiński.

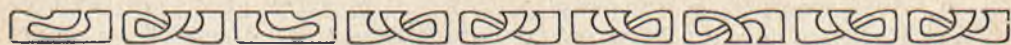

GRAMOFONYELEKTRYCZNE na prąd stały i zmienny 120/220 woltów, motorki do gramofonów elektrycznych oraz wszelkie części składowe dostarczają hurtowo i detalicznie

ZAKŁADY RADJOTECHNICZNE

NATAWIS

Warszawa, Niecała 7.

Kódz: Piotrkowska 152.

Kraków: Starowiślna 17.

Samopiszząca Sonda Ultradźwiękowa

(Automatyczne zdejmowanie profilów podmorskich)


W n-rze poprzednim podaliśmy opis konstrukcji i działania sondy ultradźwiękowej z analizatorem optycznym, który w pewnej skali co sekundę odtwarzał na matówce linię świetlną pomiar głębokości morza. Dziś dajemy opis aparatu dalej idącego, który odtwarza graficznie pomiary na papierze okopconym, a szereg łukich pomiarów zdjętych w czasie drogi daje profil dna morskiego pod kursem okrętu. Aparatem tym jest „rejestrator systemu Marti” sprzęgany z sondą systemu Langevin-Florisson.

Analizator w sondzie ultra-dźwiękowej, którą opisaliśmy w n-rze poprzednim pozwala nam widzieć w każdej chwili dno morza pod okrętem, odtworzone na matówce w dokładnej skali w postaci pionowej kresy świetlnej z garbkiem przy podziółce

strzeza to w analizatorze i uprzedza niebezpieczeństwo.

Podobnie i w rejestratorze Marti możemy obserwować w sposób ciągły zmiany głębokości morza pod płynącym okrętem, ale z tem udoskonaleniem, że tu każda kresa zostaje wyrysowana trwale, biało na czarnie, a gęsty rząd tych kres z garbkami zmierzonych głębokości daje nam profil morza pod kursem okrętu (Rys. 6). Oczywiście, że jest to wygodniejsze, zwłaszcza gdy chodzi o pomiary hydrograficzne. Rejestrator Marti posiada jeszcze inną zaletę, a mianowicie, że zasadniczy zakres pomiarów do 100, 200 i 500 metrów głębokości zależnie od typu, może być dowolnie powiększany 2, 3, 4... i 10 krotnie, a więc przy zastosowaniu rejestratora Marti, zależnie od jego typu, możemy mierzyć głębokości do 1000 metrów w typie „hydrograficznym”, do 2000 m. w typie „nawigacyjnym” i do 5000 m. w typie „badawczym, podczas gdy sonda z analizatorem daje możność mierzenia tylko do 375 m. (typ mniejszy) i do 500 m. (typ większy).

Pod względem konstrukcyjnym różnica pomiędzy rejestratorem a analizatorem jest ogromna. Jest inny duch w każdym z tych przyrządów. Podczas gdy konstrukcja analizatora została oparta na zasadach statycznych i z charakteru swej budowy przedstawia typ czułego przyrządu fizycznego — rejestrator zaś — przeciwnie — zbu-

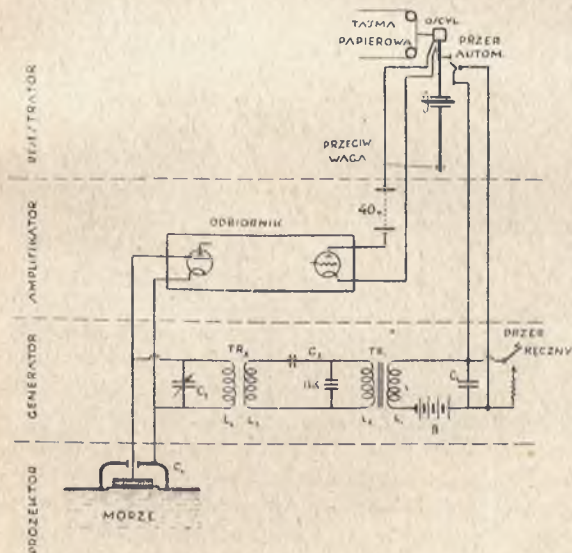

Rys. 1. Schemat ogólny instalacji sondy ultradźwiękowej z rejestratorem syst. Marti.

odpowiadającej głębokości morza w danym miejscu. Podczas żeglugi w miejscach niebezpiecznych a w dodatku podczas mgły, kiedy orjentacja według brzegów jest utrudniona, oficer nawigacyjny patrzy na analizator i widzi w nim jak się zmienia dno pod okrętem: podnosi się lub opuszcza a w razie mylnego kursu — na rąf — spo-

morza. Cyfrę tę wypisujemy obok drugiego garbka, a przy pierwszym — głębokość zanurzenia prozektora. Przestrzeń pomiędzy garbkami dzielimy proporcjonalnie do odległości dna od prozektora poczem podziałkę przedłużamy w jedną stronę do zera a w drugą — do krawędzi taśmy. Jeżeli teraz oscylograf będzie się obracać


Gdy w miarę przebywanej przez okręt drogi dno się będzie opuszczać i wreszcie wyjdzie po za ostatnią podziałkę, wówczas przerywacz automatyczny cofamy po okręgu koła, przez co sygnały będą się nadawać coraz wcześniej a odpowiednio do tego będą przesuwane się nalewo garbki rysowane przez oscylograf tak, że pierwszy

zniknie za lewą krawędzią taśmy papierowej, a drugi zbliży się do podziałki zerowej. Przesunięcie wykonujemy o taki łuk, by głębokości odpowiadające ostatniej podziałce zasadniczej znalazły się na podziałce zerowej, wtedy wszystkie dalsze pomiary będą oznaczać głębokości z razy większe od cyfr skali. Gdy dno znów się obniży o tyle, że wyjdzie za ostatnią podziałkę, wówczas robimy jeszcze jedno przesunięcie, a ogółem konstrukcja aparatu pozwala na dziesięciokrotne cofanie przerywacza.

Taką w ogólnym zarysie jest zasada działania rejestratora Marti.

Konstrukcja prozektora, generatora i amplifikatora w zasadzie pozostaje ta sama co i przy analizatorze opisanym w n-rze poprzednim, nie będziemy jej tu powtarzać, konstrukcję zaś samego rejestratora obrazuje schematycznie rys. 2 i 4.

Widzimy tu w opancerzonej skrzyni drewnianej motor elektryczny, który obraca wał ze ślimakiem i regulatorem. Ślimak obraca ślimacznice, na osi której osadzone jest dalej ramię z oscylografem i przeciwwagą. Piórko oscylografu pisze na papierze okopconym, który porusza się wolno na wałkach Q, R, S, T napędzanych przez system trybów P_1O_1 , ślimacznice N, ślimak M i tryby L, K, I od wału I. Przez okienko w skrzyni widzi się jak oscylograf przesuwany się nad taśmą i prowadzi na niej rys z garbkiem w miejscu dna. W cią-

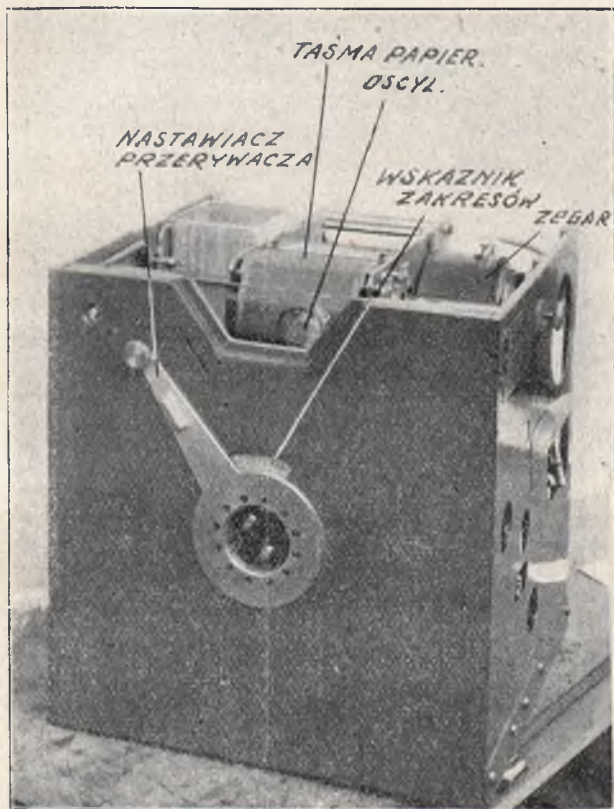

Rys. 3. Widok rejestratora Marti.


w dalszym ciągu z tą samą szybkością, to każda następna para wychyleń rysy będzie w tej samej skali odtwarzać każdorazową głębokość morza pod okrętem, a szereg rys odtworzy profil morza (Rys. 6). W przykładzie powyższym podziałkę na papierze przystosowaliśmy do szybkości obrotowej oscylatora, w rzeczywistości dzieje się jednak odwrotnie: podziałkę zakłada się z góry a szybkość obrotową oscylatora tak się wyregulowuje, by odpowiadała przyjętej podziałce.

gnącym się wciąż szeregu tych rys, widzimy więc, jakby, dno przesuwające się pod okretem. Okopcanie papieru skutecznia perjodycznie suwany palnik acetylenowy. Po dokonaniu na kopciu zapisów, zostają one utrwalone w kąpeli szellakowej, poczem papier nawija się na rolę obracaną przez taśmę gumową. Na ramieniu z oscylatorem i przeciwwagą znajduje się jeszcze piętką, która powoduje w czasie obrotu ramienia zwieranie i następnie przerywanie obwodu bodźczego generatora (Por. rys. 1). Podziałkę na papierze okopconym drukuje walec U posia-

części ramki; przy szybkich zaś obrotach wskutek siły odśrodkowej wychyla się w bok tracąc styk z kontaktem. Moment w którym następuje wychylenie się sprężyny ze sztyftem zależny jest od szybkości obrotów i od wielkości ciężarka. Przez odpowiednie dobranie tego ostatniego ustalamy maksymalną szybkość obrotową motoru. Jako kontakt służy płaski łeb śruby, przez obracanie której możemy kontakt dowolnie zbliżyć do sztyftu. Do sprężyny ze sztyftem i do kontaktu doprowadzony jest przez szczotki węglowe prąd zasilający motor. Regulator jest zabocznikowany lampą węglową, która przepuszcza do motoru prąd z małym niedostatkiem. W chwilach więc, kiedy szybkość obrotów spada niżej normy następuje styk w regulatorze, obroty się zwiększają i styk znów się przerywa. Żeby zapewnić motorowi chód jak najrówniejszy — służy opornik Op. przez odpowiednie nastawienie którego uzyskujemy najrzadsze i najłagodniejsze działanie regulatora, w czym orjentujemy się podług migania żarówki.

Oscylograf jest magnetyczny systemu Abrahama. Mechanizm jego, podobny do mechanizmu głośnika jest zbudowany specjalnie do pisania na papierze okopconym, posiada opór wewnętrzny 5000 omów.

Okapcanie skutecznia się przy pomocy palnika acetylenowego, który prze-

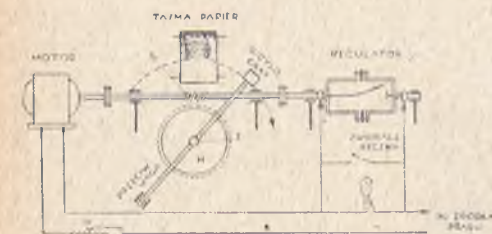


Rys. 4. Schemat ideowy napędu i regulacji szybkości oscylografu.

dający odpowiednie wypukłości pierścieniowe. Czas na papierze zaznacza się przy pomocy zegara, który perjodycznie zwiera na krótko obwód oscylografu i wówczas piórko opada, rysując rysę niżej (asymetryczną) a ponadto bez garbków:

W uzupełnieniu tego krótkiego opisu-konstrukcji rejestratora, podamy niektóre szczegóły wyjaśniające konstrukcję ważniejszych części składowych.


Motor jest zbudowany na prąd stały o napięciu 110, 80 lub 40 v; posiada moc 1/16 PH i wykonywa zależnie od typu rejestratora 4000 (typ „hydrograficzny”), 3000 (typ „nawigacyjny”) lub 2400 (typ „badawczy”) obrotów.

Regulacja (Rys. 4) skutecznia się przy pomocy regulatora odśrodkowego. Regulator ten stanowi ramka wirująca na wspólnej osi z motorem przedzielona izolacją na dwie części: prawą i lewą. W lewej części na osi obrotowej jest osadzona jedynym końcem sprężyna płaska, drugi koniec której stanowi sztyft z ciężarkiem. Sztyft ten przy wolnych obrotach wału dotyka kontaktu umieszczonego na osi w prawej

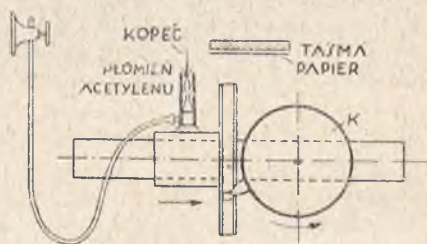

Rys. 5. Mechanizm automatycznego okapcania taśmy papierowej.

suwa się wolno pod papierem. Przesuwanie to skutecznia się przy pomocy trybu K. (Rys. 5), który posiada korbkę ze sztyftem wstawionym w specjalny rowek na suwaku. Zakres ruchów suwaka z palnikiem jest nieco szerszy od wstążki papierowej, którą okapca, tak że kiedy zatrzymuje

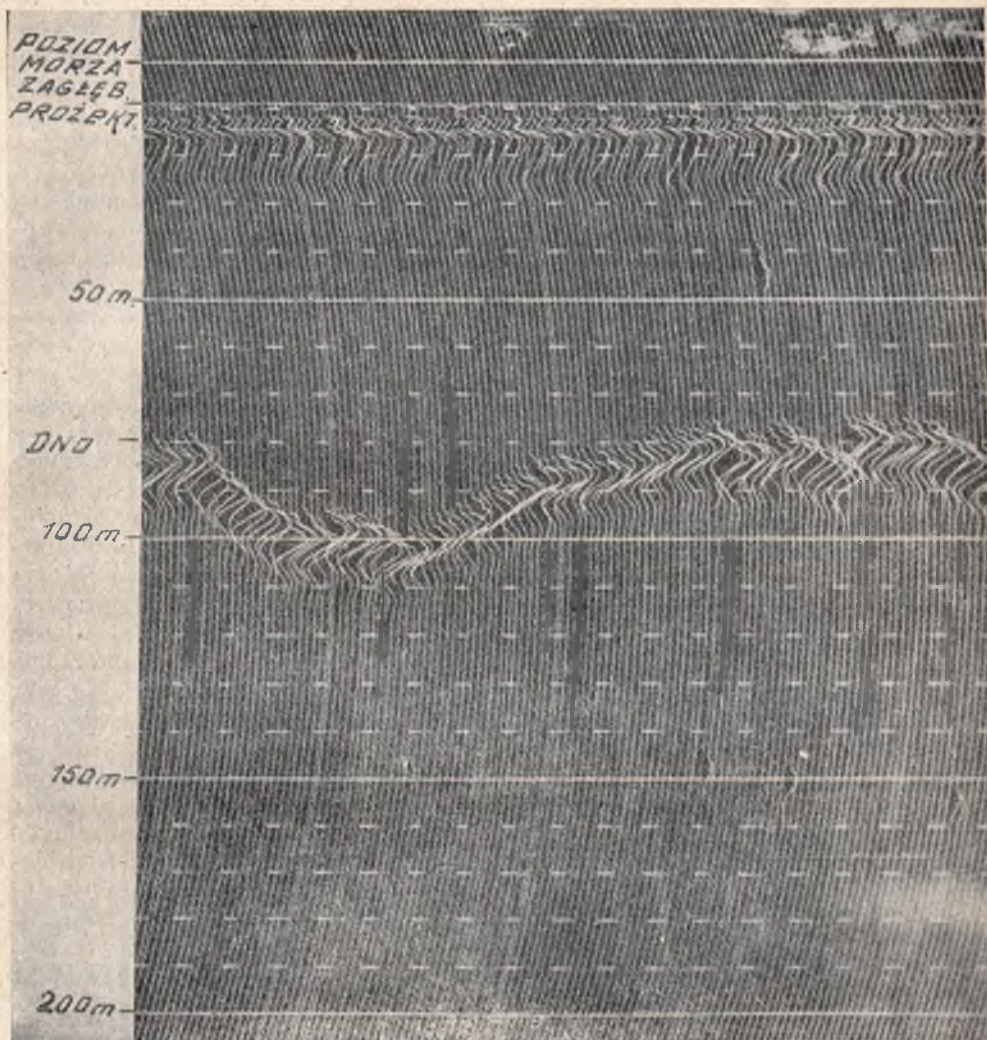

Rys. 6. Część taśmy papierowej z zapisem rejestratora Marti odtworzona w wielkości naturalnej.

się w pozycjach krańcowych swego ruchu — płomień palnika jest poza obrębem papieru.

Przerывacz jest umieszczony na ramieniu z osią umocowaną w ścianie skrzynki. Oś tę i ramię zewnętrzne widzimy dokładnie na pierwszym planie rys. 3. Dla przejrzystości rysunku z kontakty przerывacza przedstawiliśmy tak, jakby ramię, na którym są osadzone było nachylone do poziomu pod kątem ok. 45° , ramię zaś zewnętrzne przedstawiliśmy w pozycji

pionowej, której ono w rzeczywistości nigdy nie przyjmuje. Do obracania (przesuwania) przerывacza służy ramię zewnętrzne ze śrubą na końcu, którą wkręcamy w przygotowane dla niej otwory odpowiadające dokładnie jedenastu pozycjom przerывacza.

Częstotliwość nadawań sygnałów jest główną cechą charakterystyczną każdego z trzech typów. Typ Hydrograficzny — odpowiednio do czasu maksymalnej drogi sygnału do dna i spowrotem (2000 m.) posiada częstotliwość nadawań

1 raz na 1,5 sek. Typ „Nawigacyjny” nadaje sygnały co 3 sekundy i ostatni typ — „Badawczy” nadaje sygnały co 7,5 sekund. Znając szybkość okrętu, np. 23 węzły co odpowiada 11,83 m/sek. łatwo wyliczymy ile metrów drogi wypada na odstęp między dwoma rysami (na rys. 7 ok. 17,75 m.) a stąd ile na cm. taśmy, wiedząc że odstęp między kresami wynoszą we wszystkich typach 0,85 mm t. j. mamy 11,76 rys. na cm. taśmy.

Obsługa rejestratora jest bardziej skomplikowana, niż analizatora, który nie wymaga żadnego specjalnego dozoru. Przy rejestratorze trzeba zwracać uwagę na kopcenie palnika, na docisk piórka oscylografu, na napełnienie i jakość utrwalacza, trzeba pamiętać o perjodycznem smarowaniu części ruchomych, trzeba zakładać nowe rulony papieru, podtrzymywać naciągnięcie gumy nawijającej i t. p. Wszystko to nie są jednak rzeczy skomplikowane i nie dorównująwają korzyściom jakie daje rejestrator.

Ustawiając prozektor w kierunku ruchu okrętu uzyskamy możność „widzenia” podczas mgły gór lodowych, raf i innych przeszkód na kursie.

W końcu ub. miesiąca (listopada) pisma codzienne powtórzyły za prasą amerykańską wiadomość o odkryciach podmorskich dokonanych przez d-ra Hartmana przy pomocy opuszczania się na wielkie głębokości w specjalnie urządzonej cylindrze stalowej. Przy tej okazji głosi się o wielkich możliwościach badawczych otwartych przez d-ra Hartmana. Istotnie — możliwości są bardzo wielkie, ale ogranicza je jedna okoliczność przemilczana w prasie, mianowicie, że w głębinach morskich, pomimo największej przezroczystości wody — światło z reflektorów nie może oświetlić przedmiotów dalej niż kilkadziesiąt metrów. Jakież małe powierzchnie dna można zbadać w tych warunkach! Ale sonda ultradźwiękowa ma tu przed sobą możliwości znacznie szersze. Dla promieni ultradźwiękowych woda jest tak przezroczysta jak powietrze dla światła. Jeżeli więc obok

prozektora skonstruujemy „oko”, któreby reagowało na promienie ultradźwiękowe i odbierane obrazy zamieniało na odpowiednie obrazy świetlne — wówczas otwarłyby się przed nami szerokie horyzonty pejzażów podmorskich widzianych na ekranie jak film zdjęty z aeroplanu.

Problem przedstawia się w sposób następujący: należy zbudować kamerę z soczewką przełamującą promienie ultradźwiękowe i ekran złożony z mozaiki mikrofonów ultradźwiękowych. Soczewkę należałoby zrobić z płynu o innej gęstości niż woda, nap. z oliwy uformowanej przy pomocy odpowiednio uszytej i naciągniętej błony lub siatki drucianej, mikrofony zaś... To zapewne kwestja najtrudniejsza, przypuścmy jednak, że byłyby np. węglowe. Jeżeli teraz zrobimy drugi ekran z małych żarówek, których obwody będą przez transformatory połączone z odpowiednimi mikrofonami wówczas na ekranie żarówkowym będziemy widzieli obraz ultradźwiękowy rzucony na ekran mikrofonowy. Zadanie bardzo trudne ze względu na potrzebę b. wielu mikrofonów, żarówek i... wzmacniaczy (!) do każdej pary. Jeżeli jednakże zrezygnujemy z „wizji” i poprzestaniemy na „grafji” — zadanie zostanie znakomicie uproszczone, gdyż wtedy wystarczy nam jeden mikrofon, który będzie kolejno obchodził wszystkie punkty swego ekranu i meldował o natężeniu ultradźwięków w każdym z nich rysikowi elektrycznemu podobnie do tego, jak to melduje komórka fotoelektryczna w fultografji. Rysik, poruszając się synchronicznie z mikrofonem po swoim ekranie, będzie na nim (jak fultograf) oznaczał odbierane zmiany prądu i w ten sposób rysował obraz ultradźwiękowy, podmorski pejzaż o szerokich horyzontach, w którym wśród gór, wawozów, pomiędzy gajami wodorostów odnajdywać będziemy szczątki zatopionych okrętów, galer i trirem starożytnych i miast tajemniczej Atlantydy. Dopiero gdy w ten sposób odnajdziemy punkty do badań szczegółowych — wtedy nieocenione usługi nam będzie mógł oddać przyrząd d-ra Hofmana.

J. Odyniec.



Praktyka potwierdza teorię!



*Dobór materiału, konstrukcja
i precyzja wykonania
TO CZŁOWE ZALETY
RADJOINSTALACJI*

PHILIPSA

Kto raz słuchał innej nie kupi.

*Demonstracje na wystawie
„RADJO i ŚWIATEŁO”
PHILIPSA*

Warszawa, Mazowiecka 9

*NAJLEPSZY PODARUNEK GWIAZDKOWY
TO RADJOINSTALACJA PHILIPSA*

LAMPY GŁOŚNIKOWE

Radioamatorzy często są zdezorientowani przy wyborze lamp głośnikowych: tyle ich jest, którą wybrać, czym się przy tem powodować? — Na pytania powyższe odpowiada inż. Braun w artykule poniższym.

Warunek pracy lamp głośnikowych, t. zn. takich, w których obwód anodowy jest włączony głośnik, różni się zasadniczo od warunków pracy lamp wzmacniających zarówno wielkiej jak i małej częstotliwości. Idzie mianowicie o to, że z obwodu anodowego lamp wzmacniających nie jest pobierana żadna moc (ewent. tylko moc, idąca na pokrycie strat w cewkach, przewodach, kondensatorach całego układu), ponieważ obwód anodowy tych lampłączony jest (bezpośrednio lub pośrednio) pomiędzy siatkę i katodę następnej lampy. Ponieważ zaś między siatką i katodą w prawidłowo urządzonych wzmacniaczach nie płynie żaden prąd elektronowy, więc obwód anodowy istotnie jest nieobciążony. Chodziło tam natomiast przede wszystkim o wzmocnienie napięć, czyli o możliwie duży współczynnik wzmocnienia napięciowego.

W lampach głośnikowych jest inaczej; głośnik, włączony w obwód anodowy musi wytwarzać drgania otaczającego go powietrza, musi zatem wykonać pewną pracę mechaniczną. Energję, pozwalającą na wykonanie tej pracy, głośnik pobiera właśnie z lampy głośnikowej.


Głośnik przedstawia sobą aparat dość skomplikowany, właśnie z tego względu, że pobieraną za pośrednictwem swej cewki energję elektryczną przekształca na mechaniczną energję ruchu membrany. Układ elektromechaniczny, który przedstawia sobą głośnik, możemy znacznie uprościć i sprowadzić do układu czysto elektrycznego, t. zn. zastąpić głośnik wprost przez pewien opór elektryczny R_a , w którym wydzielalaby się ta sama energja, jaka w rzeczywistości wydzielą się w głośniku, oraz na którym występowałby ten sam spadek napięcia i przez który płynąłby ten sam prąd, co w cewce głośnika.

Teoria wykazuje, że ten opór zastępczy R_a zmienia się wraz z częstotliwością, a mia-

nowicie rośnie przy wzroście częstotliwości.

Możemy teraz narysować układ lampy głośnikowej wraz z głośnikiem, przyczem zastąpimy już głośnik przez jego opór równoważny (Rys.).

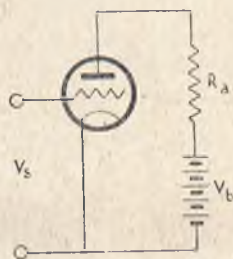Jeżeli lampa głośnikowa ma być całkowicie wyzyskana, wówczas trzeba — jak to



się mówi — aby głośnik był dopasowany do lampy. Powiadamy mianowicie, że głośnik i lampa są dopasowane, gdy w głośniku wydzielą się możliwie największa moc niezniekształcona. (Pod „mocą niezniekształconą” rozumiemy taką moc wydzielaną w głośniku, że przy niej wielkość prądu zmiennego I_a , płynącego przez głośnik, jest proporcjonalna do wielkości napięć zmiennych V_s , przychodzących na siatkę lampy głośnikowej. W tym wypadku rzeczywiście reprodukcja dźwięków przez głośnik będzie niezniekształcona).

Kiedy moc wydzielana w głośniku będzie jednocześnie największa i niezniekształcona, przy zastosowaniu lampy o nachyleniu S , oporze wewnętrznym R_i , jeżeli napięcie baterji anodowej wynosi V_b , a opór równoważny głośnika jest R_a ? Przede wszystkim jasną jest rzeczą, że wielkość mocy wydzielanej przez głośnik, zależy od wielkości wychyleń membrany tego głośnika, te zaś zależą przede wszystkim od wielkości prądu zmiennego, płynące-

go przez głośnik. Zatem prąd ten powinien być możliwie jak największy. Jeżeli napięcie zmienne przychodzące na siatkę lampy głośnikowej z poprzedzającego ją członu odbiornika czy też wzmacniacza wynosi V_s , wówczas

$$I_a = S_r \cdot V_s$$

We wzorze powyższym S_r oznacza t. zw. nachylenie charakterystyki roboczej lampy i wyraża się wzorem:

$$S_r = \frac{S}{1 + \frac{R_a}{R_i}}$$

Tutaj S oznacza wielkość nachylenia charakterystyki podawaną w katalogach firmowych zaś R_i opór wewnętrzny lampy — również podawany w katalogach.

Przy danym V_s prąd I_a będzie więc tem większy, im większe jest nachylenie charakterystyki roboczej lampy S_r . Widać odrazu, że aby S_r było duże, musi być S duże.

Ponadto ze wzoru tego widać, że wielkość tego nachylenia zależy od R_a , a ponieważ R_a zależy od częstotliwości (rośnie wraz z częstotliwością), więc i S_r zależy od częstotliwości, a mianowicie maleje wraz z częstotliwością. Wynika stąd oczywiście, że, jeżeli na siatkę lampy głośnikowej przychodzą napięcia zmienne V_s o tej samej wielkości, ale o różnych częstotliwościach, wówczas wywołane przez nie prądy zmienne w głośniku nie będą już takiej samej wielkości, ale prądy o większych częstotliwościach będą słabsze, niż prądy o częstotliwościach, mniejszych ponieważ dla tych prądów nachylenie robocze lampy S_r jest mniejsze. Jak wynika ze wzoru na S_r , wpływ oporu R_a będzie tem mniejszy, im opór wewnętrzny lampy R_i będzie większy w stosunku do R_a . Jak jednak zaraz zobaczymy, zwiększenie oporu R_i zmniejsza moc niezniekształconą, wydzielaną w głośniku, zatem w normalnych lampach R_i nie może być duże. Wobec tego przy stosowaniu normalnych lamp głośnikowych wyższe częstotliwości są osłabiane w stosunku do niższych, t. zn. wyższe tony są upośledzone w stosunku do niższych.

Z dość prostych rozważań teoretycznych wynika, że największa moc niezniekształ-

cona, jaką można uzyskać z danej lampy o oporze wewnętrznym R_i przy zastosowaniu baterji anodowej o napięciu V_b , wynosi:

$$W_{\max} = \frac{V_b^2}{16 R_i}$$

przyczem moc ta wydzieli się w głośniku wtedy, gdy pomiędzy oporem głośnika R_g i oporem wewnętrznym lampy R_i zachodzi związek:

$$R_g = 2 R_i$$

oraz gdy między siatką i katodą lampy działa napięcie zmienne o wielkości $\frac{2}{3} \frac{V_b}{K}$

Wzór powyższy wyprowadzony został w założeniu, że praca lampy głośnikowej odbywa się na prostolinijnej części charakterystyki oraz, że w czasie tej pracy nigdy nie płynie prąd siatkowy. (Trzeba tu zwrócić szczególną uwagę na to, że spełnienie powyższych dwu warunków jest konieczne, jeśli odbiór ma być niezniekształcony). Aby prąd siatkowy nie płynął, należy stosować odpowiednie ujemne napięcie siatkowe. Wielkość tego napięcia powinna być większa od wielkości napięć zmiennych, przychodzących na siatkę z poprzednich członów odbiornika wzgl. wzmacniacza. Im silniejsze jest wzmocnienie poprzedzających członów, tem większe napięcia zmienne przychodzą na siatkę, tem większe zatem należy stosować ujemne napięcia siatkowe. Aby jednocześnie pozostać na prostolinijnej części charakterystyki, należy zwiększać napięcie baterji anodowej. Zatem: im silniejsze jest wzmocnienie aparatu, tem większe napięcia siatkowe oraz anodowe należy stosować, przyczem dla każdego napięcia anodowego należy stosować napięcia siatkowe przepisane przez fabrykę. Od zachowania tego warunku zależy czystość audycji.

Ze wzoru na moc widać, że jeżeli pragnie się z lampy głośnikowej wyciągnąć możliwie dużą moc, lampa ta powinna posiadać mały opór wewnętrzny R_i , przyczem korzystniej jest stosować możliwie wysokie napięcia anodowe.

Ponadto głośnik jest dopasowany do lampy, gdy jego opór zastępczy

$$R_n = 2 R_i$$

Mówiliśmy poprzednio, że przy niewielkim oporze R_i następuje osłabienie wyższych tonów, a zatem stosowanie lamp o małym R_i , korzystne ze względu na moc wydzielaną w głośniku, jest niekorzystne ze względu na wierność reprodukcji. Ponieważ ucho ludzkie znacznie gorzej reaguje na tony wysokie niż na średnie, przeto w praktyce przy korzystaniu z normalnych lamp głośnikowych rezygnuje się z takiej idealnej wierności odbioru i stosuje się lampy o małym oporze wewnętrznym, aby uzyskać możliwie dużą siłę odbioru, chociaż odbywa się to nieco kosztem wyższych tonów.

Ze wzoru na moc widać dalej, że z lampy o takim samym oporze wewnętrznym R_i mogą dać taką samą największą moc niezniekształconą. Jak przekonać się, która z nich jest lepsza? Oczywiście lepszą będzie ta, która tę największą moc da przy mniejszym napięciu zmiennym, doprowadzonym na siatkę tej lampy. Ponieważ to napięcie, jak mówiliśmy, winno, celem całkowitego wyzyskania lampy, wynosić

$$\frac{2}{3} \frac{V_b}{K},$$

więc będzie ono mniejsze dla

tej z lamp, która ma większy współczynnik amplifikacji K .

Ze wzoru zasadniczego dla lamp $R_i S = K$ wynika, że, jeżeli z lampy mają jednakowe R_i , to ta, która ma większe K musi mieć, również większe S . Można więc powiedzieć że z dwu lamp głośnikowych o tym samym oporze R_i lepsza jest ta, która ma większe nachylenie S , co zgadza się z warunkiem na S , uzyskanym poprzednio inną drogą.

Możemy zatem teraz streścić warunki, jakim powinna odpowiadać lampa głośnikowa: Lampa głośnikowa powinna posiadać możliwie duże nachylenie S , możliwie mały opór wewnętrzny R_i ; korzystne jest stosowanie wysokich napięć anodowych; do-

pasowanie głośnika wymaga aby jego opór $R_n = 2 R_i$.

Ze wzoru:

$$S \cdot R_i = K$$

wynika, że wraz ze zmniejszeniem R_i maleje K . Wielkość nachylenia S , osiągana w normalnych lampach, jest ograniczona względami konstrukcyjnymi, zatem nie można jej nieograniczenie powiększać przy zmniejszaniu R_i . Z tego też względu współczesne lampy głośnikowe trójelektrodowe posiadają naogół niewielki współczynnik amplifikacji K (np. ampy B405, B403). Wielkość tego współczynnika nie decyduje o wydajności lampy głośnikowej — chociaż, jak widzieliśmy, z dwu lamp o tem samym R_i lepsza jest ta, która ma większe K .

Jak widzieliśmy, dla czystości odbioru pożądanem jest, aby opór wewnętrzny lampy, występujący we wzorze na nachylenie charakterystyki roboczej, był duży. Z drugiej strony opór ten, występujący we wzorze na moc, powinien być mały. W normalnych lampach trójelektrodowych jednoczesne spełnienie tych dwóch sprzecznych warunków jest niemożliwe. Udało się je natomiast uzyskać w specjalnych lampach, t. zw. lampach trójsiatkowych lub pentodach (np. Philips B443, C443, E443), o których osobno będzie mowa w innym artykule.

Niekiedy dla oceny lamp głośnikowych wprowadza się pojęcie wzmocnienia energetycznego lampy. Jako wzmocnienie lamp głośnikowych należy rozumieć wyrażenie:

$$\frac{W_{\max}}{V_s^2}$$

Podstawiając na W_{\max} oraz V_s wartości otrzymane po dopasowaniu głośnika do lampy oraz przy całkowitem jej wyzyskaniu, otrzymujemy, że dobroć lampy wyraża się wzorem:

$$\frac{9K^2}{64R_i}$$

Powyższa wielkość pozwala do pewnego stopnia ocenić wartość lampy głośnikowej.

Podajemy tutaj kilka przykładów liczbowych, celem porównania między sobą szeregu różnych typów lamp głośnikowych. Weźmiemy dla porównania 3 lampy Philipsa: B406, B409 i B405. Dla lamp tych obliczymy, posługując się danymi katalogowymi, maksymalną moc niezniekształconą, jaką można z nich otrzymać, W_{\max} , oraz wielkość napięcia zmiennego, jakie należy do tych lamp doprowadzić, aby z nich tę maksymalną moc uzyskać.

Lampa	V_B volt	R_i omów	K	W_{\max} watt	V_s volt	Wzmocnienie miliwatt na volt ²
B 406	150 _{wlt.}	4300	6	0,3	16	1,1
B 409	„	4500	9	0,28	10	2,5
B 405	„	2500	5	0,8	18	1,6

Jak widać z powyższej tabeli, największą moc niezniekształconą można uzyskać przy pomocy lampy B405.

Inż. J. Braun.

NIEDOŚCIGNIONE RADIO-KRYSTAŁY

— SFW —

ZAOPATRZONE W ORYGIN.
SPIRALE ARKI SFW

**GWARANTUJĄ
G Ł O Ś N Y
i C Z Y S T Y
O D B I Ó R**



DO NABYCIA WSZEDZIE
Tyko z marką „SFW”

Wysokowartościowe
gatunki radjo-kryształów

z marką **SFW** z marką

„**RAMONA**”
SFW. KONZERT-CRISTAL
Ze złotą spiralą SFW

„**GIGANT-LUX**”
SFW-LUX-CRISTAL
Ze złotą org. spiralą SFW


„**BEZET-SFW**”
CRISTAL
Ze srebrną spiralą SFW.

OBECNIE

JUŻ KAŻDY

MOŻE MIEĆ

ORYGINALNY
TELEFUNKEN

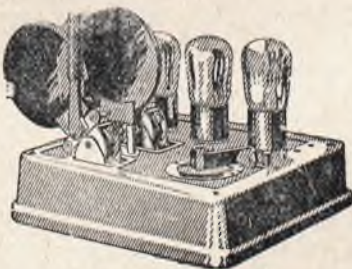

ODBIORNIK
3 LAMPOWY

TELEFUNKEN 10

NAJPOPULARNIEJSZY
ODBIORNIK DOBY
OBECNEJ



ORAZ GŁOŚNIK
TELEFUNKEN
TYP L666

Wyjątkowo niska cena.

Żądajcie pokazów u sprzedawców.

TELEFUNKEN

Najstarsze doświadczenie.]


Najnowsza konstrukcja.

Gramofon elektryczny

Opisywany w artykule poniższym „gramofon elektryczny” jest przeznaczony do audycji gry tanecznej w większych salach, jednakże na zasadach analogicznych nie trudno zbudować również gramofon mniejszy — to znaczy — z mniejszym wzmacniaczem.

Zelektryfikowanie swego pocziwego starego gramofonu, przedstawia się dla posiadacza aparatu lampowego niezmiernie prosto. Wystarczy bowiem kupić czy nawet zrobić sobie samemu adapter gramofonowy połączyć go z instalacją radiową (n. p. w miejsce oporu sylitowego w lampie de-

i uderzających zniekształceń. Energia, bowiem, którą możemy otrzymać bez zniekształceń z normalnego odbiornika nie przekracza zwykle dziesiątych części watta. Instalacja też taka zawiedzie zwykle w tych wypadkach, gdy się od niej będzie wymagać większej siły głosu przy zachowa-

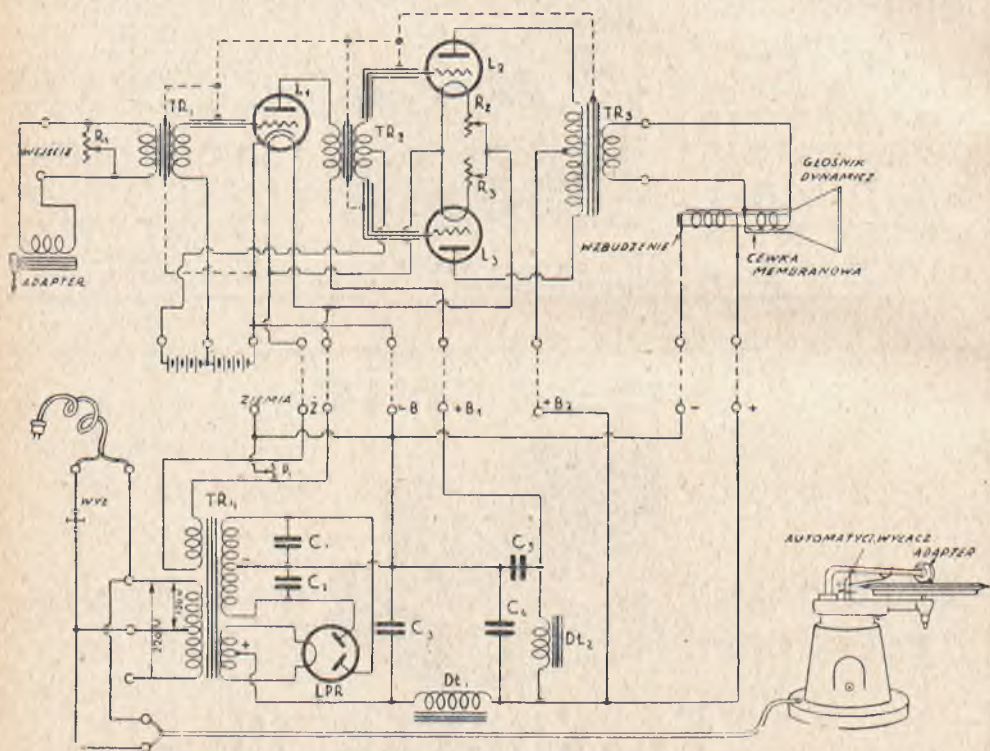

Rys. 1. Schemat zasadniczy wzmacniacza m. cz. wraz z zasilaczem, który dostarcza prąd anodowy, prąd do żarzenia lamp i prąd do wzbudzenia elektromagnesu w głośniku.


Przewód biegnący do gramofonu doprowadza prąd zmienny do napędu motoru.

tektorowej) no i sprawa załatwiona. Instalacja ta w większości wypadków zadowoli swych konstruktorów, mimo że będzie posiadała wady, jak zresztą każda rzecz uniwersalna. Siła audycji nie będzie wielką, a energia wejściowa musi być znacznie tłumioną aby audycję uzyskać bez większych

niu czystości i wierności odtwarzanych dźwięków.

Unikniemy tych błędów jeśli zbudujemy sobie specjalny wzmacniacz, któryby był w stanie przetworzyć energię wyjściową bez skażeń w wielkości około 1 watta. W tym samym również celu zastosujemy

głośnik elektrodynamiczny, który jak wiadomo jest naprawdę idealnym głośnikiem w odtwarzaniu wysokich i niskich tonów; siła jego może aż nadto zadowolić każdego.

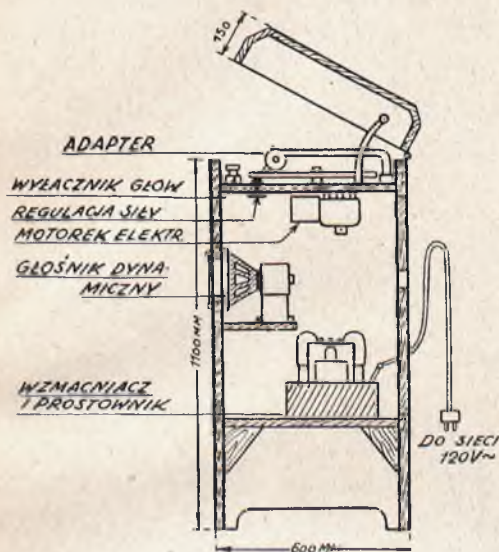

Rys. 2. Rozkład części gramofonu elektrycznego w szafce.

Miedzy głośnikiem dynamicznym a magnetycznym istnieje bowiem taka różnica, jak między maszyną silną, pracującą pod obciążeniem w stosunku do jej „mocy słabej”, a maszyną słabą, pracującą pod obciążeniem maksymalnym.


Poniżej podajemy opis takiej instalacji, wbudowanej w estetyczną szafkę i składającej się z dwustopniowego wzmacniacza typu „push-pull” zasilanego prądem zmiennym, z głośnika dynamicznego, adaptera i „gramofonu” to znaczy motorka elektrycznego z odpowiednim talerzem na płyty. Nie wgłębiając się bliżej w teorię zabieramy się do budowy:

Zaczynamy pracę od budowy wzmacniacza i prostownika. Rys. 1 przedstawia schemat zasadniczy dwustopniowego wzmacniacza o sprzężeniu transformatorowym, w którym ostatnie dwie lampy pracują w układzie push-pull. Prostownik jest pokazany również na rys. 1. Dostarcza on napięcia anodowego dla lamp, następnie prąd żarzenia i wreszcie prąd wzbudzący dla głośnika dynamicznego. Ujemne napięcie

dla lamp czerpiemy z małej bateryjki 15—20 woltowej.

Zaczynamy budowę od zrobienia prostokątnej skrzyneczki (Rys. 5) o wymiarach 50 cm. × 22 cm. × 14,5 cm. (bez dna). Na wierzch tej skrzyneczki przyśrubujemy później płytę bakelitową 4 mm. grubości o wymiarach 52 cm. × 24 cm. Na niej umieszczamy wszystkie transformatory jak również i dławiki — te ostatnie od spodu. Sposób rozmieszczenia pokazuje nam rys. 3. Transformatory pierwszorzędного gatunku przyśrubowujemy w ten sposób, aby przewody siatkowe były jaknajkrótsze. Same przewody siatkowe prowadzimy w przewodniku opancerzonym (np. kabelek z ołowianą), które to opancerzenie łączymy z rdzeniami transformatorów a później uziemiamy. Jest to konieczne jeśli chcemy uniknąć nieporządkanych sprzężeń.

Transformator pierwszy, wejściowy o przekładni 1 : 20 (może być typu push-pull) umocowujemy z brzegu po lewej stronie, następnie umocowujemy pięciogniazdkową podstawkę pierwszej lampy, a w małym odstępie za nią transformator międzylampowy (1:3). Lampy końcowe umieszczamy bez specjalnych podstawek, wierząc tylko otwory w płycie bakelitowej, w któ-

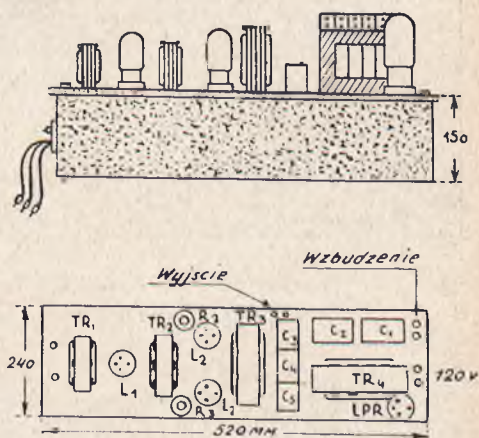


Rys. 3. Widok rozstawienia części we wzmacniaczu z zasilaczem.

rych zamocowujemy tulejki. Transformator wyjściowy jest największy, bowiem też największą energię przetwarza. Jego przekładnia wynosi 25:1 gdyż zastosowany

głośnik dynamiczny jest typu o niskoomowej cewce (10 omów). Tuż za nim umieszczamy kondensatory blokowe: $C_3 = 4\mu\text{F}$, $C_4 = 4\mu\text{F}$, $C_5 = 4\mu\text{F}$. Transformator zasilacza montujemy pod kątem prostym do pozostałych transformatorów. Dane jego są następujące: uzwojenie pierwotne na 120 i 220 v., uzwojenie zaś wtórne składa się z trzech części: 1) anodowa posiada zwojnicę $2 \times 250 \text{ v.} \times 100 \text{ mA.}$, 2

ży on tylko do wygładzenia prądu anodowego pierwszej lampy. Obok transformatora międzylampowego Tr. 2 umieszczamy oporniki R_2 i R_3 służące do wyrównania napięcia żarzenia obydwu lamp końcowych. Przez dobre ich nastawienie unikniemy dającego się czasem zauważyć tętnienia prądu miejskiego w głośniku. Potencjometer P_1 umieszczamy z boku skrzynki. Na ewej stronie skrzynki wycinamy otwór prosto-

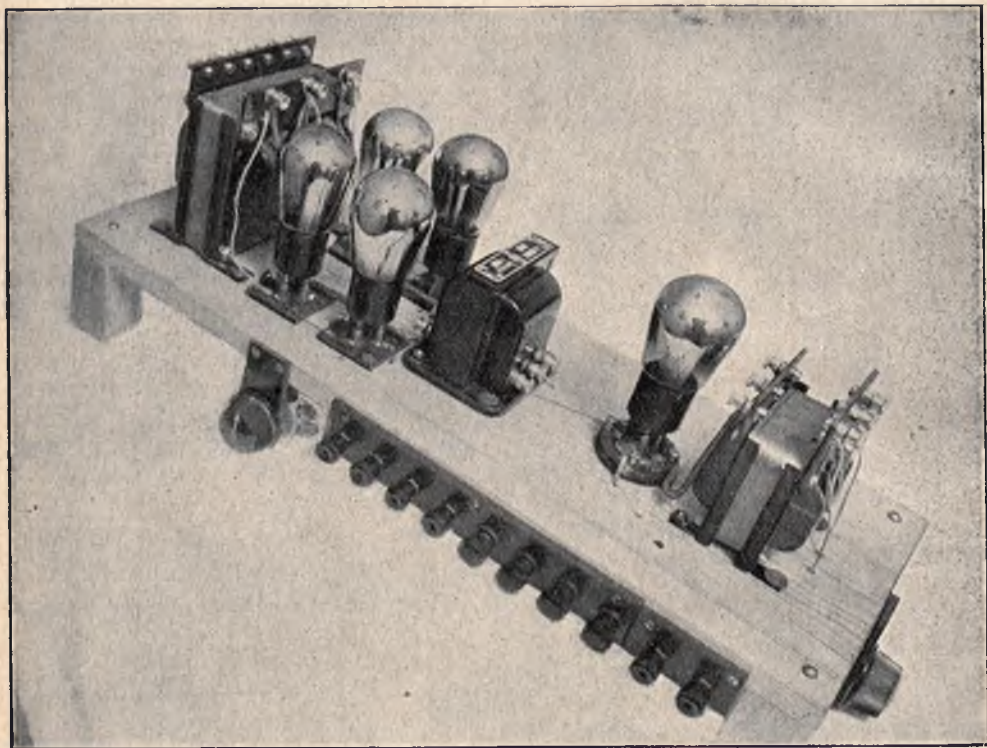


Rys. 4. Widok wzmacniacza w wykonaniu autora. Zamiast dwóch lamp w słopniu drugim, autor zastosował 4, zasilacz natomiast zbudował osobno.

py prostowniczej $2 \times 2 \text{ v.} \times 2,5 \text{ Amp.}$ i 3) żarzenia lamp odbiornika $4 \text{ v.} \times 3 \text{ Amp.}$ Obok tego transformatora umieszczamy z jednej strony tulejki jako podstawkę do lampy prostowniczej, a z drugiej strony kondensatory C_1 i C_2 , każdy po $2\mu\text{F}$. Dławiki Dł. 1 i Dł. 2 umieszczamy od spodu płyty bakelitowej. Dławik Dł. 1 typu ciężkiego musi być obliczony na prąd $250 \text{ v.} - 100 \text{ mA.}$ dławik Dł. 2 może być mniejszy, gdyż słu-

ży on tylko do przykręcenia małą bakelitową płytkę o wymiarach $120 \times 50 \times 3$ (Rys.6), na której umieszczamy dwa zaciski wejściowe i wiercimy trzy dziurki (3 m/m), przez które wyprowadzamy przewodniki zakończone wtyczkami dla baterijki siatkowej. Przy montażu musimy zwracać baczną uwagę na przewody prądu silnego, które muszą biec w rurkach izolacyjnych.

Zmontowany wzmacniacz i prostownik sprawdzamy dokładnie, poczem załączamy prowizorycznie aparaturę pod prąd przed wbudowaniem do szafki, celem sprawdzenia w połączeniu z adapterem i głośnikiem.

Po przekonaniu się że wszystko jest w porządku wbudowujemy do szafki motorek elektryczny, przewodnicę (adaptera), a następnie umocowujemy głośnik na podstawie drewnianej naprzeciw otworu. Sam otwór przesłaniamy gazą lub muslinem.

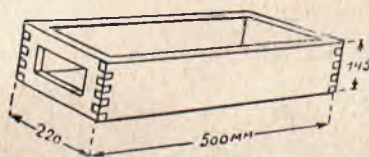


Rys. 5. Podstawa wzmacniacza.

Na rys. 7 przedstawiony jest jeden z tańszych typów motorka, które naogół są dosyć drogie — powyżej 200 zł. — i dlatego wielu amatorów być może będzie wolało zastosować do napędu mechanizm sprężynowy, cena którego wynosi zł. 100. Ze względu na szczupłość wyznaczonego nam miejsca nie możemy wchodzić tu w szczegóły budowy motorka, które zresztą są już dosyć dobrze widoczne z fotografii i rysunków, zaznaczymy tylko tu mimochodem, że regulacja szybkości obrotów uskutecznia się przy pomocy regulatora odśrodkowego (na fotografii widzimy jego ciężarki) i frykcyjnego hamulca automatycznego. Nastawienie regulatora uskutecznia się pomocy dźwigni. (Patrz „nastawiacz regulatora” na rys. 7). Widoczny z prawej strony fotografii „opór regulowany” służy do redukcji napięcia sieci, tak, że ten sam motor może służyć przy sieciach od 80 do 180 v. napięcia. Umocowuje się motorek pod deską górną szafki przy pomocy trzech śrub z podkładkami gumowymi. Jedną z tych śrub widzimy w lewym rogu płyty podstawowej tuż nad „nastawiaczem regulatora”.

Do motoru dodaje się zazwyczaj wyłącznik ręczny i automatyczny. Ten ostatni ma na celu wyłączanie motoru, gdy igła adaptera dojdzie do końca zapisu na płycie. Automatyczny wyłącznik na praktyce

nie daje tak dobrych wyników jak w reklamie: trudno tak go nastawić, by wyłączał prąd po dojściu igły do końca zapisu na płycie. Zazwyczaj wyłączenie następuje albo zawczeniu albo — wcale.

Po osadzeniu motoru i głośnika, przeprowadzamy instalację prądu miejskiego wewnątrz szafki. Przewody prowadzimy na izolatorach (rolki Peszla) i łączymy najpierw motorek elektryczny przez wyłącznik z 2 metrowym sznurem podwójnym, zakończonym wtyczką normalną. W jednej odnodze sznura montujemy wyłącznik główny, który najlepiej powinien się znajdować na desce obok talerza motorku. Następnie wsuwamy wzmacniacz wraz z prostownikiem do środka szafki i przykręcamy go za pomocą kątowników. Obok niego stawiamy po lewej stronie baterijkę siatkową. Łączymy potem zaciski motorka przez wyłącznik z pierwotnem uzwojeniem transformatora prostownika. Pozostaje potem jeszcze połączyć wyjście transformatora Tr. 3 z zaciskami głośnika oraz zaciski wzbudzenia z uzwojeniem elektromagnesu głośnika. Jeszcze raz sprawdzamy wszystkie przewody i następnie możemy załączyć wtyczkę do sieci.

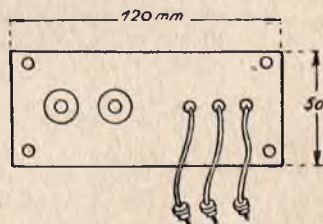

Rys. 6. Płytki przykrywająca otwór w lewym boku podstawy z rys. 5.

Wyłącznik główny przekręcamy, czekamy 1/2 minuty aż katody się nagrzeją, zakładamy płytę i puszczamy motorek w ruch.

Potencjometr względnie opornik R₁ umieszczony na desce obok talerza, przekręcamy, dowolnie regulując siłę głosu. Gdy wszystko jest w porządku możemy przykręcić tylną ścianę szafki.

Instalacja powyższa choć dosyć trudna w montażu jest jednak później niezmiernie prostą w użyciu, koszt jej jest dość znaczny, lecz odda nam ona muzykę z płyt gra-

mofonowych tak czysto i wyraźnie, że zadowolili najwybredniejszego słuchacza.

Na zakończenie podajemy


ZESTAWIENIE CZĘŚCI SKŁADOWYCH

- 1 szafka 1250×600×600 mm z wiekiem oraz z odejmowaną tylną ścianą.
- 1 adapter gramofonowy (Cameo, Gravor, Löve, Philips).
- 1 głośnik dynamiczny do wbudowania (Magnovox „Dynamic 7”).

- 1 Transformator wyjściowy 25:1 (Körting Nr. 30778A) Tr. 3 odkryty Push-Pull
- 1 Regulator siły audycji (Opornik). O do 5000 omów (N. S. F.) R₁.
- 2 Oporniki 6 omów R₂ i R₃.

Prostownik anodowy.

- 1 transformator 120 v. i 220 v pierw. wtórne 2×250v., 2×2 v.—2,5 Amp., 4 v.—3 A. Tr. 4. (Körting Nr. 31482n).
- 1 dławik typ większy (Körting Nr. 30797) Dł. 1.

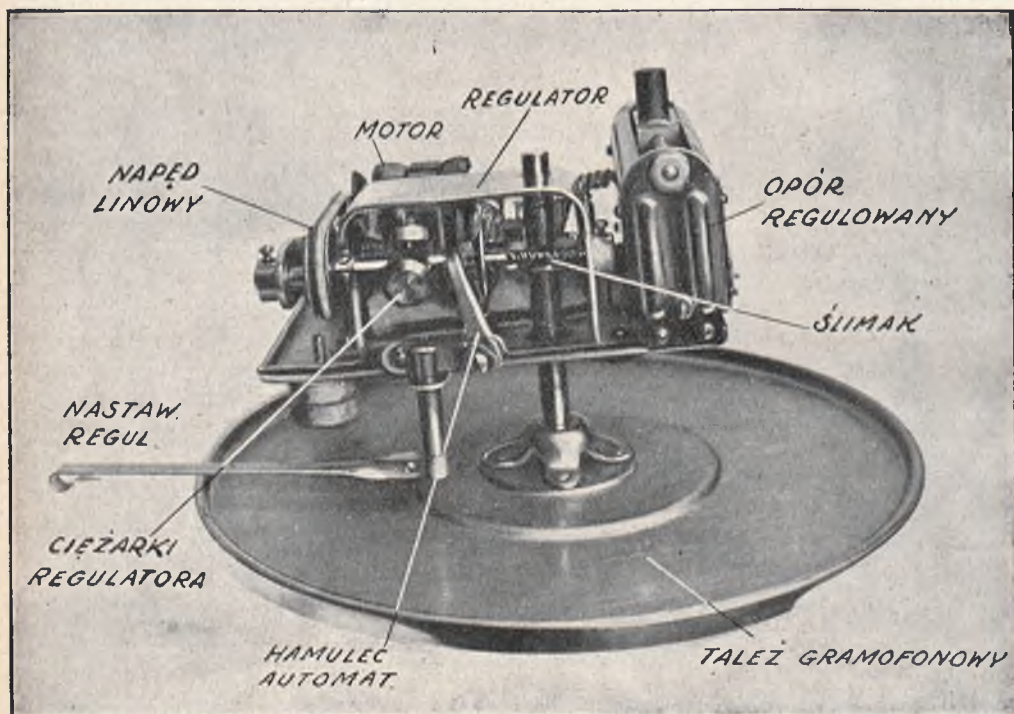

Rys. 7. Widok motorku elektrycznego „Thorens” do gramofonu. Jest on przewrócony „do góry nogami”.

- 1 motorek elektryczny 120 v. (Helios, Briola, Polyphon) z tarczą na płycie i wyłącznikiem automatycznym.
- 1 wzmacniacz dwustopniowy (ostatni stopień Push-Pull)
- 1 Transformator wejściowy 1:20 (Körting Nr. 30293E) opancerzony (Tr. 1).
- 1 Transformator międzylampowy 1:3 (Körting Nr. 30267Z) opancerzony (Tr. 2) Push-Pull.

- 1 dławik typ mniejszy (Körting Nr. 30661) Dł. 2.
- 2 Kondensatory blokowe po 2 μ F (próba na przebicie 1000 v.).
- 3 Kondensatory blokowe po 4 μ F (próba na przebicie 700 v.).
- 1 Potencjometr 50 omów.
- 1 Bateria 15 do 20 V. Lmpy:

1 stopień lampa na prąd zmienny o pośrednim żarzeniu 4 v. 1 Amp. napięcie anodowe około 160 v., napięcie ujemne siatki — 6 v., Przechwyt 6%, nachylenie 2 mA/v (Tungsram AG4100 Philips E415, Felefunken REN1104).

2 stopień, dwie lampy o żarzeniu 4v 0,15 Amp., napięcie anodowe około 160 v., ujemne napięcie siatki około 13 do 15 v., Przechwyt 20%, nachylenie 3 mA/v., (Tungsram P414 Philips B405, Telefunken RE 124).

1 Lampa prostownicza Rectron R250.

1 wyłącznik 250v—6Amp.

1 skrzynka 220×500×145 mm.

1 płyta bakelitowa 520×240×5 mm.

1 płyta bakelitowa 120×50×5 mm.

1 podstawka sprężynująca pięciogniazdkowa,

12 gniazdek 3 mm.

3 wty zki do bateryjki siatkowej.

8 zacisków (uniwersalnych lub zwykłych).

1 wtyczka do sieci oświetleniowej

Drut montażowy, rurka izolacyjna, kabel ołowiany, śrubki kątniki, sznur podwójny cca 6 m. etc.



20% Oszczędzisz
na cenie lamp

30% Zyskasz
na wydajności
Twego odbiornika

Jeśli zastosujesz w nim

LAMPY BAROWE

TUNGSRAM

C409

AUDJON
2,4 m A/V.

P414

MAŁA CZĘSTOTL.
3 m A/V.

L414

GŁOŚNIKOWA
3 m A/V.



Bezpiecznik do zależenia za baterję audową

Wszelkie części do aparatów **ANODOWYCH**, części do odbiorników wg. najnowszych szematów, aparaty odbiorcze, informacje, kosztorysy, szematy dostarczamy na każde żądanie.

Cenniki i prospekty odwrotną pocztą.

Centrala Elektro-Radjotechniczna

Warszawa, ul. Elektoralna 30. Telef. 296-26.




Bezpiecznik do wbudowania

Nadawcze układy krótkofalowe

Artykuł poniższy jest przeznaczony dla radioamatorów krótkofalowców, którzy już posiadają odbiorniki krótkofalowe i mają już pewne obycie z radjem, ale nie budowali jeszcze nadajników. Autor zaznajaia ich z głównymi zasadami nadawania i budowy aparatów nadawczych.

Kto niema odbiornika krótkofalowego, ten wogóle nie jest krótkofalowcem. W „Radio-Amatorze Polskim” było sporo układów krótkofalowych odbiorczych, więc kto pragnął zostać nasłuchowcem mógł to już dawno uczynić. Nasłuchowiec — to pierwszy stopień. Dalszy — to krótkofalowiec nadawca. Artykuł ten jest przeznaczony dla nasłuchowców pragnących zostać nadawcami; chcących zbudować sobie, w miarę środków i możliwości, dobrze działający nadajnik.

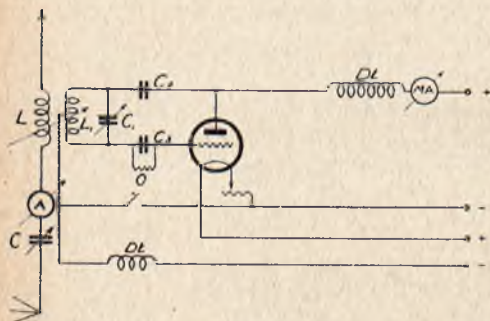

Rys. 1. Układ Hartley'a.

Oczywiście wchodzą w rachubę tylko nadajniki lampowe. Dzięki nim możemy korespondować znakami Morse'a, rozmawiać przy pomocy mikrofonu, a nawet nadawać obrazy.

Niestety, skończyły się dobre czasy, gdy każdy mógł wybierać sobie falę w szerokich granicach. Teraz, wobec wzrostu ilości stacyj na świecie, pasma fal używane pierwotnie tylko przez amatorów, zostały im odebrane i przydzielone stacjom korespondencyjnym handlowym. Ostatnio konferencja w Hadze zaproponowała obostrzenie uchwał konferencji Waszyngtońskiej przez pozostawienie dla użytku amatorów tylko „strzępów” pasm, a mianowicie: 5—5,35, 10—10,71, 20,83—21,43 oraz 41,1

—42,9 metrów. Zakresy 75—85,7 oraz 150—175 są przydzielane dla telefonji małych statków, policji i t. p.

Aczkołwiek zale amatorów są słuszne, jednak stoimy przed faktem dokonanyim i musimy nolens-volens, pogodzić się ze stanem obecnym.

Ciekawe, ile też stacyj może pracować równocześnie na przydzielonych zakresach?


Wychodząc z założenia, że nadajnik foniczny „zajmuje miejsce” zakresu 10 kc (w najlepszym wypadku 7,5 kc) zaś telegraficzny 7,5 lub 6,6 kc, przy bardzo dobrej stabilizacji—3,3 kc, możemy łatwo odpowiedzieć na to pytanie. W tabelce mamy gotowe zestawienie.

Ilość miejsca radioamatorów w eterze.

ZAKRES FAL w METRACH	I Ł O Ś Ć S T A C Y J			
	Odstęp 10 kc. Fonja	Odstęp 1,5 kc. Fon. i gr.	Odstęp 6,6 kc. Grafja	Odstęp 3,3 kc. Grafja
41,1 — 42,9	30	40	45	91
20,93—21,43	40	53	60	121
10 — 10,71	200	266	(303)	(606)
5 — 5,36	400	533	(606)	(1212)

U nas Min. P. i T. w warunkach na jakich udziela zezwolenia amatorom na nadajniki krótkofalowe wyraźnie zaznacza, że: „stacji zezwala się na czynienie doświadczeń nieprzekraczających w zakresach fal: 56.000—60.000 kc/s (5 do 5,35 m.) 28.000—30.000 kc/s (10—10,7 m.) 14.000—14.400 kc/s (20,8—21,4 m.) 7.000—7.300 kc/s (41,0—42,8 m.). Stacja winna być nastrojona na daną falę z najwyższą dokładnością i ostrożnością według norm, mających zastosowanie we współczesnej technice”. (Wyjątek z § 3 Zezwolenia na prawo nabycia, wyko-

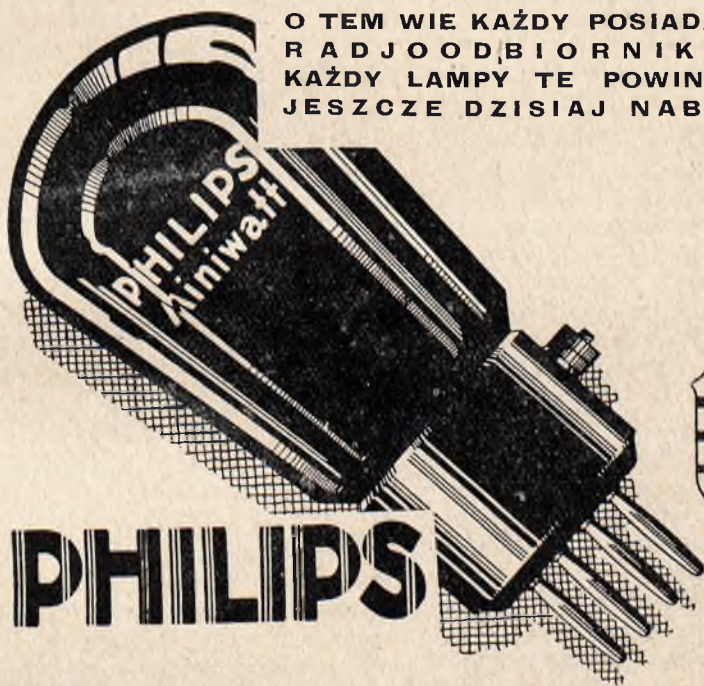NIEMA DOBREGO ODBIORU BEZ LAMP PHILIPS „MINIWATT”



O TEM WIE KAŻDY POSIADACZ
RADJOODBIORNIKA I
KAŻDY LAMPY TE POWINIEN
JESZCZE DZISIAJ NABYĆ!

NAJLEPSZYM PODARUNKIEM GWIAZDKOWYM
SĄ LAMPY „MINIWATT”

niania, założenia i używania prywatnej doświadczałnej radiostacji nadawczej). Jak widzimy z powyższego, amatorzy we własnym interesie nie powinni używać do zasilania nadajników prądu zmiennego (AC) gdyż taki nadajnik jest niejako nowoczesną iskrówką zatruwającą eter.. Nie należy nawet używać prądu zmiennego prostowanego (RAC) lecz tylko prąd dobrze filtrowany prostowany, względnie stały (DC). Sprzężenie anteny z nadajnikiem nie może być bezpośrednie, lecz tylko i jedynie indukcyjne (lecz nie za silne), a to w tym celu, by antena promieniowała tylko jedną falę.

Niezmierzalnie ważny czynnik—stałość fali, której utrzymaniu pomagają indukcyjne sprzężenie nadajnika z anteną, możemy osiągnąć przez tak zwane wzbudzenie obce (oddzielny oscylator—master oscillator) lub przez zastosowanie wzbudzania kryształem kwarcu.

Jak wiadomo kwarc jest ciałem dość pospolitem, przezroczystym o znacznej twardości, ciężar właściwy 2,21. Dla nas najciekawszymi będą jego właściwości piezoelektryczne odkryte w roku 1890 przez Curie. Poza kwarcem własności piezoelektryczne posiadają turmalin; krzemień cynkowy i t. p, lecz nie możemy je dostatecznie wykorzystać, ze względu na ich nieodporność na wpływy atmosferyczne.


Istota własności piezoelektrycznych polega na własności wytwarzania elektryczności pod wpływem mechanicznego ucisku na ściany (i to wzdłuż pewnych osi kryształu).

W oscylatorach kwarcowych płytka (o wymiarach zależnych od częstotliwości) umieszczona jest między mosiężnymi elektrodami, zakończonymi wtyczkami. Szczelina: powietrze—kwarc, jest rzędu kilku dziesiątych milimetra. Stabilizatory są wyrabiane dla częstotliwości do 7300 kc. Dla większych częstotliwości wymiary płytek są zbyt małe i trudne do obróbki.

Stosunkowo droga cena (około 250 złp. w oprawie, około 80 złp. sama płytka) stabilizatorów jest następstwem trudnej, a precyzyjnej obróbki. Płytki kwarcowe i elektrody mosiężne winny być starannie wypolerowane i idealnie płaskie, gdyż w prze-

ciwnym wypadku drgania wogóle nie powstają.


Stabilizator kwarcowy częstotliwości służy dla podtrzymania pewnej stałej częstotliwości w obwodzie drgań, pomimo nieznacznego jego rozstrojenia na skutek wpływów zewnętrznych. W nadajnikach amatorskich (do 10 watów) włączamy kryształ równolegle do cewki siatkowej, względnie między płytkę i siatkę. Przy większych, mocach drgania „ustabilizowane” oscylatory bywają wzmacniane przed wypromieniowaniem przez antenę.

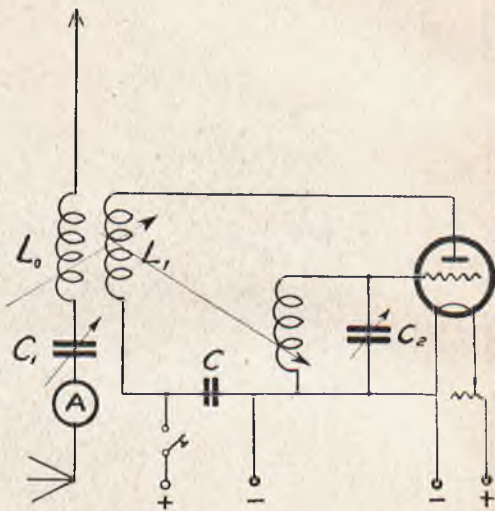

Rys. 2. „Reversed feed back”.

Stwierdzono, że nadajniki wzbudzone kryształem kwarcu ulegają zjawisku zanikania (fadingu) w stopniu o wiele mniejszym, niż nadajniki bez stabilizatorów. Jest to szczególnie ważne przy fonji. Po zmodulowaniu fali „ustabilizowanej” waha się tylko amplituda fali nośnej, częstotliwość zaś pozostaje stała. Mamy więc do czynienia nie z widmem fal o zakresie częstotliwości fali nośnej, powiększonej i zmniejszonej o częstotliwości prądów modulujących, lecz tylko jedną falę. Wiemy, że fading (zanikanie) polega na interferencji fal. Istnieje większa możliwość interferencji fal widma, zmieniającego ciągle swą szerokość, niż jednej fali, którą otrzymujemy przy nadajniku wzbudzonym kryształem kwarcu.

To byłyby kwestje natury ogólnej. Zasady budowy odbiorników krótkofalowych mają także zastosowanie przy budowie nadajników. Wykonanie winno być sta-

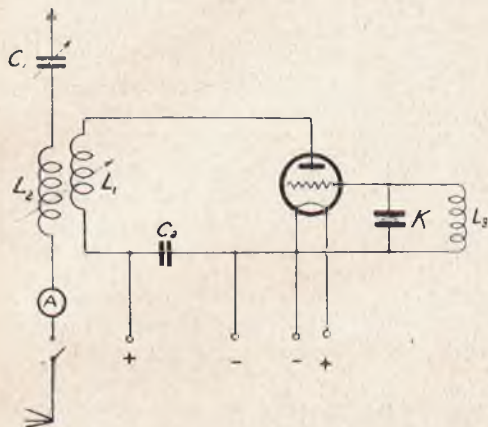

Rys. 3. „Huth-Kühn sterowany kwarce n.

ranne i przemysłane. Nie podam tu dokładnego schematu montażowego, gdyż nasłuchowiec przeważnie już tak dalece się orjentuje, że może zerwać z niewolniczym przytrzymywaniem się schematu. Jeśli zaś jego „znajomości radjowe” są słabe, to i schemat montażowy mało pomoże. Podam tylko schematy ideowe oraz wielkości charakterystyczne poszczególnych części składowych. Początkującemu nie radzę zabierać się do schematu trudnego (ani nawet do prostego ze stosowaniem kwarcu). Prosty, a przejrzysty schemat, jak Hartley, R. F. B. lub conajwyżej Huth-Kuhn, zupełnie mu wystarcza. Na tych schematach zapozna się ze wszelkimi zjawiskami, kaprysami i pracą nadajnika. Dopiero później może się zabrać do nadajników skomplikowańszych.

Zacznijmy więc od Hartley'a (rys. 1) dla zakresu 20—60 m.

Dane:

L — 5 zwoi na średnicy 90 mm. z drutu 4 mm. skok 5 mm.

L_1 — 5 zwoi na średnicy 120 mm. z drutu 5 mm. skok 10 mm.

C — 250—500 cm.

C_1 — 100—250 cm.

C_2 — 2.000—4.000 cm.

C_3 — 1.000 cm.

O — 4.000—100.000 m.

(C_3 i O można opuścić)

$Dł$ — 120 zwoi na średnicy 3 cm. sekcjami po 30—40—50

Rys. 2 przedstawia nam tak zwany R.F.B (Reversed feed back) zakres 25—60 m.

L_0 — 3 zwoje cewka płaska, średnica średniego zwoju 10 cm.

L_2 — 6 zwoi

L_1 — 6 zwoi

C_1C_2 po 200—500 cm.

C — 2.000 cm. do 2 MF

Rys. 3 przedstawia nam układ Huth-Kühn ze wzbudzaniem kwarcem. (Sprzężenie przez wewn. pojemność lampy) zakres 39—49 m.

C_1 — 300—500 cm.

L_1 — 62 zwoje na średnicy 7 cm.


L_2 — 12 zwoi średnica 7 cm.

L_3 — 20—25 zwoi średnica 7 cm.

C_2 — 2.000 cm.

K — stabilizator

Rys. 4 podaje podobny układ, znany w Ameryce pod nazwą „Tuned-Plate-tuned-grid”. Pracuje również dzięki sprzężeniu przez pojemność lampy. Zakres 70—80 m

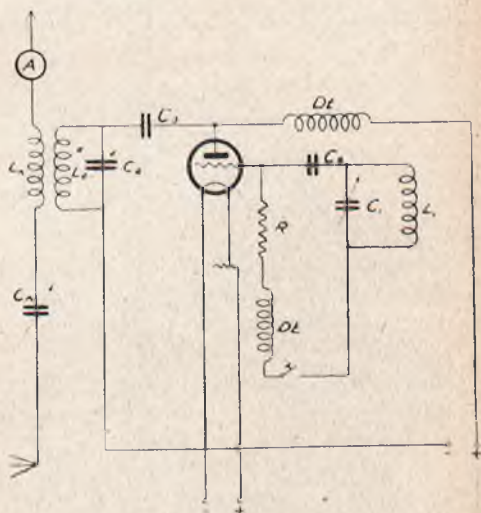

Rys. 4. „Tuned-plate-tuned-grid”.

C_1C_2 po 200—500 cm.

L_1L_2 po 12 zwoi na średnicy 13 cm.

L_3 — 6 zwoi

C_3C_4 po 2.000 cm.

R — 5.000 cm.

$Dł$ — 120 zw. na średnicy 7 cm.

Wyżej wymienione dane są orientacyjne. Dla dokładnego wystrojenia nadajnika bezwzględnie jest potrzebny falomierz, szczególnie jeśli się chce trafić swoją falą na dany zakres. Montaż może być amerykański otwarty (na dwóch prostopadłych płaszczyznach) lub też przestrzenny (rodzaj, sześcianu-klatki z listewekapełnionej częściami składowymi nadajnika). Zależy to od upodobania indywidualnego. Oczywiście do całości stacji nadawczej potrzebne będą: dobra antena, lampy oraz źródła prądu dla żarzenia i anody.

Korzystając więc z świat, przyszli ko-

ledzy nadawcy, zdecydуйте się na schemat, przemyślcie rozłożenie poszczególnych części składowych i bierzcie się odważnie do budowy. Pierwszy odbiornik napewno było trudniej zbudować niż obecnie — nadajnik.

Nadajnik pozwoli Wam na telefoniczną pogawędkę z kolegą, co szczególnie będzie przyjemnem na wsi w zimie, pozwoli także na rozmowę z szerszym światem.

Nie zapomnijcie tylko, że musicie należeć do Klubu, no i... postarać się o pozwolenie z Min. Poczty i Telegrafów.


Rogala.



CEWKI

Do wszystkich schematów wykonywuje solidnie firma „ZERM”

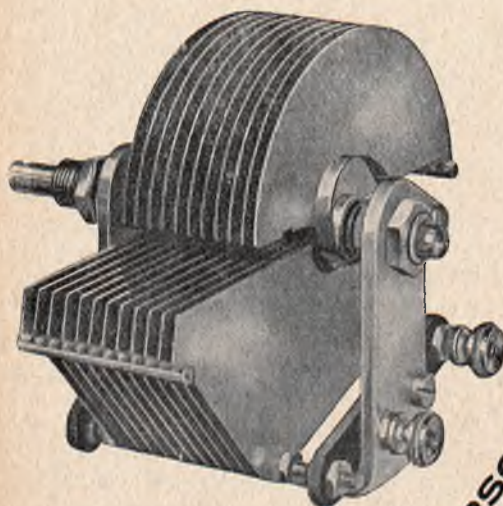Żądać we wszystkich pierwszorzędných sklepach radiowych, lub w wytwórni:
Warszawa, Żelazna 69a. Tel. 504-57.



ORSO, ORSO, ORSO!
Wyroby całkowicie wykonane w kraju.

Kondensatory obrotowe aluminiowe i mosiężne; kondensatory obrotowe miedziowe, przełączniki, neutrody

Wyroby „ORSO” zostały nagrodzone medalem brązowym na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu.

Komórka fotoelektryczna Philipsa

W n-rze 9 RAP zamieściliśmy artykuł poświęcony komórce fotoelektrycznej „Nava” wyrobu f-my „Tungsram”. Obecnie, w artykule poniższym dajemy opis komórki fotoelektrycznej Philipsa 3510. O tem, jak daleko można posunąć wykorzystanie komórek fotoelektrycznych w sygnalizacji i automatyzacji urządzeń użytkowych, świadczy zabawka „fotoelektryczna”, opis której urozmaica artykuł poniższy — „pies Philipsa”. Pies ten mając oczy z komórek fotoelektrycznych goni za światłem, a zbliżwszy się doń — szczeka.

Na łamach „Radjoamatora Polskiego” niejednokrotnie już omawiana była zasada działania komórek fotoelektrycznych. Ograniczymy się zatem do opisanie budowy i cech charakterystycznych komórki fotoelektrycznej Philipsa typu 3510.

Jak wiadomo, w nowoczesnych komórkach fotoelektrycznych stosuje się jako substancji światłoczułej przeważnie metali

potas, przyczem jest on najczulszym z wymienionych metali. Z tego względu zakłady Philipsa zastosowały w swojej komórce fotoelektrycznej typu 3510 jako substancję światłoczułą potas.

Komórka fotoelektryczna Philipsa (rys. 1) składa się z próżniowej bańki szklanej o lustrzanej powierzchni. Powierzchnia ta stanowi światłoczułą katodę, czyli warstwę potasu, wysyłającego elektrony. Światło dostaje się do bańki przez okrągłe okienko. Wewnątrz bańki, mniej więcej w środku kulistej części lampy, znajduje się drucik połączony z nóżką, umieszczoną na cokole tej komórki. Nóżka ta odpowiada nóżce lampy katodowej, połączonej z anodą. Dwie pozostałe nóżki służą jedynie do zamocowania lampy.

Substancja światłoczuła, czyli lustrzana warstwa potasu, połączona jest ze śrubką na wierzchołku szklanej bańki. Elektrony wysyłane pod wpływem światła, płyną od substancji światłoczułej, czyli katody do drucika umieszczonego wewnątrz komórki, czyli anody.

Napięcie między anodą i katodą komórki 3510 winno wynosić około 40—50 V. Jest to napięcie nasycenia i dalsze jego zwiększanie nie powoduje prawie zupełnie przyrostu prądu.

Komórka fotoelektryczna Nr. 3510 jest typu próżniowego. Wprawdzie czułość komórek fotoelektrycznych napełnionych gazem jest nieco większa, jednakże działanie komórek próżniowych jest bardziej ustalone.

Czułość komórki fotoelektrycznej Philipsa typu 3510 jest bardzo duża i przekracza kilkakrotnie czułość innych próżniowych komórek fotoelektrycznych. Czułość komórki fotoelektrycznej typu 3510 wynosi 2×10^6 amp./lumen, podczas gdy normalna czułość próżniowych komórek fotoelektrycznych wynosi około $0,4 \times 10^6$ amp./lumen.

Jak wiadomo, komórki fotoelektryczne znalazły bardzo szerokie zastosowanie w filmach dźwiękowych, w telewizji, w fult-




Rys. 1. Komórka fotoelektryczna Philipsa 3510.

alkalicznych. Najczęściej stosowanymi metalami są: potas, sód, rubid, cer i lit, przyczem każdy z tych metali reaguje najlepiej na pewien określony kolor światła. Właściwość ta, zwana efektem selekcyjnym komórek fotoelektrycznych jest analogiczna do efektu rezonansowego w radjotechnice, i może być wyrażona w postaci krzywych, podobnych do krzywej rezonansu. Największą część widma widzialnego pokrywa

grafji, przy precyzyjnych pomiarach naukowych t. d.

Jedniem z bardzo ciekawych i oryginalnych zastosowań komórki jest zbudowany dla celów demonstracyjnych „pies Philipsa”, którego fotografia podana jest na rys. 2-gim. Zależnie od sposobu naświetlenia lampą, mechaniczny pies porusza się naprzód, skręca w bok lub też szczerka. Po naświetleniu obu oczu psa, zaczyna on poruszać się naprzód. Jeżeli naświetlone zostaje tylko jedno oko, pies skręca w stronę światła. Z chwi-

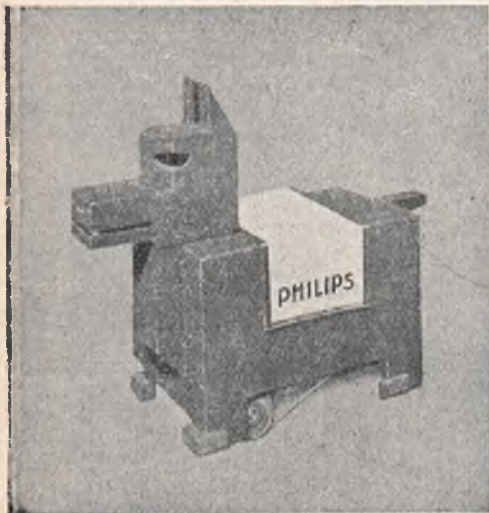

Rys. 2 .Pies mechaniczny Philipsa.

łą gdy pies zbliży się do lampy i siła oświetlenia przekroczy pewną określoną wartość, zatrzymują się wprawiające go w ruch silniki i pies zaczyna szczerka. Te skomplikowane na pierwszy rzut oka czynności, wykonywane są dzięki zastosowaniu specjalnego układu z dwiema komórkami fotoelektrycznymi, umieszczonymi zamiast oczu. Schemat układu komórek fotoelektrycznych, przekaźników i silników, znajdujących się wewnątrz mechanicznego psa wskazuje rys. 3-ci.

Działanie psa Philipsa polega zasadniczo na przełączaniu silników elektrycznych za pośrednictwem komórek fotoelektrycznych oraz specjalnych przekaźników. Oprócz 2 kół obracanych przez dwa oddzielne silniki, posiada jeszcze pies mechaniczny przy tylnych łapach łatwo obracającą się rolkę, taką, jaką widzimy na dworcach przy wózkach bagażowych. Lewa strona komórki fotoelektrycznej uruchamia prawy motor i odwrotnie, dzięki czemu pies porusza się zawsze w kierunku światła. Dla całkowitego uruchomienia omawianego

PROWINCJA

SPROWADZA RADJO TYLKO PRZEZ DOM RADJO-WYSYŁKOWY

METRON

K. Z. LEWICKIEGO

WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 70, tel. 348-58.

CEWKI



Do Metrovoxa 29.50



Do Nemodyny 19.50




CENY 30% ZNIŻONE

DLA URZĘDNIKÓW NA RATY
FACHOWA OBSŁUGA
WYSYŁKA ODWROTNA POCZTĄ
NAJNIŻSZE CENY
NA GWIAZDĘ

15% rabat

DLA WSZYSTKICH!

WYSYŁKA I OPAKOWANIE NA NASZ KOSZT
PRZY ZAMÓWIENIACH OD 30 ZŁ.

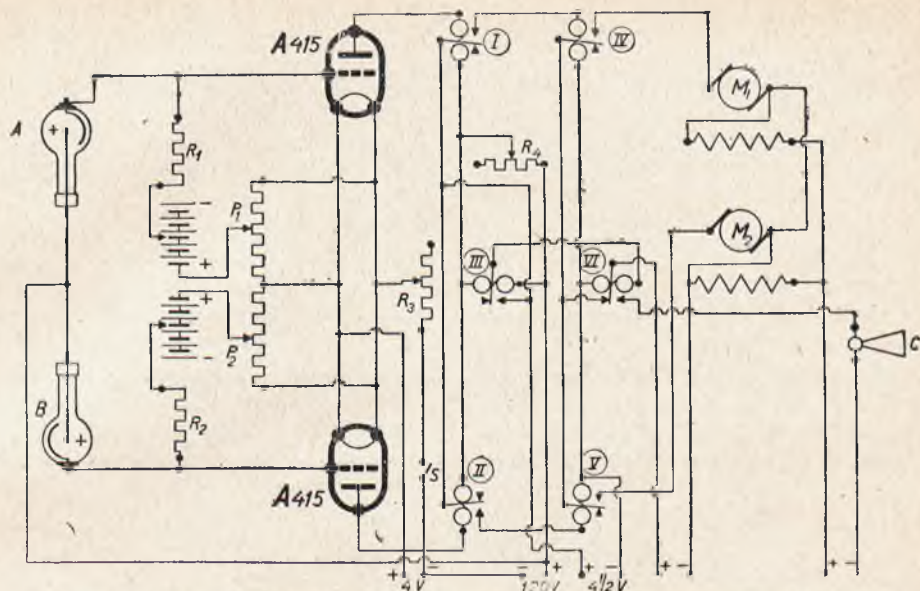

Rys. 3. Schemat układów elektrycznych w psie mechanicznym Philipsa.

urządzenia potrzebne są dwie oddzielne aparatury: jedna, zawarta w samym psie, składająca się z komórek fotoelektrycznych, przełączników, suchych baterij i silników, oraz druga, umieszczona w oddzielnie ukrytej kabinie, składająca się z 4 prostowników, dostarczających potrzebnego prądu. Ta druga instalacja połączona jest z psem za pomocą kabla, który tenże poruszając się wlecze za sobą.

Na rys. 3-cim widzimy komórki fotoelektryczne A i B sprzężone z lampami wzmacniającymi typu (A415). Czułość komórki fotoelektrycznej jest o tyle duża, że wywołuje w obwodzie anodowym lampy wzmacniającej wahania prądu około 1 mA. Prąd anodowy doprowadzony jest do lamp wzmacniających przez specjalnie czułe przełączniki I i II, reagujące na wahanie prądu 1 mA. W szereg z temi dwoma przełącznikami, znajdującymi się w obwodach anodowych lamp wzmacniających, włączony jest jeszcze trzeci przełącznik oznaczony III, który reaguje na silniejsze wahania prądu anodowego, niż przełączniki I i II.

Z chwilą, gdy pod wpływem impulsu świetlnego przepłynie prąd przez przełącznik I lub II, zamknie on obwód prądu mniej czułego przełącznika IV lub V, który włączy prąd, zasilający twornik motoru.

Zastosowanie dwóch kolejno włączających się przełączników jest konieczne z tego względu, że czuły, reagujący na wahania prądu 1 mA, przełącznik, nie może w

sposób pewny włączać i wyłączać silnego prądu, potrzebnego do uruchomienia motoru.

Oprócz 4 omówionych przełączników mamy jeszcze jeden czuły przełącznik III i jeden mniej czuły przełącznik IV. Przełącznik III jest ponadto mniej czuły niż przełączniki I i II; reaguje jedynie na większe wahania prądu, a zatem na silniejszy impuls świetlny. Z chwilą, gdy prąd jest dostatecznie silny, aby uruchomić przełącznik III, zamyka on obwód prądu mniej czułego przełącznika IV, który przerywa obwód prądu obydwu motorów, uruchamiając równocześnie specjalnej konstrukcji klaxon. Ażeby klaxon nie wydawał równomiernego dźwięku, połączony jest jeszcze dodatkowo z przerywaczem. Dzięki takiemu urządzeniu, dźwięki wychodzące z klaxonu przypominają szczekanie psa.

Oprócz komórek fotoelektrycznych, wzmacniaczy i przełączników znajduje się jeszcze wewnątrz mechanicznego psa 4 V. akumulator żarzenia dla lamp wzmacniających, 120 V. bateria anodowa i 4 V. bateria zasilająca przełączniki IV, V i VI.

Jakkolwiek „pies Philipsa” nie posiada zupełnie znaczenia praktycznego, jednak jest on ciekawy z tego względu, że konstrukcje wielu instalacji z komórką fotoelektryczną są zbliżone do konstrukcji opisanego psa. Bardzo zbliżone pod względem konstrukcji są zwłaszcza instalacje alarmowe, stosowane już obecnie w niektórych większych bankach.


Z. C.

Zasilacz na prąd zmienny

Odpowiadając na rosnące wciąż zainteresowanie elektryfikacją odbiorników podajemy praktyczne dane do skonstruowania zasilacza większej mocy, który wytrzyma obciążenie kilku lamp.

Przy odbiornikach o większej ilości lamp a zwłaszcza przy wzmacniaczach mocy, które pochłaniają duże ilości prądu anodowego, przeciętny wzmacniacz nie wystarcza i głośnik buczy przed włączeniem anteny czy adaptera gramofonowego. Czytelnik, który przeczytał uważnie artykuł o filtrach elektrycznych w n-rze poprzed-

py — odbiór ten jest za słaby. I nic dziwnego, bo napięcia siatek za niskie, jakby na anodach nie było więcej nad 70 woltów. Gdzież się podziało napięcie! — Spadło na lampie prostowniczej. Dlaczego? — Bo za mała. Myślisz, czytelniku, że jak wstawisz większą lampę, to już wszystko będzie dobrze? — Nie, mylisz się, wtedy zauważysz, że

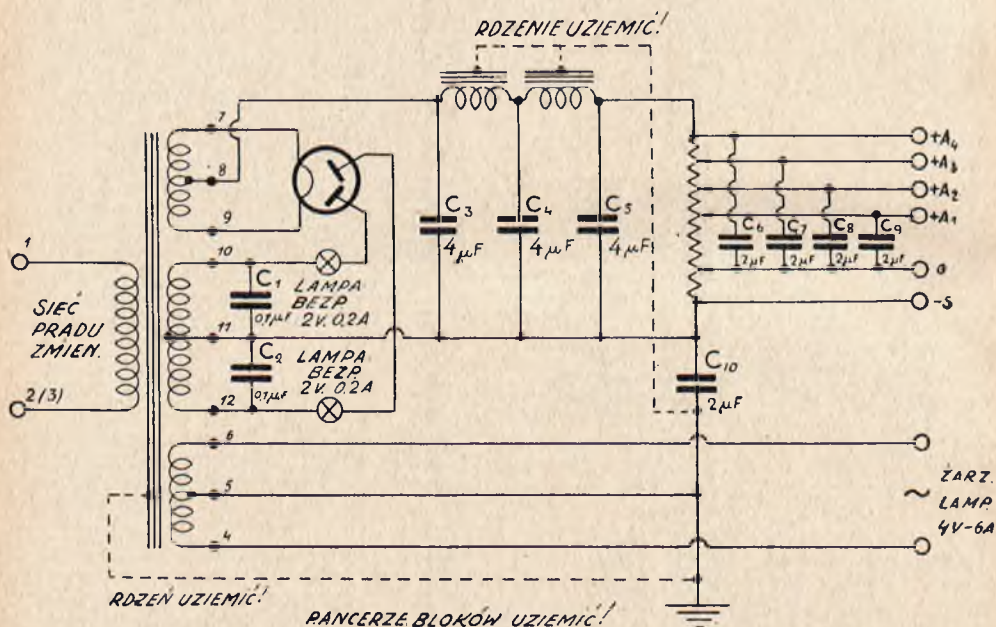


Rys. 1. Zasilacz z transformatorem i dławikami „Rex”.

nim, wie, że huczenie to pochodzi z niedostatecznej filtracji że trzeba dodać jeszcze jeden filtr, wzgl. powiększyć pojemność i samoindukcję posiadanego filtru, a huczenie ustanie. Ustanie ono istotnie, ale odbioru nie będziemy mieli jednak należytego. Będzie zniekształcony. A kiedy manewrując napięciami siatek doprowadzimy odbiór do wymaganej czystości, zauważymy że jak na taki wzmacniacz i na takie lam-

twój transformator się grzeje, że dławiki się grzeją... Co tu robić? — Ano trzeba zmienić na większe i transformator i dławiki. Wtedy dopiero osiągniesz takie wyniki, jakie odrazu byś dostał stosując zasilacz przedstawiony na fotografii rys. 2. Schemat tego zasilacza przedstawia rys. 1

Transformator („Rex”), wyrób krajowy, wykonany bardzo solidnie, daje na zaciskach 11—10 i 11—12 po 250 v. i wytrzy-

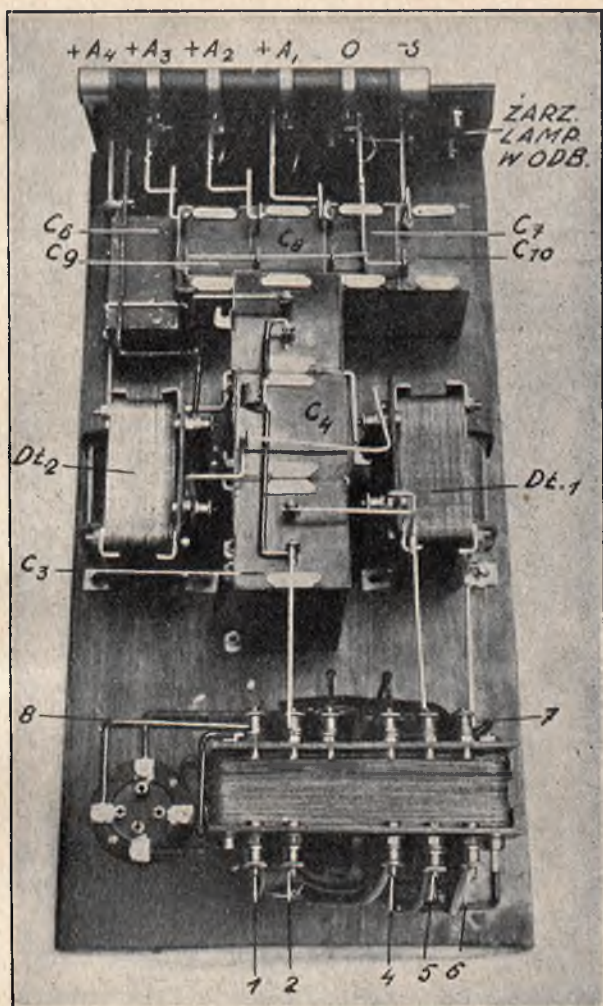

Rys. 2. Widok zasilacza wykonany p/g rys. 1.

muje łatwo obciążenie 100 mA. prądu anodowego.


Dławiki (Rex) wytrzymują również obciążenie 100 mA.

Opornik rozdzielnika napięć jest silito-
wy o oporności 12000 omów. Na oporniku
tym widzimy (Rys. 2) dwie klamry koń-
cowe przyłączone odpowiednio do zacisków
Nr. 8 (przez dławiki) i Nr. 11 na transfor-
matorze.

W stosunku do odbiornika jedna z tych
klamer daje nam maksymalne napięcie ano-
dowe a druga—napięcie siatkowe. Pomiędzy

klamrami skrajnymi widzimy 4 klamry
pośrodkie z których jedną traktujemy jako
„punkt zerowy” a pozostałe wobec tego da-
ją nam trzy wartości napięć anodowych.

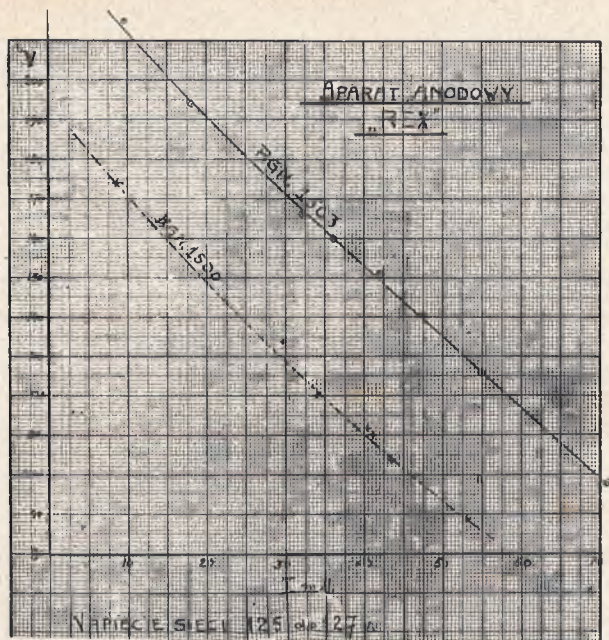
Wielkości bezwzględnej tych napięć, nie-
stety, zgóry nie można ustalić, gdyż zale-
żą one od wielkości prądu pobieranego nie
tylko z danego zacisku, ale i z zacisków
innych. Podany na rys. 3 wykres spadków
napięć w funkcji obciążenia zdjęty został
dla lamp względnie słabych ze względu
na obciążenie transformatora żarzeniem 3
lamp na prąd zmienny (około 12 watów).




Rys. 3. Charakterystyka zasilacza „Rex” zdjęta w laboratorium redakcji RAP przy obciążeniu obwodu żarzenia 3 lampami na prąd zmienny. Aparat może być stosowany z lampami jeszcze większymi od RGN 1503. Zamiast RGN 1503 można użyć lampę Philipsa 1501.

Napięcie siatkowe otrzymaliśmy kombinując odpowiednio połączenia klamer na oporniku R. W podobny sposób moglibyśmy jeszcze dodać jedno i więcej napięć siatkowych, jednak chcemy tu polecić inną jeszcze metodę otrzymywania napięć

siatkowych. Ilustruje ją rys. 4. Punkt zerowy mamy tu na krańcowej klamrze opor-

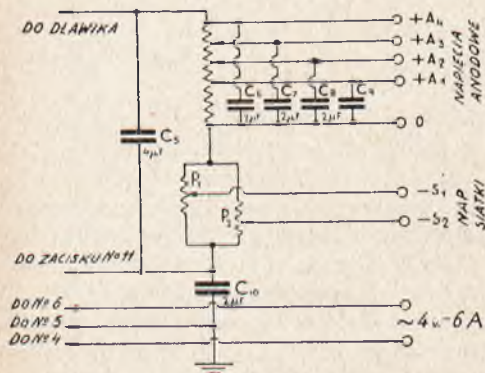

Rys. 4. Rozdzielnik do zasilacza z rys. 1, w którym urządzono dwa regulowane napięcia siatkowe S_1 i S_2 .

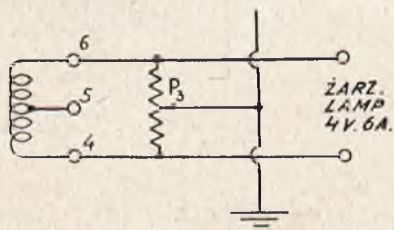


Rys. 5. Obwód żarzenia lamp w odborniku uziemiony potencjometrycznie. (Por. rys. 1).

nika R, zato pomiędzy ten opornik a zacisk Nr. 11 na transformatorze włączamy równolegle 2 potencjometry o oporności po 2000 omów. Suwaki tych potencjometrów dadzą nam regulowane napięcia siatkowe o wartości maksymalnej wynoszącej około 10% max. napięcia anodowego.

Kondensatory blokowe przy dławikach zastosowaliśmy w zasilaczu modelowym nieco większe niż na schemacie, a mianowicie na C_3 i C_5 daliśmy po $6\mu F$ a na C_4 — $8\mu F$, jest to jednak do pewnego stopnia zbytek i bardzo dobrą filtrację można mieć przy tem samym obciążeniu z kondensatorami, jak na schemacie. Pominęliśmy zato kondensatory C_1 , C_2 .

W obwodzie żarzenia lamp (lampy oczywiście muszą być specjalne na prąd zmienny) można zastosować dla większego bezpieczeństwa przed huczeniem potencjometr zawierający zaciski 4 i 6. Zacisk 5 w tym wypadku pozostawiamy otwartym a do uziemienia przyłączamy suwak potencjometra w sposób uwidoczniiony na rys. 5.

J. B.

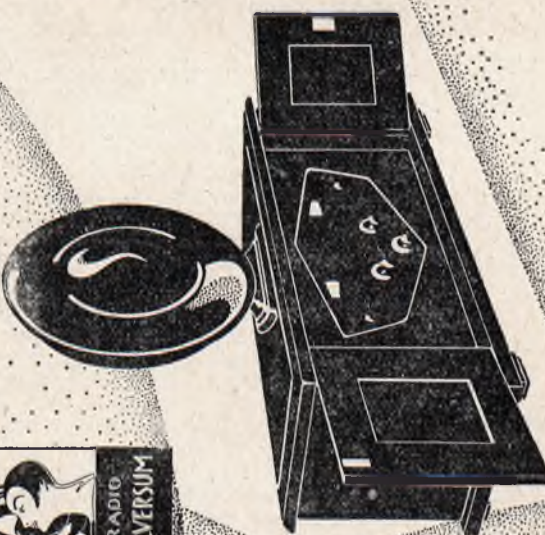

**To jest
'RADJO
HILVERSUM.'**

**APARAT TEN ZNAJDUJE SIĘ JUŻ W WIELU DOMACH. JEST TO WYRÓB
HOLenderskiej Fabryki radiodbiorników „NEDERLANDSCHE
SEINTOESTELLEN FABRIEK” W HILVERSUM.**

**FABRYKA POWYŻSZA ZATRUDNIA 2000 ROBOTNIKÓW. WSZYSTKIE
CZĘŚCI TEGO APARATU WYRABIANE SĄ W FABRYCE NA NAJNOWSZYCH
MASZYNACH Z PRECYZJĄ DO 1/400 MM.**

**LABORATORIUM ZNAJDUJE SIĘ POD KIEROWNICTWEM NAJLEPSZYCH
SIŁ TECHNICZNYCH ŚWIATA.**

**APARATY TE SĄ JUŻ ZNANE NA CAŁYM ŚWIECIE I TYP „RADJO-
HILVERSUM” WYRÓŻNIA SIĘ SWOJĄ CZYSTOŚCIĄ ODBIORU I
WIELKĄ SELEKTYWNOŚCIĄ. PO JEDNORAZOWYM ZAPOZNANIU SIĘ Z
TYM APARATEM OBSŁUGA NIE PRZEDSTAWIA JUŻ ŻADNEJ TRUDNOŚCI I
SAM ODBIORNIK PREZENTUJE SIĘ JAKO PIĘKNA CAŁOŚĆ.**

**WARSZAWA: „Radios”, Niecała 6. „Megohm”, Bracka 2. „Zjed-
noczone T-wc Handlowe”, Zielna 46.**

POZNAN: „Radjus”, Św. Marcina 62. M. Puchalski, Pl. Wolności 11.

KRAKÓW: „Philradio”, Rynek Główny 9.

ŁÓDŹ: „Audion”, Traugutta 1.

WŁÓDZ: Walerjan Drabik, Sykstusa 17.

KATOWICE: „Werka”, Pl. Zamkowy 1.

BIELSKO: Alischer i Zipser, Kolejowa 11.

Oraz we wszystkich większych miastach prowincjonalnych.

NABYCIA:

DO

**RADIO
HILVERSUM**

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY INSTYTUTU RADJO-TECHNICZNEGO w WARSZAWIE.

I.

Instytut Radjotechniczny, jednym z zadań którego jest koordynacja prac i wysiłków szerokich warstw radioamatorstwa polskiego, wystąpił swego czasu z inicjatywą zcentralizowania ruchu krótkofalowego i ujęcia go w pewne ramy organizacyjne, w celu możliwości wykorzystania krótkofalarstwa polskiego dla organizacji wyborowych prac badawczych w dziedzinie fal krótkich oraz rozwiązania niektórych zadań o charakterze specjalnym, jak to ma miejsce w szeregu innych państw.

Inicjatywa Instytutu znalazła poparcie tak ze strony czynników rządowych jak również ze strony szeregu poszczególnych organizacji krótkofalowych w Polsce, w rezultacie czego utworzona została przy Instytucie komisja złożona z przedstawicieli różnych instytucji zainteresowanych oraz Klubów radioamatorskich.

Komisja ta opracowała statut ogólnopolskiej organizacji krótkofalowców pod nazwą „Polski Związek Krótkofalowców”. Statut, po podpisaniu go przez poszczególne Kluby, wchodzące do P. Z. K. jako członkowie założyciele, będzie w dniach najbliższych przedstawiony do zalegalizowania.

Zaraz po zalegalizowaniu statutu odbędzie się w Warszawie I-sze Walne Zgromadzenie członków P. Z. K. połączone z I Ogólnopolskim Zjazdem Krótkofalowców, i z wystawą radiostacji i sprzętu krótkofalowego.

W Zjeździe brać udział mogą:

1) Wszyscy krótkofalowcy, którzy mają zezwolenie M. P. i T. na założenie i eksploatację radiostacji krótkofalowej.

2) Wszyscy członkowie poszczególnych Klubów i Związków Krótkofalowców.

3) Wszyscy krótkofalowcy-amatorzy, którzy, faktycznie pracują w tej dziedzinie lecz nie należą do żadnego z Klubów lub Związków.

W charakterze gości bez prawa decydującego głosu — wszyscy sympatycy ruchu krótkofalowego.

Do udziału w Zjeździe i wystawie zostały zaproszone tak samo firmy radjotechniczne, wyrabiające radiostacje i wogóle radio-sprzęt krótkofalowy.

Zamierzony Zjazd będzie niejako przeglądem sił naszego krótkofalarstwa, sprawozdaniem z prac, już dokonanych, z wy-

ników, już osiągniętych oraz z zamiarów i programów na przyszłość.

Zjazd ten powinien przekonać czynniki miarodajne o żywotności i dużym znaczeniu krótkofalarstwa, a zatem powinien przyczynić się do zapewnienia krótkofalarstwu moralnej i materialnej pomocy i opieki ze strony tych czynników, jak to już oddawna dzieje się w państwach sąsiednich.

Z tego względu w Zjeździe powinni wziąć udział możliwie wszyscy tak zrzeszeni jak i niezrzeszeni krótkofalowcy, przez co Zjazd będzie miał większe znaczenie i przyniesie odpowiednio większe korzyści krótkofalarstwu.

Szczegółowy program prac i ostateczny termin Zjazdu będzie ogłoszony w czasie najbliższym.

Informację dotyczącą Zjazdu, udziela Komitet Organizacyjny Zjazdu krótkofalowców, mieszczący się przy Instytucie Radjotechnicznym w Warszawie — Mokotowska 6.

Wszelkie możliwe wnioski dotyczące Zjazdu kierować należy pod tym adresem.

II.

Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Krótkofalowców.

Prace obradującego przy Instytucie Radjotechnicznym Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiego Zjazdu Krótkofalowców, który odbędzie się jednocześnie z I Walnym Zgromadzeniem członków nowopowstałego Polskiego Związku Krótkofalowców (P. Z. K.), posuwają się pomyślnie naprzód.

Komitet Organizacyjny Zjazdu znalazł poparcie tak moralne, jak również materialne i organizacyjne ze strony zainteresowanych Ministerstw, przedstawiciele których biorą czynny udział w pracach Komitetu wyłonionego z obradującej przy Instytucie Komisji dla fal krótkich.


Wielkie zainteresowanie Zjazdem i organizowaną na czas Zjazdu wystawą sprzętu krótkofalowego, wykazały polskie firmy radjotechniczne, z pośród których należy specjalnie wymienić Państwowe Zakłady Inżynierji, Państwową Wytwórnię Łączności oraz „Polskie Zakłady Philips”, które nie tylko obiecały wziąć czynny udział w wystawie wyrabianego przez nich sprzętu krótkofalowego, lecz i okazały już Komitetowi Organizacyjnemu daleko idącą pomoc materialną.

Materiałna pomoc instytucji Państwowych i wyżej wspomnianych firm daje



STARY ODBIORNIK — NOWE SIŁY!

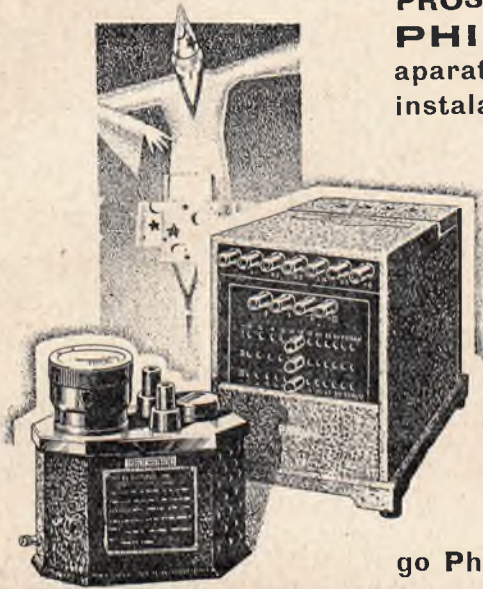**PROSTOWNIK „PICCOLO”
PHILIPSA** jest niezawodnym
aparatem pomocniczym dla każdej
instalacji odbiorczej.



Doprowadza on stale i samodzielnie prąd z sieci oświetleniowej do akumulatora, który dzięki temu jest zawsze naładowany i zawsze gotowy do działania.

Przy równoczesnem używaniu aparatu anodowego Philipsa stary odbiornik będzie pracował jak aparat najnowszej konstrukcji.

Zużycie prądu — znikome.

Obejrzeć można na wystawie

„RADJO i ŚWIATŁO” PHILIPSA

Mazowiecka 9.

Żądajcie katalogów w każdym sklepie radjotechnicznym,

lub pod adresem:

POLSKIE ZAKŁADY PHILIPS, S. A.

WARSZAWA, KAROLKOWA 36/44.

możność Komitetowi okazania ze swej strony pomocy prowincjonalnym Klubom Krótkofalowym w zmniejszeniu ich wydatków na delegowanie na Zjazd swych przedstawicieli, oraz zabezpieczenia uczestników Zjazdu taniego pobytu w Warszawie.

Program Zjazdu, który w najbliższym czasie będzie opublikowany przewiduje, oprócz obrad, szeregu odczytów oraz zwiedzenie placówek przemysłowych.

Zjazd odbędzie się prawdopodobnie na początku lutego roku przyszłego.

*Komitet Organizacyjny Zjazdu
przy Instytucie Radjotechnicznym.*

KOMUNIKATY LWOWSKIEGO KLUBU KRÓTKOFALOWCÓW (L. K. K.)

Nowi członkowie L. K. K.

Przystąpiły do L. K. K. następujące stacje:

- 125. SP₃HF z siedzibą we Lwowie.
- 126. SP₃HG z siedzibą we Lwowie.
- 127. SP₃KYL z siedzibą w Poznaniu.
- 128. SP₃MF z siedzibą w Wilnie.
- 129. SP₃OG z siedzibą w Tarnowie.
- 130. SP₃OH z siedzibą w Tarnowie.
- 131. SP₃OI z siedzibą w Krakowie.
- 132. SP₃HI z siedzibą we Lwowie.
- 133. SP₃HJ z siedzibą w Tomaszowie Maz.
- 134. SP₃HK z siedzibą w Stanisławowie.
- 135. SP₃HM z siedzibą w Stanisławowie.
- 136. SP₃HO z siedzibą we Lwowie.
- 137. SP₃HP z siedzibą we Lwowie.
- 138. SP₃HR(YL) z siedzibą we Lwowie.

Nowy lokal klubowy L. K. K.

Dzięki uprzejmości firmy „Panradjo”, Lwów ul. Chorażczyzny 5—L. K. K. uzyskał dla swych członków lokal na zebrania towarzyskie. Zebrania te odbywają się codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt, od godziny 18-tej do 20-tej. Tam też na tablicy ogłoszeń podane są godziny urzędowe członków Zarządu, oraz wszelkie okólniki i zawiadomienia. Mile widziane są godziny sekretarza L. K. K., który wydaje QSL karty, oraz legitymacje.

Obowiązek legitymacyj.

Przypominamy o obowiązku posiadania legitymacyj L. K. K. przez wszystkich członków. Członkowie zamiejscowi, którzy dotychczas nie pobrali swych legitymacyj, mają nadesłać 25-groszowy znaczek, celem dokonania przesyłki, pod adresem Sekretarjatu L. K. K. Lwów, Bielawskiego 6. Kart legitymacyjnych Sekretarjat nie wysłał razem z QSL — kartami.

District managerowie.

W wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia L. K. K. wybrani zostali district managerami na okręg:

lwowski: p. Adam Ligęza (SP₃FY),
warszawski: p. Konstanty Parzych (SP₃JP),
krakowski: p. Zdzisław Włodek (SP₃OI),
wileński: p. Stefan Gałkowski (SP₁AB),
poznański: — decydujący wybór nastąpi w tych dniach po otrzymaniu wiadomości z Poznania.

Jakie adresy należy pamiętać.

Sekretarjat L. K. K. i Polskie Biuro QSL: Lwów — Bielawskiego 6, tel. 3—20.

Skarbnik L. K. K.: K. Kulawik, Lwów, ul. Ossolińskich 11.

Redakcja „Krótkofalowca Polskiego”: Lwów, ul. Teresy 2c.

Administracja „Krótkofalowca Polskiego”: Lwów, ul. Asnyka 1, tel. 24—46 i 55—05.

Referat prasowy L. K. K.: Lwów pl. Bedyktyński 1. II p.

Sala posiedzeń L. K. K.: Lwów, 6 Baon Sanitarny, ul. Jabłonowskich.

Lokal dla zebrań towarzyskich L. K. K.: Lwów — ul. Chorażczyzny 5 — tel. 59—50.

Zgłoszenie na członków L. K. K. Polskiej Sekcji I. A. R. U. przysyłać należy pod adresem Sekretarjatu L. K. K. Tamże udziela się wszelkich informacji oraz wszelkich bezpłatnych porad w sprawach krótkofalowych.

KOMUNIKATY POLSKIEGO KLUBU RADJO-NADAWCÓW.

Kronika omów.

SP₁AA — miał ciekawy przebieg QSR.

Na CQ 20-m. zgłosiła się stacja ruchoma czeskosłowacka xokzUN. Podczas prowadzonej rozmowy stacja xokzUN oznajmia, że w chwili obecnej znajduje się w „Lagos Nigierja-Africa” i prosi o przekazanie „msg” do Hiszpanji. Treść telegramu zawiadamiła pewnego Hiszpana mieszkającego w Granadzie, o chorobie jednej z uczestniczek wyprawy. Bliższe szczegóły miały być przesłane listownie po jej wyzdrowieniu. Telegram powędrował na fali 40 m. z Warszawy do francuza f8SSY (Me z), który przekazał go Hiszpanowi EAR160. Oto najlepszy dowód pożytku fal krótkich.

SP1AD — Nadal nadaje fonicznie w godz. 7—7²⁰ MEZ (świeta 8³⁰—8⁵⁰ MEZ). Przeprowadza próby zmienności warunków odbioru w zależności od przesuwania się pory świtu.

Chętnie przeprowadzi próby foniczne.
 SP3JH — hasa na wszystkich zakresach.
 Na święta woli hasać po górach.
 SP3AQ — obiecuje „zafoniec” w najbliższym czasie.
 SP3BO — Macha QSO.
 SP3AN — obiecuje zdjąć nadajnik z szafy i tchnąć w niego życie.
 SP3WR — zaczyna robić konkurencję SP1AA.
 SP3AJ { Synowie Marsa. Ignorują pocztę.
 SP3CA { (Chyba z wrodzonej skromności nic o sobie do nas nie piszą).
 SP3BN — mało się udziela ogółowi. Montuje instalacje głośnikowe.
 PL29 — ma gotowy wzór karty QSL. Nie ma tylko czasu je wydrukować no... i rozesłać kolegom. (A może nie słucha głosów z eteru?)
 PL33 — zbudował odbiornik. Walczy ze zbytkiem redakcji. Fabrykuje falomierz i zaczyna systematyczne nasłuchy.

Kurs odbioru i nadawania.

Ze względu na formalności przy zalegalizowaniu kursu oraz ze względu na zbliżając się święta B. N. początek kursu nastąpi w styczniu. Czas trwania kursu około 12 tygodni.

Walne zebranie P. K. R. N.

Uchwałą Zarządu z dnia 26 listopada, odbędzie się w niedzielę 15 grudnia 1929 roku w lokalu Instytutu Radjotechnicznego (Warszawa, Mokotowska 6) o godz. II-ej w pierwszym, o II³⁰ w drugim terminie. Zwyczajne Walne Zebranie członków P. K. R. N.

Z pism zagranicznych.

W niemieckim piśmie krótkofalowym CQ (Oktober 1929) zamieszczono wzmiankę

o Polsce. Wzmianka ta została nadesłana z Wiednia i tylko temu należy przypisać nieścisłości w niej zawarte. Mianowicie Polska dotychczas nie posiada (podobno!) prawa radiowego, dlatego też pozwolenia na stacje korespondencyjne nie są dotychczas wydawane. Władze przyrzekły (podobno?) nie wyciągać konsekwencji prawnych w stosunku do nielegalnych nadawców polskich zrzeszonych w Lwowskim Klubie Krótkofalowców. Przydział znaków wywoławczych został również powierzony temu Klubowi.

Należy żałować, że Niemcy umieszczają wiadomości o Polsce otrzymane z Austrii, miast zwrócić się wprost do Polski.

Rabaty w firmach.

Członkowie P. K. R. N. korzystają z rabatów (za okazaniem legitymacji) w następujących firmach:

- 1) Polskie Zakłady Siemens (pr. słabe) — 5%.
- 2) Zakłady radjotechniczne „Natawis” — 10%.
- 3) Rozengarten (Żabia) — 10%.
- 4) „Megohm” — 10%, od lamp — 15%.
- 5) „Radjo-Amator-Polski” — 20%.

Referat prasowy.

Referat prasowy (Warszawa, Narbutta 23, m. 15) prosi o nadsyłanie nasłuchów, opisów stacji, komunikatów i t. p. celem umieszczenia w pismach.

Próby Warszawa Poznań.

W niedzielę i święta w godz. 9—10 MEZ są projektowane próby korespondencji między kolegami z Poznania i Warszawy na fonji i grafji na zakresie 40 metrowym.

Koledzy zaawansowani i początkujący proszeni są o wzięcie licznego udziału.



TANI MIESIĄC DLA ARTYKUŁÓW **SABA**

W celach propagandy udzielamy P. T. czytelnikom R. A. P.
OPUSTU 20%

Za okazaniem załączonego kuponu

Zjednoczone Towarzystwo Handlowe
 Warszawa, ul. Zielna 46 róg Próźnej.
 Telefon 258-68.

KUPON

Okazicieli niniejszego kuponu korzysta do dnia 31 stycznia 1930 roku

Z OPUSTU 20%


za sprzęt radiowy **SABA**

ZJEDNOCZONE T-WO HANDLOWE


Drobiazgi praktyczne

AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK DO WŁĄCZANIA SŁUCHAWEK.

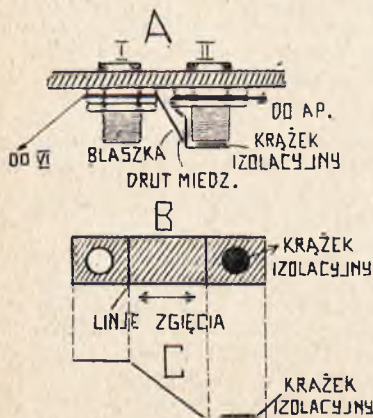Opisany poniżej przełącznik służy do łatwego włączenia szeregowo drugiej pary słuchawek bez przerwy w audycji.



SCHEMAT ZGIĘCIA BLASZKI

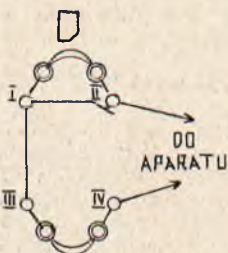

SCHEMAT PRZEŁĄCZNIKA

Rys. 1.

Przełącznik składa się z czterech tulejek oraz sprężynki spinającej gniazdka drugiej słuchawki w razie jej wyłączenia.

Sprężynkę wycinamy z kawałka sprężystej blachy i zginamy ją według rys. A. Konstrukcja przełącznika wynika z rys. B i C.

Schemat połączeń wyobraża rysunek D.


Żbik Mieczysław.

REINARTZ Z REAKCJĄ REGULOWANĄ WARJOMETREM.

Powyższe połączenie jest warjantem Reinartza umożliwiającym użycie w po-

wyższym tylko jednego kondensatora zmiennego.

Regulacja reakcji odbywa się przez zmianę samoindukcji dławika, który ma tutaj postać warjometru (o dużej samoindukcji). Urządzenie to ma tę jeszcze zaletę, że

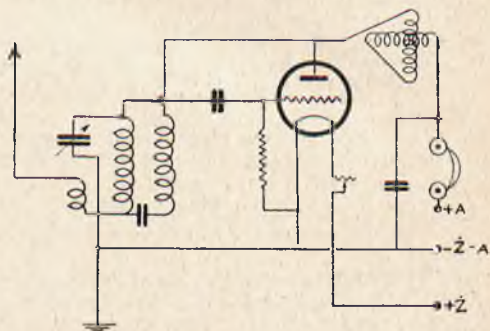

Rys. 2.

nie musimy tu prowadzić długich przewodów do kondensatora reakcyjnego i możemy go umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie cewki reakcyjnej. Aby oscylacje nie występowały w czasie gdy samoindukcja dławika jest minimalna (słuchawki wzgl. transformator mogą tu odgrywać rolę dławika) spinamy słuchawki i baterję anodową kondensatorem. Pojemność jego należy dobrać eksperymentalnie, leży ona w granicach od 300—5000 cm.

Zygmunt Tyceżyński.

ZABEZPIECZENIE ODBIORNIKA OD WPŁYWU POJEMNOŚCI RĘKI.

Załączony rys. 3. wyobraża sposób łatwego wykonania ekranu chroniącego odbiornik od wpływu pojemności ręki podczas strojenia.

Chcąc go wykonać wycinamy krążek tekturowy o średnicy nieco mniejszej od średnicy skali kondensatora zmiennego. Krążek posiada, dokładnie w środku, otwór na oś rotora (rotor kondensatora zm. winien być połączony z ziemią. Średnicę tego otworu należy tak dobrać, aby krążek wchodził na oś rotora dość ciasno. Następnie oklejamy jednostronnie krążek cynfolią. (Nie należy robić otworu w cynfolji) i przyklejamy do skali kondensatora, cynfolię na zewnątrz. Po wyschnięciu wpychamy skalę na oś rotora, tak, aby ostatnia przedzi-


rawiła cynfolję w miejscu gdzie znajduje się otwór w krążku tekturowym. Kawałki cynfolji wepchnięte w otwór zapewniają dobry kontakt z osią. Taki sposób ekranowania

ostrzem znaki, poczem jeden koniec zawija się obciążkami i zaciska silnie na sznurze.

ODŚWIEŻANIE BATERYJ.

Baterję latarkową a nawet często i anodową można odświeżyć przez „naładowanie” z prostownika jak akumulator. Czas ładowania — parę godzin prądem 100 mA.

Sposób ten daje szczególnie dodatnie rezultaty w wypadkach gdy bateria nie została wyczerpana i elektrolit znajduje się jeszcze w stanie mokrym a napięcie jej spadło choćby nawet bardzo znacznie na skutek polaryzacji wywołanej przeciążeniem lub chwilowem krótkim zwarciem.

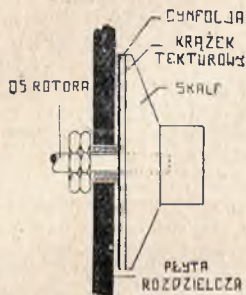

Rys. 3.

wania kondensatora zmien. poleconym jest szczególnie dla laików, kiedy oklejanie odbiornika wewnątrz połączone jest z niebezpieczeństwem spalenia lampy.

Bolesław Mamczyc.

OZNACZANIE NUMERÓW.

Dla notowania napięć właściwych dla danego sznura w odbiorniku są używane różnokolorowe wtyczki albo sztyldziki celuloidowe. Pierwsze z nich nie oznaczają dokładnie napięć i służą jedynie jako wskaźniki orientacyjne, drugie zaś łatwo się łamią i odpadają. Lepsze wyniki otrzymać można wycinając nożyczkami z blachy aluminiowej blaszki 5 × 16 mm. na których wybija się lub wypisuje się twardym



TRANSFORMATORY POLMET

z nowej serii 1929 r.
opancerzone,
gwarantują

IDEALNE WZMOCNIENIE

HURTOWNICY!!!

ZAOPATRZCIE SIĘ NA SEZON W DOSKONAŁE, GWARANTOWANE

SŁUCHAWKI, SKALE ORAZ DETEKTORY STAŁE

MARKI „FILARYT”

SKŁAD FABRYCZNY A. I B. FILAR
WARSZAWA, DŁUGA 50. TEL. 199-24

Przypominamy Szanownym Prenumeratorom, że numer niniejszy jest ostatnim w kwartale IV i prosimy o odnowienie prenumeraty w celu uniknięcia zwłoki w wysyłce następnych numerów.

ADMINISTRACJA

ZE ŚWIATA...

PRZYMUS RADJOWY.

Rada kantonu Vaud w Szwajcarii wydała ustawę na podstawie której terminatoryzy zatrudnieni zdala od szkół technicznych będą obowiązani słuchać wykładów przez radio. Grupy, które dotyka ustawa powyższa, będą zaopatrzone w odbiorniki państwowe. Jeszcze trochę a zaczną się „wagary” radjowe.

WZROST KRÓTKOFALARSTWA

We Francji i Anglii w ciągu ubiegłego roku liczba amatorów-nadawców wzrosła bardzo wydatnie i dziś „Resseau des Emetteurs Français”, skupia już 1100 amatorów, a analogiczne organizacje angielskie liczą około 1800 członków, w Polsce zaś jest zarejestrowanych (ale nieuprawnionych jeszcze) 184 radioamatorów nadawców (p. listę w n-rze poprzednim na str. 1377). Z liczby tej zaledwie 8 stacyj jest zalegalizowanych.

RADJOFIKACJA POLICJI ANGIELSK.

W londyńskiej komendzie policji (słynny „Scotland Yard”) jest rozważany projekt zaopatrzenia wszystkich posterunków policyjnych w obrębie Londynu w nadawczo-odbiorcze instalacje radjowe dla utrzymywania stałej łączności z oddziałami lotnymi. Sieć ta ma objąć również ważniejsze centry całej metropolii.

PODRÓŻE RADJOWE.

Francuskie towarzystwo turystyczne („Office National de Tourism”) zamierza w najbliższej przyszłości nadać przez radio... kilka wycieczek krajoznawczych. Jak? Co? — Speaker jedzie samochodem z nadawczą stacją krótkofalową, zwiedza różne cuda swego kraju i to co widzi opowiada przez mikrofon. Transmisje jego podchwytuje w Paryżu odbiornik i przekazuje awiontom radiofonicznym za pośrednictwem stacji radiofonicznej P.T.T.

ODBIÓR W „KULI KRYSTAŁOWEJ”

Prasa codzienna powtarza za „Daily Telegraph'em” wzmianki o wynalezieniu w Ameryce przez inż. Zworykina, pracownika słynnych zakładów „Westinghous Electric Co”, odbioru telewizyjnego w „kuli kryształowej”. Niestety, nie posiadamy dotąd szczegółów konstrukcji tego odbiornika, orjentując się jednak z treści wzmianek rozumiemy że musi to być odmiana aparatu, którego konstrukcja jest następująca:

Odbierane sygnały telewizyjne są kierowane na siatkę specjalnej lampy katodowej i odpowiednio do modulacji sygnałów

dozują ilość elektronów lecących do anody. Anoda ma wysokie napięcie, jest dosyć daleko odsunięta od siatki, wreszcie jest dziurawa. Zawdzięczając temu, rozprężone elektrony przelatują daleko za anodę przez jej otwory. Tu one są skupiane (przez pomocy pola elektrycznego) w cienki pęczek, który dalej przechodzi pomiędzy dwoma, prostopadłymi względem siebie i per-jodycznie zmiennymi polami magnetycznymi. Pod wpływem tych pól promień elektronów wychyla się w bok. Zmienność tych pól zostaje dobrana w ten sposób, że promień elektronów „linjuje” ekran ustawiony na drodze elektronów z tą samą szybkością i w tym samym porządku jak na stacji nadawczej dokonywa się analiza obrazu. Przy naładowaniu punktów mniej oświetlonych—odnośnie punkty na ekranie odbiornika zostaną „zbombardowane” mniejszym strumieniem elektronów — bardziej oświetlone punkty — spowodują silniejsze bombardowanie. Silniejsze lub słabsze bombardowanie ekranu powoduje odpowiednio silniejszą lub słabszą fluorescencję ekranu w punktach bombardowanych i w ten sposób zostaje odtworzony na ekranie obraz nadany. Aparat Zworykina prawdopodobnie stanowi ulepszenie aparatu powyżej opisanego.

RADJO W TAKSÓWKACH.

Pisaliśmy w poprzednim n-rze o powstaniu w Ameryce olbrzymiego przedsiębiorstwa „General Radio Corporation”, które ma w pierwszej linii zaopatrzyć wszystkie samochody w odbiorniki. Chcąc uprzedzić amerykańców, pewnie właściciel taksówki w Paryżu zainstalował w swoim aucie instalację głośnikową, która podobno świetnie odtwarza wszystkie... hałasy.

BELINOGRAFIJA.

Luksemburska stacja radiofoniczna, która w ostatnich dniach rozpoczęła transmisję z nowej aparatury przy zwiększonej mocy (4 kw) po nadaniu programów fonicznych o g. 23 nadaje fotografie systemem francuskiego wynalazcy p. Belin. Mamy więc obok fultografii — belinografję. W n-rze następnym postaramy się dać opis odbiorników obu tych rodzajów.

KRÓLEWSKI KONSTRUKTOR.

Pod takim nagłówkiem donosi prasa angielska o pracach radioamatorskich swego królewicza, księcia Walji. Książę Walji jest bowiem zapalonym radioamatorem, posiada doskonałe laboratorium (workshop) w domu Piccadilly 145 i systematycznie

w nim pracuje nad poznaniem zagadnień, które go interesują. Ostatnio właśnie wykończył osobiście odbiornik swego pomysłu.

TELEWIZJA W „RADJOFONIE” ANGIELSKIM.

Pisaliśmy na tem miejscu kilkakrotnie o perypetjach towarzystwa „Baird Television Co”, które to rokowało, to zrywało rokowania z BBC aż wreszcie do ięśliśmy, że już nadaje. Obecnie, w uzupełnieniu wiadomości o nadawaniach „Bairda” donosimy, że umowa zawarta przez „Tel. Baird Co” upoważnia to ostatnie do nadawań telewizyjnych 5 razy w tygodniu po pół godziny po skończeniu programów radjofonicznych ze wszystkich stacyj BBC.

LICZBA RADJOSŁUCHACZY W ANG.

Liczba abonentów radjofonu angielskiego (B. B. C.) wynosi obecnie olbrzymią cyfrę 2.869.000, przyczem przyrływ nowych

abonentów wciąż trwa w niezmięszonej sile tak, że wkrótce przekroczyć ma 3.000.000.

TRANSMISJE RADJOWE Z DŻUNGLI AFRYKAŃSKICH.

Angielska ekspedycja naukowa mjr. C. Court-Treat i p. Hinds'a, która od roku przebywa w mało znanych miejscowościach Sudanu Zachodniego, tworząc wielki film naukowy, jest w stałej łączności radjowej ze światem cywilizowanym. Ekspedycja ta jest zaopatrzona w przenośną krótkofalową stację nadawczo-odbiorczą o fali ok. 30 m. przy pomocy której utrzymuje nieprzerwanie łączność z sudańską stacją państwową. a przez tę stację — z metropolją. Poza tem nadania p. Hinds'a i pp. Court-Treat (mjr. Court-Treat podróżuje z żoną) były odbierane w wielu miejscowościach Europy i Ameryki.



AKUMULATORY
TUDOR
 WARSZAWA ZŁOTA 35
 TEL. 17-45.121-74.404-94.

JEDYNA BATERJA
 anodowa zadawalająca
 doświadczonego
 radjoamatora

z dobrych
 najlepsza

ENERGOS



Co nam oferują Radjofirmy

CZĘŚCI SKŁADOWE „CROIX” DO ZASILACZY.

Dla wykonania samemu zasilacza odbiornikowego, który zdejmuję z głowy kłopot o baterię anodową i akumulator, potrzebne są następujące części składowe:

- 1 transformator „Croix” A. T.
- 1 dławik Croix „SF14” lub „SF3”.
- 1 lampa prostownicza 506 Philipsa.


z których montuje się zasilacz w/g schematu załączonego do transformatora.

Charakterystyka transformatora Croix typu AT jest następująca:

Uzw. pierw.: 110 v. lub 220 v.

Uzw. I wtórne: 2×250 v. lub 2×300 v. 50 mA.

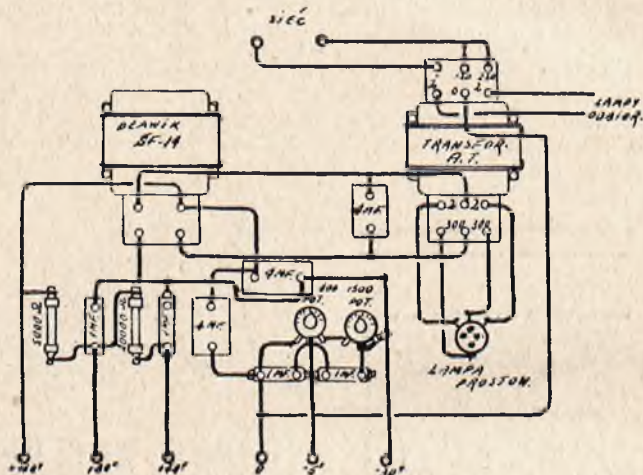Uzw. II wtórne: 2×2 v., 1 Amp. (żarz. lampy prostowniczej).



Zasilacz z transformatorem i dławikiem „Croix”.

- 3 kondensatory blokowe 4 Mfd.—500 volt.
- 4 kondensatory blokowe 1 Mfd.—500 volt.
- 2 opory stałe: 20.000 ohm.—1 watt i i 5000 ohm.—1 watt.
- 2 potencjometry: 600 ohm i 1500 ohm.
- 1 wyłącznik.

Uzw. III wtórne 2×2 v., 3,5 Amp. (żarz. lamp. w odbiorniku).


Dobre działanie transformatora „A. T.” jest gwarantowane na przeciąg 1 roku pod warunkiem, że jest on używany w normalnych warunkach swego działania.

DETEKTOR STAŁY KRAJOWY „FILARYT”.

Zasadniczą wadą wszystkich znanych na naszym rynku detektorów jest trudność nastawienia, która wymaga olbrzymiej cierpliwości i ciągłej uwagi, a tem samem uniemożliwia osiągnięcie maximum dobrego odbioru.

Posiadacze tych detektorów zmuszeni są do męczącego szukania czułego miejsca na kryształku i do ciągłej zmiany popsutych spiralek i zaukrzconet galeny.

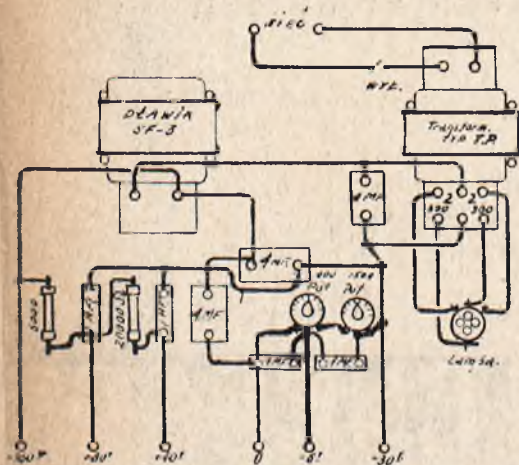Wszystkie te braki odbioru detektorowego skłoniły firmę do wypuszczenia na rynek takiego detektora, któryby je w zupełności usunął. I rzeczywiście detektor „Filaryt” przeszedł wszelkie oczekiwania zarówno co do jakości jak i trwałości odbioru.



Prostownik anodowy z transf. i dław. „Croix”.

W odróżnieniu od innych detektorów stałych detektor „F i l a r y t” ma tę zaletę, iż w chwili, gdy po długotrwałym używaniu audycja zaczyna słabnąć, można ją natychmiastowo poprawić przez częściowe wykrecanie jednej z nóżek i kilkakrotnie przyciśnięcie bocznych bolców.

Detektor „F i l a r y t” wykonany z różnobarwnego przezroczystego surowca jest ozdobą każdego aparatu.

Wysokie własności detekcyjne, zawartej w nim pary kryształów, czynią zeń naprawdę wartościowy sprzęt, który powinien się znajdować w posiadaniu każdego radjoamatora. Cena zł. 5.—.

ELEKTRYCZNY MECHANIZM GRAMOFONOWY.

Retransmitowanie muzyki gramofonowej przez radio rozpowszechnia się coraz bardziej i zapotrzebowanie na bezszumne urządzenia całkowicie zelektryfikowane daje się odczuwać coraz wyraźniej. Dotychczasowe w tej dziedzinie artykuły nie dawały jednak należytego zadowolenia. Prawdziwym rozwiązaniem jest gramofon elektryczny, bezsprężynowy, na łożyskach kulkowych który pracuje idealnie bezszumnie i zostaje wprawiony w ruch przez proste włączenie do kontaktu elek-

trycznego. Motorek elektryczny otrzymał specjalną konstrukcję, zapewniającą równomierność biegu. Trwałą regulację biegu osiągamy za pośrednictwem dołączonej specjalnej opornicy. Jak wiele innych pożytecznych nowości elektro-gramofon sprowadziła na nasz rynek ruchliwa F-ma *Centrala Elektro-Radjotechniczna, Elektoralna 30, Warszawa*, która zawsze chętnie udziela listownie wszelkich informacji, co podkreślamy z uznaniem.

ADAPTERY GRAMOFONOWE.

Adapter elektryczny do gramofonu, jest obok mechanizmu elektrycznego i wzmacniacza najważniejszą częścią elektrogramofonu. Będące w użyciu adaptery, nawet najlepiej wykonane mają ten brak, że są pozbawione regulacji wobec czego siła retransmisji nie może być regulowana. Natomiast nowe adaptery „D” mają tę szcześniejszą zaletę, że pozwalają dokładnie uregulować siłę i czystość dźwięku, dzięki czemu osiągamy upragnioną naturalność głosu i siłę. Sprowadzając adaptery gramofonowe „D” na rynek krajowy, F-ma *Centrala Elektro-Radjotechniczna, Warszawa, Elektoralna № 30, — tel. 296—26*, dobrze przyczynia się do rozpowszechnienia radjofonii.



WSZYSTKO DLA RADJA!

WIELKI WYBÓR CZĘŚCI SKŁADOWYCH
I MATERJAŁÓW MONTAŻOWYCH DO BUDOWY
NOWOCZESNYCH ODBIORNIKÓW WEDŁUG
SCHEMATÓW „RADJO-AMATORA POLSKIEGO”.

NA SKŁADZIE NIEZRÓWNANY SPRZĘT RADJOWY

PHILIPSA

ZAKŁADY RADJOTECHNICZNE

„MEG OH M” Sp. z o. o.

WARSZAWA, BRACKA 2, RÓG PL. TRZECH KRZYŻY

P. K. O. 13130. RABAT DLA CZŁONKÓW P. K. R. N. TEL. 210-46.

UDZIELAMY FACHOWYCH WSKAZÓWEK BEZINTERESOWNIE NA MIEJSCU I LISTOWNIE.

Krótkofalowe stacje radijofoniczne świata

zestawione w porządku długości fal z godzinami nadawań p/g „Wioles World“.

S T A C J E	Częstotliwość w k. c.	Długość fal w m.	Moc w antenie w kw.	Godziny nadawań. Czas środkowoeuropejski
Motala — Szwecja	3,033	98,0	—	Progr. Sztokholmskie
7RL — Kopenhaga („Popular Radio”)	3,561	82,24	—	Pon. i piątki g. 00,00
8KR — Konstancja — Algier	3,750	80,00	—	Pon. śr. piąt. g. 11,00 i 19,00.
OHK2 — Wiedeń	4,434	67,5	5	Programy st. WHK.
W8XF — Cleveland, Ohio. U. S. A.	4,550	66,04	0,5	„ „ „ WAAM.
W2XBA — Newark, New.—Jers. U. S. A.	4,603	65,18	0,5	„ „ „ KDKA.
W8XK — East Pittsburg, Pa. U. S. A.	4,800	62,50	—	g. 13,30.
Paryż — Radio LL	4,918	61,0	—	—
Chabarowski — Syberja	4,980	60,12	20	Nieregularnie.
Praga — Czechosłowa ja	5,172	58,00	—	g. 23.
AGJ — Nauen, Niemcy	5,291	56,0	—	—
Rugles — Eare, Francja (Journal des 8)	5,455	55,00	—	—
AFL — Bergedorf, Niemcy	5,466	52,00	3	Soboty 17,00.
AIN — Kasablanka — Marok	5,882	51,00	—	Wt. Czw. Sob. g. 13,00.
EAJ25 — Barcelona — (Radjoklub)	6,000	50,00	—	Programy WBNY.
RFN — Moskwa	6,000	50,00	—	—
W2XBR — New-York U. S. A. (R. C. A.)	6,020	49,83	1	Progr. WRNY.
W9XF — Downer's Grove, Illinois U. S. A.	6,020	49,83	5	01,00 z wyjątkiem piąt i sob. (Progr. W.L.W i NBC.
W2XAL — Coytesville, N. J. (Experimenter Publishing Co) U. S. A.	6,040	49,67	0,5	Progr. KOIL
W8XAL — Harrison, Ohio, U. S. A.	6,040	49,50	0,25	—
W9XU — Council Bluffs, Iowa. U. S. A.	6,070	49,50	0,5	—
W3XAU — Filadelfja, Pa. U. S. A.	6,070	49,50	0,5	—
UOR2 — Wiedeń	6,072	49,40	0,4	—
W2XCX — Kearney, N. J. U. S. A.	6,080	49,34	0,5	Progr. WOR.
W9XAA — Chicago, Ill. (Federation of Labour)	6,080	49,34	0,5	—
W6XAL — Westminster, Calif. (Pacific Broadcasting Federation)	6,070	49,34	15	—
W3XAL — Board Br ok, N. J.	6,100	49,18	20	—
W2XE — Richmond Hill, N. Y.	6,120	49,02	5	00,00 progr. WABC.
W8XK — Pittsburg, Pa. (Westinghouse Electr. Co.)	6,140	48,86	20	—
HAAX — Rzym (via Savoia 80)	6,667	45,00	—	—
XO51 — San Lazaro, Meksyk	6,818	44,00	—	08,00 i 20,00
D4AF — Gotten, Niemcy	6,881	43,0	—	—
1MA — Rzym	6,896	43,50	—	Niedz. 17,00
EAR110 — Madryd	6,977	43,00	—	—
6AG — Perth, Zach. Australja	7,142	42,00	—	11,30 i 16,00
Paryż — Radio Vitus	7,316	41,00	—	20,30
YR — Lyons, Francja	7,463	40,02	—	17,30
DOA — Döberitz, Niemcy	7,500	40,00	—	18,00
PCL — Kootwijk, Holandja (Liga Narodów dla Ameryki)	7,730	38,80	25	16,00
JHB3 — Ibarakiken — Japonja	8,000	37,50	—	—
EATH — Wiedeń	8,108	37,00	—	—
HS4PJ — Bangkok, Siam	8,103	37,00	0,2	Wtor. piąt. 14,00 i 19,00
W2XAC — Schenectady, N. Y.	8,696	34,50	—	—
2BL — Sydney, Australja	9,230	32,5	—	—

S T A C J E	Częstotliwość w k. c.	Długość fal w m.	Moc w antenie w kw.	Godziny nadawań. Czas środkowoeuropejski.
FLJ — Issy le Moulineaux, Paris . . .	9,230	32,50	7	Sygnal czasu 08,56 i 20,56
HB9OC — Bern, Szwajcaria	9,375	32	—	—
D7MK — Kopenhaga	9,380	32,05	—	Wtor. i piąt. g. 00,00
Poznań	9,434	31,80	0,25	19,20
Paryż — (Eksperymentalna)	9,479	31,65	2	22,00
Lynby — Danja	9,494	31,60	1	19,00
3LO — Melbourne, Australia	9,503	31,55	—	Czasowo zamknięta
W9XA — Denver, Colorado U. S. A. . . .	9,530	31,48	0,75	Progr. KOA
W2XAF — Schenectady N. Y.	9,530	31,48	40	00,00
PCJ — Eindhoven, Holandia (Philips) .	9,554	31,40	25	20,00 czwartki i piątki 03,00 i 20,00 w soboty
Zeesen — Niemcy	9,560	31,38	—	20,00
W3XAL — Bound Brook, N. J.	9,510	31,35	20	—
W8XK — East Pittsburg, Pa. Westing- house Electr. Co.	9,570	31,35	—	—
2FC — Sydney, Australia	9,590	31,28	—	—
LGN — Bergen, Norwegia	9,600	31,25	20	—
7LO — Nairobi, Kenya (Afryka)	9,671	31,00	—	17,00
W2XAL — New York (Experimenter Publishing Co)	9,700	30,91	0,5	01,00 progr. WRNY
Agen — Francja	9,756	30,75	—	Wtor. i piąt. 22,00
CRJX — Winnipeg, Kanada	11,718	25,00	2	23,30
W3XAL — Bound Brook N. Y.	11,720	25,00	20	—
5SW — Chelmsford, Anglia (B. B. C.) . .	11,751	25,53	15	13,30 i 20,00 z wyjąt. sobot. i niedz.
W9XF — Downer's Grove, Ill.	11,800	25,42	5	—
W9XAA — Chicago Ill.	11,840	25,36	0,5	—
W8XK — Pittsburg, Pa. Westingh. El. Co.)	11,880	25,25	20	Progr. KDKA
Oporto — Portugalia	12,000	25,00	—	13,00, 20,00 i 23,00
K1XR — Manila na Filipinach	12,240	24,50	—	19,30
W6XN — Oak and — Calif.	12,850	23,35	5	18,30
W2XO — Schenectady, N. Y. (Gen. El. Co.)	12,850	23,35	—	18,00 wtor. czw. sob.
Wiedeń — (Rarag)	13,513	22,20	0,24	—
W3XAL — Bound Brook N. J.	15,130	19,83	20	—
W8XK — Pittsburg, Pa. (Westingh. El. Co.)	15,210	19,71	20	—
W6XAL — Westminster, Calif.	15,250	19,67	15	—
W2XAD — Schenectady, N. Y. (Gen. El. Co.)	15,340	19,56	25	18,00
Lynby — Danja	15,789	19,00	1	—
PCL — Kootwijk (Holandia)	16,304	18,40	25	12,00
W2XK — Schenectady, N. Y. (Gen. El. Co)	17,360	17,31	25	18,00 we wtorki, czw. i piątek
AGC — Nauen, Niemcy	17,441	17,20	—	—
HS1PJ — Bangkok Siam	17,751	16,00	20	13,00 i 19,00 w niedz.
PHI — Huizen, Holandia	17,769	16,88	40	16,00
W9XAA — Chicago Ill.	17,780	16,87	0,5	—
W3XAL — Bound Brook N. J.	17,780	16,87	20	—
PLF — Bandoeng, Jawa	17,850	16,00	30	14,00
PCK — Kootwijk, Holandia	18,404	16,30	—	07,00
PLE — Bandoeng, Jawa	18,820	15,40	—	13,40
Nancy — France	19,351	15,20	—	21,00
Buenos-Aires	19,973	15,02	—	—
W9XR — Downer's Grove Ill.	21,500	13,95	5	—
W6XAL — Westminster, Calif.	21,500	13,95	15	—
W3XAL — Bound Brook, N. J.	21,500	13,95	20	—
W8XK — Pittsburg, Pa. (Westingh. El. Co.)	21,540	13,93	20	—

Odpowiedzi Redakcji

28. WP. J. S. — Grodno

Zapytuje Pan jaka jest różnica pomiędzy detekcją siatkową a anodową.

Działanie detekcyjne lampy polega na wzmacnianiu silniejszym półokresów dodatnich niż ujemnych (wzgl. odwrotnie). Takie działanie uzyskamy wtedy, jeżeli:

1^o tak dobierzemy napięcie stałe siatki lampy detektorowej, że będzie ono odpowiadać największej krzywiznie charakterystyki prądu anodowego, lub

2^o udzielimy siatce napięcie dodatnie i wówczas otrzymamy prąd w obwodzie siatki. Prąd ten będzie powodował spadki napięć na siatce. Jeżeli wyrysujemy sobie charakterystykę tych spadków — otrzymamy linję krzywą: półokresy dodatnie będą miały większe spadki od półokresów ujemnych. Wskutek tego półokresy dodatnie zostaną słabiej wzmacnione od półokresów ujemnych.

W pierwszym więc wypadku detekcja odbywa się na zakrzywieniu charakterystyki prądu anodowego i nazywa się dlatego detekcją anodową, w drugim zaś wypadku — na zakrzywieniu charakterystyki prądu siatkowego i dlatego nazywa się detekcją siatkową. W pierwszym wypadku napięcie siatkowe jest ujemne, w drugim — dodatnie.

Detekcja anodowa daje wyniki nieco lepsze od detekcji siatkowej, należy jednak bardzo starannie dobierać napięcie siatkowe odpowiednio do napięcia anodowego i zmieniać je przy każdej zmianie napięcia anodowego. Z tego powodu sposób ten bywa rzadko stosowany.

29. W Pan Tad. Pyszyński w Borystawiu

Zbudował Pan „Nemodynę” w/g n-ru 10 i prosi nas o poradę w usunięciu szeregu objawów uniemożliwiających odbiór

1. Aparat milknie lub wyje za zbliżeniem wzgl. cofnięciem ręki przy kondensatorze reakcyjnym wskutek tego, że Pan mylnie przyłączył do tego kondensatora przewody. Ten przewód, który przyłączył Pan do statora należy przyłączyć do rotora i odwrotnie. Zasada ogólna: rotor zawsze musi być przyłączony do przewodu uziemionego. Zasada ta stosuje się do wszystkich kondensatorów w odbiorniku.

2. Dodatni biegun siatki należy przyłączyć do przewodu uziemionego a więc do minusa akumulatora i minusa baterji anodowej które są połączone ze sobą. Bez tego aparat nie może działać. Kiedy Pan brał końcówkę tę do ręki, aparat zaczy-

nał działać dlatego, że wtedy „plus” baterji siatkowej przez Pańską rękę, ciało i ziemię łączył się z minusem akumulatora, (a przez niego z katodą lampy głosnikowej o co chodzi).

Uwaga: Przy niewłaściwie dobranem napięciu siatkowym odbiór może być zniekształcony stale lub tylko przy silniejszych dźwiękach a może i wogóle nawet być cicho jeżeli damy napięcie siatkowe duże a napięcie anodowe słabe.

3. Stały szum w głośniku pochodzi nie z prądu zmiennego sieci, tylko z innego źródła — może z wadliwości oporów stałych (R lub R_1), może z wadliwości kontaktów w aparacie (słaby docisk, brud na powierzchniach stykowych, zbyt wiele lutowania przytem nieumiejętnie i t. p. Zasada ogólna: najmniej lutować — najwięcej mocno ścisnąć). Dalszym powodem szumu może być wyczerpanie baterji anodowej, wpływ zewnętrzny jakichś motorów, „roengenów”, „radjoluksów” i t. p.

4. Pisz Pan: „sznur słuchawek lub głośnika musi wisieć na haku (?) i nie można się do niego zbliżyć”. — Nie rozumiemy, co znaczy „nie można się zbliżyć”. Czy wyje, trzaska, czy jeszcze coś innego? Jeżeli trzaska, to może drut pod izolacją jest złamany i końce jego luźno się stykają ze sobą, a może wtyczki źle kontaktują. Jeżeli zaś wyje? — Niech Pan sprawdzi, czy jeden z przewodów obwodu głośnikowego nie biegnie równolegle i blisko któregoś z przewodów w. cz.? Dużo może być powodów tego wycia, ale może ustanie ono po przełączeniu kondensatora reakcyjnego.

30. W Pan Sadoczyński w Łodzi.


Posiada Pan prostownik Philipsa 1009 i zapytuje nas jaki dać filtr żeby zasilacz odbiornik bezpośrednio z tego prostownika. — Niech Pan zmontuje na desce dławik i rozdzielnik prądu tak jak jest on podany w n-rze 8 RAP (str. 1211) przyjmując, że jako zaciski Nr. 5 i 8 służą tu będą Panu końcówki prostownika odpowiednio — (minus) i +. Dławik i wartości kondensatorów pozostają te same.

31. W Pan Emiljan Wójcicki w Opatowie.

Prosi Pan o wyjaśnienie:

1-o Co znaczy nawijać cewki w kierunkach przeciwnych? — Znaczy to, że należy te cewki tak nawinąć lub tak ustawić lub tak włączyć pod prąd, by kierunki strumieni magnetycznych wytwarzanych przez te cewki były przeciwne. Kierunek strumienia magnetycznego określić możemy w spo-

sób następujący: uświadamiamy sobie w którym kierunku ma płynąć w cewce prąd. Kierunek ten (od + do —) pokażemy palcem wskazującym prawej ręki kładąc go na cewce wzdłuż zwojów, wtedy odstawiony w bok wielki palec wskaże nam kierunek strumienia magnetycznego wewnątrz cewki (od S do N, czyli że po stronie wielkiego palca będzie N — Nord — a po stronie małego palca — S — Sud). Gdybyśmy się omylili, włączyli nasze cewki źle i aparat nie działał (brak reakcji) wówczas wystarczy odwrótnie przyłączyć do jednej z cewek sprzężonych (L_1 lub L_2) biegnące do niej przewody, lub nie zmieniając połączeń, jedną z cewek tych obrócić „tyłem” w stosunku do jej sąsiadki.

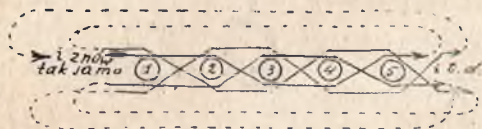

z-o Dlaczego pisze się o „Nemodynie” (str. 1346) że cewki wykonywa się na maszynie o trzynastu kołkach stojących w jednym rzędzie, kiedy na fotografii widać że cewka była nawijana na dwóch rzędach kołków?—Myli się Pan; te cewki, które widać na fotografiach „Nemodyny” są na-

winięte na maszynkach z jednym rzędem kołków. Kołki te były w otworach środkowych. Sposób nawijania tych cewek podajemy na załączonym rysunku odręcznym.

32. W Pan E. S. w Myszkowie.

Zbudował Pan „Metrovox”, który źle działa, więc chce Pan teraz zbudować „Neutro-Reinartz” i pyta nas o radę.

Skoło „Metrovox” Panu nie udało się, tak samo może nie udać się i Neutro-Reinartz, nawet więcej będzie miał szans na nieudanie się niż Metrovox, bo jest od Metrovixa nieco trudniejszy. Radzimy Panu raczej sforować udanie się tego samego Metrovixa. Niech Pan sprawdzi skąd pochodzi szum: zzewnątrz odbiornika czy zzewnątrz? Pozna Pan to przez odłączenie anteny. Jeżeli szum po wyłączeniu anteny nie ustaje — znaczy, że defekt jest w aparacie albo... co najpewniejsze — w baterji anodowej. Jeżeli baterja anodowa jest wyczerpana — napięcie jej zbyt niskie co powoduje zniekształcenia i osłabienie odbioru. Szum powstaje wskutek wadliwego przebiegu procesów elektrochemicznych w wyczerpanej baterji. Niech Pan morderuje dalej swój „Metrovox” — musi działać dobrze. W wypadku dalszych niepowodzeń prosimy znów skomunikować się z nami. Chętnie będziemy Mu pomagać.

SŁUCHAWKI? NIEMA DWU ZDAŃ: TYLKO POLMETY!

SFW

KONDENSATOR OBROTOWY Z DJELEKTRYKIEM STAŁYM „SFW”

SFW

jest pierwszym tego rodzaju fabrykatem krajowym spotykanym w handlu, który przez swój równomierny chód, pewność kontaktów i selektywność może być użyty w najprecyzyjniejszym aparacie.

PROSPEKTY NA ŻĄDANIE.

DŌ NABYCIA WSZĘDZIE

Wytwórnia: „ESEFRAD”, Warszawa, Leszno 6. Tel. 308-39.

E. KÜHN i S-ka

FIRMA EGZYSTUJE OD 1908 ROKU

BIURO I SKŁADY ELEKTROTECHNICZNE I RADJOTECHNICZNE
Warszawa, ul. Marszałkowska 71. Telefony 67-52 i 97-93.

Wielki wybór: aparatów lampowych i detektorowych, głośników, słuchawek, lampek katodowych, sprzętu, akumulatorów i baterij, wszystkich pierwszorzędnych fabryk krajowych i zagranicznych.

Płyty i pręty **trolitowe.**

Płyty **trolitaxowe** (bakelitowe)
w nowych pięknych deseniach.

DANIEL LANDAU

Warszawa, Długa 26. Telef. 167-72.

Już jest! **Czterolampowy odbior-
nik z lampą ekranową**

zbudowany według najnowszych zdobyczy techniki.

EK4

**Zdumiewająca selektywność
daleki zasięg czystość i naturalność odbioru.**

**4 zakresy długości fal, obejmujące wszystkie stacje
od 160 do 2200 m. bez wymiennych cewek.**

Urządzenie do reprodukcji płyt gramofonowych przez głośnik.

Cena 450 zł. bez akcesoriów.

Zakłady Radiotechniczne

Natawis

Centrala: Warszawa, Niecała 7.
Łódź, Piotrkowska 152.

I Oddział Miejski: Marszałkowska 141.
Kraków, Starowiślna 17.

Katalogi i prospekty wysyłamy na żądanie.

!! OSTATNIA NOWOŚĆ !! **IDEALNE GŁOŚNIKI**

P E T I T K O N C E R T — z regulacją
K O N C E R T — z regulacją
L U X — z regulacją
S A L O N — K O N C E R T
bez regulacji, plusa i minusa

STANDARD RADJO

Warszawa, Grzybowska 2. Tel. 201-61.

Dają czysty nieskazitelny odbiór bez deformacji tonów. Dobroć, estetyczny wygląd, przystępne ceny wykluczają konkurencję.

„PLASTOLIT”

FABRYKA WYROBÓW IZOLACYJNYCH Sp. z o. o.

BIURA: Warszawa, Piękna 56. Telefon 231-87.

FABRYKA: Warszawa, Mokotów, Starościńska 1.

**SKALE RADJOWE, GUZIKI (ze strzałkami)
KSZTAŁTKI WSZELKIEGO RODZAJU Z PLASTOLITU.**

PRAWDZIWEJ SATYSFAKCJI DOZNA KAŻDY
stosując w odbiornikach precyzyjne wyroby

„W A B O”


DETEKTORY **TYP A** — normalne

„ **TYP B** — oszkłone


MODEL **C** Kondensatory obrotowe
z demultiplikatorem

MODEL **D** „STRAIGHT-LINE

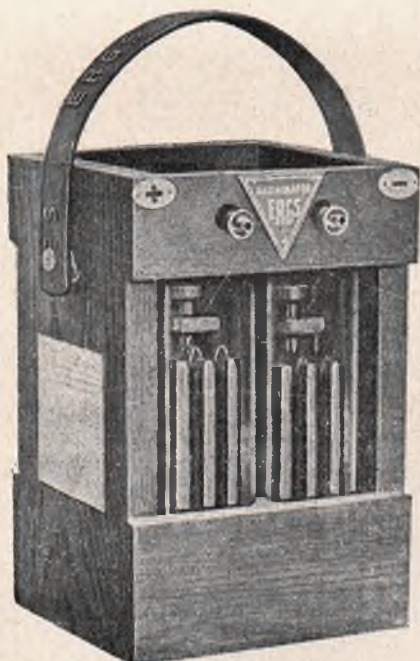Wytwórnia: Warszawa, Leszno 92. Tel. 72-74.



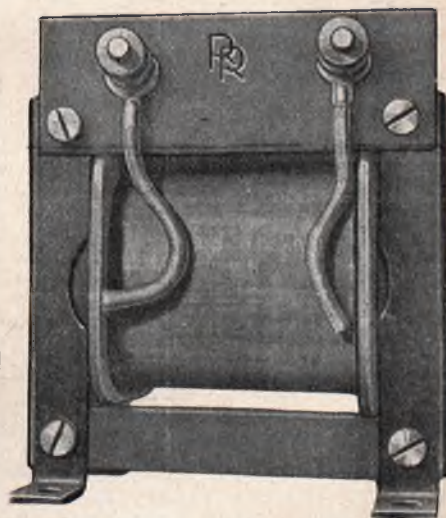**„ERGS” PIERWSZA KRAJOWA
FABRYKA AKUMULATORÓW
WARSZAWA, ELEKTORALNA 10. TEL. 193-59.**



Elektryfikujcie Wasze odbiorniki najwydat-
niejszych transformatorów i dławikami

R E X

Wytwórcy: **Inż. REICHER i S-ka**
Łódź, Piotrkowska 142.

Przedstawicielstwa: Na b. Kongresówkę—**DANIEL LANDAU**, Warszawa, Długa 26. Na Ma-
łopolską Wschodnią—**T. KOROLCZUK**, Lwów,
Zygmuntońska 2.

ROCZNIK „RADJO-AMATORA POLSKIEGO” ZA ROK **1927/28**

ZAWIERAJĄCY:

**15 NUMERÓW NA 800 STR. DRUKU, 183 ARTYKUŁY
W CZYM 16 SCHEMATÓW MONTAŻOWYCH**

POWINNIEN SIĘ ZNALEŚĆ W BIBLIOTECIE
KAŻDEGO INTERESUJĄCEGO SIĘ WIEDZĄ
RADJOAMATORSKĄ I RADJOTECHNIKĄ.

CENA ROCZNIKA OPRAWNEGO W PŁÓTNO
Z TŁOCZONYM W ZŁOCIE NAPISEM

ZŁ. 18.—

Z PRZESYŁKĄ POCZTOWĄ **ZŁ. 21.**


Samą okładkę wysyłamy na żądanie pocztą
po wpłaceniu na nasze konto w P. K. O. 15.850.

ZŁ. 3.—

DO NABYCIA W ADMINISTRACJI

„RADJO-AMATORA POLSKIEGO”

WARSZAWA, CHMIELNA 29, TEL. 306-01.

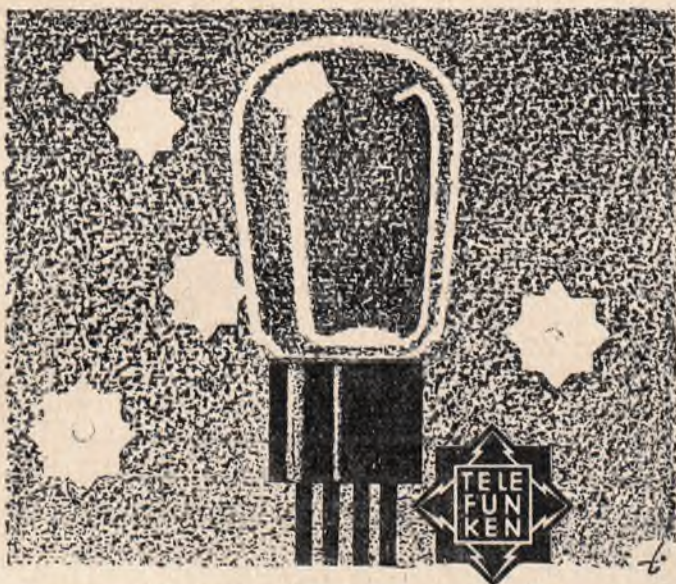

ODBIÓR FAL KRÓTKICH

TYLKO NA

LAMPACH TELEFUNKEN

TELEFUNKEN

DLA KAŻDEJ FUNKCJI — STOSOWNA LAMPA.

BATERJE ANODOWE i DO ŻARZENIA WSZELKICH TYPÓW
i WYMIARÓW DOSTARCZA:
FABRYKA OGNIW GALWANICZNYCH i PRZYBORÓW ELEKTRYCZNYCH
„HENCIL” Sp.z o.o. WARSZAWA, ŻELAZNA 67
TELEFON Nr. 189-14.
Wyroby nagrodzone **SREBRNYM MEDALEM** na wystawie Radjowej w Warszawie.

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE
„IZOLIT” WARSZAWA
PIĘKNA 56. TEL. 231-87.

Skład: Marszałkowska 117. Tel. 441-23.

TURBONIT w płytach jednokolorowych i deseniovych, na płyty czołowe.
RURY i PAŁKI turbonitowe.
EBONIT w płytach, pałkach i rurach.
RURKA IZOLACYJNA olejowa.
LINKA antenowa.
DRUTY nawojowe.



SZCZYT DOSKONAŁOŚCI

W dziedzinie współczesnej Radjotechniki osiągnęły wyroby
Pierwszej Krajowej Fabryki **STANDARD-POLTON C-o**
która produkuje: **TRANSFORMATORY RADJOWE**
o przekładniach 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 i 1:7

DŁAWIKI RADJOWE
TRANSFORMATORY DZWONKOWE.

WYTWÓRNIĄ:
Warszawa, Twarda 61. Tel. 423-84, 201-61.

ŻEBY być człowiekiem współczesnym
w całym tego słowa znaczeniu — trzeba myśleć
kategoriami technicznymi.

NAJŁATWIEJSZĄ i najwdzięczniejszą
drogą do wdrożenia się w myślenie techniczne
jest radjoamatorstwo.

TYLKO
36 złotych kosztuje

PV 475

to nowa
prostownicza
lampa
barowa



**Zjednoczonej
Fabryki
Żarówek s.a**

TUNGSRAM
warszawa ul. nowowiejska 113

Katalogi i prospekty wysyłamy na żądanie gratis.

NO



RA

PRZEBÓJ RADJOTECHNIKI

TO

APARATY „**NORA**”, PRACUJĄCE
Z SIECI PRĄDU ZMIENNEGO I STAŁEGO

NIE WYMAGAJĄ ONE

BATERYJ, AKUMULATORÓW ŻARZENIA I T. D.
WYSTARCZY PRZYŁĄCZYĆ APARAT „**NORA**”
DO SIECI, ABY MIEĆ ODBIÓR WSZYSTKICH
STACYJ EUROPEJSKICH, ELIMINUJĄC
STACJĘ MIEJSCOWĄ.

OTO TYPY:

NORA — 2 LAMP. **PN1H**

NORA — 3 LAMP. **K3W i K3G**

NORA — 4 LAMP. **K4W i K4G**

NORA — 5 LAMP. **K5W i K5G**



NORA — PROSTOWNIKI **NORA** — PRECYZYJNE CZĘŚCI

NORA — GŁOŚNIKI **NORA** — SŁUCHAWKI