

ROK 5

N^o
5

CENA 2 ZŁ.

RADIO-AMATOR POLSKI

W TYM NUMERZE:

Odb. walizkowy 0-V-2
Jednoskalowa dwuekr.
Odbiorniki sieciowe
prądu stał.
Elektronowa metoda
telewizji
Telewizja w Ameryce
etc.

WARSZAWA


MAJ

1931 R.

100%-we WAKACJE

przy zapewnieniu stałego
kontaktu z całym światem,

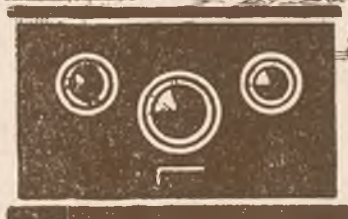daje idealny, trzylampowy
RADJOODBIORNIK 3 LE



3 LE

POLSKIE ZAKŁADY MARCONI S.A.

WARSZAWA, Dyrekcja i Fabryka ul. NARBUTTA 29.

Salon Demonstracyjny: W A R S Z A W A

ul. MARSZAŁKOWSKA 142

KATOWICE, Dworcowa 16,

ŁÓDŹ, Piotrkowska 84,

LWÓW, Akademicka 14.

RADIO-AMATOR

MIESIĘCZNIK POPULARNO-TECHNICZNY

ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTERSTWO WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO

REDAKTOR REDAKCJA i ADMINISTRACJA

WYDAWCA:

Inż. K. Siennicki Warszawa, Chmielna 29 „Wydawnictwa Radjowe“

Tel. 506-01.

Sp. z ogr. odp.

PRENUMERATA KWARTALNA ZŁ. 5.— KONTO P. K. O. 15.850.

ROK V

MAJ 1931

Nr 5

S P I S R Z E C Z Y

1. Atmosfera ziemską jako ośrodek rozchodzenia się fal
el. magnetycznych — *Eug. Jurkowski* 194
2. Niezwykłe źródła zakłóceń odbioru radiowego — 197
3. Odbiornik walizkowy 0 — V — 2 *Zb. Witkowski* 198
4. Radiofoniczna stacja nadawcza w Rejkiawiku — 203
5. Elektronowa analiza i synteza obrazów telewizyjnych
— *Manfred v. Ardenne* 204
6. Elektryczna kontrola grubości materiałów
W. A. Trembiński 208
7. Walka sieci z baterją. — *J. O.* 210
8. Projektowanie odbiorników sieciowych prądu stałego
Inż. J. Braun 212
9. Jednoskalowa dwuekranówka sieciowa. — *A. Bor-*
kowski 216
10. Nowe lampy Philipsa na sieć prądu stałego 221
11. Telewizja w Ameryce. — *J. Bagrynowski* 222
12. Kolej radiowej piatiletki. — *J. Odyniec* 225
13. Doświadczalny generator-falomierz. — *W. A. Trem-*
biński 228
14. Oporność ciała ludzkiego dla prądów szybkozmiennych
Eug. Jurkowski 230
15. Komunikaty 233
16. Drobiazgi praktyczne 234
17. Ze świata 235
18. Z naszej korespondencji 236
19. Co nam oferują radio-firmy

Wszelkie rękopisy nadsyłane do redakcji są zawsze życzliwie rozpatrywane. Pod względem formy uprasza się pisać tylko na jednej stronie arkusza i nadto zostawiać z boku margines. Rysunki mogą być wykonane odręcznie w ołówku, byle na osobnym arkuszu.

Atmosfera ziemską jako ośrodek rozchodzenia się fal elektromagnetycznych

Żeby móc jasno zdać sobie sprawę ze zjawisk zachodzących podczas rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w atmosferze ziemskiej, a więc z uginania się ich, odbijania, zanikania, i t. d. — należy poznać dokładnie strukturę tej atmosfery pod względem chemicznym i fizycznym oraz zależność tych czynników od wpływów kosmicznych. Są to sprawy szerokiego ogółowi radioamatorów prawie nieznanne a w wielu szczegółach dotąd wogóle nie zbadane, względnie nie wyjaśnione. Artykuł poniższy streszcza stan wiedzy ludzkiej w odniesieniu do omawianych zagadnień.

Atmosfera gazowa, otaczająca kulę ziemską, w rozchodzeniu się fal radiowych odgrywa rolę niezmiernie domiesłą.

Pod tym kątem widzenia możemy podzielić ją na dwie warstwy: dolną i górną. Warstwa dolna atmosfery nosi nazwę troposfery i sięga 20 km. w górę od powierzchni ziemi. Cechą charakterystyczną troposfery jest ciągłe mieszanie się gazów wchodzących w jej skład, a to dzięki prądom podnoszącym się od nagrzanej powierzchni ziemi. Troposfera nie jest dla nas zagadką: cały szereg doświadczeń bezpośrednich, jako też cały szereg małych balonów - sond, posiadających automatyczne przyrządy zapisujące, pozwoliły dokładnie zbadać skład, ciśnienie i temperaturę tej warstwy atmosfery.

A więc w pobliżu powierzchni ziemi skład atmosfery jest następujący: 78% azotu, 21% tlenu, 1% argonu oraz bardzo małe domieszki innych gazów szlachetnych.

Oprócz tego w troposferze spotykamy zawsze w ilościach zmiennych parę wodną oraz dwutlenek węgla. Temperatura stopniowo obniża się: mniej więcej 6° na km, po czem, osiągnąwszy — 53°C, czyli 220° absolutnych, pozostaje już dalej niezmienną. Na wysokości około 10 km. kończy się strefa zjawisk meteorologicznych: od tej granicy zawartość pary wodnej w troposferze staje się tak nieznaczną, że możemy ją najzupełniej pomijać.

Warstwa następna atmosfery, najzupełniej niedostępna dla naszych badań bezpośrednich, to *stratofera*. Jej cechą charakterystyczną jest brak prądów wstępujących od ziemi, to też w tej warstwie gazy — skład-

niki stratosfery — nie są wcale mieszane. Fakt ten pociąga za sobą zjawisko zmniejszania się ciśnienia każdego gazu, wchodzącego w skład stratosfery, niezależnie od innych gazów t. j. tak, jakby gaz dany sam jeden zajmował całą przestrzeń. Proste rozważania teoretyczne przewidują, że ciśnienia względne gazów, wchodzących w skład atmosfery, zmieniają się nie jednakowo: gazy cięższe (o większym ciężarze cząsteczkowym), jak argon, tlen i azot — zniknąć powinny szybciej, niż gazy lekkie jak hel i wodór.

Rosyjski uczony, prof. Boncz - Brujewicz, (od którego zapożyczamy większość zawartych w tym artykule danych) dokonał szeregu obliczeń w tej dziedzinie i podaje, że na przestrzeni 10 km. od powierzchni ziemi ciśnienie tlenu zmniejszy się 1000 razy, ciśnienie azotu — 400 razy, argonu — 4500 razy, helu — 2½razy, wodoru tylko 1,6 razy.

Na wysokości natomiast 100 km. ciśnienie helu np. zmniejsza się zaledwie ośmiokrotnie, podczas gdy ciśnienie argonu 1½ miljarða razy.

Dla orientacji podaję poniżej ciężary gramocząstek gazów, wchodzących w skład atmosfery:

dwutlenek węgla	(CO ₂) — 44 gr.
argon	(Ar) — 40 gr.
tlen	(O ₂) — 32 gr.
azot	(N ₂) — 28 gr.
para wodna	(H ₂ O) — 18 gr.
hel	(He) — 4 gr.
wodór	(H ₂) — 2 gr.

Możemy przypuszczać, że na wysokości 40 km. nad powierzchnią ziemi ogólne ci-

śnienie gazów nie przewyższa $\frac{1}{1000}$ ciśnienia atmosferycznego.

Tem niemniej rozważania teoretyczne pozwalają nam na wyciągnięcie całego szeregu wniosków, co do składu wyższych warstw atmosfery, oraz co do zjawisk w nich zachodzących. Bardzo pomocnymi okazują się w tej dziedzinie badań dane dotyczące rozchodzenia się fal krótkich, które stały się najlepszym środkiem do zbadania górnych warstw naszej atmosfery.

W pierwszym rzędzie więc wiemy, że na wysokości około 50 km. ponad ziemię rozpoczyna się strefa, w której promienie słoneczne i różnego rodzaju promieniowania wywołują pojawienie się znacznej ilości jonów, czyli cząsteczek gazu naładowanych dodatnio, lub ujemnie, oraz wolnych elektronów. Jakkolwiek ciśnienie na tej wysokości jest bardzo nieznaczne i odpowiada ciśnieniu w naszych przyrządach „próżniowych” to jednak ilość cząsteczek jest tu jeszcze bardzo duża. W 1 cm³ powietrza, przy ciśnieniu atmosferycznym, znajduje się 3.10¹⁸ cząsteczek, znajdujących się w szybkim, bezładnym ruchu. Każda cząsteczka porusza się po linii prostej, w międzyczasie, pomiędzy dwoma zderzeniami z innymi cząsteczkami. Średnio przy ciśnieniu atmosferycznym każda cząsteczka zderza się 5.10⁹razy w ciągu 1 sekundy, mając wolną drogę średnio równą $\frac{1}{100}$ mm. W miarę rozrzedzenia ilość cząsteczek zmniejsza się w przybliżeniu odwrotnie proporcjonalnie do ciśnienia, średnia wolna droga zwiększa się tyleżkrotnie, ilość zaś zderzeń w ciągu 1 sek. odpowiednio się zmniejsza. W ten sposób to, co zwykliśmy nazywać próżnią, względnie bardzo wielkiem rozrzedzeniem (rozprężeniem), w rzeczywistości wcale nie odpowiada nazwie i nawet na wysokości 200 km. nad powierzchnią, gdzie „próżnia” jest grubo lepsza od najlepszych „próżni” w naszych lampach katodowych, liczba cząsteczek gazu zawarta w 1 cm³ jest większa od liczby ludzi, zamieszkujących całą kulę ziemską, jak wyraził się Bończ-Brujewicz.

Niewątpliwie działanie słońca i innych promieniowań podwyższa temperaturę; w ten sposób energia, zużyta na jonzację, w końcu zamienia się na ciepło. Podwyższenie temperatury w ciągu dnia i odwrotne obniżenie w ciągu nocy—wywołują ruchy tych mas gazu w górę i w dół, wskutek czego przy-

puszczać możemy, że poczynając od wysokości 50 km. mieszanie gazów zaczyna zachodzić ponownie. Dzięki temu trudno teoretycznie ustalić skład b. wysokich warstw atmosfery: dotąd jeszcze kwestja względnej zawartości helu i wodoru na dużych wysokościach pozostaje kwestją sporną. Zarówno hel, jak i wodór w ilościach niewielkich znajdują się przy powierzchni ziemi, ale w górnych warstwach jest ich mniej niż należałoby przewidywać.

Wodór np. nie daje się zauważyć w widmie zorzy północnej, odpowiadającej wysokości 700 km., podczas gdy azot jest tu obecny w ilościach większych niż przewiduje teoria.

Taki stan rzeczy upoważnił nawet niektórych badaczy do postawienia hipotezy, że wodór wogóle nie jest obecny w górnych warstwach atmosfery dlatego, że uchodzi poza strefą przyciągania ziemskiego. Tak, czy inaczej, atmosfera, według posiadanych przez nas danych, na wysokości 700 km. składa się niemal wyłącznie z helu. Najwyższa warstwa stratosfery rozpoczyna się 500 — 700 km. ponad powierzchnią ziemi i odznacza się tak wielkiem rozrzedzeniem, że wolne drogi cząsteczek gazu osiągają długość dziesiątków kilometrów. Szybkie powiększanie się wolnej drogi wraz z powiększeniem się wysokości, doprowadza do tego, że cząsteczka, poruszająca się do góry ma wolną drogę znacznie większą niż cząsteczka, dążąca ku dołowi. Dzięki temu ruchy cieplne w gazie tej sfery, winne przyjąć bardzo swoistą formę: cząsteczki, jak piłki, podskakują do góry na znaczne wysokości, poczem padają w dół do pewnej granicy, gdzie wolna droga jest znów mała i po zderzeniu znów podskakują do góry. W ten sposób czas między dwoma następującymi po sobie zderzeniami cząsteczki zaczyna się mierzyć minutami, wyżej jeszcze — godzinami, a nawet dobami. Energia, jaką cząsteczka otrzymuje, pozostaje tak długo w „posiadaniu indywidualnem” cząsteczki, że może ona trafić w zupełnie inną okolicę kuli ziemskiej.

Z punktu widzenia rozchodzenia się fal krótkich, największe znaczenie posiada średnia część stratosfery pomiędzy 50, a 700 km. ponad ziemią. Pod wpływem promieniowania słońca i innych ciał w tej części stratosfery tworzy się znaczna ilość wolnych

elektronów, warunkujących załamanie i odbicie fal elektromagnetycznych; w tej sferze obserwujemy też i inne zjawiska związane z jonizacją gazu, jak np. zorzę północną.

PRZYCZYNY JONIZACJI.

Obserwowana w praktyce różnica między warunkami dziennymi i nocnymi rozchodzenia się fal elektromagnetycznych, tłumaczy się głównie działaniem światła słonecznego. Tem niemniej na obszarach pozbawionych przez długi czas światła słonecznego, jak np. na obszarze nocy podbiegunowej, rozprzestrzenianie się krótkich fal, zachodzi, przyczem fale o długości 30 do 40 mtr. służą dla utrzymywania stałej radiokomunikacji w ciągu całej nocy. Ekspedycja Byrda, będąc w r. 1929 na biegunie południowym, utrzymywała stały kontakt z U. S. A. w ciągu dnia podbiegunowego na falach b. krótkich, pimo, że promienie słoneczne mają tu duży kąt padania i nie mogą wywołać znacznej jonizacji. Teoretyczne wyliczenie tej ilości jonów, jaka może się wytworzyć pod wpływem promieniowania słonecznego, jest trudne z tego względu, że nie znamy dobrze skrajnej, ultrafioletowej części tego promieniowania. Zakładając, że widmo słoneczne ma charakter ciągły i że słońce przedstawia ciało doskonale czarne, ogrzane do temperatury 6000° , wyliczyć możemy, że sfera najsilniejszej jonizacji powinna przypaść na wysokość około 120 km. ponad ziemią. Jeśli przypuścimy, że część ultrafioletowa widma ma charakter absorbcyjny, wówczas istnieje możliwość pojawienia się i innych maksimum jonizacyjnych na wysokościach jeszcze większych.

Obserwacje dokonane nad rozchodzeniem się fal krótkich wskazują, że przy najdalej posuniętej jonizacji na ziemię powracają, po załamaniu w warstwie zjonizowanej, fale o długości około 8 mtr; w wypadku jonizacji b. słabej — powracają fale o długości około 20 mtr. W obu wypadkach fale krótsze uchodzą po za granice atmosfery ziemskiej. Można wyliczyć jaka ilość wolnych elektronów w 1 cm^3 odpowiada najsilniejszej a jaka najsłabszej jonizacji. Otóż okazuje się, że ilość ta waha się w granicach mniej więcej od $2 \cdot 10^5$ do 10^6 elektronów na cm^3 .

Ilość jonów, które wywierają znacznie

mniej wpływ niż elektrony wolne, jest prawdopodobnie kilkadziesiąt razy większa.

Jony dodatnie tworzą się naskutek odszczepienia się elektronu do cząsteczki obojętnej; jony ujemne mogą powstawać tylko w procesie wtórnym — w procesie przyłączenia się elektronu do cząsteczki obojętnej. Pdoces ten zachodzi tylko w niektórych gazach, głównie w tlenie i w parze wodnej. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy więc przypuszczać, że duża ilość jonów, utworzonych wskutek promieniowań słonecznych, istnieje na tych wysokościach, na których tlen i para wodna są w dużych ilościach.

Innymi słowy, gdyby gazów tych nie było, lub gdyby słońce jonizowało okolice wyżej położone, wówczas ilość elektronów wolnych byłaby kilkadziesiąt razy mniejszą niż jest w rzeczywistości. To też można przypuszczać, że gwiazdy, posiadające bardzo wysoką temperaturę i wysyłające dzięki temu w przestrzeń fale bardziej krótkie niż słoneczne promieniowania ultrafioletowe, mogą utworzyć w naszej atmosferze dużą ilość wolnych elektronów na tych wysokościach, gdzie tlen i para wodna są nieobecne.


Edington oblicza, że z ogólnej ilości tysiąca gwiazd, pierwszej wielkości 5% ma temperaturę ponad 18000° , 10% — ponad 12000° , 20% — 9000° . Tak wysoka temperatura podwyższa aktywność radiacji gwiazd w porównaniu ze słońcem 10^5 razy i dzięki temu, mimo małej widoczności natężenia światła, ilość wytworzonych jonów jest prawdopodobnie zaledwie kilka tysięcy razy mniejsza od jonów, wytwarzanych przez promieniowanie słoneczne.

Poza promieniami słonecznymi słońce emituje całą masę cząstek materialnych i elektronów, które pędzą z ogromną szybkością i mogą również wywołać jonizację. Ponieważ ładunek pędzący stanowi prąd, który ulega oddziaływaniom pola magnetycznego Ziemi, więc ostatecznie droga naładowanych cząstek wykrzywia się. Naskutek tego cząstki te trafiają tylko w okolice biegunów i tam wywołują częściowo zjawisko zorzy północnej, a równocześnie — jonizację atmosfery, co znów, jak już wiemy, ma tak ogromny wpływ na rozchodzenie się fal krótkich. Wreszcie, jonizację atmosfery obszarów podbiegunowych wywołują cząstecz-

ki, które wylatują z górnej warstwy stratosfery z okolic równika, podnoszą się na dużą wysokość (do 100.000 km.) i padają z powrotem na ziemię pod wpływem siły ciężkości. Cząsteczki te jonizują się pod wpływem promieni słonecznych i przy padaniu odchylają się pod wpływem pola magnetycznego ziemi, trafiając w okolice biegunów.

Z całą pewnością powiedzieć można, że i same zorze północne nie są bez wpływów na jonzację atmosfery; jakiego rodzaju jednak są te wpływy trudno dziś powiedzieć — czekają nas na tem polu jeszcze długie pewno i żmudne badania.

Eug. Jurkowski.

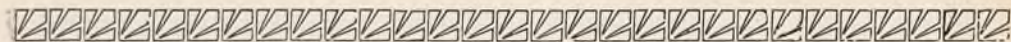

Niezwyczajne źródła zakłóceń odbioru radiowego

W sąsiedztwie pewnej fabryki niemieckiej zauważono niedawno zakłócenia w odbiorze radiowym, których charakter wskazywał na to, że źródło ich znajduje się niewątpliwie w pobliskiej fabryce. Po poszukiwaniach udało się nawet określić, który z motorów elektrycznych powinien być przyczyną tych zakłóceń, jednak drobiazgowo badania wykazały, że motor ten pracuje bez wywoływania zaburzeń.

Po długiej obserwacji udało się wreszcie stwierdzić, że przyczyną zaburzeń był pas transmisyjny. W fabrykach używane są obecnie często elastyczne gumowe pasy transmisyjne. Wskutek tarcia gumy o koła pasowe, na których pas ten jest założony, powstawały elektryczne ładunki, które wyładowywały się w postaci iskieł powodujących zaburzenia w odbiorze radiowym. Dopiero przez zastosowanie dobrze uziemionej rolki naciągowej udało się w zupełności usunąć zaburzenia.

W innej fabryce — było to w Polsce — na Pomorzu, dyrektor, zapalony radioamator zauważył w swoim odbiorniku radiofonicznym pojawienie się zagadkowych trzasków pasożytniczych. Kazał zatrzymywać kolejno wszystkie motory elektryczne na fabryce i w ten sposób przekonał się, że trzaski powodował jeden z tych motorów. Powierzchniowe badania nie wykazały żadnych defektów, jednakże dyrektor, pomimo gorącej kampanii przemysłowej kazał motor ten zebrać i wtedy okazało się że jeden z drutów

uzwojenia twornika miał przetartą izolację i w miejscu tem tworzyła się iskra. Wykryty w ten sposób defekt motoru zapobiegł większym stratom.

Niemniej ciekawy fakt zdarzył się w pewnej willi na południu Francji. Odbiór radiowy w domu tym był bardzo zniekształcony, jednak pomimo najstaranniejszych poszukiwań i badań nie można było stwierdzić przyczyny powodującej zaburzenia, tak że w końcu mieszkańcy willi zrezygnowali już z tego, by kiedykolwiek odkryć źródło zakłóceń.

Pewnego razu, podczas okropnej wichury wiatr zerwał część rynny od dachu i rzucił ją na ziemię. Ku ogólnemu zdziwieniu po tym wypadku odbiór radiowy był tak czysty i doskonały, że wszyscy nie mogli wyjść z podziwu. Kiedy jednak zabrano się do reperatury uszkodzonej rynny i zawieszono ją znów na dawnym miejscu, audycje radiowe wypadły znów tak zniekształcone, jak poprzednio.

Stwierdzono teraz, że rynna źle kontaktowała z dachem willi, który pokryty był miedzią. Ładunki statyczne, które wskutek wpływów atmosferycznych, zbierały się na miedzianych płytkach dachu — spływały pod postacią iskieł po rynnie. Skoro jednak rynnę dokładnie przylutowano do dachu, a oprócz tego jeszcze przeprowadzono odpowiednie uziemienie, udało się zupełnie usunąć przeszkodę i zakłócenia. —

Odbiornik walizkowy 0-V-2

Ze względu na rozpoczynający się okres letni, podajemy tu opis wykonania 3-lampowego odbiornika walizkowego z anteną przewodziennie zawieszoną od drzewa czy jakiegos słupa do odbiornika i z uziemieniem w postaci pręta wbitego w ziemię. Odbiornik ten, niezwykle prostej i pewnej konstrukcji, pozwala na odbiór głośnikowy (mały Omniphon lub Minilux) stacji pobliskiej a w nocy — wielu stacyj zagranicznych.


Zbliża się lato, a z latem wzmożona ruchliwość społeczności miejskiej: lotniska, wycieczki podmiejskie, zawody sportowe, wioślarstwo, żeglarstwo, kampingi itd. itd. Jakżeby zamiłowany radjostłuchacz miał się pozbyć w tym czasie kontaktu „transeterycznego” z radjofonami Europy, a przynajmniej z najbliższą stacją ojczystą. Oczywiście trzeba skonstruować aparat walizkowy.

— Jaki? Czy jest coś nowego w tym względzie?

— Nic szczególnego. Naogół te same ukła-

dy na kampingi, ani na kajak, czy inne czółenka, ani nawet na szczerą wieś polską.

Dlatego też pomijamy tę nowość i dajemy Wam, czytelnicy, odbiornik walizkowy o układzie nie wymyślnym, ale bezwzględnie pewnym i tanim w konstrukcji, zajmującym, jak to widać z fotografii i rysunku, naprawdę mało miejsca. Rekordowo! Wobec tego można go zmieścić w małej walizeczce (37×24×10), a z nim razem, oprócz linki antenowej; z izolatorami, baterji żarzenia (lub akumulatora). anodówki na 60 woltów—nawet głośnik oraz

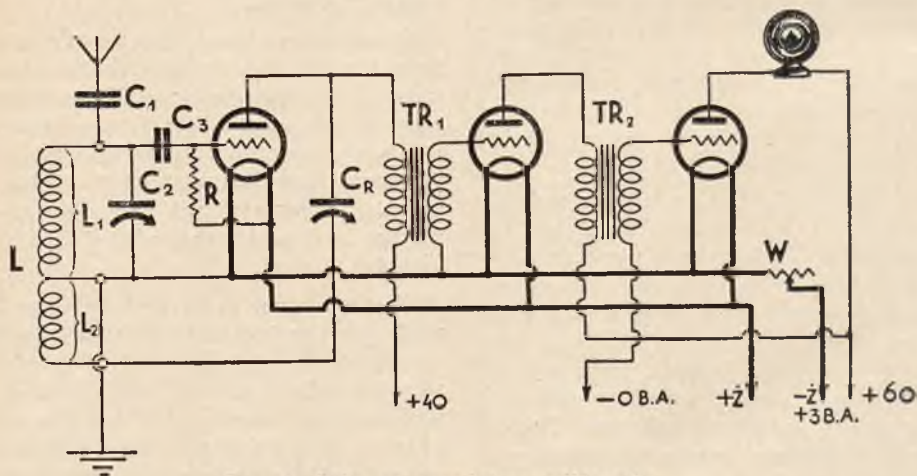

Rys. 1. Schemat zasadniczy odbiornika.

dy co lat poprzednich. Dość dziwną nowością można nazwać sieciowe odbiorniki walizkowe jakie pojawiły się w Anglii. Oczywiście mają one swoje uzasadnienie. Anglik tydzień pracuje w mieście, a na „week end” jedzie... nie koniecznie na kamping — często na lotnisko nadmorskie, czy podmiejskie i tam, zarówno rano, jak późnym wieczorem; leżąc w łóżku chce słuchać coś z głośnika. Tu mu służy jego walizkowy odbiornik sieciowy. Nie można go oczywiście zabierać ani

parę słuchawek i jeszcze pozostanie miejsce na parę tabliczek czekolady.

Układ ideowy odbiornika, przedstawiony na rys. 1, wskazuje, że jest on najprostszą formą popularnego w Europie „Reinartza”. Antenę sprzęgamy z układem pojemnościowo za pomocą kondensatora C_1 , o wartości 100 cm, chociaż odbiór w tym wypadku jest nieco słabszy, aniżeli przy połączeniu anteny z układem galwanicznie, jednak kombinacja ma swoje zalety, z których najważniejszą


szą dla nas jest łatwość osiągnięcia reakcji, gdyż pojemność anteny jest nieco zredukowana, a zatem i tłumienie w obwodzie L_1 i C_2 jest także mniejsze. Obwód odbiorczy stanowi samoindukcja L_1 oraz kondensator zmienny C_2 . Pierwsza lampa jest detektorem z reakcją, którą dajemy bezpośrednio na obwód strojony odbiorczy za pomocą cewki L_2 oraz kondensatora C_r .

Już z układu ideowego rzuca się przede wszystkim w oczy wielka prostota konstrukcji cewek. Widać jasno, że L_1 i L_2 stanowią jedno uzwojenie L , zaopatrzone w odgałęzienie.

nej stacji, mogą powstać tak wielkie napięcia, że powstanie prąd siatkowy. Wywołać to może powtórna detekcja, objawiająca się jaskrawem zniekształceniem audycji. Lampa druga (pierwszy stopień wzmacnienia) na zniekształcenia wypływające z przeciążenia jej (przesterowania), lub wskutek powstawania prądu siatki, przy tak małym napięciu anodowym, nie jest narażona, gdyż dosyłany jest do niej mały sygnał, a przy tem jest ona lampą o małej emisji (uniwersalna).

Modelowy odbiornik walizkowy zbudowaliśmy z następujących części:

Płyta bakelitowa o wym. $240 \times 145 \times 3$ mm,

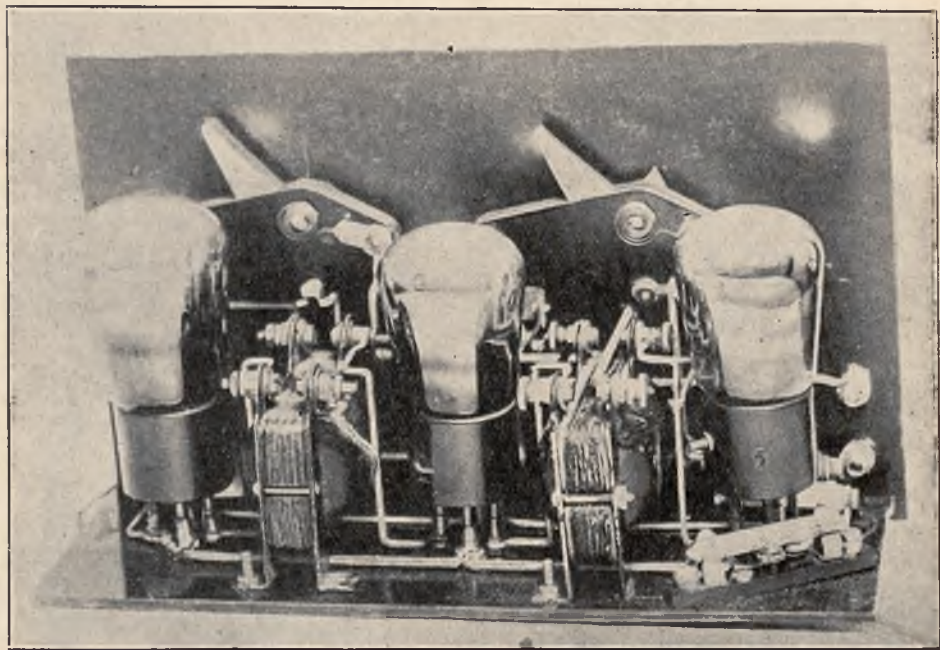


Rys. 2. Widok wnętrza odbiornika.

Sygnały odebrane, zdetektorowane i wzmacnione przez sprzężenie zwrotne, wzmacniamy lampami drugą i trzecią, które sprzężone są transformatorowo, aby osiągnąć silny odbiór w głośniku.

Niejasnym może się wydać niektórym radioamatorom fakt, że lampa głośnikowa, przy małym napięciu anodowym, posiada przedpięcie siatkowe, a lampa wzmacniająca, chociaż pracuje przy tem samym napięciu anodowym, przedpięcia siatkowego nie posiada. Tłómaczy się to tem, że na siatce lampy głośnikowej, po wzmacnieniu sygnału jedną lampą, przy odbiorze dostatecznie sil-

- płytki bakelit. o wym. $220 \times 85 \times 3$ mm.;
- 2 kondensatory C_2 i C_r o poj. po 500 cm. z dielektrykiem stałym,
- 2 transformatory małej częstotliwości o przekł. $\frac{1}{4}$ i $\frac{1}{2}$,
- 2 kondensatory blokowe $C_1 = 100$ cm. i $C_3 = 250$ cm. (Eska),
- 1 opór $R = 4$ megomy (Eska),
- 1 wyłącznik żarzenia (lub opornik 10 omów),
- 1 podstawka do oporu,
- 12 gniazd lampowych zwykłych,
- 7 gniazd telefonicznych,
- 2 skale 65 mm. średnicy,

- 1 komplet cewek (Gryf),
- 2 metry kabla do baterij,
- 4 wtyczki anodowe,
- 2 końcówki haczykowe,
- 1 metr rurki izolacyjnej,
- 4 metry drutu montażowego,

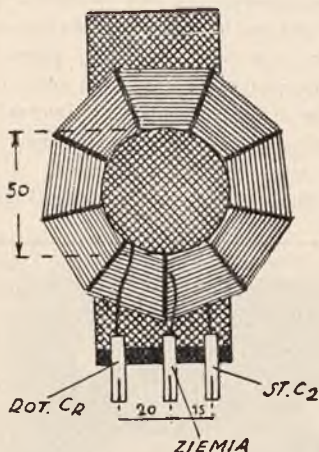

Rys. 3. Konstrukcja cewki krótkofalowej. Prostokąt zakratkowany oznacza płytkę na której jest umocowana cewka.

- 2 kątowniki małe,
- 9 śrub do metalu 15 mm.,
- 4 śruby do drzewa, oraz walizka fibrowa lub inna o wymiarach wewnętrznych 375 x 240 x 100 mm.

- 1 bateria anodowa 60 woltów,
- 1 bateria żarzenia, lub akumulator 4 v. 8 ampgodz. (z watą szklaną),
- 1 głośnik Omniphon lub Minilux. ewentualnie para słuchawek,
- 10 metrów kabla na antenę,
- 2 metry kabla na uziemienie,
- 2 wtyczki bananowe,

Chociaż odbiornik jest mało skomplikowany jednakże ze względu na jego przeznaczenie — części należy dobierać starannie.


Kondensatory t. zw. „mikowe“ winny posiadać mocną konstrukcję, a kondensator strojenia (C_2) krzywą strojenia prostolinijną.

Transformatory mogą być późniejszych gatunków, ale konstrukcja mechaniczna powinna być bez zarzutu, aby w podróży nie rozkręcały się śruby ściągające rdzeń, zaciski i t.p.

Cewki do odbiornika można wykonać samemu, to nie jest trudne; jedynym może

problemem dla radioamatora, przy wykończeniu ich, będzie osadzenie na cokół, ale i to nie jest zbyt trudne, gdyż przy odrobienie pomysłowości można znaleźć łatwiejszy sposób umocowania wtyczek, aniżeli został zastosowany przy cewkach modelowych.

Cewka L, składająca się z L_1 i L_2 , dla fal średnich jest cewką typu bezpojemnościowego, a dla fal długich — masowego. Grubość drutu dla fal średnich została zastosowana 0,5 mm. w podwójnym oprzędzie bawełnianym, a dla fal długich, 0,3 mm. w podwójnym oprzędzie jedwabnym. Jak wskazują załączone rysunki 3 i 4, średnice cewek wynoszą dla fal średnich 50 mm., a dla fal długich 30 mm. Wałek, na którym nawijamy cewkę ledjonową, posiada 11 szprych 10 mm. grubości. Cała cewka L posiada 68 zwojów, w czym uzwojenie od początku do odgałęzienia na 24 zwoju stanowi cewkę L_2 , a następne 44 zwoje stanowią cewkę L_1 . Szkielet cewki długofalowej tworzy szpulczka o średnicy zewnętrznej 60 mm. (wewnętrzna 30 mm.) i grubości 6 mm., grubość ścianek szpulki — 0,5 mm. Tuaj cewkę L_2 , o 80 zwojach, nawijamy także

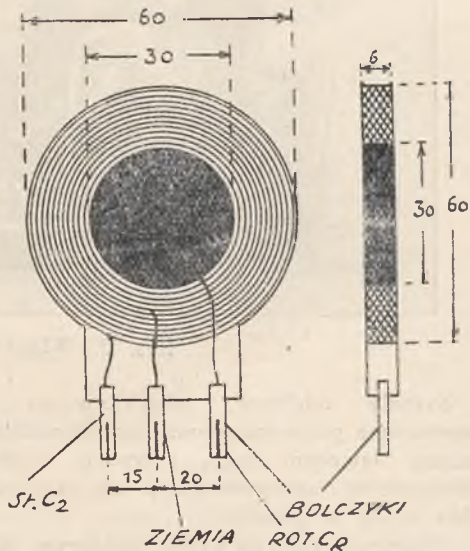


Rys. 4. Konstrukcja cewki długofalowej.

najpierw, poczem robimy odgałęzienie i dalej w tym samym kierunku nawijamy 180 zwojów: czyli cała cewka L dla fal długich posiada 240 zwojów.

Tak sporządzone cewki osadzamy na cokołach wykonanych z celulozoidu o grubo-

ści 0,5 mm. i pasków trolitowych, lub innych o wymiarach $45 \times 10 \times 5$ mm. W paski te wkręcamy bolczyki w odstępach 0, 20, 35 mm. Do bolczyka 0 przykręcamy (lepiej lutujemy) początek cewki, do bolczyka środkowego — odgałęzienie i do bolczyka o mniejszym odstępnie od środkowego — koniec cewki. Gotowe cewki osadzone na cokółkach przypominają cewki znane pod nazwą „wiedeńskich“, gdyż właśnie ten sposób umocowania na cokółkach został do nich zastosowany. W tem miejscu należy dodać, że celulooid bardzo dobrze rozpuszcza się i klei acetonem, lub rozpuszczonym celuloidem w acetonie.

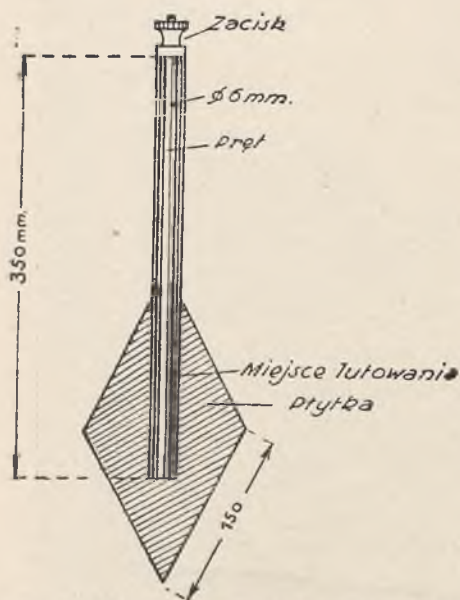

Rys. 5. Konstrukcja pręta uzemiającego.

Montaż odbiornika, jak wskazuje schemat montażowy, jest szczytem prostoty — usunęliśmy bowiem z odbiornika przełącznik falowy, a przechodzenie na różne zakresy odbywa się zamianą jednej cewki.

System rozmieszczenia części — amerykański, a jako nowość montażową zastosowaliśmy gniazda lampowe, zamiast podstawek. Gniazda lampowe, umieszczone na płytce, powinny być typu normalnego (nie do lutowania), a lampy wkładamy, nie jak zwykle to się dzieje — od strony kołnierzy, lecz od strony nakrętek. W ten sposób odbiornik, wraz z lampami zajmuje mało miejsca. Transformatory małej częstotliwości umieszczone są między lampami i także za-

mują mało miejsca. Gdy lampy przełożymy na odwrotną stronę płytki (na zewnątrz), a całość umieścimy w odpowiedniej skrzynce, otrzymamy normalny odbiornik pokojowy z lampami ustawionem na zewnątrz.

Połączenia w odbiorniku walizkowym muszą być dobrze lutowane a wszelkie zaciski mocno dokręcane; tam, gdzie nie mamy gwarancji mocnego trzymania zacisku — lutujemy go dodatkowo.

Przy budowie odbiornika należy przede wszystkim porobić potrzebne otwory w płytach do przymocowania części; następnie łączymy płytkę czołową i montażową kątownikami i śrubami do metalu, poczem przykręcamy kondensatory, wyłącznik żarzenia i gniazda. Teraz przystępujemy do prowadzenia przewodów żarzenia oraz obwodów siatki i anody (reakcyjnego) pierwszej lampy. Przewody żarzenia należy izolować rurką.

Gdy żarzenie trzech lamp i obwody wielk. częst. pierwszej lampy są już gotowe, przykręcamy transformatory małej częstotliwości i dopiero je odpowiednio łączymy. Ten sposób postępowania jest z tego względu konieczny, że transformatory małej częstotliwości ustawione są na przewodach żarzenia. Nic to nie przeszkadza, a znakomicie zmniejsza wymiary odbiornika. Napięcia doprowadzamy kablem bezpośrednio do miejsc oznaczonych na schemacie montażowym. Sznury nie muszą być długie, wystarczy 30 - 20 cm. Na zakończenie należy dodać, że płytka montażowa jest oddalona od czołowej o 10 mm. Gdy ukończymy montaż, sprawdzamy połączenia według obydwóch schematów, poczem zaopatrujemy odbiornik w lampy.


Z wypróbowanych przez nas typów możemy polecić na pierwszym i drugim miejscu LD409, lub G412, albo G407; A415 lub A409; RE144; albo RE084. Na miejscu lampy głośnikowej — lampę niewielkiej mocy, a więc. L414 lub P410, B406, RE134. Wiadomo zapewne Czytelnikom że symbole LD, G.L i P — oznaczają lampy fabryki Tungsram, A i B. lampy fabryki Philips i RE — Telefunken. Lampy można stosować albo jednej fabryki, na wszystkich miejscach, albo też kombinację dwóch lub trzech wyżej podanych fabryk, oczywiście w granicach wyznaczonych zastosowań i typów.

Gdy już zaopatrziliśmy odbiornik w lam-

py, z kolei wstawiamy cewkę jednego z zakresów, przyłączamy źródła napięcia, antenę, uziemienie i głośnik, zapalamy lampy i przystępujemy do wyszukiwania stacji. W tym celu obracamy skalę kondensatora C_R w prawo (zwiększamy jego pojemność), aż do punktu powstawania gwizdów przy obracaniu kondensatorem C_2 . Gdy ustawimy kon-

go ilustruje załączona fotografia. W pozostałej części walizki układamy baterię anodową, baterię żarzenia, oraz głośnik, ewentualnie słuchawki.

Antenę odbiornika stanowi 10 do 15 m. kabla zakończonego z jednej strony wtyczką bananową, a z drugiej strony zwykłym izolatorkiem rolkowym. Kabelek, służący do

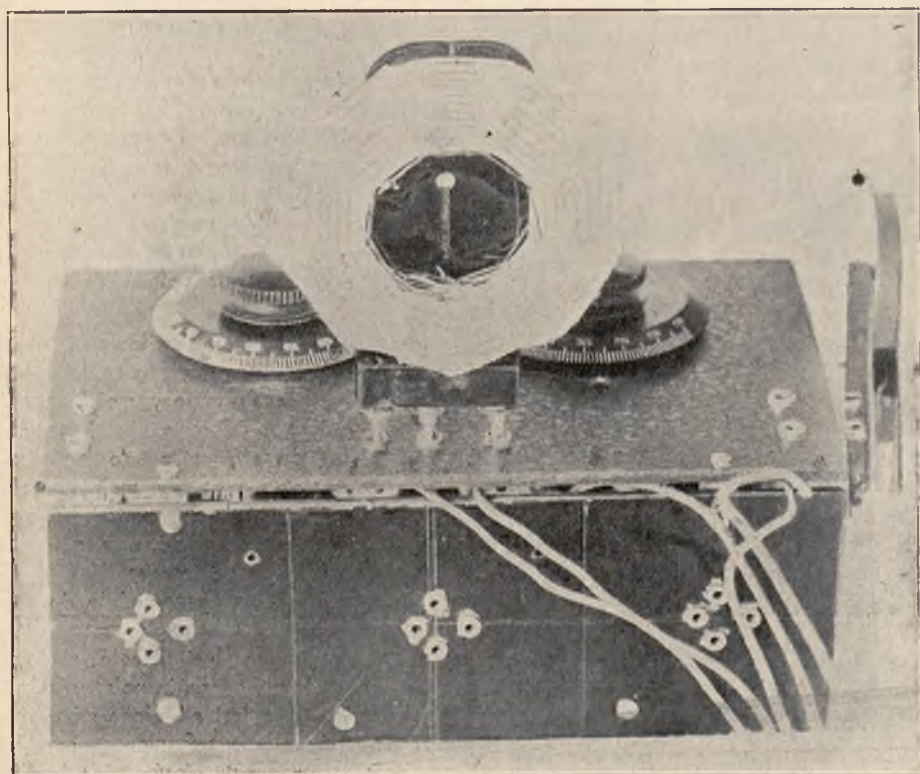

*Rys. 6. Widok odbiornika od strony źródeł prądu.
Lampy są wetknięte od strony wewnętrznej odb.ornika.*

densator C_2 na jakimkolwiek gwizdzie fali nośnej i cofniemy skalę kondensatora C_R do punktu zniknięcia gwizdu — otrzymamy audycję. Manipulacja odbiornikiem jest prosta i nie wymaga żadnych specjalnych nad nim studiów. Odbiornik możemy z całem powodzeniem próbować na antenie pokojowej, co będzie rękojmią że pokona on najtrudniejsze warunki pracy. Po próbie umieszczamy odbiornik w walizce. Położenie je-

uziemia, zakończamy także z jednej strony wtyczką bananową, a z drugiej strony zdejmujemy izolację w celu przyłączenia do pręta metalowego, który wbijamy w ziemię. Kształt i długość pręta podaje rys. 5.


Aby aparat nie suwał się w skrzynce, gdyż może to być przyczyną uszkodzenia lamp, oddzielamy go od baterii ścianką drewnianą i przykręcamy do walizki paroma śrubami

Poważny problem stanowi żarzenie lamp. Choć zużycie prądu jest nie wielkie (nie przekracza 0,25 A.) jednakowoż stosowanie baterji suchej jest nieekonomiczne, gdyż wystarcza ona zaledwie na 30 do 40 godzin słuchania (przy małej baterji żarzenia).

O wiele lepiej jest nabyć mały akumulator w szkłe (8 Ag) i odpowiednio przygotować go.

lektrycznej i połączyć je szeregowo.

Głośnik stosujemy, albo „Omniophon”, albo mały Minilux. Do słuchania audycji Omniphonem należy pod wiekiem walizki umieścić haczyk do zawieszania, a więc wjecko walizki będzie płaszczyzną drgającą. Po ułożeniu baterji, głośnika i materiału antenowego jeszcze zostaje sporo wolnego miejsca.

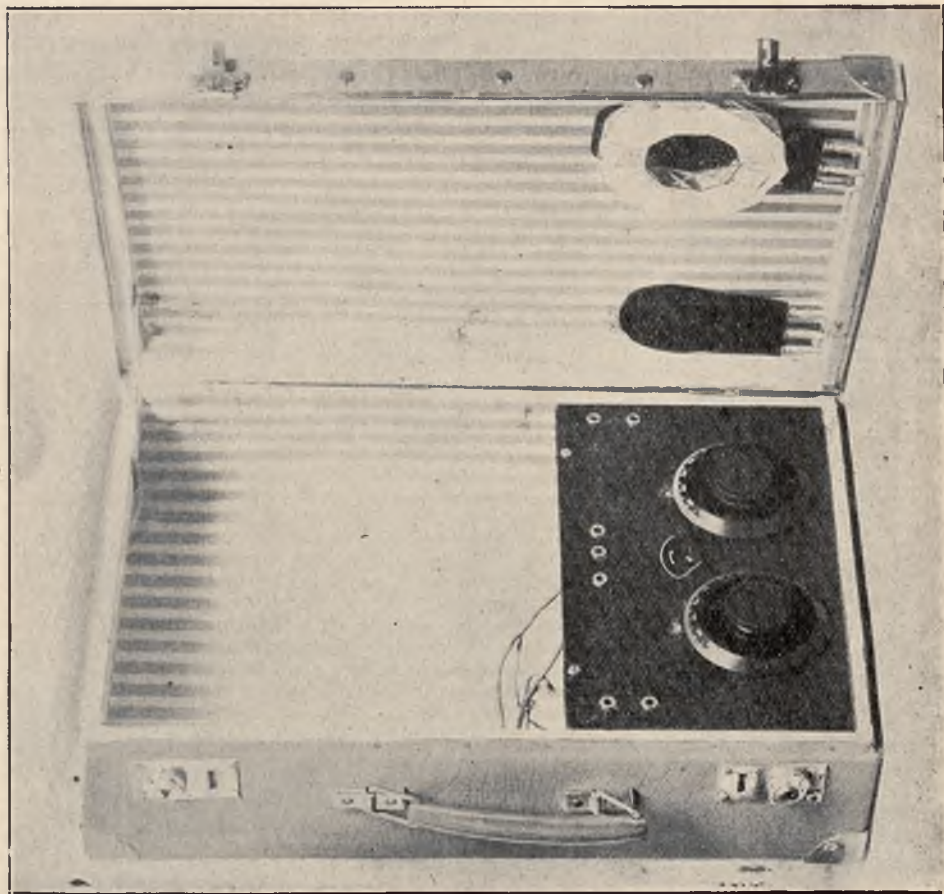

Rys. 7. Widok odbiornika w walizce. Wwieku walizy widać dwie cewki — długofalową (niżej) i krótkofalową (wyżej). Trzyśrodkowe gniazdką na odbiorniku służą do wstawiania w nie cewek.

W tym celu rozbieramy go, wylewamy kwas i dokładnie wypełniamy t.zw. szklaną watą, poczem wlewamy tyle kwasu, aby wata była dobrze wilgotna. Z akumulatora takiego nie będzie wylewał się kwas, a pojemność jego będzie niewiele mniejsza.

Można także zamiast akumulatora normalnego nabyć 2 dwuwoltowe do latarki e-

Wyniki, osiągnięte modelowym odbiornikiem, pracującym z anteną pokojową z uziemieniem i bez niego pod względem czułości i siły okazały się bez zarzutu. Pomimo niedogodności z rozciągnięciem anteny (zaczepienie za drzewo, lub w braku drzew, zawieszenie wprost na lasce) jest to odbiornik pewny, czuły i głośny, a co najważniejsze lekki.


Zb. Witkowski.

Elektronowa analiza i synteza obrazów telewizyjnych

Autor - badacz i wynalazca radiotechniczny o światowej sławie, daje czytelnikom RAP opis swoich najnowszych badań w zakresie telewizji, przy zastosowaniu rur braunowskich zarówno na stacji nadawczej do analizowania obrazów, jak i na stacji odbiorczej, do syntezy obrazów.

Wyraźność obrazu telewizyjnego jest uwarunkowana wogóle przez liczbę punktów, na które rozkłada obraz analizator (wzgl. adapter) telewizyjny. Jeżeli tarcza Nipkowa posiada 40 otworów, czyli że daje ona 40 linii — mówimy, że obraz składa się z 40×40 . t. j. z 1600 punktów, jeżeli założymy przy

liczba punktów ale można z nich wyciągnąć wnioski przy jakiej najmniejszej liczbie linii jest możliwym przekazywanie telewizyjne normalnych filmów lub wogóle uskutecznianie telewizji. Ta krytyczna liczba, według zdania wszystkich, którzy dane obrazy i filmy widzieli, wynosi około 10000 punktów. Przy

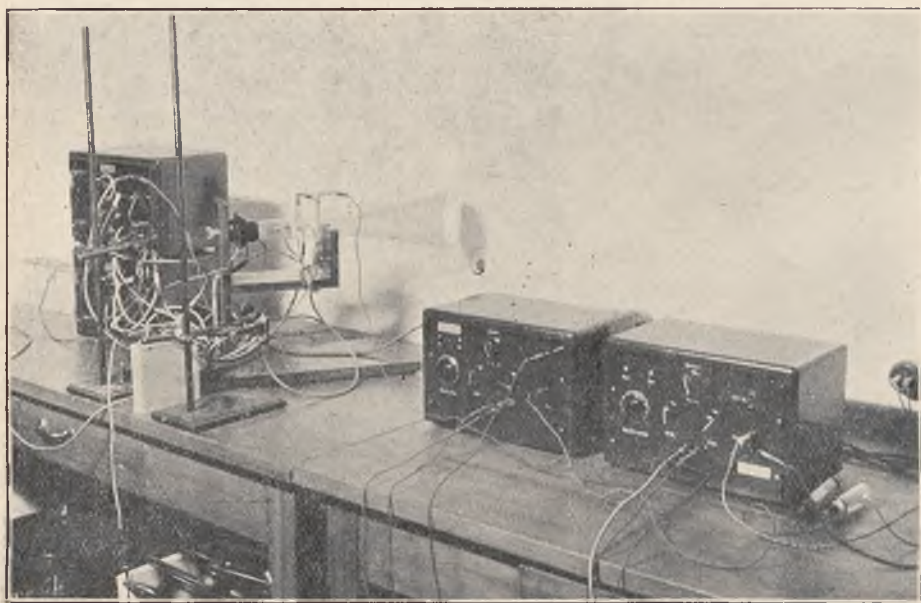

Rys. 1. Telewizor odbiorczy; w głębi dwa prostowniki anodowe, pośrodku rura Brauna, na prawo dwa generatory sterujące.

tem, że ostrość rysunku w kierunku linii jest równa ostrości w kierunku prostopadłym do niego. W berlińskim centralnym urzędzie poczt państwowych już od dłuższego czasu tworzone są przy pomocy metod subtelnych serje obrazów, które różnią się między sobą liczbą punktów składowych. Z obrazów tych ujawnia się nie tylko najbardziejniejsza


dalszym wszaksze wzroście do 20 — 30 tys. punktów, uzyskuje się znaczne polepszenie obrazu, jednak praktyczne znaczenie otrzymuje to wtedy, gdy obrazy posiadają znaczne rozmiary lub też gdy widz zbliża się do ekranu zupełnie blisko.

Przy odbiorze telewizyjnym za pomocą syntezatora elektronowego, określenie uzys-

kanej liczby punktów nie jest tak proste jak przy systemie mechanicznym, ponieważ szerokość plamy fluoryzującej, która rysuje obraz, nie koniecznie jest równa rysowanej linii. Określenie jakości obrazu uskutecznia się najprościej, przy odbiorniku z syntezatorem elektronowym, w ten sposób, że wyżej wymienione normalne obrazy fotografuje się i otrzymaną, przy równym odcinku ostrość rysunku porównywa się z danymi fotografiami. Przy pomocy tej, dosyć dokładnej metody szacowania, uzyskał autor podstawy do oceny przebiegu swoich doświadczeń nad telewizją z syntezatorem elektronowym o których poniżej pokrótce opowie.

Ze względu na to, że metoda ta w ogólnych zarysach czytelnikom jest znana z innych źródeł, autor ogranicza się do sformułowania jej w kilku słowach. Analizator i syntezator są połączone równolegle. Po stronie nadawczej do analizowania obrazu jest zastosowana normalna rura braunowska pomiarowa (oscylograf katodowy). Po stronie odbiorczej—również rura normalna, o ile doświadczenia nie przekraczają dokładności ponad 1200 — 1500 punktów obrazu, w przeciwnym razie stosuje się rurę specjalną.

Strona nadawcza urządzenia doświadczałnego jest przedstawiona na rys. 1. na tylnym planie widoczne jest połączenie z prostowni-

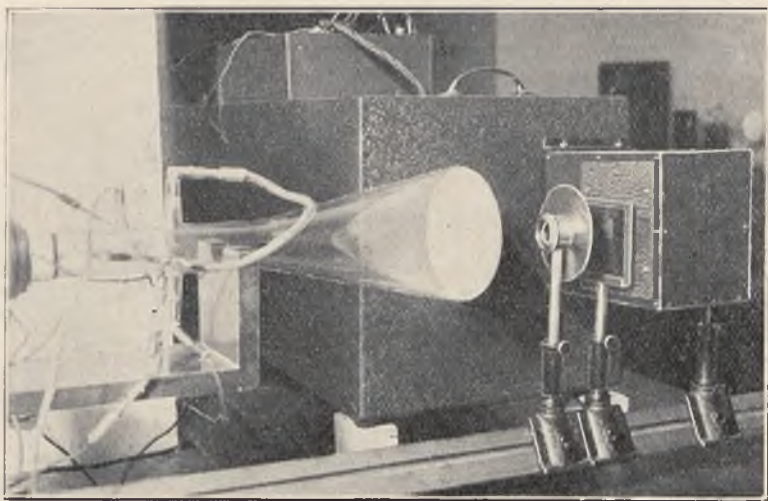

Rys. 2. Nadawanie wizji z kliszy fotograficznej. Na lewo rura Brauna, przed jej ekranem — soczewka, za nią klisza, za kliszą „box“ z kómką fotoelektryczną, w głębi wzmacniacz aperiodyczny.


Obecny stan doświadczeń jest tego rodzaju, że można już otrzymywać w sposób pewny obraz złożony z 8000, faktycznie jednak — z 10000 punktów. Przy niektórych doświadczeniach można było osiągnąć jeszcze większą ostrość rysunku. Zgodnie z doświadczeniami przy sztucznie otrzymanych obrazach o znanych liczbach punktów składowych, udaje się posuwać sprawę już bez trudu, przy normalnych filmach kinowych. Zasada opracowana w laboratorium autora polega na tem, że również po stronie nadawczej jest stosowana elektronowa metoda analizowania obrazu przy pomocy rury Brauna.

kiem, oraz rura braunowska, podczas gdy na prawo są ustawione dwa generatory sterujące, stosowane już wielokrotnie do celów pomiarowych. Generatory te wytwarzają obydwa napięcia zmienne, potrzebne do zakreskowania strumieniem elektronowym pewnej powierzchni, tj. do wytwarzania obrazu. Jeden generator sterujący wytwarza trójkątne*) napięcia dwa do trzech tys: okr./sek.,

*) Napięcia, wykres których stanowi sinusoidę odkształconą w ten sposób, że boki jej stają się prostolinijne, a wierzchołki mniej lub więcej ścięte. (Przyp. Red.)

które są doprowadzone do poprzecznych płytek rury braunowskiej. Napięcia te powodują wykonywanie kresek. Drugi generator wytwarza częstotliwość mniejszą, która przy nadawaniu filmu, odpowiada dokładnie częstotliwości zmian obrazków na sek., t.j. 20 do 25 okr./sek. Napięcie to jest doprowadzone do prostopadłych płytek w rurze nadawczej, jak również w rurze odbiorczej. Jeżeli rury Brauna i generatory sterujące są prawidłowo połączone, wówczas na fluoryzujących powierzchniach ekranów w rurkach braunowskich zjawiają się jasne prostokąty, któ-

czewką (rys. 2.); Każdemu chwilowemu położeniu promienia piszącego odpowiada pewne, określone miejsce rzutu plamki fluoryzującej na kliszę fotograficzną. Stosownie do przezroczystości kliszy w danym punkcie, przenika mniej lub więcej światła do ustawionej za kliszą komórki fotoelektrycznej. Wielka prostota tego urządzenia jest wyraźnie widoczna z fotografii 2, przedstawiającej telewizowanie obrazu z kliszy. Znajdująca się w opancerzonej skrzynce komórka fotoelektryczna jest skombinowana z pierwszym stopniem wzmacniacza. Następnie stosuje się silne wzmocnie-

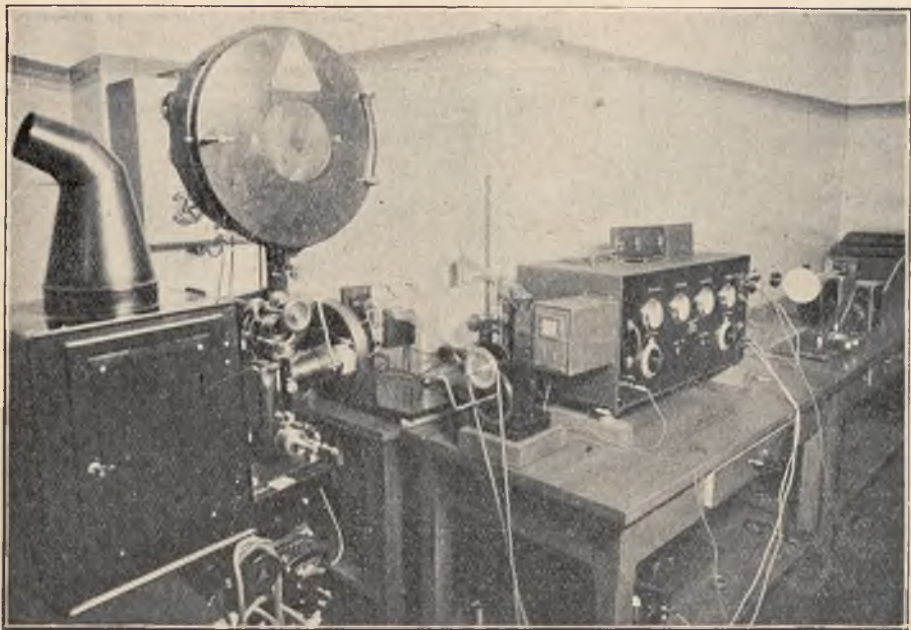

Rys. 3. Ogólny widok urządzenia telewizyjnego w pracowni autora.
W środku część pokazana na rys. 2., na prawo — rura odbiorcza.

re prawie zupełnie wypełniają ekran. W prostokątach tych, przy prawidłowym postępowaniu, nie powinny być widoczne linje tworzące obraz. Szybkość poruszania się punktu fluoryzującego wynosi dzisiaj około 300 m/sek. Jest to szybkość, którą mechanicznie można otrzymać tylko z wielkim trudem, zaś na drodze elektrycznej; w rurce braunowskiej — przeciwnie, uzyskuje się ją bardzo łatwo.

Powierzchnia zakreskowana w sposób wyżej opisany na ekranie rurki jest rzutowana przez soczewki na płytę fotograficzną, przeznaczoną do telewizowania i ustawioną za so-

nie w specjalnym wzmacniaczu niezwykle wydajnym i całkowicie niezależnym od częstotliwości. Wzmacniacz ten obejmuje rzeczywiście częstotliwości od 10 do 200 tys. okr./sek. Odpowiednio do promienia świetnego, który przenika do komórki fotoelektrycznej, powstają na końcowych zaciskach wzmacniacza mniej lub więcej wysokie napięcia, które są następnie stosowane do modulowania natężenia promienia piszącego w odbiorczej rurce braunowskiej. Całkowite urządzenie aparatury nadawczej jest widoczne na rys. 3.

Urządzenie według metody powyżej opisanej wydaje się niezwykle prostem, jest ono takim w istocie, jednak by osiągnąć dzisiejszy stan jego — trzeba było przebyć bardzo długą drogę. Chodziło tu o uzyskanie zadowalającej pracy rur i lamp w zastosowaniu do elektronowej metody analizowania i syntezy obrazów.

Była to droga wieloletnich prac prowadzonych w laboratorium autora. W szczególności trzeba było pokonać wielkie trudności przy budowie wzmacniacza aperiodycznego dla tak szerokiego zakresu częstotliwości, dalej dla

Jakkolwiek obraz ten odpowiada starszemu stopniowi rozwoju i dziś już można otrzymywać znacznie lepsze, jednakże wybraliśmy ten właśnie dla zamieszczenia na tem miejscu. Światłość otrzymywanych obrazów jest tak duża, że udaje się w pewnych granicach nawet rzutowanie jego przez soczewki na biały ekran. Przy rozmiarach tego ekranu 30×40 cm, widość obrazu jest jeszcze dostateczna dla dobrego widzenia go w ciemnym pomieszczeniu.

Jakkolwiek stan dzisiejszy pozwala już otrzymywać obrazy, które odpowiadają mini-



Rys. 4. Fotografia odbioru telewizyjnego, dokonana na jednym z dawniejszych telewizorów autora.

uzyskania dostatecznie jasnego i ostro ograniczonego punktu fluoryzującego oraz kierowania nim, dalej przy spreparowaniu ekranów fluoryzujących i w końcu przy usunięciu światła pochodnych ekranu fluoryzującego rury nadawczej.

Obraz widziany po stronie odbiorczej posiada rozmiar powyżej 9×10 cm. Wielkość ta powinna dla kina domowego zupełnie wystarczać, zwłaszcza, że obrazki odznaczają się wielką jasnością i mogą być przez większą ilość osób z różnych stron obserwowane. Rys. 4 przedstawia obraz sfotografowany z ekranu fluoryzującego odbiornika.

malnym wymaganiom, wymienionym na początku artykułu, jednakże stanu tego w żadnym razie nie można uważać za ostateczny. Przez różnorodne ulepszenia poszczególnych części składowych można stale otrzymywać coraz lepsze obrazy. Rozwój ten prawdopodobnie będzie podobny do rozwoju lamp katodowych, szczególnie ważnym czynnikiem jest to, że zarówno po stronie nadawczej jak również i odbiorczej przez wymianę rurki i wzmacniacza, można wciąż otrzymywać ulepszenia. Przy systemie analizowania i syntezy elektronowej pozbywamy się części, będących w szybkim ruchu, które należy

już uważać jako przestarzałe. Do wymienionych zalet telewizora katodowego można dodać jeszcze dużo innych o znaczeniu podstawowym, które bezwątpienia zapewnią systemowi temu przyszłość. Ponieważ całkowita energia promienia pisanego zamienia się w energię świetlną — wystarczają stosunkowo małe zasilacze sieciowe, żeby otrzymać dużą siłę światła. Kierowanie siłą światła, jak również synchronizacja, wymagają minimalnej mocy, która jest zaledwie nieco większą od mocy wymaganej do kierowania lampy wzmacnia-

cza. Współczesne rury braunowskie mają bardzo dużą trwałość i, praktycznie biorąc, nie wymagają żadnego dozoru. Pracują one oczywiście zupełnie bezszumnie i pozwalają przez to na niezakłócony odbiór jednocześnie z obrazem również mowy i muzyki. Nienajmniejszą zaletą tego systemu jest możliwość uzyskania przy masowej fabrykacji rurek braunowskich niskiej ceny na te ostatnie i przez to możliwość taniego wykonania odbiornika telewizyjnego.

Manfred von Ardenne.

Elektryczna kontrola grubości materiałów


Najczęściej używanym przy tym służącym do pomiaru grubości jest ogólnie znany mikrometr.

Mikrometr daje pomiary ściśle, lecz wymaga pewnego czasu na dokonanie pomiaru. Jeśli chodzi o ciągłą kontrolę grubości jakiegos wytworu fabrycznego, a więc na przykład taśmy, blachy lub też drutu to używanie mikrometru jest kłopotliwe, zabiera dużo

opracowała bardzo dowcipny przyrząd do ciągłej kontroli grubości drutu.

Zasada jest bardzo prosta: „przekształcamy, niejako, wahania w grubości na wahania pojemności małego kondensatora włączonego w obwód drgający nadajnika lampowego.

Miedzy dwoma kłami (2 i 3) wykonanymi ze szlifowanych diamentów (aby nie uległy szybkiemu zniszczeniu) przesuwają się drut (1) badany. Jeden kieł (2) jest umocowany na stałe, drugi (3) zaś jest zamocowany do dźwigni (4) mogącej poruszać się dookoła osi (5). Na przeciwległym końcu dźwigni jest umocowana jedna z okładek kondensatora (6). Druga okładka (1) może być ustawiana względem pierwszej za pomocą kółka (8). Docisk kłód do drutu zapewnia sprężyna (9). Wahania grubości drutu przenoszą się za pomocą kłód na dźwignię i powodują wahania pojemności kondensatora.

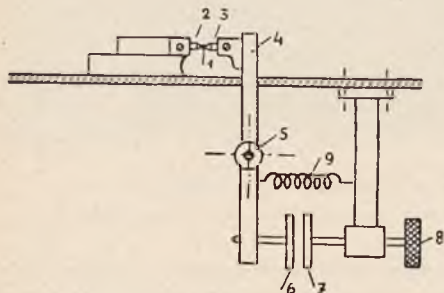

Rys. 1: Mechaniczna część urządzenia pomiarowego.


drogiego czasu, nie dając tak pożądaną ciągłości pomiaru. Szczególnie jeśli pragniemy kontrolować grubość cienkich drutów wolframowych przeznaczonych na włókna do żarówek lub lamp katodowych, wtedy ciągłość kontroli jest szczególnie ważną, gdyż trwałość włókna w znacznej mierze zależy od niezmiennego przekroju.

Jedną z fabryk zagranicznych (Osram)

Układ elektryczny przyrządu widzimy na rys. 2. Mamy dwa nadajniki pracujące na falach zbliżonych. Jeśli włączymy w obwód słuchawki w ten sposób, aby na nie oddziaływały obydwa nadajniki, to usłyszymy pewien stały ton, którego wysokość będzie określona przez różnicę częstotliwości obu nadajników.

Jak długo kły przyrządu są na stałej odległości, czyli wtedy gdy drut się nie porusza lub też porusza się, lecz jest idealnej,

jednakowej grubości, wysokość tonu nie ulega zmianie. Skoro tylko zajdą zmiany w grubości drutu, ton w słuchawkach natych-

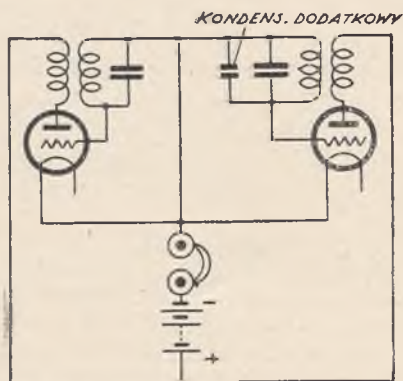

Rys. 2: Układ elektryczny urządzenia pomiarowego.

miast się zmienia. Oczywiście cały przyrząd powinien być zaekranowany, aby nie był wrażliwy na wpływy pojemności zewnętrznych.

Zamiast oceny subiektywnej, za pomocą słuchawek, opracowano metodę więcej obiektywną, niezależną od zdolności kontrolu-

jącego. Mianowicie przekształcono zmiany wysokości tonu w zmiany natężenia prądu. W tym celu, zamiast do słuchawek skierowano prądy zmienne do wzmacniacza, a następnie do prostownika. Wyprostowany prąd uruchamia bezpośrednio normalny miliamperomierz samozapisujący. Urządzenie takie



Rys. 3. Wykres grubości drutu w funkcji jego długości.

pozwała na powiększenie zmian w grubości w skali 10000:1. Naprzykład zmiana grubości o 0,0001 mm. daje wychylenie przyrządu rejestrującego około 0,8 mm. Na rys. 3 widzimy krzywą zdjętą przy pomocy takiego aparatu. Drut jest dobrze wykonany, lecz ma jednak w pewnych miejscach przewężenia. Jeśli chodzi o pomiar grubości w dwu kierunkach, to używa się albo podwójnego aparatu, względnie kły mają możliwość obracania się o 90 stopni. Oczywiście, nie stoi na przeszkodzie aby aparat taki wycechować jako „mikrometr lampowy“

W. A. Trembiński.

REX ZNAKOMITE

TRANSFORMATORY I DŁAWIKI
DO ELEKTRYFIKACJI ODBIORNIKÓW
I DO MUZYKI MECHANICZNEJ

Prospekty i oferty u wytwórców:

Inż. J. REICHER i S-ka

Łódź, Piotrkowska 142

lub u przedstawicieli:

na b. Kongresówkę:

DANIEL LANDAU Warszawa Długa 26

na Małopolskę Wschodnią:

„Elektro-Radjo“ Lwów, ul. Kl. Tańskiej 1

Na Poznańskie i Pomorze:

p. J. Makne, Poznań, ul. Św. Marcina 57

KOMPLETY ROCZNIKÓW

„RADJO-AMATORA POLSKIEGO“

za rok

1927/8; 1929; 1930

Dla szkół i wojska

Do nabycia w administracji

R. A. P. CHMIELNA 29

W cenie po zł. 15

Za zaliczeniem pocztą.

zł. 18. 20

Walka sieci z baterją

Autor zastanawia się nad tem, jakie szanse mają odbiorniki sieciowe i bateryjne w walce o pierwszeństwo i dochodzi do wniosku, że odbiorniki sieciowe bynajmniej nie zagrażają egzystencji baterijnym wogóle, że nawet w miejscowościach zelektryfikowanych, odbiorniki sieciowe nie mogą konkurować z jedno i dwulampówkami baterijnymi. Konkurencja jest tylko pomiędzy dwulampówką sieciową a trzylampówką baterijną. Wyżej znów sieciówki są bez konkurencji.

Po paru latach spontanicznego popytu na odbiorniki sieciowe na Zachodzie, popyt ten i u nas przybrał nieco większe rozmiary, oczywiście w stosunku do popytu na odbiorniki bateryjne, gdyż pod względem absolutnym popyt na wszelkie odbiorniki w Polsce jest... absolutnie mały.

Zastanówmy się teraz jakie ma każdy z tych rodzajów „za“ i jakie „przeciw“ i jakie ma szanse jeden wobec drugiego w tej walce konkurencyjnej.

Konkurencyjnej? — Należy odrazu ograniczyć pole tej walki do miejscowości zelektryfikowanych, gdyż tam gdzie nie ma „sieci“, odbiorniki bateryjne panują bez konkurencji, a miejscowości takich w Polsce niestety nie brak i zapewne nieprędko jeszcze znikną zupełnie, a zatem i los odbiorników bateryjnych na długo jest jeszcze zapewniony, chociażby odbiorniki sieciowe nie posiadały żadnych innych braków.

Jednakże chociażbyśmy już dziś mieli kontakty sieciowe w każdym domu w całej Polsce, to przecież nie będziemy ich mieli w każdym zagajniku na każdej polance, łące, pagórku, a zatem ktoby chciał, czy to dla rozrywki, czy z potrzeby, robić odbiór „w terenie“ — musiały mieć zawsze odbiornik baterijny, a więc i tu nie ma i nigdy nie będzie konkurencji pomiędzy „baterją“ a „siecią“.

Z drugiej zaś strony odbiorniki i wzmacniacze sieciowe pozostają bez konkurencji w stosunku do odbiorników wzgl. wzmacniaczy bateryjnych wszędzie tam, gdzie moc końcowa użyteczna przekracza 1 watt. Bo czyż przyszyłoby komu do głowy instalować na przykład w kinie dźwiękowym wzmacniacze bateryjne? — Nonsens!

Koszta eksploatacji takiego urządzenia byłyby tak niewspółmiernie duże z oszczędnością inwestycyjną, że zgóry wyłącza to ewentualność stosowania wzmacniaczy bате-

ryjnych w dużych instalacjach, a gdzie nie ma sieci elektrycznej — prawdopodobnie lepiej zrezygnować z zamiaru muzyki elektrycznej i poprzestać na mechanicznej.

A więc może być mowa o walce konkurencyjnej tylko pomiędzy nieprzenośnymi odbiornikami małej i średniej mocy w miejscowościach zelektryfikowanych.

Zobaczymy jakie tu mają szanse względem siebie odbiorniki sieciowe i bateryjne?

Wiemy, że baterje tracą napięcie i przez to osłabiają lub deformują odbiór a sieć nie, że baterje wyczerpują się i trzeba je kupować nowe a zasilacze nie, że baterje pod koniec swego życia wywołują szmery w głośniku, a sieć zawsze daje odbiór jednakowy i czysty. Ale wiemy też, że i zasilacze sieciowe mają swe słabe strony, a więc że napięcia anodowe i nap. żarzenia ulegają wahaniom wraz ze zmianami napięcia sieciowego, które, zwłaszcza na prowincji, ulegają dość znacznym zmianom. Niedogodność tę można, prawda usunąć przy pomocy wyrównywaczy napięć, ale to kosztuje. Ta kosztowność na wszystkich punktach zasilacza sieciowego jest jego słabą stroną w walce z odbiornikiem baterijnym. Wszakże za jeden zasilacz fabryczny można kupić blisko 10 baterij anodowych, a trzylampowy odbiornik sieciowy kosztuje tyle co baterijna superherodyna!

Jeżeli zechcemy sami sobie zbudować zasilacz całkowity — koszt jego wyniesie najmniej 65 - 70 zł. nie licząc lampy i stosując jako dławik cewkę głośnikową. Zasilaczem takim, z tanią lampą uniwersalną jako prostowniczą, możemy obsługiwać tylko odbiornik jednolampowy, a z lampą głośnikową — i dodatkiem kilku (2 - 4) mikrofaradów pojemności — dwu i trzylampowy. Widzimy zatem, że zasilacz do dwulampowego odbiornika będzie droższy tylko o jakieś 15 złotych (t. j. około 12%) od zasilacza do jednolampowego odbiornika, a zasilacz do

odbiornika trzylampowego, na lampy zwykłe, kosztuje (przy samodzielnem wykonaniu!) już tylko o jakieś 5 do 10 zł. drożej od zasilacza do odbiornika dwulampowego. Jeżeli przyjmiemy koszt własny budowy odbiornika jednolampowego do zasilania z baterji i akumulatora na zł. 50 a z baterją 40 v, (więcej nie trzeba), akumulatorem (6 ampg.) i lampą — na zł. 95. — to takż odbiornik na sieć będzie kosztował z lampami przeszło 150 zł.

Za tę cenę, a nawet jeszcze o jakieś dziesięć zł. taniej można zbudować sobie dobry odbiornik dwulampowy (np. Reinartz ze wzmacniaczem transformatorowym) i kupić do niego akumulator 4 woltowy i baterję 60-cio woltową, która wystarczy na dobre 3 miesiące.

Z tego widać, że budowanie jednolampowego odbiornika do zasilania z sieci nie może mieć widoków powodzenia, a zatem jednolampowe odbiorniki bateryjne nie obawiają się konkurencji sieciowej nawet tam, gdzie sieć ta jest pod ręką. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie na korzyść sieci jeżeli w przyszłości uda się obniżyć koszt zasilacza do ceny 30 - 40 zł. wraz z lampą.

Dwulampowy odbiornik bateryjny z lampami, akumulatorem i baterją, jak pisaliśmy; w domowym wykonaniu kosztuje ok. zł. 140. — zaś takż odbiornik z zasilaczem sieciowym kosztować będzie ok. 190 zł. Za tę cenę to już trudno wykroić trzylampowy odbiornik z akcesorjami jak poprzednie, nawet gdyby ta trzylampówka miała być bez „wielkiej częstotliwości“. Musimy się liczyć przy tem, że przy trzech lampach w odbiorniku, napięcia zmienne na siatce głośnikowej mają już znaczną amplitudę, wobec czego baterja anodowa musi już mieć przynajmniej 100 v i zużycie jej jest już znacznie szybsze. Więc chociaż cena dwulampowego sieciowego jest prawie równą cenie najtańszego trzylampowego baterijnego, jednak sprawa wyboru jest tu nieco trudniejsza. Kto nie goni za głośną audycją a ma do wydania 200 zł. — będzie wolał dwulampówkę sieciową niż trzylampówkę baterijną. A jeśliby przeciwstawić dwulampówce sieciowej trzylampówkę baterijną ale dalekosiężną (A więc z 1 stopniem wielkiej częstotliwości ew. z lampą ekranową) — trzeba dodać do trzylampówki jeszcze kilkadziesiąt złotych, ale zato mielibyśmy odbiornik głośnikowy dalekosiężny.

Widzimy z tego, że pozycja dwulampówki

sieciowej jest już dosyć silną i może konkurować mniej więcej na równych szansach z odbiornikami baterijnymi trzylampowymi — zwłaszcza z trzylampówkami bez „wielkiej częstotliwości“.

Jeżeli przejdziemy teraz do rozważania szans trzylampowego odbiornika sieciowego i w dodatku z lampą ekranową i pentodą, to będzie już ten odbiornik stosunkowo nie wiele droższy od analogicznego odbiornika baterijnego (różnica ok. 25%) ale zato dużo oszczędniejszy od sieciowego.

Weźmy dla przykładu nemodynę 3-lampową opisaną u nas w n-rze 9 z r. 1929. Części do niej (wraz ze skrzynką) kosztują ok. 140 zł, lampy — 105 zł, baterja anodowa (150 v) — 30 zł. akumulator 12 ampg. bez skrzynki 30 zł. — razem więc 305 zł.

Ten sam odbiornik na sieć będzie kosztował; części — jak poprzednio — 140 zł. lampy 124 zł, zasilacz ok. 130 zł, razem więc ok. 395 zł. Różnica więc wynosi 90 zł. czyli tyle, co trzy baterje anodowe. Ponieważ zużycie baterji anodowej przy tym komplecie lamp jest bardzo szybkie — 150 woltowa baterja wystarcza mniej-więcej na miesiąc — elektryfikacja więc odbiornika amortyzuje się zatem w ciągu czterech miesięcy!

Widzimy więc, że już poczynając od trzech lamp, w miejscowościach z siecią elektryczną, odbiorniki bateryjne nie mają żadnej racji bytu.

Reasumując wszystko powyższe możemy powiedzieć, że odbiorniki bateryjne nie obawiają się konkurencji sieciowych

1-o w miejscowościach nieelektryfikowanych

2-o w układach przenośnych

3-o w układach jedno i dwulampowych.

Odwrotnie: odbiorniki sieciowe więcej niż dwulampowe mają ogromną przewagę nad odbiornikami baterijnymi ale... tylko tam gdzie jest sieć prądu zmiennego.

Co się tyczy odbiorników sieciowych na prąd stały, więc, ponieważ odpada tu potrzeba transformatora i filtr jest znacznie prostszy, system oporów redukcyjnych zaś nie stanowi wielkiego kosztu — odbiorniki sieciowe prądu stałego — jedynie w układach jednolampowych mogą ustępować w kalkulacji odbiornikom baterijnym.

Projektowanie odbiorników sieciowych prądu stałego

„Polskie Zakłady Philips“ wypuściły na rynek nową serję lamp do zasilania z sieci prądu stałego. W związku z tem podajemy artykuł, w którym autor wyluszcza sposób wykonywania takich aparatów i obliczania potrzebnych oporów redukcyjnych.


UWAGI OGÓLNE.

Odbiorniki na prąd stały w części odbiorczej nie różnią się w zasadzie od odbiorników zasilanych z sieci prądu zmiennego. W części natomiast służącej do zasilania odbiornika prądem czerpanym z sieci zachodzą znaczne różnice.

W odbiornikach zasilanych z sieci prądu zmiennego mamy możliwość dowolnego

jest wielkość prądu żarzenia. W odbiornikach na prąd zmienny wielkość zużycia prądu żarzenia nie odgrywa wielkiej roli, ponieważ pobieranie prądu odbywa się za pośrednictwem transformatora przy bardzo niskim napięciu.

Moc tracona na żarzenie lamp, w wielolampowych nawet odbiornikach na prąd zmienny, nie przekracza prawie nigdy 20

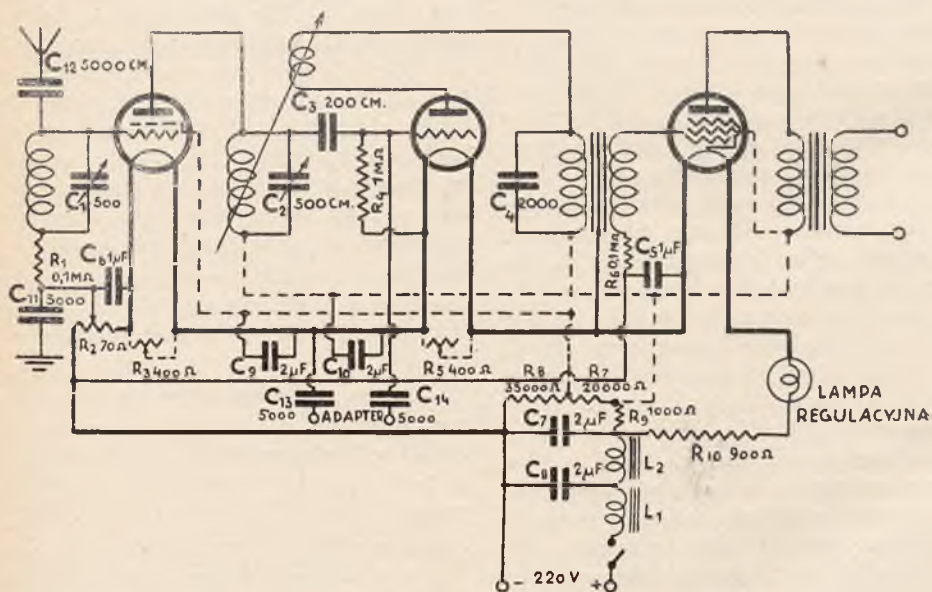

Rys. 1. Przykład schematyczny zasilania odb. 3-lampowego z sieci prądu stałego.

podwyższania lub obniżania napięcia za pomocą transformatorów o odpowiedniej przekładni. Prądu stałego, jak wiadomo, transformować nie można i największe napięcie, jakie można uzyskać do zasilania, naprzykład anod lamp odbiorczych, nigdy nie może być wyższe od napięcia sieci. Odbiorniki na prąd stały, mają więc zgóry ograniczone napięcie anodowe, co należy uwzględniać przy wyborze typu lamp. Prócz tego, ze względów ekonomicznych, ograniczona

wat, co odpowiada prądowi 5 amp. przy napięciu 4 woltów.

Gdybyśmy łączyli w dobiorniku na prąd stały obwody żarzenia poszczególnych lamp równolegle, tak jak to czynimy w odbiornikach na prąd zmienny, lub w odbiornikach bateryjnych, to należałoby z sieci czerpać prąd równy sumie prądów żarzenia poszczególnych lamp. Dla odbiornika 3-lampowego naprzykład z lampami A 442, A 415 i B 443, potrzebny prąd żarzenia wyniosłby 0,06 +

6) Katoda lampy B 442 oraz włączony równolegle do katody opór R_3

7) Potencjometer R_2 , służący do uzyskania właściwych napięć siatkowych dla lampy B 442 i B 543

W skład obwodu anodowego wchodzi:

1) opór R_0 — służący do obniżania napięcia do wielkości potrzebnej do zasilania anody lampy ekranowej B 442, oraz anody i siatki osłonnej pentody B 543. Gdy napięcie sieci jest niskie, opór ten można opuścić.

2) Potencjometryczny dzielnik napięcia R_7 i R_8 służący do uzyskania właściwego napięcia dla anody lampy detektorowej oraz dla siatki osłonnej lampy B 442.

3) Po przejściu przez lampy od anod, wzgl. od siatek osłonnych do katod, prąd anodowy dodaje się do prądu żarzenia i wraca przez potencjometer R_2 do ujemnego bieguna sieci.

Do uzyskania ujemnych napięć siatkowych służy, jak już zaznaczyliśmy, potencjometr R_2 . Ujemne napięcie dla siatki lampy B 442 jest regulowane i służy jednocześnie do regulowania siły i selektywności odbioru. Im większe damy ujemne napięcie na siatkę tej lampy, tem mniejsze będzie wzmocnienie lecz jednocześnie tem większa selektywność. Celem zdławienia resztek pulsacyj prądu, napięcia siatkowe doprowadzone są do siatki lampy B 442 przez filtr składający się z oporu R_1 oraz kondensatora C_0 a do siatki pentody B 543 przez filtr R_6 i C_5 .

Zwrócić uwagę należy na sposób łączenia oporu wpływowego R_4 . Zwykle opór ten łączony jest z dodatnim biegunem katody, gdyż łączenie takie zapewni większą siłę odbioru. W odbiornikach zasilanych z sieci prądu stałego przy takim łączeniu pozostaje jednak niekiedy zbyt silny przydźwięk prądu sieciowego tak, że wskazanem jest łączyć ten opór z ujemnym biegunem katody. Łączenie takie osłabia co prawda nieco siłę odbioru, lecz jednocześnie odbiór zyskuje na czystości.

Celem zabezpieczenia osób obsługujących odbiornik od niebezpieczeństwa porażenia prądem, należy zacisk antenowy i zacisk uziemnienia łączyć z przewodami odbiornika przez kondensatory blokowe C_{11} i C_{12} , prócz tego nie należy przyłączać głośnika bezpośrednio do obwodu anodowego, lecz do wtórnego uzwojenia transformatora wyj-

ściowego. Rdzeń transformatora w. cz. oraz transformatora wyjściowego należy uziemić. Odbiornik należy pozatem wykonać tak, aby manipulowanie wewnątrz odbiornika lub dotykanie jakichkolwiek części nieizolowanych, było możliwe dopiero po całkowitem (dwubiegunowym!) odłączeniu odbiornika od sieci. Użyte części powinny odpowiadać największym wymaganiom, a zwłaszcza kondensatory blokowe powinny być pierwszej jakości tak, aby nie groziło przebiecie.

OBLICZANIE OBWODÓW.

Dla lepszej orientacji w wielkościach prądów i napięć występujących w poszczególnych elementach podany został na rys. 2. schemat z opuszczeniem wszelkich elementów zbędnych dla obliczenia. Dla większej przejrzystości lampy zostały przedstawione w postaci oporu łączącego anodę ze środkiem katody.

Wielkość prądu anodowego, przepływającego przez poszczególne lampy wynosi w przybliżeniu dla lamp B 442 — 0.005 A, dla lamp B 415 — 0.05 A, a dla pentody B 543 — 0,01 A.

Prądy anodowe dodają się do prądu przepływającego w obwodzie żarzenia i o koliczność tę należy uwzględnić przy obliczaniu oporów R_5 , R_3 oraz R_2 .

OBLICZANIE OBWODU ŻARZENIA.

Obliczanie obwodu żarzenia odbywa się w sposób następujący: napięcie sieci równa się sumie spadków napięć występujących na poszczególnych elementach obwodu.

4) Można więc napisać:

$$220 = E_{L1} + E_{L2} + E_{10} + E_{1904} + E_{543} + E_{415} + E_{442} + E_{R2}$$

We wzorze tym E_{L1} i E_{L2} oznacza spadek napięcia na dławikach L_1 i L_2 . Opór dławików, jakie można otrzymać w handlu, wynosi ok. 200 omów. Prąd przepływający przez dławiki, równa się sumie prądu anodowego i prądu żarzenia, czyli $0,1 + 0,02 = 0,12A$. Spadek napięcia na każdym dławiku wynosi więc $E_{L1} = E_{L2} = 0,12 \times 200 = 24V$.

E_{1904} jest to spadek napięcia na lampie regulacyjnej typu 1904, średni spadek napięcia na tej lampie przy przepływie prądu 0,1 A wynosi 60V, możemy więc napisać $E_{1904} = 60 V$.

E_{543} , E_{415} i E_{442} są to napięcia na siat-

kach lamp B 543, B 415 i B 442, napięcia te wynoszą odpowiednio 5v, 4v i 4v, a więc $E_{543} = 5v$, $E_{415} = 4v$, $E_{424} = 4v$.

E_{R_2} jest to spadek napięcia na oporze R_2 , ponieważ chcemy, aby ujemne napięcie dla siatki lampy głośnikowej wynosiło —16v, względem ujemnego bieguna katody, a wskutek spadku napięcia na katodach lamp B 415 i B 442 otrzymaliśmy dopiero $4 + 4 = 8v$, więc brakujący spadek napięcia 8v. należy wytworzyć dodatkowo na zaciśkach oporu R_2 : będzie więc:

$$E_{R_2} = 8v.$$

Podstawiając wszystkie te wartości do wzoru, otrzymamy:

$$220 = 24 + 24 + E_{10} + 60 + 5 + 4 + 4 + 8, \text{ lub } E_{10} = 220 - 129 = 91v$$

Opór R_{10} należy więc tak obliczyć, aby spadek napięcia na nim wynosił 91v. Ponieważ prąd, jaki przepływa przez ten o-

$$\text{pór wynosi } 0,1 \text{ A, więc } R_{10} = \frac{91}{0,1} = 910$$

omów.

Drut, z jakiego nawinięty jest ten opór powinien być dostatecznie gruby, tak, aby przepływ prądu 0,1A nie powodował zbyt wielkiego rozgrzania opornika.

Równolegle do katod lamp B442 i B415 włączyć należy 400-omowe oporniki regulowane i ustawione tak, aby prąd żarzenia wynosił dokładnie 0,1 A. Zamiast oporników regulowanych, można użyć też oporów stałych o wielkości około 240 omów.

OBWÓD ANODOWY.

Opór R_0 służy do obniżenia napięcia sieci do wielkości potrzebnej do zasilania a-

nod lamp B 442 i B 443. Dla sieci o napięciu 220v, opór ten wynosi 1000 omów, dla sieci o napięciu niższym można oporu tego wogóle nie dawać. Do zasilania anody lampy B 415 i siatki osłonnej lampy B 442 potrzebne jest niższe napięcie, uzyskuje się je z rozdzielnika napięć, składającego się z oporów R_7 i R_8 . Wartości tych oporów wynoszą odpowiednio $R_7 = 20.000$ omów i $R_8 = 35.000$ omów.

Kondensatory blokowe C_0 i C_{10} o pojemności $2 \mu F$ każdy, zapobiegają powstawaniu niepożądanych sprzężeń.

NAPIĘCIE SIATKOWE.

Spadek napięcia na oporze R_2 powinien, jak to było podane, wynosić 8v, ponieważ prąd przepływający przez ten opornik, wynosi

$$0,1 + 0,02 = 0,12 \text{ A, a więc } R_2 = \frac{8}{0,12} = 66 \text{ omów, okrągło przyjmujemy } 70 \text{ omów.}$$

Kończąc niniejszy artykuł, wypada zaznaczyć, że budowanie odbiorników na sieć prądu stałego, bynajmniej nie jest proste, a w ręku niedoświadczonego i nieobznajmionego z elektrotechniką, może być nawet niebezpieczne dla budującego, lub dla osób posługujących się następnie tym aparatem.

Zastosowanie największej ostrożności jest więc bardzo wskazane. Laicy uczynią lepiej, gdy nabędą fabryczny odbiornik, za który gwarantuje firma, która go wykona.

Inż. J. Braun.

PRAWDZIWY ODPOCZYNEK ZNAJDZIE KAŻDY W RADJO — OGRODZIE PHILIPSA

Mazowiecka 9

KONCERTY DANCING KAWIARNIA


ogród czynny od godz. 10 rano do godz. 4 pp.
I od 5 do godz. 11 wieczór.

Jednoskalowa dwuekranówka sieciowa

Jest to czterolampowy odbiornik, zasilany całkowicie z sieci prądu zmiennego, w którym dwie pierwsze lampy są ekranowe (i ekranowane); pracują jako wzmacniacze wielkiej częstotliwości w układzie transformatorowym z reakcją Reinartza. Trzecia lampa — detektorowa w ukł. transformatorowym — czwarta — pentoda głośnikowa. Jest to świetnie zaprojektowany i wykonany aparat dający całą Europę na głośnik z małej anteny pokojowej — czystość pracy nadzwyczajna! Konstrukcja jednak, jak na nowicjuszy — skomplikowana, a przytem kosztowna, przeto tym ostatnim nie radzimy brać się do budowy tego aparatu i dlatego nie daliśmy doń schematu wykonawczego, polecamy go natomiast gorąco wszystkim zaawansowanym radioamatorom — konstruktorom.

Przemysł radjotechniczny, idąc z duchem czasu, rzuca stale na rynek odbiorniki, uproszczone do granic możliwości. Jasną jest jednak rzeczą, że prostota tu jest pozorna, jednostronna jakgdyby, gdyż dotyczy ona jedynie eksploatacji, natomiast strona konstrukcyjna takiego odbiornika nastęrcza sporo zastrzeżeń

wskazówek, napewno wykona własnoręcznie odbiornik, stojący na poziomie współczesnym, więc wymagający minimum zrozumienia i trudu w obsłudze, a zatem dostępny dla kompletnych laików. Zastrzegam się jednak jeszcze jeden raz, że mogę niniejszy aparat polecić tylko tym, którzy mają za sobą praktykę amatorską i

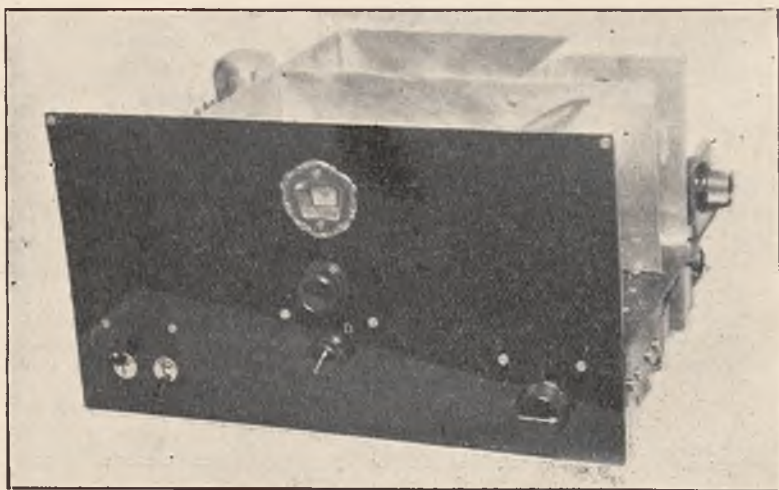

Rys. 1. Widok odbiornika od strony płyty czołowej.


do swej prostoty: takie jest przynajmniej pierwsze wrażenie odniesione z oględzin wnętrza nowoczesnego odbiornika. Kto jednak istotę działania odbiorników radjofonicznych dobrze sobie przyswoił, ten po rozpatrzeniu się dokładniejszym dojdzie do przekonania, że nie świeci garnki lepia, a przy odrobinie cierpliwości i dużej staranności, stosując się do poniżej podanych

myślą kategorjami radjotechnika z zamiłowania, a nie są automatami czytającymi schemat bez zastanowienia i zrozumienia, realizując montaż według własnego widzi mi się: ci niech lepiej oszczędzą sobie zawodu.

Przechodząc do uwag natury technicznej o odbiorniku jednoskalowym zaznaczam, że wszystkie obwody wielkiej często-

tliwości, strojone kondensatorami na wspólnej osi, muszą być wykonane możliwie identycznie, zarówno pod względem elektrycznym jak i mechanicznym, wszelkie zbyteczne odchylenia mogą się stać powodem niesprawnego funkcjonowania

przecież uniknąć. Pozatem przy automatyzacji odbiornika dużą przeszkodą jest ustalenie stopnia sprzężenia pierwszego obwodu siatkowego z antenowym, gdyż waha się on w szerokich granicach w zależności od wymiarów i właściwości anteny.

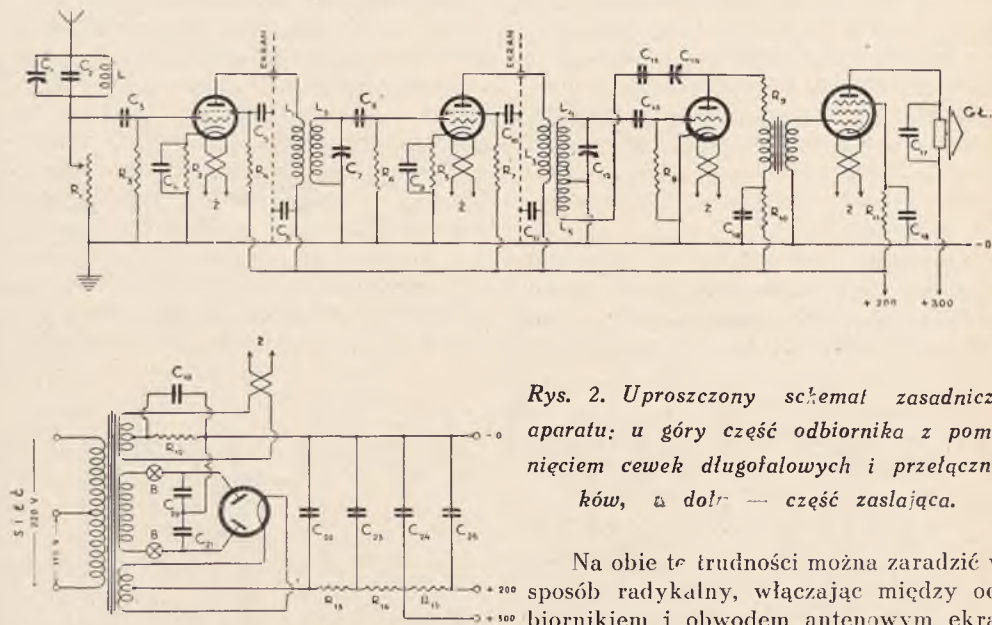

Rys. 2. Uproszczony schemat zasadniczy aparatu; u góry część odbiornika z pominięciem cewek długofalowych i przełączników, a dołu — część zasilająca.

odbiornika. Stosowany materiał winien być w dobrym gatunku i starannie sprawdzony. Montaż winien być zwarty, tak aby połączenia nie były długie, z zachowaniem jednak ostrożności w umieszczaniu transformatorów wielkiej częstotliwości, aby nie narażać poszczególnych obwodów na szkodliwe tłumienia, powodujące spadek selektywności odbiornika. Celem uniknięcia sprzężeń wewnętrznych: międzyobwodowych, jak również efektu antenowego i ramowego cewek odbiornika, stosujemy staranne ekranowanie.

Indukcyjność i pojemność własna anteny deformują charakterystykę obwodu siatkowego pierwszej lampy, naskutek czego wartości pojemności (podziałki na skali) są różne dla poszczególnych obwodów siatkowych przy identycznych cewkach. Prowadząc zatem kondensatory na wspólnej osi musielibyśmy zastosować ruchomy stator w kondensatorze pierwszego obwodu siatkowego, co dałoby możliwość korygowania wpływu anteny, dając jednakże dodatkową regulację, czego zasadniczo staramy się

Na obie te trudności można zaradzić w sposób radykalny, włączając między odbiornikiem i obwodem antenowym ekranową lampę sprzęgającą: będzie ona pracowała jednocześnie jako wzmacniacz wielkiej częstotliwości. Zmieniając wartości oporności omowej R_1 (bezpojemnościowej), włączonej między siatkę i uziemienie, będziemy mieli możliwość regulowania natężenia sygnałów odbieranych przy wejściu do odbiornika. Czułość tego rodzaju urządzenia jest tak wielka, że wystarcza do sprawnej pracy antena zaledwie kilumetrowa. Należy jednak pamiętać, że wymiary anteny, wpływają na siłę jak również i na selektywność odbiornika; równocześnie uzyskanie maksymalnej siły i selektywności jest rzeczą nieziszczalną; należy zadowolnić się złotym środkiem. Całkowita zatem długość anteny nie powinna przenosić 20 — 25 mtr.


Sprzężenie międzylampowe zastosowano w niniejszym odbiorniku transformatorowe: przekładnia tych transformatorów można regulować czułość odbiornika. Dla anten normalnych przekładnia winna wynosić 1 : 2, dla anten zaś półmetrowych można dać 4 : 5, zyskując w ten sposób na

sile odbioru. Poniższe dane dotyczą anteny normalnej.

Człon detektorowy pracuje z reakcją w układzie Reinartza, przyczem zamiast dławika zastosowano bezpojemnościowy opór R_a . Ponieważ wzmocnienie małej częstotliwości jest jednostopniowe, przeto na detekcję można polecić tylko najlepsze lampy, stworzone wyłącznie do tego celu. Transformator małej częstotliwości o przekładni 1 : 3 lub 1:4 winien być w wysokim gatunku, gdyż stanowi on o wartości re produkcji, która dzięki zastosowaniu pentody jako lampy wyjściowej, stoi na wysokim poziomie.

Każdego, kto spojrzy na załączony schemat, razić będzie, być może, wielka stosunkowo ilość kondensatorów, które po kilkakroć blokują te same napięcia do

ne i nie zauważymy buczenia w głośniku przy wyłączonej nawet jednej półfazy. Wielostopniowy filtr zapewnia stopniowe i całkowite wyrównanie pulsacji prądu prostowanego. Celem zabezpieczenia transformatora przed uszkodzeniem przy ewentualnem zwarciu lub przebiegu kondensatorów, zastosowano dwa bezpieczniki anodowe B włączone na zaciski transformatora przed wszelkimi urządzeniami prostowniczymi. Co się tyczy żarzenia lamp odbiorczych oraz prostowniczej, to normalnem jest zjawiskiem że transformator, obliczony z pewną rezerwą, daje napięcia wyższe (oczywiście pod obciążeniem) niż przepisane 4 wolty, należy w tym wypadku zastosować stałe opory, które włączamy między odpowiednie zaciski zasilające transformatora a gniazda lampowe, przy-

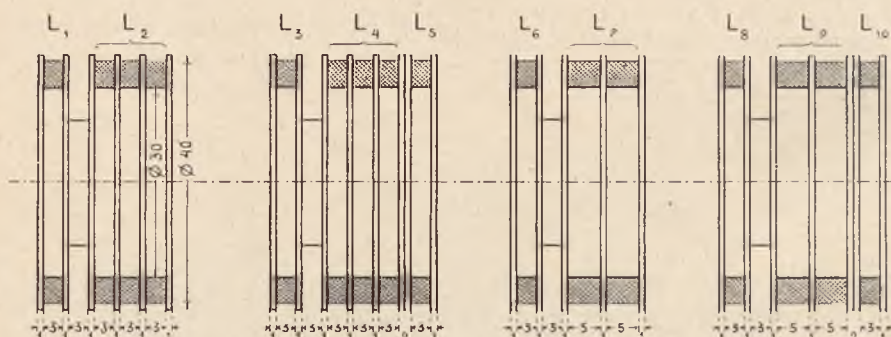

Rys. 3. Konstrukcja transformatorów wielkiej częstotliwości.

ziemi w różnorodnych częściach układu. Nie należy sądzić, iż są one zbyt dużym balastem, podnoszącym cenę odbiornika, przeciwnie, zapewniają one spokojną i równą pracę, bez jakichkolwiek skłonności do oscylacji; stwierdzam to z całą stanowczością, nauczony przez praktykę.

Przechodząc do kwestji, zasilania odbiornika, pozwolę sobie zwrócić uwagę na konstrukcję pręstownika anodowego; ważnym szczegółem, rzucającym się w oczy, jest tu brak absolutny dławików w obwodach filtracyjnych. Zastąpione są one natomiast przez opory wysokoomowe, o dużej obciążalności. Zysk osiągnięty przez to rozwiązanie jest podwójny: oszczędność miejsca oraz (trudnej obecnie do zdobycia) gotówki. Wyrównanie prądu jest absolu-


tem opory obydwu gałęzi muszą być identyczne: osiągnąć możemy to w sposób następujący: redukujemy napięcie do pożądanego wielkości oporem włączonym w jedną gałąź, poczem dzielimy całkowity drut oporowy na dwie równe części i nawinąwszy każdą z nich na pasek preszpanu, włączamy je w wyżej wymienionych miejscach.

Ujemne napięcia siatkowe uzyskujemy przez włączenie pomiędzy katodą a minusem anody (potencjał zerowy -- uziemienie) stałych oporów zablokowanych kondensatorami o pojemności 1 mikrofarada. Takie urządzenie automatycznie reguluje napięcie siatkowe w zależności od oporu wewnętrznego lampy, a zatem od natężenia prądu w obwodzie anodowym

Lampa głośnikowa otrzymuje ujemne napięcie dzięki oporowi R_{10} .

Transformatory międzylampowe.

Największą uwagę należy położyć na uzwojenia siatkowe: muszą być one uzgodnione z dokładnością do jednego zwoju, co można skutecznie na odbiorniku doświad-

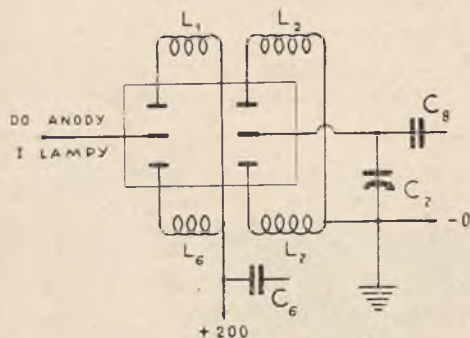

Rys. 4. Schemat połączeń na tylnym przełączniku (ob. rys. 6.).

czalnym, doprowadzając do tego, aby poszczególne stacje wypadały przy obydwu cewkach na tych samych podziałkach kondensatora obwodu próbnego. Przy staranem, identycznym wykonaniu, normalnie żadnych poprawek robić nie trzeba, kto miałby jednak wątpliwości, lepiej uczyni powierzając przeskalowanie jakiejś firmie radiotechnicznej, lub też nabywając gotowe komplety gwarantowanie zrównoważone.

System nawinięcia zastosowano masowy z podziałem na sekcje. Uzwojenie krótkofalowe ma 3 sekcje, długofalowe — dwie. Odstępy między uzwojeniem anodowym a siatkowym wynoszą we wszystkich czterech transformatorach po 5 mm., między siatkowymi a reakcyjnymi po 2,5 mm.

Szkielet cewki stanowią krążki z celulozoidu arkusowego sklejane ze sobą acetonem; krążki takie po wycięciu dają się łatwo łączyć dając dowolne wymiary. Można też szkielety takie wytoczyć z dowolnego materiału izolacyjnego. Wymiary szkieletów podaje na rysunkach, dane zaś, dotyczące ilości zwójów poszczególnych uzwojeń są następujące:


L_1 i L_3 po 41 zwojów drutem 0,2 mm
w podwójnym jedwabiu: L_2 i L_4 —3 sekcje

po 27 zwojów drutem 0,4 mm. w takiej samej izolacji: uzwojenie reakcyjne L_5 winno posiadać 25 zwojów drutem 0,2 mm; uzwojenia L_6 i L_8 po 150 zwojów drutem 0,2 mm.; L_7 i L_9 2 sekcje po 160 zwojów drutem 0,5 mm. oraz uzwojenie reakcyjne L_{10} —60 zwojów drutem 0,2 mm. wszystko w podwójnej izolacji jedwabnej.

Kierunek wszystkich uzwojeń identyczny, końce zaś cewek reakcyjnych winny być połączone z początkami odpowiednich siatkokwowych i wspólnie uziemione.

Lampy.

W odbiorniku modelowym zostały wypróbowane równoległe typy lamp firm Philips, Telefunken oraz dwie lampy ekranowe „Orion” typ NS4, całkowicie przez fabrykę ekranowane zewnętrznie. Wyniki uzyskane nie wykazywały rażących odchyleń. Tak więc na dwie pierwsze mogą polecić lampy E442 lub RENS 1204, na trzecią, detektorową: E424, REN 904, lub też E415, REN804. Ostatnia lampka musi dać duże wzmocnienie, zastosować zatem należy w tym miejscu C445, gdyż prostownik został obliczony na napięcie 300 woltów dla lampy głośnikowej. Lampka prostownicza RGN 1054 lub Philips 506 *).

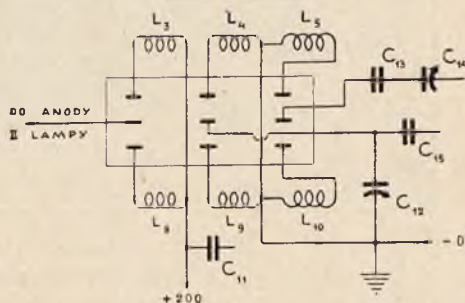

Rys. 5. Schemat połączeń na przednim przełączniku.

Zestawienie części.

Do prób zastosowano transformator marki „REX” typ FOTRAZ 15VI 0070 o następującej charakterystyce: napięcie pierwotne 110/120/220 woltów, napięcia wtór-

*) Lampom powyższym odpowiadają następujące lampy marki Tungsram: I i II — AS4100, III — (Det.) AG4100, i IV — (Głośn.) PP415.

ne przy pełnym obciążeniu 55 mA — 2×300 woltów, żarzenie lampy przystawicznej 4V. 1A, lamp odbiorczych 4V. 5A.

Transformator małej częstotliwości zastosowano marki „Philips”: uzyskane na nim rezultaty, nie zawiodły pokładanych w nim nadziei.


Kondensatory oraz przełączniki krajowego wyrobu, wysokowartościowe marki „IKA”. Kondensatory stałe z dielektrykiem mikowym, ewentualnie telefoniczne papierowe marki AH z próbnym napięciem na przebicie 600 V. Opory wysokoomowe,

Kondensatory mikowe: $C_2 = 1000$ cm.; $C_3 = C_8 = 500$ cm.; $C_{13} = C_{17} = 2000$ cm.; $C_{16} = 250$ cm.

Kondensatory zmienne powietrzne: $C_{17} = C_{12} = 500$ cm., lub też 500 cm., w tym jednak wypadku należy ilości zwojów cewek siatkowych zmniejszyć o 10%.

Kondensatory zmienne ze stałym dielektrykiem: $C_1 = 500$ cm. i $C_{14} = 250$ cm.

Opory multiwolt (Orion) drutowe: $R_2 = R_5 = 300$ omów; $R_0 = R_{13} = R_{14} = 500$ omów; $R_{12} = 1000$ omów.

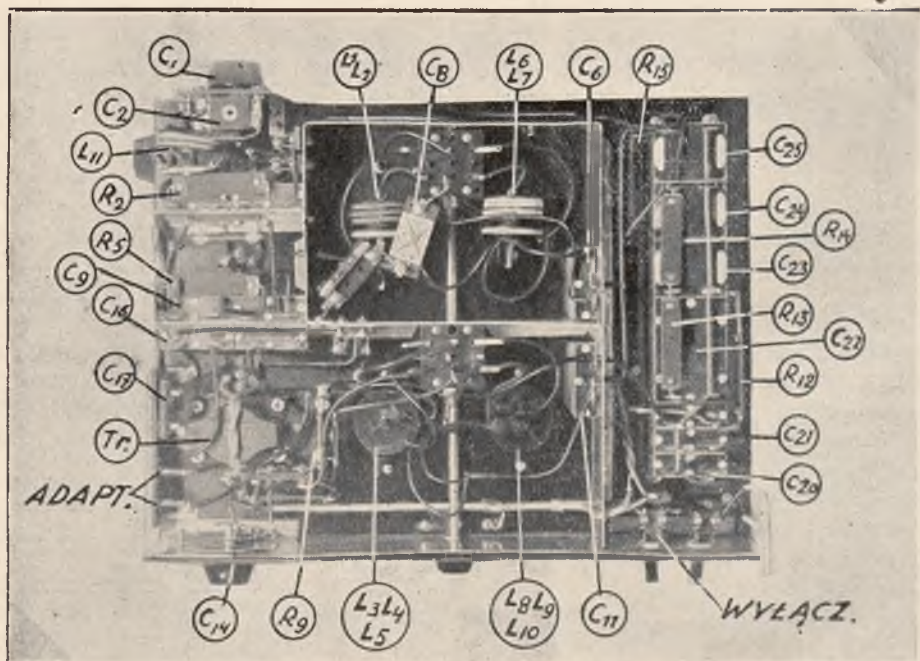

Rys. 6. Widok aparatu od spodu. U dołu część przednia aparatu; u góry — część tylna. Ekrany widać jako cienkie linie.

typu multiwolt, zastosowano konstrukcji firmy „Orion”. Są to opory metalowe wysokoobciążalne bez obawy przepalenia lub wielkich zmian wartości: gruba nić z trudnopalnego jedwabiu omotana jest drutem oporowym. Fabryka podaje w tablicach obciążalność poszczególnych typów i wielkości oporów.

Przechodząc do wartości mamy:

Kondensatory blokowe telefoniczne (AH): $C_4 = C_5 = C_6 = C_9 = C_{10} = C_{11} = C_{16} = C_{18} = C_{19} = 1$ μ F; $C_{23} = C_{24} = C_{25} = 2$ μ F; $C_{20} = C_{21} = 0,1$ μ F; $C_{22} = 4$ μ F.

Opory wysokoomowe normalne: $R_3 = R_6 = R_8 = 2$ megomy; $R_4 = R_7 = 0,2$ megoma; $R_{10} = 0,5$ megoma; R_{11} — zbyt czyny przy napięciu ekranu lampy głośnikowej = 200 woltów, przy 150 woltach — 10.000 omów.

Opór $R_1 = 2000$ omów zmienny (dwa około 10.000 omów).

Cewkę eliminatora (L_1), można wykonać jako masową bezszkieletową: dla stacji warszawskiej ilość zwojów wynosi około 150 przy średnicy wewnętrznej 2,5 cm. i drucie 0,4 mm. w podwójnym jedwabiu:

bardzo dobre wyniki daje cewka komórkowa 100 zwojów.

Wymiary odbiornika doświadczalnego wynosiły: tablica frontowa 380 × 210 mm., tablica montażowa 580 × 280 mm., wznios deski montażowej (bakelit) ponad poziom dna 70 mm. Całość podzielona na komory aluminiowymi ekranami.

Rezultaty osiągnięte tym odbiornikiem

winny zadowolnić każdego, kto chce mieć b. prosty w obsłudze, dostępny nawet dla dziecka aparat. Antena zastępcza w postaci lózka, fortepianu i t. p. a nawet własnego ciała, daje tu normalny odbiór zagranicy na głośnik. Oczywiście jest również rzeczą, że zewnętrzna szata odbiornika musi być również metalowa (najlepiej aluminium).

A. Borkowski.

WAKACJE LETNIE SĄ NAJLEPSZĄ OKAZJĄ DO ZMODERNIZOWANIA SWEJ INTELIGENCJI. OSIĄGNIESZ TO PRZEZ ZACZERPIĘCIE PODSTAW WIEDZY TECHNICZNEJ. NAJŁATWIEJ JĄ ZDOBĘDZIESZ ODDAJĄC SIĘ RA DJOAMATORSTWU, KTÓRE DOTYKA WSZYSTKICH, NAJBARDZIEJ NOWOCZESNYCH DZIEDZIN TECHNIKI

Stacja nadawcza w Rejkiawiku

Historyczne wprost znaczenie dla Islandji miał fakt uruchomienia specjalnej stacji nadawczej w stolicy tej wyspy Rejkiawiku. Islandja liczy obecnie ponad 100.000 mieszkańców, którzy rozrzucony po wyspie, odcięci od całego świata wskutek marnych dróg i utrudnionej komunikacji, nie są w stanie często ze sobą komunikować się. Wskutek braku kolei żelaznej jedyny środek komunikacyjny stanowią łodzie i statki, które kursują wzdłuż wybrzeża. Mieszkańcy okolic położonych w głębi wyspy, przez długie tygodnie nie otrzymują ani gazet, ani listów, ani innych wiadomości ze świata. Temu zaradzić ma nowo wybudowana stacja nadawcza. Stacja nadawcza zbudowana jest w odległości kilku kilometrów od stolicy na pagórku, podczas, gdy studio mieści się w sa-

mem mieście. Stacja nadawcza posiada moc 21 KW. i pracuje na długości fal 1200 m. Maszty antenowe posiadają wysokość 165 m. Wysokość tych masztów i długość fal została specjalnie dostosowana do lokalnych warunków w Islandji, która posiada bardzo górzystą powierzchnię.

Obok programów przeznaczonych dla radiolubników i które zastępują wiadomości, jakie w innych krajach podają pisma codzienne, stacja nadawcza w Rejkiawiku nadaje również programy specjalnie poświęcone radioskolnemu, a pozatem lekcje języka angielskiego i niemieckiego.

Liczba radiosłuchaczy, która w chwili obecnej wynosi około 4.000, według przewidywań wzrośnie w najbliższym czasie do 10.000.

Telewizja w Ameryce


W poprzednim zeszycie RAP zamieściliśmy opis domowego wykonania odbiornika telewizyjnego dla odbioru dwóch czynnych w Europie stacyj telewizyjnych (Berlin i Londyn). Z artykułu tego dowiedzieli się Czytelnicy w jakim stanie znajduje się obecnie broadcasting telewizyjny w Europie — z artykułu poniższego poznają stan amerykańskiego broadcastingu telewizyjnego.

Rozwój telewizji w Stanach Zjednoczonych A. P. posunął się znacznie dalej niż w Europie. Już pod względem liczebnym amerykanie znacznie górują nad nami, gdyż jest tam 11 stacyj nadających codziennie po kilka godzin telewizję z fonją (fono-wizję, czy raczej wizo-fonję) ale przewaga amerykańców dotyczy nie tylko liczebności stacyj i godzin nadawania ale również i techniki nadawania. Podczas kiedy jedyne dwie stacje europejskie składają obraz z 30 linii — amerykańskie — najmniej z 45, przeważnie zaś z 48 linii a dwie (W2XBS i W8XAV) aż z 60 linii! Również pod względem ilości obrazków na sekundę jest przewaga po stronie amerykańskiej. Podczas gdy w Europie nadaje się $12\frac{1}{2}$ obrazków na sekundę — w U. S. A. — 15 lub 20! To duża różnica. Same obrazki są prostokątne i linie tworzące obrazek — proste, gdyż zamiast tarczy Nipkowa stosuje się jej odmianę: walec lub pas z otworkami rozmieszczonymi spiralnie podobne jak u Nipkowa, tylko tam jest zastosowana spirala nie płaska a cylindryczna: mała różnica a duży skutek. Format obrazków w większości stacyj jest jednakowy: 5 : 6. Rozmiar — około 6 cali kwadratowych. Co się tyczy synchronizacji, więc tu poziom jest równy z europejskim — najwyższym stopniem jest metoda opisana w n-rze poprzednim RAP. Długość fal stosowanych przez amerykańców do telewizji, jak widzimy zawiera się w granicach od 1 do 150 metrów, czyli leży w pasie pomiędzy falami krótkimi a radjofonicznymi. Sprzężone z wizją transmisje foniczne nadawane są na falach radjofonicznych rzędu 100 m. a czasem na krótkich. (W8XX).

Przeglądając załączoną do artykułu niniejszego tablicę danych amerykańskich stacyj telewizyjnych, zastanowić może fakt, jak ci „nieszczęśliwi“ yankesi radzą sobie w ta-

kim labiryncie danych, żeby jednym aparatem móc odbierać wszystkie stacje?

Sprawa ta jednak nie jest tak trudna jakby się na pozór zdawało. Jeżeli pominąć dwie stacje czykagowskie, w których walce obracają się w odrotnym kierunku niż na stacjach pozostałych oraz dwóch stacyj o nieco (niedużo) innym formacie obrazka — różnice dotyczą tylko liczby linii na obrazku i liczby obrazków na sekundę.

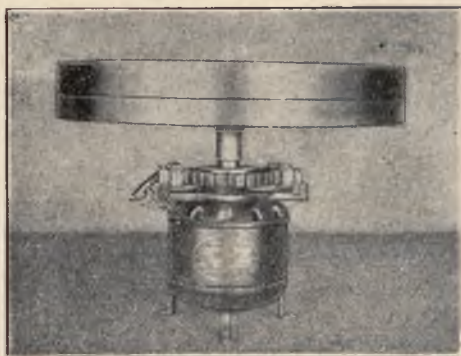

Rys. 1. Widok motorku z walcem syntezatora.

Ponieważ liczba linii na obrazku zależy od liczby dziurek w walcu, więc dla zmiany tego stosunku należy zmienić walec (względnie pas). W tym celu na motorze znajduje się bęben w który bardzo łatwo i szybko wstawia się względnie wyjmuje walec z otworkami. (Rys. 1). W podobny sposób wymienia się również i wstążkę. Nie zajmuje to więcej czasu i trudu niż wymiana cewek w dawnych aparatach z wymiennymi cewkami.

Tę ostatnią analogię wysunęliśmy umyślnie by nasunąć Czytelnikom dalszą: zmiany systemu cewek wymiennych na system przełączników falowych. Kwestja ta w zasadzie nie jest trudną wystarczy zrobić bęben, względnie pas, odpowiednio szerszy, by zmie-

Znak wywoławczy	Miasto	Własność	Często- tliwości w KC/sek	Moc w wattach	Liczba linij na obrazek	Liczba obrazków na sek	Stosunek wysokości do szerok.	Syn- tetyzacja	Godziny nadawań (czas śr.-europ.)	Sprzęż. program foniczny	
										Stacja nadawcz.	Częstoli- wość.
W1 X AV	Boston	Short wave & Televis'n Co.	2870	500	48	15	5 : 6	Od lewej do prawej, z góry na dół.	18 do 19; 21, 30 do 22, 1,30 do 4,30	WNAC, WE- 1230, 780, AN, WNBH, 1310, 620, WLBZ, WO- 1200, 1190, RC, WICC, 1330 WDRC	18 do 19; 21,30 do 22,30 do 22
W2 X BS	New York	Nat. Broad- casting Co.	1150	5000	60	20	—		20 do 23; 1 do 4	—	—
W2 X CD	Passaic N. Y.	De Forest Radio Co.	2035	5000	48	15	5 : 6		16 do 18; 21,30 do 23 3 do 4	W2 X CD	3 — 4
W2 X CR	New York	Jenkins Tele- vision Corp.	2050 (?)	5000	48	15	5 : 6		21 do 23; 2 do 4	Stacje newjor.	—
W2 X CW	Schenctady N. Y.	General Electr. Co.	2050 (?)	20000	48	20	—		—	—	—
W2 X R	Long Island city N. Y.	Radio Pictu- res Inc.	2910 2150	500	48	15	—		22 — 4 23 — 1	W2 X AR	2 do 3 w czwartki 1 do 3 niekiedy
W3 X K	Sulphur Spgs M	Jenkins Tele- vision Corp.	2065	5000	48	15	5 : 6		1 — 3	—	—
W8 X AV	E. Pittsburgh	Westing. Elec. & Mfg. Co.	2150	20000	60	20	—		Próby nie regularne	W8 X K	Próby nie regularne
W9 X AO	Chicago	Western Tel. Corp.	2050	500	45	15	1 : 1		Od prawej do lewej, z g. na d.	W1B0	19,45 do 20 22,30 do 23; 1,30 do 2
W9 X AP	Chicago	The Chicago Daily News	2150	1000	45	15	1 : 1		18, 15 do 19; 21 do 21, 30 22 do 22,30 d. 1,30 do 2, 45	WMAQ	Nieregular- nie podczas programów telewiz.
W9 X G	W. Lafayette Ind.	Purdue Univ.	2800	1500	zmienne	15	5 : 6		Próby nie regularne	—	—

ścić na nim 3 spirale a następnie dla zmiany zakresu przesuwając tylko przy pomocy dźwigni na odpowiednią pozycję wzdłuż osi wałek względnie pas na systemie wałków, podczas gdy neonówka pozostaje stale w jednym położeniu naprzeciwko okienka.

Zmianę ilości obrazków na sekundę uskutecznia się przez regulację szybkości obrotów motoru a tę ostatnią uzyskuje się przy pomocy dopowiednio wycechowanego reostatu.



Rys. 2. Telewizor fabryczny.

Elektro-magnetyczne urządzenie synchronizacyjne jest tak skonstruowane, że nadaje się do obydwu szybkości, zresztą impulsy synchronizacyjne są nadawane ze stacji nadawczej. Synchronizacja jest zresztą w Ameryce jak i u nas jednym z najważniejszych problemów telewizyj.

Trzeci czynnik telewizyj: kierunek wirowania motoru nie nasuwa żadnych większych trudności w zmianie jego. Wystarcza prosty przełącznik

Widzimy więc, że przystosowanie telewizora do wszystkich tych różnorodnych warunków uskutecznia się bardzo szybko i bez trudu.

A teraz cena. Według danych amerykańskich, telewizor wraz z odbiornikiem krótkofalowym kosztuje w wykonaniu amatorskiem ok. 125 dolarów, nie licząc w to lamp i skrzynki. Gotowe odbiorniki telewizyjne, w wykonaniu fabrycznem, są znacznie droższe. Na rys. 2 widzimy taki aparat, zawierający w jednej skrzynce 5-cio lampowy odbiornik na wszystkie fale (2 stopnie w cz. i detektor na lampach ekranowych), głośnik i telewizor. Kto chce nabyć taki aparat — oczywiście może przed tem zobaczyć jak on działa. Kupcy chętnie go zademonstrują ale... nie za darmo przecież, bo wtedy nie mogliby się opędzić od ciekawych. Takie „Shortwave and Television Corp.“ w Bostonie pobiera za demonstrację opłatę w wysokości jednego dolara od osoby (Bagatelka).

Optyczny wynik tych wszystkich udoskończeń amerykańskich jednak nie jest świetny i zdaje się, że nie wiele albo nawet i wcale nie przewyższa transmisyj europejskich.

Oto co mówi o nim Joseph Calcaterra w majowym zeszycie „Radjo - News“ z r. b. skąd czerpaliśmy wszystkie powyżej przytoczone dane liczbowe i załączoną tabelę.

„Obraz widziany w nowoczesnym odbiorniku telewizyjnym jest nieco grubszy od ilustracji półtonowych w przeciętnym dzienniku. Najwyższe pole widzenia wzgl. granica rozmiarów, jakie można przesłać i odebrać z dość wyraźnymi szczegółami, zawiera twarz i część piersi osoby lub rzeczy o odpowiednich proporcjach. Zostają oddane przy tem wszystkie światłocienie, jakie zawierają rysy twarzy. W sprzyjających warunkach można rozpoznać rysy twarzy znanej osoby. Ruch ust, oczu i innych części twarzy łatwo się rozróżnia“.

J. Bagrynowski.

Kto dziś zajmuje się telewizją — za kilka lat, kiedy telewizja zacznie się rozpowszechniać tak jak przed kilku laty radjofonia — będzie już fachowym telewizystą.

Koleje radjowej „piatiletki“

Już kilkakrotnie, zarówno w roku bieżącym, jak i w zeszłym, zamieszczaliśmy krótsze i dłuższe informacje o przebiegu realizacji bolszewickiej piateletki, w zakresie radjofonji, nie podaliśmy jednak dotąd całokształtu zagadnienia. radjofikacyjnego w państwach sowieckich. Lukę tę wypełniamy obecnie. Autor poniższego artykułu przedstawia przebieg rozwoju piateletki, jej stan obecny, oświetla go krytycznie i wreszcie zestawia go ze stanem polskim.

Plan radjofikacji Związku Sowieckich Republik został opracowany w r. 1929.

Założenie planu jest jasne i logiczne: dla niewzruszonego umocnienia ustroju sowieckiego należy zasady ideologii bolszewickiej wpoić jaknajszerszym masom. Okolicznością sprzyjającą w tym względzie jest ciemnota tych mas, gdyż nie trzeba ich odmieniać (opróżnić, a potem napęłnić) tylko odrazu oświecić. Przeszkodą zaś w tej oświacie jest znów ciemnota tych mas (analfabetyzm), która uniemożliwia przenikanie do nich w postaci drukowanego słowa, do nauczania zaś żywym słowem—było zbyt mało odpowiednio przygotowanych sił pedagogicznych. W tych warunkach wprost idealnym, wymarzoną środkiem propagandy staje się radio. Przy pomocy radja wystarczy kilkudziesięciu bezwzględnie zaufanych prelegentów dla oświecenia dziesiątków milionów chłopstwa, rozsianych po rosyjskich, ukraińskich, syberyjskich i innych bezdrożach. Należy tylko zorganizować odpowiednio rozgałęzioną sieć odbiorników, nauczyć ludzi miejscowych obchodzenia się z niemi i potem oświata rozpłynie się „samocięciem“ wśród ludów państwa sowieckiego.

Zorganizowanie takiej sieci jest już rzeczą znacznie łatwiejszą do kontroli i obliczeń niż nauczanie przez setki tysięcy agitatorów.

Okolicznością niesprzyjającą w organizacji tej sieci był niedostatek sprzętu radiotechnicznego. Wobec tego postanowiono gospodarować posiadanym sprzętem możliwie najoszczędniej. W tym celu zdecydowano nie udzielać go ludziom, wśród których agitacja komunistyczna nie może liczyć na powodzenie, a więc „burżuazji“, drobnemu mieszczaństwu i kulakowi, a ograniczać się tylko do chłopów, robotników oraz klasy wszelkich instruktorów politycznych i urzędników. Poza tem zdecydowano organi-

zować „radjofonję drutową“ t. j. sieć przekazników, połączonych drutami z mieszkaniami chłopów, a przede wszystkim z domami ludowymi. Ten system (podobny) miał zaoszczędzić nieco materiału, a poza tem dawać możliwość kontroli nad tem, co ludzie słuchają.

Pod względem ilościowym postanowiono, że w ciągu pięciu lat ma być zainstalowanych 14 milionów punktów odbiorczych, na co miało składać się 2 miliony odbiorników detektorowych, 2,5 miliona odbiorników lampowych i 9,5 milionów punktów odbiorczych w sieci drutowej. Do końca zaś roku 1930 miało zostać zainstalowanych 800.000 odbiorników detektorowych, 400.000 — lampowych i 1.300.000 punktów odbiorczych sieci „drutowo - fonicznej“.

Dla wykonania tego planu dn. 25.VII. 1929 r. została zawarta umowa jeneralna pomiędzy trzema wielkimi organizacjami: Państwowym Komisarjatem Poczty i Telegrafów (NKPT), Centralą Związku Kooperatyw (Centrosojuz) i Towarzystwem Radjoamatorów (ODR).

Ugodzono się ograniczyć narazie działalność do 215 najbardziej podatnych do tego celu okręgów, ale zato rozwinąć w nich tak żywą akcję, żeby w krótkim czasie przeprowadzić w nim kompletną radjofikację i w ten sposób uczynić z nich wzór do naśladowania dla pozostałych okręgów.

Główne zadanie w tej pracy wziął na siebie Komisarjat Poczty i Telegrafów. Objął mianowicie kierownictwo techniczne nad całością, zobowiązał się do końca roku 1929 zorganizować w wybranych 215 okręgach drutową sieć radjofoniczną z 300.000 punktów odbiorczych. Centrosojuz zobowiązał się zaopatrzyć te 300.000 punktów w sprzęt odbiorczy: głośniki i słuchawki i zorganizować drugie tyle indywidualnych instalacji radjoodbiorczych detektorowych i lampo-

wych tak, by zradjofikować w tych 215 okęgach 100% lokali publicznych i 10% zagród chłopskich.

Potrzebny do tego sprzęt miał Centrosójuz częściowo otrzymać z przeznaczonych do likwidacji działów radiowych instytucyj przemysłowo - handlowych, które dotąd zajmowały się handlem radjotechnicznym, a więc: Państwowych Zakładów Maszyn do Szycia (Gosszwejmazyny), Centrali Wydawniczej (Knigosójuz) i t. p. Pozostała część potrzebnego sprzętu miał dostarczyć NKPT z wytwórni państwowych. Rola radjoamatorów polegała na organizowaniu miejscowych urządzeń przekaznikowych i należących do nich sieci wzgl. indywidualnych instalacyj w ramach powyższego planu, lub poza nim, a przedewszystkiem na prowadzeniu propagandy radiowej i nadzoru nad sprawnością działania oddanych do użytku instalacyj.

Sfinansowanie całego przedsięwzięcia wizęli na siebie NKPT i Centrosójuz, przyjmując przy tem za zasadę, że koszta instalacyj pokrywać się będą przez ludność zainteresowaną drogą samoopodatkowania się „opłat celowych“*) i t. p. środków.

Zawierające umowę strony miały polecić swoim oddziałom prowincjonalnym, by w poszczególnych miejscowościach pozawierały analogiczne umowy.

Dotąd była teoria. Zastosowanie jej w praktyce napotkało odrazu na poważne trudności. Okazało się mianowicie, że dostarczony przez fabryki państwowe sprzęt zawiera tak dużo szmelcu, że naraża kooperatywy na straty, gdyż fabryki nie przyjmują go z powrotem i nie uznają żadnych bonifikacyj z tego tytułu. W szczególności dotyczyło to bateryj anodowych i lamp. Wobec tego zapal Centrosójuzu odrazu ostygł i organizacja ta nietylko, że nie nakazała kooperatywom zawarcia umów partykularnych z urzędami pocztowo - telegraficznymi i klubami radjoamatorskimi, lecz wprost przeciwnie: zalecała powstrzymać się od zawierania takich umów, a ponadto zaczęła wyma-

wiać się od przyjmowania do handlu bateryj i lamp.

Jeszcze gorzej przedstawiła się sprawa planowego zaopatrywania proletariatu w odbiorniki, gdyż ten kochany proletariąt, stojąc wobec konieczności płacenia gotówką za obdarzanie go sprzętem radiowym, brocił się przed tem dobrodziejstwem rękami i nogami. Wobec tego rola kooperatyw, w myśl dezzyderatorów bolszewickich, musiała się wyrazić we wciskaniu gwałtem w ręce kołchozów, różnych jacejek i poszczególnych parobków (nie gospodarzy — broń Boże) instalacyj radjoodbiorniczych, a potem na wyciskaniu z nich za to pieniędzy, lub kłopotanie się o jakieś uboczne pokrycie. Nietrudno zrozumieć, że kooperatywom, które bądź co bądź są instytucjami handlowymi, rola ta poszła nie w smak, zwłaszcza, że gwałt trzeba było zadawać nie potulnym parjasom sowieckim — inteligencji — ale ludzjom najbardziej uprzywilejowanym. Można domyślać się, że kooperatywy zaczęły się wszelkimi sposobami wymawiać od przyjmowania sprzętu ze składów centralnych, a do składów tych tymczasem napływał wciąż nowy materiał. Jak tu go się pozbyć? — Posyłano go więc do tych kooperatyw, które, czy to przez gorliwość polityczną, czy z braku stosunków w centrali, czy wskutek trudności rozrachunkowych, politycznych, lub jakichś innych — najmniejszy stawiały opór. Tu więc, w składach centralnych powstawał pierwszy wyłom w planowości zaopatrywania okęgów. Dalszy wyłom robiły kooperatywy, obciążone sprzętem radiowym, bo to, co nie dało się łatwo sprzedać kołchozom, jacejkom i urzędnikom (przy poparciu miejscowych działaczy komunistycznych) sprzedawało się tym, którzy chcieli sami kuć, a więc „burżujom“ i wreszcie wciskało się tym, którzy musieli kupić, a więc znów parjasom. W rezultacie po roku akcji radjofikacyjnej stosunek klas ludności, zaopatrzonej w radio, pozostał prawie taki sam, jak przed planem: a mianowicie: robotnicy 37,45%, chłopci — 9,65%, urzędnicy — 35,45%: kolektywy 7,67: pozostali obywatele (a więc parjasi) 10,15%!

Zobaczmy teraz, jak się przedstawia radio wśród tych 9% chłopów i 7% kolektywów? — Barwny obraz tego stanu podaje sprawozdanie ekspedycji radjoamatorskiej na prowincję, zamieszczone w jednym z n-rów

*) Forma szczególna samoopodatkowania się, kiedy dotknięci niem obywatele mają płacić składki na jakiś oddzielny, ściśle określony cel, np. na zakup radjoodbiornika dla „kołchoza w Krasnoj Słabodkie.“

„Radjo w Derewnie“. Okazuje się, że większość instalacji głośnikowych od szeregu miesięcy milczy z powodu braku baterij, których nie można nigdzie dostać. Aparaty w tych unieruchomionych punktach, jako rzecz nieużyteczna, znajdują się w najgorszej poniewierce i w wielu wypadkach już niezdatne do użytku. Dla przykładu sprawozdawca wymienia wieś, w której aparat znalazł się w komórce stróża, wsadzony pod łachmany, służące mu za poduszkę. W innej wsi jeszcze gorzej: aparat, po dokonaniu w nim pewnych przeróbek w montażu, został oddany do użytku kurze na wysiadywanie jaj.

Jest psychologicznie zrozumiałe, że człowiek odnosi się wrogo nawet do rzeczy użytecznej, jeżeli mu się ją wciska gwałtem. Wyobraźmy sobie kociaka, którego się tka noskiem w mleczko: opiera się wszystkimi czterema łapami, choć to przecie przysmak dla niego. Tak i chłop rosyjski, zwłaszcza, że wzamian za ten przysmak odbiera się mu pieniądze. I jakaż go pasja musi wreszcie ogarnąć, kiedy zapłaciwszy za aparat pieniądze, nie może z niego korzystać, bo nie ma baterji i nie można jej dostać!

Tak się przedstawia stan „piatiletki“ pod względem jakościowym. Pod względem ilościowym, wykonanie jej, jak można z powyższego domyślić się, przedstawia się równie smętnie. W ciągu pierwszego roku „Centrosojuz“ wypełnił tylko 6,2%. Wyrażnie: sześć i dwa dziesiątych procent przyjętych zobowiązań. NKPT — wywazał się lepiej: wypełnił 47,9% swych obowiązków.

Trzeba tu dodać, że w międzyczasie robiono już wielkie wysiłki w celu naprawienia tak fatalnego stanu, zawarto nową umowę pomiędzy NKPT, Centrosojuzem i ODR, ale środki te nie wpłynęły na poprawę. Wobec tego zatrabiono na alarm. Zostały opublikowane cyfry niedociągnięć,

zwołano narady, komisje, został ustanowiony komisarz nadzwyczajny do likwidacji „przerwy frontu.“ Akcja w toku. Zapewne: wszystko to są rzeczy do naprawienia. Można usprawnić dostawy lamp i baterij, można przymusić ludzi do kupowania, można zachęcić do korzystania, wszystko to jest możliwe do zrobienia, wymaga tylko przezwyciężenia tysięcy przeszkód zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Czy i w jakim stopniu bolszewicy je przezwyciężają — trudno w tej chwili określić, byłoby jednak wielkim błędem z naszej strony wyszydzać bolszewików z racji ich niepowodzenia i tem samem rozpyliwać się w aureoli własnej wyższości. Jeżeli teraz przyjrawszy się krytycznie bolszewikom spojrzymy krytycznie na siebie i porównamy cyfry bolszewickie z cyframi polskimi — przyjdziemy do smutnego wniosku, że pomimo tak fatalnego stanu u bolszewików, jest on jeszcze lepszym od naszego. Pamiętajmy, że nieuprzemysłowiona i niekulturalna Rosja, na dzień 1 października 1930 r., miała 1.267.000 punktów odbiorczych, pokrytych całkowicie przez przemysł własny, a kulturalna i znacznie lepiej uprzemysłowiona Polska, w tym czasie posiadała zaledwie 300.000 punktów odbiorczych. Nie mówmy, że mamy radjopajęcza rzy drugie tyle, bo to nam zaszczytu nie przynosi, a zresztą i u bolszewików ich też nie brak. (Nazywają się tam radjo - zająkami).

Niepowodzenie bolszewików należy przypisać, nie tyle ich nieudolności, ile temu, że plan sobie zakreślili znacznie większy niż pozwala na jego wykonanie ich organizacja przemysłowa, handlowa, administracyjna i polityczna. jednakże wykonana przez nich część planu jest bardzo duża, dobrzeby było, gdybyśmy mieli u siebie tyle zrozumienia dla radja, co oni.

J. Odyniec.

Najwyższym stopniem radjoamatorstwa jest krótkofalarstwo nadawcze. Kryje ono w sobie rozkosze twórczości, walki z nieznanem i zwycięstwo nad niem, a krajowi daje zamiłowanego operatora radjotelegraficznego i jednostkę technicznie oświeconą.

Doświadczalny generator - falomierz

Opisywany w artykule poniższym generator nie jest jedynie falomierzem, ale między innymi — falomierzem przede wszystkim — zaś generatorem. Przy zachowaniu w nim tych samych lamp na tych samych miejscach oraz jednakowych napięć żarzenia i anodowych — raz wycechowany jako falomierz może nam służyć jako taki z b. dużym stopniem dokładności do wielkich celów doświadczalnych w laboratorium radioamatorskim.

Zaawansowany krótkofalowiec, a nawet radioamator, dla którego sama przyjemność „łapania” większej ilości stacji, oraz „podróżowanie” po eterze nie wystarcza, który, natomiast, chętnie poświęca wolny czas na próby i doświadczenia dla poznania istoty zjawisk zachodzących przy prądach szybkoprzemiennych, musi używać przyrządów pomiarowych. Przyrządy pomiarowe ułatwiają nie tylko poznanie strony jakościowej zjawiska, lecz także i ilościowej, dającą wyrazić się namacalnie, liczbowo.

Najprostszym przyrządem pomiarowym używanym w radjotechnice jest falomierz.

Falomierz pozwala na różnorodne pomiary jak np. pomiar zakresu fal odbiornika, określenie współczynnika samoindukcji cewek, pomiar pojemności kondensatora i t. p.


Falomierz — generator lampowy jest niemal idealnym przyrządem do wytwarzania drgań niegasnących o dowolnej prawie częstotliwości i mocy. Jako wskaźnika nie można użyć słuchawki lecz należy posługiwać się możliwie czułym galwanometrem w połączeniu z detektorem i cewką aperjodyczną o niedużej ilości zwojów.

Generator lampowy pozwala, przy pomiarach, na stosowanie stałego sprzężenia, a zatem ułatwia uniknięcia przykrych „dwufalowości”, oraz osiągnięcia ostrej krzywej rezonansu, a więc dokładniejszego pomiaru.

Jeśli chodzi o wybór schematu generatora lampowego, to na pierwszy rzut oka wydaje się że pierwsza lepsza autodyna spełni swe zadanie. Tak jednak nie jest. Każda autodyna posiada reakcję, czyli sprzężenie zwrotne. Ono powoduje, zależnie

od jego stopnia, zmieniające się rozstrajanie się obwodu drgającego. Poza tem użycie dwu cewek nie jest wygodne. Inne układy jak Hartley lub temu podobne, wymagają stosowania cewek z odgałęzieniami.

Najwygodniej użyć taki układ, który wzbudza każdy obwód rezonansowy włączony do jego zacisków. Schemat takiego generatora widzimy w rys. 1. Pozwala on na wytworzenie drgań o długości fali od około 5 do 25000 metrów. Dolna granica jest wyznaczona przez pojemność własną generatora (lamp). Przy kondensatorach C_1 C_2 o większej pojemności możemy otrzymać niską częstotliwość.

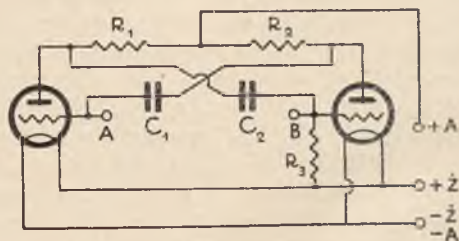

Rys. 1.

Jak widzimy ze schematu, generator posiada dwie lampy w układzie symetrycznym. Opory w obwodzie anodowym R_1 R_2 powinny mieć zasadniczo wartości mniej — więcej równe oporom wewnętrznym lamp. Praktycznie R_1 R_2 wynosi 40.000 do 100.000 omów. Siatka każdej lampy jest połączona z anodą drugiej przy pomocy kondensatora o pojemności $C_1 = C_2 = 2000$ do 4000 cm. Wspólny opór siatkowy $R_g = 1$ do 4 megomów. W punktach A i B włączamy obwód, który ma być pobudzony do drgań. Wobec tego że A i B są połączone przez cewkę (samoinstrukcja) obwodu.


(a zatem i siatki obu lamp) wystarcza jeden wspólny opór R_3 .

Zastosowany tutaj układ symetryczny wymaga użycia lamp tego samego typu o możliwie jednakowych charakterystykach. Również opory R_1 i R_2 i kondensatory C_1 i C_2 winny mieć wartości możliwie identyczne.

Dla dobrej pracy generatora lampowego winny być spełnione dwa warunki: warunek wzbudzenia oraz warunek podtrzymywania drgań.

Każdy obwód drgający zaczyna drgać pod wpływem impulsu prądu, lecz drgania te szybko zanikają, o ile nie są podtrzymywane przez dopływ energii z zewnątrz.

Częstotliwość powstających drgań jest określona, jak wiadomo, przez pojemność i samoindukcję obwodu (znany wzór Thompsona). W praktyce okazuje się, że długość fali powstających drgań jest nieco większa, niż fala własna obwodu, a to z tego względu, że do pojemności obwodu dochodzi stała wartość pojemności wewnętrznej lamp.

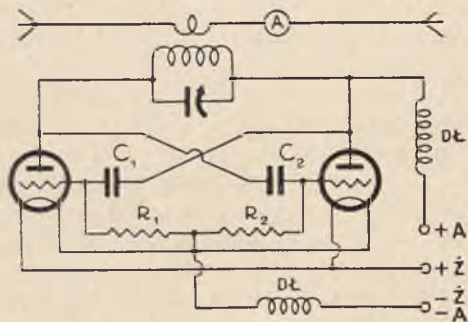

Rys. 2.

Warunek wzbudzenia zostaje spełniony przez impuls prądu — mianowicie włączenie baterji anodowej.

Warunek podtrzymywania się drgań zostaje spełniony przez odpowiedni układ.

Impuls prądu sprawia, że załączony do zacisków A — B obwód drgający zostaje pobudzony do drgań gasnących. Aby zapobiedz zanikaniu drgań, czyli chcąc otrzymać drgania niegasnące, należy samym układem zapewnić, aby w chwili gdy naprzykład, p. A staje się więcej dodatni, ta jego tenden-

cja została podtrzymana. Ma to miejsce w układzie na rys. 1.

Jak widzimy, układ symetryczny na rys. 1 pozwala na wzbudzenie i podtrzymywanie drgań w obwodzie, przyłączonym do zacisków A — B.

Co do strony wykonawczej, to nie przedstawia ona trudności, ze względu na prostotę schematu.

Możemy montować na desce lub też w piaskiej skrzynce. A i B — uniwersalne zaciski gniazdka. Kondensator zmienny obrotowy zmontowany na stałe, zaopatrzony w skalę mikrometryczną. Baterje włączane do zacisków lub gniazdek — ewentualnie sznur zakończony wtyczkami.

Jako lampy — dobrze jest użyć głośnikowe. Żarzyć możemy z akumulatora lub też z sieci prądu zmiennego. W ostatnim wypadku drgania będą lekko modulowane, co w pewnych przypadkach może być (przy pomiarach) pożyteczne.

Przy danej cewce i kondensatorze możemy generatorówkę wycechować i używać jako falamierz. Należy tylko pamiętać, przy pomiarach, aby lampy otrzymywały to samo napięcie żarzenia i anody co i przy cechowaniu.

Samo przez się nasuwa się myśl zastosowania wyżej opisanego generatora jako małego nadajnika telegraficznego.

Nadajnik taki odnacza się dobrym tonem oraz stałością fali. Możemy użyć schematu z rys. 1 lub podobnego z rys. 2 $R_1 = R_2 = 100.000$ omów. $C_1 = C_2 = 3.000$ cm Dla-wiki dla zakresu 40 mtr. średnicy 15 mm. 280 zwoi drutem 0. 2. Nadawanie sygnałów — przez przerywanie kluczem obwodu anodowego.

Jako lamp można użyć nadawczych lub głośnikowych. Dla amatora, reflektującego na niedużą moc najodpowiedniejszemi, zarówno co do ceny, jak i jakości byłyby lampy Tunggram P430 (6 wat), oraz P460 (12 wat) wymagające na anodę 100—200 woltów, oraz posiadające normalne żarzenie 4 woltów przy 0.3 wzgl. 0.6 Amp


Sądzę, że wyżej opisany generatorówkę, mogący mieć wielostronne zastosowanie, znajdzie uznanie wśród amatorów.

Oporność ciała ludzkiego dla prądów szybkozmiennych

W poprzednim numerze RAP zamieściliśmy artykuł o biologicznych właściwościach prądu szybkozmiennego. Obecnie ten sam autor podaje wyniki badań nad oporem ciała ludzkiego względem prądu szybkozmiennego. Dowiadujemy się stąd, że opór ciała składa się z dwóch różnych czynników: oporu powierzchniowego i oporu wewnętrznego, a każdy z nich składa się znowu z oporu omowego i pojemnościowego.

W poprzednim numerze R. A. P. miałem sposobność zapoznać Czytelników z zasadami nowoczesnej djatermji: djatermja, jak pamiętamy, polega na ogrzewaniu ciała przez przepuszczenie przez nie prądów w. cz. Recz prosta, że ogromne znaczenie dla tej dziedziny nauki posiada kwestja oporu, jaki ciało przedstawia prądowi zmiennemu: niestety, dotąd kwestja ta nie została w zupełności rozwiązana i nie możemy, ze stu procentową pewnością powiedzieć, że jest tak; a nie inaczej. Cały szereg jednak badań upoważnia do postawienia pewnych hipotez i wniosków.

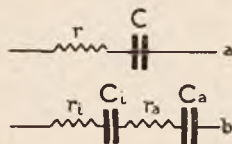Otóż badania podjęte w tej dziedzinie, przedewszystkiem wykazały, że ciało nie stanowi tylko oporu omowego, ale jest kombinacją oporu omowego r (t. zn. watowego oporu, warunkującego nagrzewanie ciała przy przejściu prądu) oraz pojemności C połączonych szeregowo (rys. 1a).



Rys. 1 Czynniki oporu elektr. w ciele ludzkim: a) w oderwaniu, b) z rozróżnieniem oporu powierzchniowego i wewnętrznego.

Niezbitym dowodem racjonalności powyższego rozważania jest następujące doświadczenie: wyobraźmy sobie, że do ciała ludzkiego dołączono cewkę samoindukcyjną. Powinniśmy otrzymać układ zdolny do drgań z częstotliwością zależną od wielkości C i L . Ponieważ jednak istnieje jeszcze znaczny opór r , więc drgania, powstające winne być drganiami gasnącymi. Doświadczenie potwierdziło obecność takich drgań, przyczem wielkość pojemności C , obliczo-

na z częstotliwości drgań otrzymanych, okazała się zgodna z wielkościami otrzymanymi innemi drogami (np. przy pomocy mostku Koldranec'h'a, wzgl. przy pomocy transformatora różnicowego). Doświadczenia wykazały, że opór ciała jest zależny od powierzchni elektrod, od miejsca ich przyłożenia i od częstotliwości prądu, przyczem w miarę wzrostu częstotliwości — r i C zmniejszają się.

Badając kwestję oporu ciała musimy uwzględnić t. zw. opór powierzchniowy skóry; w ten sposób ogólny opór ciała ludzkiego składa się z dwóch części (rys. 1b): oporu tkanek wewnętrznych (r_i i C_i) i oporu powierzchniowego skóry (r_a i C_a).


Tak więc, mierząc opór ciała, mierzymy sumę oporów składowych: aby wyrugować opór powierzchniowy, postępujemy w sposób następujący: prąd przepuszczamy od jednej dłoni do drugiej, stopniowo pograżając dłonie coraz bardziej do dwóch naczyń, zawierających roztwór soli kuchennej, przyłączonych do źródła prądu zmiennego. Opór wewnętrzny ciała w miarę wzrostu powierzchni zanurzonych, nie wiele się będzie zmieniał, natomiast opór powierzchniowy w tych warunkach znacznie się zmniejsza i przy całkowitem zanurzeniu dłoni (powierzchnia około 200 cm²) staje się, praktycznie biorąc, równym zeru. Jeśli chodzi natomiast o pojemność C_a , to, rzecz prosta, przy zwiększaniu powierzchni zanurzonych, rośnie ona dość szybko. Ponieważ, jak widać na rys. 1b, pojemność C_a jest połączona szeregowo z pojemnością wewnętrzną C_i , więc pojemność ogólna C układu może być określona z równania:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_i} + \frac{1}{C_a}$$

i będzie w przybliżeniu równa pojemności

wewnętrznej Ci przy dużej wielkości Ca. W ten sposób, oznaczając przy dużych elektrodach (około 200 cm²) opór wewnętrzny ciała (ri, Ci) i następnie odejmując wynik otrzymany od wyniku pomiaru przy zastosowaniu małych elektrod — otrzymamy wartość oporu powierzchniowego (ra, Ca). Przeprowadzając pomiary przy użyciu elektrod o różnych powierzchniach stwierdzamy, że opór ra jest odwrotnie, a pojemność Ca — wprost proporcjonalna do powierzchni elektrody.

Pozostaje nam teraz prześledzić zmianę oporu wewnętrznego i zewnętrznego w funkcji częstotliwości prądu. Otóż okazuje się, że przy $f = 900$ okr./sek. opór wewnętrzny wynosi około 750 Ω , zaś opór powierzchniowy ponad 7000 Ω (w odniesieniu do 1cm² powierzchni elektrody). Przy powiększaniu częstotliwości opór wewnętrzny zmniejsza się dość wolno, opór powierzchniowy bardzo prędko. Tak więc już przy $f = 10000$ okr./sek. oba opory wyrównują się, poczem opór wewnętrzny zaczyna przeważać; przy częstotliwości 50000 okr./sek. zmniejszanie się obu oporów przebiegać zaczyna równomiernie i wolno: przy $f = 700.000$ okr. opór wewnętrzny $R_1 =$ ok. 350 Ω , zaś $R =$ ok. 200 Ω . Dla poszczególnych częstotliwości obliczyć możemy procentową wartość oporu wewnętrznego w zależności od oporu ogólnego, jeśli zależność tę odniesiemy do 1 cm² powierzchni elektrod i zanotujemy otrzymane wyniki graficznie to otrzymamy wykres z rys. 2*). Przy częstotliwościach małych opór wewnętrzny stanowi zaledwie 9% oporu ogólnego, następnie opór ten szybko

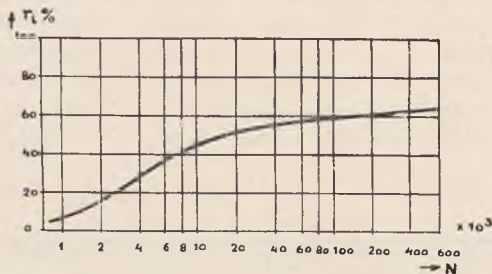

Rys. 2. Krzywa zmian stosunku oporu wewnę. do ogólnego w funkcji częst. przy elektrodach 1 cm.


*) Na osi poziomej odkładamy logarytmicznie częstotliwości, dla uniknięcia rozwlekłości wykresu.

rośnie i poczynając od 100.000 okr. pozostaje prawie niezmienny, stanowiąc ca 60% oporu ogólnego. Krzywa z rys. 2 dostatecznie wyjaśnia dlaczego określenie oporu we-

№	Miejsce przyłożenia i powierzchnia elektrod	Długość fali w mtr.	opór r	
			omów	%
1	Cylindry zaciśnięte w rękach, $S_1=S_2=90$ cm ²	800	475	103
		500	469	102
		300	461	100
2	Pierwszy staw palca wskaźującego $S_1=10$ cm ² ramię drugiej reki $S_2=65$ cm ²	800	502	107
		500	490	104
		300	472	100
3	Ramię lewej ręki ze strony zewnętrznej i wewnętrznej $S_1=S_2=32$ cm ²	800	34	162
		500	26	124
		300	21	100
4	Staw łokciowy $S_1=S_2=32$ cm ²	800	37	176
		500	31	148
		300	21	100
5	Staw ramieniowy $S_1=S_2=32$ cm ²	800	47	152
		500	38	123
		300	31	100
6	Z dwóch stron szyi $S_1=S_2=32$ cm ²	800	36	200
		500	27	150
		300	18	100
7	Czoło i tył czaszki $S_1=S_2=32$ cm ²	800	82	144
		500	62	109
		300	57	100
8	Pierś i plecy $S_1=S_2=32$ cm ²	800	31	155
		500	25	125
		300	20	100
9	Pierś w kierunku poprzecznym $S_1=S_2=150$ cm ²	800	29	153
		500	23	121
		300	19	100
10	Prawa ręka i lewa noga $S_1=S_2=75$ cm ²	800	248	106
		500	238	102
		300	234	100
11	Lewa ręka i lewa noga $S_1=S_2=75$ cm ²	800	274	103
		500	268	101
		300	266	100
12	Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia połączka $S_1=S_2=19.5$ cm ²	800	32	188
		500	23	135
		300	17	100
13	Język ze stron obu $S_1=S_2=1,04$ cm ²	800	58	153
		500	50	132
		300	38	100

wnętrznego ciała przy b. małych częstotliwościach (np. 50 okr./sek.) napotyka na ogromne trudności: około 96% ogólnego oporu przypada w tych warunkach na opór powierzchniowy, który zależy od wielu czynników (czystość i suchość rąk i t. d.) tak, że nigdy niemal nie możemy otrzymać choćby dwóch podobnych wyników.

Przy stosowaniu częstotliwości większych, znaczenie oporu powierzchniowego się zmniejsza i, zwłaszcza przy stosowaniu dużych elektrod, decydującą rolę odegrywać zaczyna opór wewnętrzny ciała, niezależny od przyczyn zewnętrznych, dzięki czemu wielokrotne pomiary dają wyniki podobne, jeśli nie identyczne.

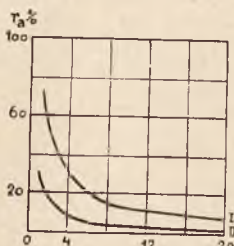

Rys. 3. Krzywe zależności stosunku oporu powierzchni. do ogólnego w funkcji powierzchni elektrod I przy częst. 6000 okr. sek.
I dla częst. = 270.000 okr./sek.

Rys. 3 podaje nam graficznie przedstawioną procentową zawartość oporu powierzchniowego w oporze ogólnym przy powiększaniu powierzchni elektrod. Krzywa I podaje wyniki dla $f = 6000$ okr./sek., krzywa II — dla $f = 270.000$ okr./sek. Jak widzimy z rysunku wpływ oporu powierzchniowego na wynik pomiaru oporu ogólnego staje się już przy elektrodzie o powierzchni kilku cm^2 b. mały, tak więc gros ciepła wydzieli się wewnątrz ciała. Natomiast stosowanie elektrod o małych powierzchniach wywołuje silne nagrzewanie, a nawet oparzenie skóry.

Zależność pojemności ciała od częstotliwości ma charakter podobny: wraz ze zwiększeniem się częstotliwości, tak pojemność naskórka Ca, jak i pojemność wewnętrzna Ci szybko się zmniejszają.

Znając wartość r i C możemy wyliczyć ogólny opór, jaki przeciwstawia ciało prądom o częstotliwości f okr./sek.

$$Z = \sqrt{r^2 + \frac{1}{(\omega C)^2}}$$

Podobnie obliczyć możemy opór wewnętrzny Z_i i opór powierzchniowy Z_a . Wszystkie te opory zmniejszają się wraz ze wzrostem częstotliwości. Umieszczając elektrody na innych częściach ciała otrzymamy, rzecz prosta, inne wartości r i C , a co zatem idzie i inne działania diatermiczne przyrządu. Tablica, którą podaję poniżej zawiera cały szereg wyników pomiarów przeprowadzonych dla trzech różnych częstotliwości, przyczem ostatnia rubryka tablicy podaje wielkości oporów w stosunku do oporu przy największej częstotliwości: opór ten przyjmujemy za 100.

Przy dalekiem rozmieszczeniu elektrod zmiany oporu w danych granicach częstotliwości nie przewyższają 10%, przy rozmieszczeniu bliskim dosięgają 80 — 100%, t. zn. nagrzewanie zwiększa się przy zmniejszeniu częstotliwości (zwiększeniu fali) prawie dwukrotnie. Jeśli chodzi o częstotliwości b. małe (rzędu 100 okr./sek.) to można przypuszczać, że opór powierzchniowy dosięga tam ogromnych wartości — jednakże pewnych wyników, naskutek trudności, o których już mówiłem, osiągnąć niepodobna. Również tajemniczo przedstawia się kwestja oporu ciała względem prądu stałego, przy pomiarze którego poboczne zjawiska mają jeszcze większy ujemny wpływ na wyniki.

Eug. Jurkowski.

Polska w ciągu stu lat zmuszona była bronić swego ducha przed wynarodowieniem; stąd umysłowość Polaków została nastawiona w kierunku humanistycznym ze szkodą wszystkim innym dziedzin, a wśród tych — wiedzy technicznej, na którą głównie jest nastawiona obecnie uwaga narodów przodujących. Musimy z nimi pod tym względem się zrównać, by dotrzymać im kroku.

Porównywanie zasięgu odbiorników

*W n-rze 3 z b. r. zamieściliśmy artykuł p. t. „Nateżenie pola elektrycznego stacyj dalekich”, w którym autor podaje dość ściśle sposoby obliczenia pola elektrycznego poszczególnych stacyj nadawczych w miejscu odbioru, co daje możność ściśłego określenia „dalekości” odbiornika, jednak jest to metoda dość skomplikowana. W artykule poniższym autor podaje inną metodę — znacznie mniej ścisłą, która jednak może pozwolić radioamatorowi zarzento-
wać się w grubym przybliżeniu o skuteczności odbioru.*

O ile obiektywne zbadanie selektywności odbiorników nie przedstawia większej trudności i polega na próbie oddzielenia od siebie dwu rozgłośni, zbliżonych długością fal, o tyle obiektywne zbadanie zasięgu jest rzeczą bardziej skomplikowaną. Przy porównywaniu różnych aparatów posługuje się zwykle argumentami subiektywnymi i nieścisłymi, dowodząc zasięgu ich np. przez „zbadanie” ledwie słyszalnych sygnałów dowolnej odległej stacji nadawczej, lub przez wyszukiwanie, bez względu na okoliczności jakiegś zgóry upatrzonej, odległej rozgłośni. Naturalnie już krótka praktyka przekonuje, że takie sprawdziany nie wytrzymują krytyki: dobry odbiór zależy od tylu nieobliczalnych czynników, że między normalnym zasięgiem odbiornika, a zbiegiem okoliczności, który pozwolił nam „schwytać” daleką stację, niema żadnego związku, który pozwalałby nam na wyciąganie praktycznych wniosków. Czynniki te sprawiają również, że nieznalezienie upatrzonej stacji w innych warunkach i przy innej antenie (choćby takiego samego typu) nie świadczy bynajmniej o niższości badanego aparatu. Czynniki atmosferyczne bywają zwykle uwzględniane natomiast nie przywiązuje się często wagi do takich okoliczności, jak kierunek anteny zewnętrznej lub pewne uprzywilejowanie, jakiem każdy odbiornik darzy charakterystyczne dla niego pasmo fal (Np. odbiornik Philipsa, typ 2514: 670—770 Kc typ 2532: 1000—1100 Kc.)

Jednym sposobem uniknięcia przypadkowości w badaniu odbiorników jest naturalnie tylko badanie większej ilości stacyj równocześnie i to na różnych zakresach fal. Ale koniecznem jest tu również znalezienie jakiegoś wspólnego mianownika, któryby pozwalał na porównywanie ze sobą różnych

rozgłośni. Sama znajomość mocy w antenie nadawczej naturalnie nie wystarczy, ponieważ odległość jej od miejsca odbioru ma na odbiór jeszcze większy wpływ. Porównywać różne stacje możemy jedynie porównując moc, dostarczaną przez nie naszej antenie. Wielkość ta stanowi niejako indeks, wskazujący nam wprawdzie nie siłę odbioru poszczególnych rozgłośni u nas ale mówiący nam o prawdopodobieństwie znalezienia tej czy innej stacji w danych okolicznościach na naszym aparacie. Zestawiając ten indeks dla szeregu stacyj nadawczych, i badając jakie stacje normalnie na naszym odbiorniku odbieramy, możemy cyfrowo określić dobroć odbiornika, o ile chodzi o zasięg.

Obliczenie tego indeksu nie przedstawia większej trudności: jest on wprost proporcjonalny do mocy rozgłośni, a odwrotnie do kwadratu odległości. Cyfrowo:

$$N = \frac{P}{4 \pi l^2}$$

(P moc stacji nadawczej w miliwatach (1/1000 wata), l odległość w kilometrach, N indeks w miliwatach na kilometr kwadratowy.) Wielkość ta jest charakterystyczną jedynie dla miejscowości, dla której została obliczona.

Oznaczanie zasięgu odbiorników przy pomocy analogicznej tabeli jest zupełnie proste. Jeśli konstatujemy, że odbiornik normalnie pozwala nam na słuchanie stacyj o indeksie większym niż 5 m W/km, możemy tą cyfrą oznaczyć również jego dobroć. Inny odbiornik, dający rozgłośnie o mniejszym indeksie np. 0,5, będzie naturalnie lepszy. W ten sposób klasyfikacja aparatów układa się sama przez się zupełnie ściśle i obiektywnie. Ogólnie możemy podzielić przy

TABELA INDEKSÓW.

N A Z W A STACJI	Częstotliwość w kc./sek.	Moc w Kw.	Dla Warsz.		Dla Łodzi		Dla Lwowa		Dla Krakowa	
			Odległ. w Km.	Ind. w m W/Km.	Odległ. w Km.	Ind. w m W/Km.	Odległ. w Km.	Ind. w m W/Km.	Odległ. w Km.	Ind. w m W/Km.
Gleiwitz	1184	5.6	300	4.98	150	19.9	400	2.8	—	—
Morawska Ostr.	1139	10	350	6.56	250	12.8	—	—	150	34.9
Barcelona	1127	10	1800	0.25	1750	0.26	—	—	—	—
Graz	851	10	700	1.63	550	2.62	750	1.43	—	—
Mülacker	833	75	850	8.32	800	9.38	—	—	800	9.38
Lwów	779	16	350	15.1	375	9.15	—	—	—	—
Bukarest	761	12	850	1.35	—	—	650	3.17	—	—
Charków	704	4	1100	0.26	1100	0.26	—	—	1100	0.26
Belgrad	695	5	800	0.63	750	0.7	—	—	—	—
Roma	680	60	1750	3.08	1200	3.33	250	3.08	—	—
Budapest	545	20	500	6.39	450	7.83	—	—	300	17.8
Kijów	375	20	750	2.88	—	—	450	7.89	—	—
Raszyn	212	120	27	13130.00	125	625.00	350	78.6	—	—
Königswusterh.	183	35	500	11.2	—	—	—	—	550	9.35
Paryż	174	16	1300	0.76	1250	0.82	—	—	—	—
Toulouse	788	8	—	—	1600	0.25	—	—	—	—
Kalundborg	260	7.5	—	—	650	1.41	—	—	—	—

pomocy naszego indeksu odbiorniki na 5 grup: Dające stacje o indeksie $N = 10$, $N = 2$, $N = 1$, $N = 0.5$ i jeszcze lepsze. Pierwsze, będą to odbiorniki o zasięgu lokalnym, drugie krajowym, a dopiero aparaty od 3. grupy począwszy mogą pretendować do

miana odbiorników o zasięgu europejskim. Idealne byłyby aparaty, odbierające normalnie stacje o indeksie mniejszym, niż 0.5. Niestety takie odbiorniki są prawie niespotykane.

Herliczka.

Radjoamatorzy! Czytajcie i rozpowszechniajcie jedyny w Polsce miesięcznik poświęcony popularyzacji radjotechniki — Radjo-Amator Polski. Pamiętajcie, że objętość i nawet częściowo treść zależą od ilości nakładu pisma.

E406

PHILIPS
E406

$V_f = 4,0V$

$i_f = 1,0A$

$V_a = 150-250V$

$g = 6$

$S = 6,0 \frac{mA}{V}$

250 i_a / mA

200

150

100

50

$V_a = 250V$

$V_a = 200V$

$V_a = 150V$

V_g (volt)

0 50 100 150



lampa
12 wattowa
o nachyleniu
6 mA/V.

Żądajcie katalogów we wszystkich sklepach radjotechnicznych lub pod adresem:

POLSKIE ZAKŁADY PHILIPS S. A.

WARSAWA KAROLKOWA 39-14

KOMUNIKATY

KOMUNIKAT ZRZESZENIA PRZEDSIĘBIORSTW RADJOTECHNICZNYCH W POLSCE.

W tych dniach odbyło się VI doroczne Walne Zebranie członków Zrzeszenia Przedsiębiorstw Radjotechnicznych w Polsce. Obrady zabrał Prezes Rady, p. Inż. E. Kühn, poczem do prezydium przez akklamację zostali powołani p. A. Klimkiewicz — jako przewodniczący, oraz pp. Inż. Dawidowicz z Łodzi i M. Dojlicki. Zaproponowany przez Zarząd porządek dzienny został przez zebranych przyjęty. Po stwierdzeniu prawomocności zebrania, przewodniczący udzielił głosu p. Dojlickiemu, który odczytał protokół z poprzedniego zwyczajnego zebrania. Protokół powyższy zatwierdzono bez zmian, poczem jeden z przedstawicieli władz Zrzeszenia wygłosił obszerny i nader wyczerpujące sprawozdanie z działalności Zrzeszenia za rok ubiegły. W dłuższym exposé sprawozdawca nakreślił rzut syntetyczny prac organizacyjnych Zrzeszenia, które w przeważającej mierze koncentrowały się na posiedzeniach ad hoc do opracowania poszczególnych problemów. Specjalnie mówca uwypuklił doniosły fakt w życiu organizacyjnym Zrzeszenia w postaci Pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Przedsięb. Radjot., oraz zreasumował wyniki tego Zjazdu, które niewątpliwie w nader ważki sposób wpłyną na dalszy rozwój prac Zrzeszenia. Ponadto nader rzeczowo był omówione zagadnienia, dotyczące ustawodawstwa radjofonicznego. Następnie mówca zobrazował szeroko zakrojoną akcję propagandową, odnośnie rozwoju radjofonii w Polsce, która to akcja była prowadzona w ścisłym kontakcie ze Sp. Akc. „Polskie Radio“.

Dla ścisłości mówca wspomniał również o coraz bardziej zacieśniającym się kontakcie zarówno z Izbą Przemysłowo - Handlową jako też pokrewnymi organizacjami gospodarczymi i zawodowymi. Współpraca ta nacechowana wspólną troską o stan gospodarstwa krajowego w wielu wypadkach okazała się nader owocna.

W zakończeniu sprawozdawca naszkicował rozwój prac organizacyjnych oraz obecny stan poszczególnych Oddziałów Zrzeszenia. Skarbnik Zarządu p. Dyr. A. Józefik, zreferował sprawozdanie finansowe, z którego wynikało, iż pomimo przeżywanego kryzysu gospodarczego, Zrzeszenie zdołało jednak ubiegły rok operacyjny przetrwać względnie odornie. Stosownie do wniosku Komisji Rewizyjnej, przedłożonego przez członka tejże, p. A. Kruga — Walne Zebranie jednomyślnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zrzeszenia za rok ubiegły oraz udzieliło Zarządowi całkowitego absolutorium, poczem został ustalony preliminarz dochodów i wydatków na bieżący rok operacyjny. Ożywione obrady wywoływały wnio-

ski, dotyczące zmian Statutu Zrzeszenia. Zmiany statutowe okazały się niezbędne w związku z podjętą przez Zrzeszenie akcją szerokiej konsolidacji zawodowej w ramach Zrzeszenia wszystkich przedsiębiorstw radjotechnicznych na terenie całego kraju. Wniosek ten został kwalifikowaną większością uchwalony. Następnie przewodniczący zarządził wybory do władz Zrzeszenia. W wyniku dokonanych wyborów do Rady Zrzeszenia na wakujące mandaty z powodu uprzednio dokonanego wylosowania, zostali powołani: pp.: Inż. E. Kühn Dyr. G. Rüdiger, Inż. E. Heller, Dyr. J. Szulfryd w charakterze zastępców, pp.: Dyr. R. Rudniewski i A. Klimkiewicz.

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali pp.: Inż. A. Golde H. Heidenberg oraz A. Krug; na zastępców zaś pp.: Z. Seid i Inż. Rosengarten. Komisja Kwalifikacyjna została powołana w składzie następującym: pp.: Dyr. A. Józefik, Inż. M. Koneczny Inż. H. Zajczyk prof. I. Friede.

KOMUNIKATY OKRĘGU WARSZAWSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW (P.Z.K.)

Zgłoszenia do P. Z. K.

Dodatkowo zostali zgłoszeni do P.Z.K. z Okręgu Warszawskiego następujący członkowie:

- | | |
|------------|---------------------|
| 1) PL 48 | Kamiński Stanisław |
| 2) PL 196 | Danielak Stanisław |
| 3) PL 198 | Kawczyński Edward |
| 4) PL 199 | Zakrzewski Edward |
| 5) PL 200 | Rozdziałowski Roman |
| 6) PL 403 | Janusiewicz Roman |
| 7) PL 404 | Wincza Jan |
| 8) PL 405 | Palczyński Tadeusz |
| 9) RL 406 | Znamierowski Antoni |
| 10) PL 407 | Herman Henryk |
| 11) PL 408 | Łuczyski Mieczysław |

Biuro SL.

Od dnia 1 marca 1931 roku biuro SL Okręgu Warszawskiego prowadzi p. inż. Truszkowski. Adres dla kart QSL, Warszawa, Emilji Platerówny 10 (f. Flohr).

Zgoda nasłuchowca.

W lutym b.r. zmarł PL 38 ś.p. Artur Pełkowski, zamieszkały w m. Szumsko (p. Raków).

Zaległe składki

Z dniem 31-III-31 zostały rozesłane przypomnienia członkom zalegającym ze składkami. Wszyscy członkowie proszeni są o punktualne uiszczanie składek, aby Okręg mógł ze swej strony punktualnie wpłacać składki do P. Z. K.

Konto czekowe P. K. O.

Okręg posiada własne konto w P. K. O. Nr 25565, pod tytułem: „Polski Związek Krótkofalowców, Okręg Warszawski.“ Na to konto należy wpłacać wszelkie należności.

Z I E Ś W I A T A

PRECZ Z GŁOŚNIKAMI.

Rada miasta Casablanki postanowiła zabronić używania głośników, które są słyszane na odległość 100 stóp.

NOWY RADJOFON KRÓTKOFALOWY.

W pierwszej połowie maja została uruchomiona w Paryżu nowa krótkofalowa stacja radjofoniczna przeznaczona do obsługi kolonii francuskich. Znak wywoławczy stacji jest FYA. Długość fali została wyznaczona początkowo do prób 40,73 m.

1433 WYKRYTYCH RADJOPAJĘCZARZY W ANGLJI.

Generalny dyrektor poczt angielskich zakomunikował w izbie gmin, że w ciągu dwunastu miesięcy prowadzonej przeciwko radjopajęczarzom akcji zostało wytoczonych 1433 procesy sądowe a suma grzywien zasądzonych wyniosła 1110 funtów szt.

NOWE ZASTOSOWANIE KOMÓRKI FOTOLEKTRYCZNEJ.

Jadna z fabryk papierosów zastosowała obecnie komórkę fotoelektryczną do badania bibułki papierosowej. Urządzenie polega na tem, że wstęga bibułkowa przesuwana się pomiędzy silną żarówką a komórką fotoelektryczną, która notuje każdą zmianę przezroczystości papieru, a więc rozdarcia, porowatość, zbytą grubość lub cienkość i odpowiednio do tego, części defektowe zostają usunięte.

DRAKONSKIE PODATKI.

Rada miejska w Rabacie (Maroko) uchwaliła nałożyć podatek na produkcję głośnikowe w kawiarniach i to w następujących wysokościach: za produkcję do g. 8 po południu — 25 frs. dziennie. Po g. 8 wieczór — po 100 frs. za godzinę, a po g. 10 w. — po 225 frs. za godzinę! Cała prasa marokańska ostro potępia decyzję rabackich ojców miasta.

EUROPEJSKO - AMERYKAŃSKIE PROGRAMY.

Angielski tygodnik popularno - radio-techniczny „Wireless Worled” podaje wiadomość, że przebywający obecnie w Europie p. John W. Elwood, wice prezes „American National Broadcasting Co.” zawarł już umowę z niemieckiem t-wem radiofo-

nicznem co do wymiany programów, którą ma się odbywać co 3 tygodnie. Obecnie prowadzi petraktacje z francuskimi stacjami radjofonicznymi, celem zawarcia analogicznej umowy, poczem zamierza zawrzeć także umowy z władzami angielskimi i włoskimi.

„Wireles Wodd” zapytuje, czy amerykańnom istotnie chodzi o kontakt kulturalny z Europą, czy też o zalanie jej amerykańską reklamą? Pismo zastrzega się, że gdyby przewidywania jego sprawdziły się — wystąpi z ostrą przeciwalkcją.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA AUDYCJĘ RADJOWE.

Szybki rozwój radjofonii stworzył nowe role pracy dla prawników, których zadaniem będzie wszelkie zagadnienia i kwestie sporne, jakie w tej dziedzinie mogłyby wynikać, ująć w odpowiednie formy przepisów prawnych.

Gubernator prowincji Quebec w Kanadzie wydał rozporządzenie, w myśl którego kierownicy stacji nadawczej odpowiedzialni są za wszystkie audycje transmitowane przez ich stacje nadawcze, a wobec tego także i za ewentualne obelgi lub obrazy słowne, które, sądząc z treści powyższego zarządzenia powtarzają się od czasu do czasu.

CZAS NADAWANIA WATYKAŃSKIEJ STACJI NADAWCZEJ.

Jak się dowiadujemy stacja nadawcza w Watykanie czynna jest obecnie w następujących godzinach:

od 10,00—10,30 telefonja długość fal 19,84 m,
od 10,30—11,00 telegraf. długość fal 19,84 m,
od 19,00—19,30 telefonja długość fal 50,26 m,
od 19,30—20,00 telegraf. długość fal 50,26 m.

Wszystkie oznaczenia podane są według środkowo - europejskiego czasu.

Jakkolwiek nie są to jeszcze urzędowe dane, można jednak zwykle o tej porze uzyskać kontakt z Watykanem.

NADAJNIK NA LATAWCU.

Eksperymentalna stacja nadawcza w Slough wykonała niedawno próby nadawania falami krótkimi z latawca. Skonstruowany w tym celu mały nadajnik wagi ok. 1 funta ang. umieszczony został na latawcu wraz ze 30-metrową anteną. Latawiec wypuszczono na wysokość 500 stóp (ok. 170 m.). Próby te dały wynik b. pomyślny.

Z naszej korespondencji

WPan Leon Sobieszczyk — Inowrocław

Posiada Pan sieć prądu st. i aparat anodowy Philipsa a pragnie zbudować „Polidynę”. Zapytuje nas, czy nie można zamienić lampy dwusiatkowej na jednosiatkową, ponieważ w aparacie anodowym niema zacisku na napięcie rzędu 15 woltów.

W polidynie zamienić lampę dwusiatkową (bez zasadniczej przeróbki aparatu) bezwzględnie nie można, uzyskac zaś z aparatu anodowego napięcie rzędu 15 woltów jest zupełnie łatwo: potrzeba do tego nabyć potencjometr o oporności ok. 5.000 omów. Jeden z krańcowych zacisków tego pot. należy przyłączyć w aparacie anod. do +Det a drugi do „—” środkowy zaś — do zacisku +15 w odbiorniku. Zacisk „—” w aparacie anod. musi ponadto być przyłączonym do zacisku „—” w odbiorniku. Obracając gałkę potencjometru od strony przyłączonej do „—” w stronę „+Det”; będziemy zmieniać napięcie w gniazdku z +15 od 0 do 30—40 wolt. Napięcie siatkowe lampy głośnikowej otrzyma Pan ze specjalnej baterijki.

WPan J. Daniel — Myszków.

Pragnie Pan dodać jeszcze jeden stopień wzmacnienia małej częstotliwości w posiadanej nemodynie, i zapytuje jak to zrobić.

Niech Pan pomiędzy lampą III a IV powtórzy montaż identycznie taki sam, jak pomiędzy lampą II a III. Jako lampę III zastosuje Pan E430 (polecamy ją również i na II miejsce), na IV — E424. a na V projektuje Pan zastosować B443 jednakże uprzedzamy Pana, że jeżeli odbiornik Jego jest zbudowany dobrze — B443 na V miejscu, będzie za słaba — nie wytrzyma bez zniekształceń pełnego obciążenia. Należałoby na tem miejscu zastosować raczej F443.

Wielkość zwojnicy cewki wzbudzającej przewiduje Pan prawidłowo.

WPan L. Hajduk.

W odbiorniku superreakcyjnym (z n-ru 10 ub. r.) cewka L_1 istotnie musi mieć 1500 zw., a nie 150, gdyż cewka ta musi (wraz z lampą i kond. C_3) generować drganie rzędu 25.000 okr. na sek. (fala ok. 12.000 m.).

Ponieważ Pan zamierza odbiornik ten zbudować dla rodziców, zamieszkałych na wsi — radzimy Panu wybrać jakiś inny odbiornik, gdyż aparaty superreakcyjne, dając zasięg wielokrotnie większy niż np. autodyna, jednakże wymagają bardzo umiejętnej i cierpliwej obsługi. Obawiamy się, że rodzice Pana prędko zraziliby się do tego odbiornika i wogóle do radia. Radzilibyśmy raczej zbudować dla nich autodynę, szybko, lub t. p.

WPan ppłk. O. Vasku

1) Cewka L_2 jest większa od cewki L_3 , pomimo mniejszej liczby zwojów z tego powodu, że nawinięta jest drutem dwa razy grubszym.

2) Odległość wzajemną między cewkami, zarówno w zespole długofalowym, jak i krótkofalowym ustalamy według potrzeby, a mianowicie: odległość pomiędzy L_1 a L_2 warunkuje selektywność odbiornika — im większa odległość, tem większa selektywność, ale siła odbioru słabsza: to znaczy, że gdy w odbiorze dwie stacje wzajemnie zachodzą na siebie i przy pomocy zwiększenia reakcji aż do granicy oscylacji, oddzielić ich od siebie nie udaje się — należy te cewki pomyślnie rozsuwać, póki przeszkadzające sobie stacje nie rozdzielią się. Odległość między cewkami L_2 i L_3 reguluje intensywność reakcji — im większa odległość tem reakcja słabsza.

WPan St. Łodyga — Skalmierzyce Nowe

1. Opór anodowy można zamienić w odbiorniku na transformator, ale chcąc mieć przy tem powiększenie wzmacnienia, należy zamienić również i lampę (w anodzie której dokonamy przemiany) z wysokooporowej na niskooporową.

2. Dla zastosowania w „Czwórcie krakowskiej” lampy ekranowej należy przewód, przyłączony do gniazdka anodowego I-ej l., odłączyć i zaopatrywszy go w wiidełki, przyłączyć do zacisku na wierzchołku lampy ekranowej, zaś gniazdko „anodowe” I-ej lampy (ekran) połączyć z plusem baterji anodowej o napięciu 2 razy niższym niż napięcie dane na anodę lampy ekranowej. Gdyby w odbiorze powstawały jakieś szumery — ten ostatni przewód należy jeszcze połączyć przez kondensator o pojemności ok. 0,2 μ F z katodą lampy (—Ż).

WPan Inż. Wład Jackowski — Ustroń

Donosi nam Pan, że zbudowana przez Niego 3-lampowa podstawna z zastosowaniem amp C135, C109 i D105 daje odbiór znacznie słabszy niż odbiornika „Selektion 3” na lampach 4-ro woltowych.

Ponieważ, jak nam pisze Pan, transformator do zasilania żarzenia wykonał sam według wskazówek „RA” — przypuszczamy, że powodem zbyt słabego odbioru jest niedostateczne żarzenie lamp, gdyż nieduża omyłka, lub nieokładność w obliczeniach, czy wykonaniu tego transformatora, przy bardzo małym oporze wypadkowym lamp (niecały 1 om) powoduje znaczny spadek napięcia a więc i prądu żarzenia. Przypuszczenie nasze (co do niedostateczności żarzenia) jest tembardziej prawdopodobne, że jak nam Pan komunikuje, napięcie w sieci Jego również często ulega znacznym spadkom.

Przekonać się o słuszności naszej diagnozy można łatwo nawet bez żadnych przyrządów pomiarowych — wystarczy (nie ruszając nic w dotychczasowych połączeniach) przewłączyć tylko do katod (równolegle) 2-woltowy akumulator, czy chociażby baterijkę kieszonkową z opornikiem zmiennym w szereg, i ostrożnie zmniejszając opór podgrzewać katody tym prądem dodatkowym.

Jeżeli przytem siła odbioru będzie się wzmacniać — dajętna nasza słuszna.

Dziękujemy serdecznie za słowa uznania dla naszego pisma.

WPan J. Woźnicki, Gdynia.

Pan trochę mylnie określa filtr widmowy. Jest to urządzenie elektryczne tego rodzaju, które przepuszcza przez siebie tylko pewne wąskie pasmo częstotliwości, np. od 350 do 360 kc. Szczegóły o tych filtrach znajdzie Pan w dwóch kolejnych artykułach inż. Plebańskiego: „Problem selektywności i jakości odbioru” (Nr. 3 ub. r.) i „Filtry widmowe” (Nr. 4 ub. r.)

Filtry te składają się zasadniczo z jednego lub kilku obwodów strojonych. Z tego powodu, pomimo wielkich zalet tych filtrów, w praktyce używa się rzadko więcej niż z dwoma obwodami strojeniem.

Kondensatora sprzęgającego nie można zastąpić ani przez dławik, ani nawet przez opór, gdyż pierwszy pełni funkcję wprost przeciwną — oddziela, a drugi — tłum.

WPan Aleksander Staliński, Suraz

Przystawkę krótkofalową w „Super 30” przyłącza się do przedostatniej lampy.

Kryształ kwarcu może Pan sprowadzić przez Klub Krótkofalowców — lub nabyć w jednej z firm handlowych. Tymczasem wiemy, że posiada kryształy firma „Natawis”.

WPan Fichelson, Warszawa.

W przysłanym przez Pana schemacie zauważyliśmy cały szereg drobnych usterek. Ważniejsze z nich poprawiliśmy. Proponujemy Panu za wzór elektryfikacji odbiornika przyjąć nemodynę z n-ru 10, r. 1930, a za wzór do wykonania cewek reinartzowskich — AC2 z n-ru 2 RAP z r. b.

WPan Szwoł Antoni, Gosań.

Lampy dwusiatkowe są za słabe dla audycji głośnikowej. Dla dobrego odbioru na głośnik nowej stacji warszawskiej wystarczy już dwulampowy odbiornik, ale z lampami na wyższe napięcie. Wobec tego, że jest Pan słabo obznajomiony z zasadami radiotechniki nie radzimy Mu narazie komponować własnego modelu, tylko posłużyć się gotowym opisem, np. 3-lampowej nemodyny, posiadającej 1 stopień wzm. w. cz., audjon i stopień wzm. m. cz. „Trójki gwiazdkowej (audjon i 2 stopnie małej częst.) z n-ru 11 z r. ub. „Selektoru 3” — z n-ru 1 RAP z r. b. i t. p.: Są to wszystko aparaty zupełnie nowoczesne i bardzo wydajne. W n-rze 2 z r. b. jest opisany 2 lampowy odbiornik, zasilany całkowicie z sieci prądu zmiennego.

WPan A. Staliński, Suraz.

Niezgodność schematu ze spisem części w opisie „Super 30” pochodzi stąd, że na str. 1892 w spalcie II w. 17 od góry, wydrukowano omyłkowo C_4 zamiast C_5 , w wierszu zaś następnym wydrukowano C_5 zamiast C_4 .

WPan Eug. Kubitz, Stare Sioło.

Gwizd w zbudowanej przez Pana „Super 30” najprawdopodobniej pochodzi z zastosowania zbyt dużego oporu upływowego (R_1)

przy siatce II lampy. Należy go zmniejszyć ewentualnie nawet poniżej podanej przez nas wartości 0,05 megoma.

Z innych odbiorników 4-lampowych z lampą ekranową możemy polecić serię nemodyny (n-ry 9 i 10 z r. 1929 i 10 z r. 1930) lub ostatnio wydaną przez nas „Hemidyne” (nr. 4-ty z r. b.).

WPan Inż. K. Knauer.

Pisze Pan, że zbudował sobie nemodynę wg. 9 i 10 n-ru RAP z r. 1929 w układzie Weamma! — Jak to rozumieć? Przecież ten ostatni układ zasadniczo różni się od poprzednich dwóch.

Skarży się Pan na zbyt słaby odbiór stacji dalekich bez reakcji (!) i na niedostateczną selektywność. (Czy też bez reakcji?) Zwracamy uwagę Pana na to, że reakcja ma wybitny wpływ na selektywność! Stopniem reakcji możemy selektywność wielokrotnie zwiększyć lub zmniejszyć. Inne sposoby zwiększenia selektywności znajdzie Pan w naszej odpowiedzi panu Lasoniowi.

WPan Lasoni, Radomsko.

Dobudowanie do posiadanej „Trójki Gwiazdkowej” jednego stopnia wzm. w. cz. nie dużo Panu pomoże pod względem selektywności, jeżeli przedtem nie doprowadzi Pan do porządku jej (t. j. selektywności) w dotychczasowym modelu. To jest konieczne! „Trójka Gwiazdkowa” *obsołutnie* powinna oddzielać od siebie stacje zagraniczne! Jeżeli tego nie robi — aparat wadliwie zbudowany lub nieumiejętnie opanowany!

Powtarzamy na co należy zwrócić uwagę.

1.) Reakcja (czyli sprzężenie zwrotne) powinna być wyraźna, ale miękka, t. j. zn. punkt wzbudzenia oscylacji w odbiorniku (przy kręceniu kondensatora reakcyjnego C_r w kierunku strzałki zegara) powinien znajdować się na tej samej podziałce skali, co punkt zanikania oscylacji (przy kręceniu C_r w kierunku odwrotnym.)

2.) W celu oddzielenia stacji przeszkadzającej, należy kondensator C_r ustawić tuż przed punktem krytycznym reakcji.

3.) Gdyby to jeszcze nie wystarczało — włączyć w szereg z anteną kondensator stały o pojemności 50—100 cm. dla fal kr. i 100 do 200 dla fal długich. Niezależnie od tego można rozsunąć cewki krótko i długofalową wzgl. odprowadzenie antenowe w cewce L_2 (część L_1) zbliżyć do końca uzimionego.

Zaznaczamy, że samo prawidłowe nastawienie reakcji powinno w ogromnej większości wypadków eliminować stację przeszkadzającą.

Opis elektryfikacji odbiorników od sieci prądu stałego, zamieszczony był w n-rze 11 z r. ub. Inny opis, z uwzględnieniem nowych lamp specjalnie do tego celu przeznaczonych ukaże się w n-rze majowym RAP z r. b.

TUDOR

ZAKŁADY AKUMULATOROWE
SYSTEMU TUDOR SP. AKC.
WARSZAWA



Z.A.T.

SZCZYTEM PRECYZJI SA WYROBY „IKA”

Transformatory do sieci.
Dławiki.

Kondensatory Logarytmiczne.

Kondensatory mikowe.

Przełączniki

Głośniki Elektro - Dynamiczne.

Zakłady Radjotechniczne

„IKA”

Łódź, Ceglarniana 40

przedstawiciel. H. Zysman

Warszawa

ul. Emilji Plater 32, tel. 273-88

NIEZWYKŁA OKAZJA

Dla odsprzedawców, i monterów i Radjoamatorów.

Wyprzedaż Likwidacyjna pierwszorzędnego Sprzętu


BLATIC SABA

Aparatów Baterjowych i sieciowych


po cenach rewelacyjnie niskich

Zjednoczone T^{wo}Handlowe

Warszawa. Zielna. tel. 758-68

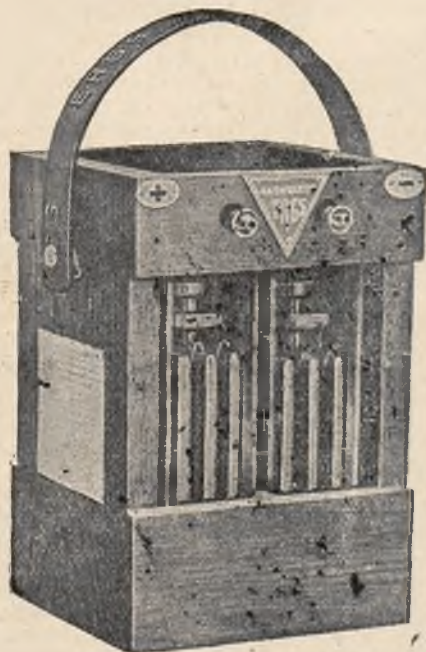

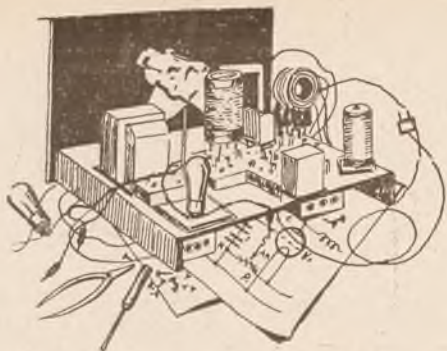„ERGS” PIERWSZA KRAJOWA
FABRYKA AKUMULATORÓW
WARSZAWA, ELEKTORALNA 10. TEL. 193-59



NAWET NAJLEDIEJ ZBUDOWANY
APARAT PRZYNIESIE CI TYLKO
ROZCZAROWANIE, GDY JEGO
LAMPY SĄ JUŻ ZUŻYTE

NOWY KOMPLET
LAMP BAROWYCH

TUNGSRAM
TO JEDYNY RATUNEK!

ZJEDNOCZONA FABRYKA ŻARÓWEK S. A.

„TUNGSRAM”

WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 13

NO



RA

ODBIORNIKI DO SIECI NA ROK 1931.

W2 PR. ZMIENNY
G2 PR. STAŁY

2 lampowy odbiornik odbiera mocne stacje europejskie na głośnik.

W3 PR. ZMIENNY
G3 PR. STAŁY

3 lampowy odbiornik — z głośnikową lampą ekranowaną — eliminuje stację miejscową, dając dużo stacyj europejskich.

W3L PR. ZMIENNY
G3L PR. STAŁY

3 lampowy odbiornik z wbudowanym głośnikiem 4-ro biegunowym i lampą ekranową oraz głośnikową eliminuje stację miejscową, daje dużo stacyj europejskich.

S4W PR. ZMIENNY
S4G PR. STAŁY

4 lampowy odbiornik — ekranowany, bardzo selektywny, wyłącza każdą żadaną stację o najmniejszej różnicy fali, dając najsłabsze stacje europejskie

G Ł O Ś N I K
4 B I E G U N O W Y
L24

oddaje do złudzenia muzykę i mowę od najniższych do najwyższych tonów.

JEŻELI CHCECIE POWIĘKSZYĆ SWÓJ OBRÓT, ZAPROWADŹCIE NATYCHMIAST NAJNOWSZE ODBIORNIKI **NORA** POWIĘKSZYCIE LICZBĘ SWOICH KLIENTÓW GDYŻ APARATY **NORA** ZADOWOLĄ NAJWYBREDNIEJSZEGO RADJOAMATORA.

JENERALNA REPREZENTACJA **NORA - RADJO**

Sp. Akc. „WOLTAR” Warszawa, Królewska 27.