

1935<sub>R.</sub>

14005g

NR-9.

nowości


radio

techniczne

MIESIĘCZNIK RADJOTECHNIKI TELEWIZJI i URZĄDZEŃ DZWIĘKOWYCH

WARSZAWA.

75 GR.

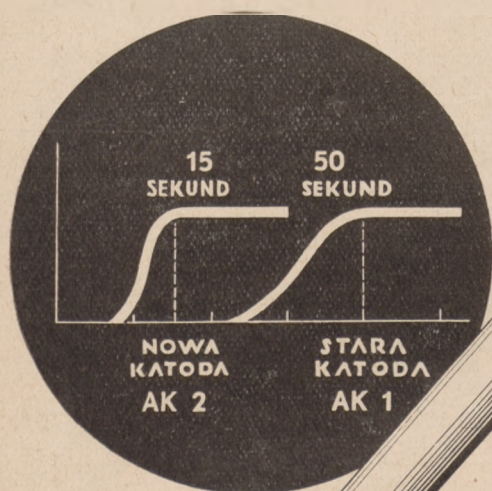


*Nowa  
katoda*

*SZYBKO NAGRZEWAJACA SIĘ*

Stosując nowe lampy „Miniwatt” na prąd zmienny, nie trzeba czekać od 40 do 50 sekund na ogrzanie się lamp. Inżynierowie Philipsa znaleźli sposób na zredukowanie czasu nagrzewania się katody bez zmniejszenia liczby lamp. Szybko nagrzewającej się katodzie wystarczy 15 sekund dla osiągnięcia przepisowej temperatury. Wszystkie ulepszenia, które mogą udoskonalić odbiór, zostały zastosowane w konstrukcji nowych lamp PHILIPS MINIWATT



**PHILIPS “MINIWATT”**

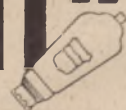



# NOWOŚCI RADJOTECHNICZNE

## MIESIĘCZNIK ILUSTROWANY RADJOTECHNIKI TELEWIZJI I URZĄDZEŃ DŹWIĘKOWYCH

CZASOPISMO NIEZALEŻNE

NR. 9

1935

### Praktyka zestrainiania superheterodyn

Inż. A. Launberg

W ARTYKULE p. t. „Problem jednogłkowego strojenia superheterodyn” wyjaśnienie zostały zasady, na jakich opiera się uzgodnienie wszystkich obwodów superheterodyn, uzgodnienie, polegające na tem, że zapomocą kondensatorka wyrównawczego oraz kondensatorów paddingowych osiąga się dla każdego położenia galki strojeniuowej aparatu stałą różnicę częstotliwości między obwodem oscylatora a pozostałymi obwodami odbiornika. Zadaniem niniejszego artykułu jest podanie praktycznej metody zestrainiania aparatów z przemianą częstotliwości, przyczem zakładamy, że wszystkie cewki i kondensatory zostały prawidłowo zaprojektowane. Podkreślamy, że istnieje jedna tylko wartość indukcyjności cewek i pojemności kondensatorka wyrównawczego oraz kondensatorów paddingowych, przy której zestrojenie jest najlepsze. Jeżeli jednak zastosuje się złe wykonaną lub niewłaściwie obliczoną cewkę, można znaleźć taką wartość wspomnianych kondensatorów, aby na początku i na końcu skali uzyskać pożądaną różnicę częstotliwości między obwodami w. cz. i obwodem oscylatora, ale w pośrednich położeniach zestrojenie będzie bardzo wadliwe.

W niniejszym artykule zamierzamy podać praktyczną metodę zestrainiania superheterodyn, przyczem trzeba się posługiwać małym i prostym nadajnikiem pomiarowym, mogącym dostarczyć 0,1 — 0,5 V modulowanego napięcia wielkiej częstotliwości oraz przyrządem wskazującym wielkość mocy wyjściowej, który może być ewentualnie zastąpiony przez głośnik.

Przedewszystkiem należy zwrócić uwagę na właściwe nastawienie transformatorów pośredniej częstotliwości. W tym celu ustawiamy skalę strojeniuową nadajnika w pozycji odpowiadającej częstotliwości pośredniej (pozycję tę bierze się z krzywej skalowania nadajnika). Następnie łączymy nadajnik za pośrednictwem kondensatora o pojemności kilku tysięcy cm z siatką lampy pośredniej częstotliwości oraz z chassis (rys. 1). Teraz należy tak nastawić drugi transforma-

tor pośredniej częstotliwości, aby uzyskać największą siłę głosu w głośniku. Dokładność nastawiania jest większa, jeśli zamiast głośnika stosuje się wspomniany wyżej miernik mocy wyjściowej. Po tem nastawieniu osłabiamy sygnał nadajnika i w analogiczny sposób łączymy go z siatką modulatora. Wówczas dostajamy pierwszy transformator pośredniej częstotliwości. (Przy wszystkich powyższych oraz dalszych zabiegach należy wyłączyć automatyczną regulację siły). Cały człon pośredniej częstotliwości powinien teraz być w zupełnym porządku i aby tę okoliczność ponownie sprawdzić, rozstrajamy nadajnik i zmniejszamy siłę sygnału. Teraz miernik mocy wyjściowej powinien wskazać tylko jedno maksimum, gdy detektor nie jest przesterowany i dlatego należy operować jaknajślabszym sygnałem. Podwójne maksimum jest dowodem nieprawidłowego nastawienia transformatorów pośredniej częstotliwości, szkodliwych sprzężeń pobocznych lub zbyt silnego sprzężenia w transformatorze pośredniej częstotliwości. Niekiedy transformatory te są celowo tak nastawione, aby uzyskać podwójne maksimum (filtr widmowy).

Po sprawdzeniu członu pośredniej częstotliwości przychodzi kolej na obwody w. cz. i oscylator, przyczem najpierw należy zbadać dolną część danego zakresu fal. Oczywiście obwody wstępne są zgóry tak obliczone, aby można było pokryć określony zakres fal (np. 200 — 600 m. i 1000 — 2000 m.), a nowoczesne skale zawierają odpowiednią podziałkę w metrach.


Nastawiamy skalę odbiornika i nadajnika na np. 220 m i doprowadzamy sygnał do gniazdka antenowego odbiornika, przyczem można kolejno nastawić kondensatorki wyrównawcze obwodów wielkiej częstotliwości i oscylatora tak, aby otrzymać największą moc wyjściową. Zabieg ten uskuteczniamy najpierw na falach średnich (200 — 600) a następnie na falach długich, o ile odbiornik jest zaopatrzony w dodatkowe kondensatorki wyrównawcze dla tego zakresu fal.

Po nastawieniu kondensatorów wyrównawczych obwodów w. cz., prawo przebiegu skali jest już ustalone i należy tylko sprawdzić czy podane na skali odbiornika długości fal odpowiadają rzeczywistości, to jest skontrolować, do jakiej fali są dostrojone obwody w. cz., gdy (przy naregulowanych już kondensatorach


gniazdkiem antenowym aparatu i wówczas sygnał z modulatora przechodzi do drugiego detektora (zupełnie tak, jak w odbiorniku bez przemiany częstotliwości), zostaje tam wyprostowany, wzmacniony i doprowadzony do anody lampy głośnikowej. W ten sposób oscylator jest wyłączony i można nastawić nadajnik na najsilniejszy odbiór, aby stwierdzić, do jakiej fali są dostrojone obwody w. cz. Operację tę uskuteczniamy naturalnie dla dwóch zakresów fal. Stwierdzona tą drogą długość fali powinna wynieść ok. 600 m. lub ok. 2000 m. (zależnie od zakresu) i powinna zgadzać się z podziałką skali odbiornika.

Następnie osłabiamy sygnał nadajnika i przywracamy normalny układ połączeń, a więc wzmacniamy aktywność oscylatora. Teraz można przystąpić do regulacji kondensatorów paddingowych, która powinna być uskuteczniwana na końcu każdego zakresu fal. Zaznaczyliśmy już wyżej, że kondensatorki wyrównawcze powinny być wprawdzie najpierw nastawione dla zakresu fal średnich, a później na falach długich. W odniesieniu do kondensatorów paddingowych kolejność jest odmienna. Całkowita pojemność paddingowa jest większa na falach średnich niż długich. Istnieją jednak dwa możliwe układy połączeń (rys. 3a i 3b). W przypadku a należy wprawdzie najpierw nastawić paddingowy kondensator długofalowy a potem dodatkowy kondensator paddingowy dla fal średnich. W przypadku b reguluje się wprawdzie paddingowy kondensator średniofalowy a następnie kondensator paddingowy, który przy odbiorze fal długich łączymy w szereg z poprzednim kondensatorem. Kondensatory paddingowe regulują się tak, aby otrzymać największą siłę odbioru.


Opisana wyżej metoda może być wyzyskana dla kontroli uzgodnienia wszystkich obwodów superheterodyny w pośrednich położeniach skali. Zapomocą wspomnianego wyżej przejściowego układu dostrajamy nadajnik do obwodów w. cz. i notujemy tę pozycję w kilocylkach. Następnie przywracamy normalny układ połączeń i łączymy bezpośrednio nadajnik z siatką pierwszego detektora (za pośrednictwem kondensatora, aby zapobiec zwarcie ewentualnego ujemnego napięcia siatki tej lampy). Obecnie funkcjonuje tylko oscylator : naogół znajduje się teraz inny punkt dostrojenia, róż-

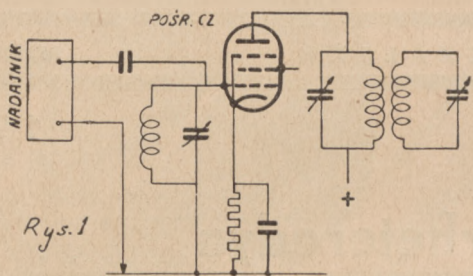

Rys. 1

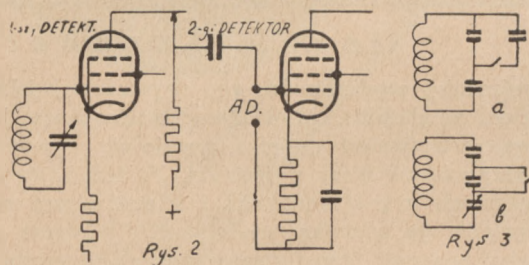

Rys. 2

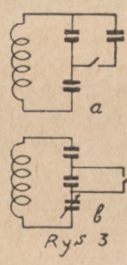

Rys. 3

wyrównawczych) kondensatory obrotowe są całkowicie zamknięte (górną część zakresu fal). Nie można jednakże w prosty sposób skontrolować, na jaki sygnał cały odbiornik reaguje, ponieważ zależy to w wielkiej mierze od nastawienia obwodu oscylatora, który nie został jeszcze dotychczas wyregulowany (kondensatory paddingowe jeszcze nie umieszczone we właściwej pozycji). Superheterodyna bowiem będzie reagowała na sygnał, który wraz z oscylatorem wytwarza sygnał pośredniej częstotliwości a niekiedy również i na inny sygnał. Należy więc przeprowadzić pomiary przy odłączonym obwodzie oscylatora. W tym celu odłączamy przewód anodowy modulatora i łączymy jego anodę z dodatnim biegunem źródła napięcia anodowego przez opór ok. 20.000 om oraz z siatką drugiego detektora (względnie z gniazdkiem adapterowym), za pośrednictwem kondensatora 2000 cm. (rys. 2). Teraz łączymy nadajnik z

# GŁOŚNIKI DYNAMICZNE i ELEKTRODYNAMICZNE P O L T O N

Zakłady Radiotechniczne JUŻ ZDOBYŁY OPINIĘ  
WARSZAWA, WRONIA 6.

Żądacie bezpłatnych opisów i cenników



niący się od poprzedniego tylko o kilka kilocykłów. To odchylenie nie powinno wynosić więcej niż 5 kc przy dobrze zaprojektowanym oscylatorze i najczęściej ma ono wartość niższą od 5 kc. Kontrola ta może być bardzo pożyteczna dla superheterodyn, nie posiadających kondensatorów wyrównawczych na zakresie fal długich. Jeżeli się okaże, że rozważane wyżej odchylenie jest zbyt duże, trzeba będzie jednak wspomniane kondensatorki zastosować.

Można również zbadać wzajemne oddziaływanie obwodów w. cz. i oscylatora. W tym celu stwierdza się pozycję dostrojenia przy zwartym i niezwartym obwodzie oscylatora; w tych dwóch wypadkach nie powinno nastąpić żadne odchylenie. Jeśli jednak punkt dostrojenia nie jest ten sam, sprzężenie w obwodzie katodowym jest zbyt silne lub też zachodzą poboczne sprzężenia między wspomnianymi obwodami. Niekiedy stosuje się zbyt duże cewki sprzęgające w obwodzie katodowym, co daje się stwierdzić (zapomocą wyżej opisanej metody) przez zwarcie cewki katodowej. Siła sygnału wzrasta wówczas, przy zwarciu, kilka razy w głośniku.

Nieraz się okazuje, że obwody w. cz. i oscylatora nie pokrywają niezbędnego zakresu fal, a wówczas należy odpowiednio zmodyfikować obwody, które ponoszą odpowiedzialność za taki stan rzeczy.

W myśl podanych uprzednio wskazówek można z łatwością skonstatować, czy w dolnej części pierwszego zakresu fal obwody w. cz. dają się dostroić do najkrótszej fali. Jeśli okazuje się to niemożliwością nawet przy całkowicie otwartych kondensatorach wyrównawczych, trzeba zmniejszyć liczbę zwojów cewek w. cz.

Nastawiamy teraz nadajnik np. na 220 m. i staramy się wyregulować oscylator zgodnie z opisaną na wstępie metodą. Jeśli się to nie udaje, łączymy nadajnik za pośrednictwem kondensatora z siatką pierwszego detektora, zachowując tę samą pozycję skali nadajnika. W tych warunkach sygnał wejściowy nie przechodzi przez obwody w. cz. i jego losy zależą wyłącznie od dostrojenia obwodu oscylatora. Pokręcamy wówczas skalę nadajnika aż do chwili, gdy odbiornik zareaguje. To rozstrojenie nadajnika wskazuje, czy oscylator był dostrojony do zbyt długiej fali lub też zbyt krótkiej fa-

li. W pierwszym wypadku należy zmniejszyć liczbę zwojów cewki, w drugim zaś zwiększyć pojemność kondensatorka wyrównawczego.

Gdy nadajnik jest bezpośrednio połączony z pierwszym detektorem, należy zwrócić uwagę na następujące okoliczności.

Przedewszystkiem łatwo zauważyć, że odbiornik reaguje na trzy częstotliwości, z pośród których tylko jedna nas interesuje, a mianowicie ta częstotliwość, która równa się różnicy pomiędzy częstotliwością oscylatora a częstotliwością pośrednią. W normalnej superheterodynie bowiem częstotliwość oscylatora jest zawsze wyższa niż częstotliwość sygnału wejściowego. Jednakowoż gdy doprowadza się z zewnątrz częstotliwość wyższą od częstotliwości oscylatora o częstotliwość pośrednią, wówczas odbiornik też reaguje. Z tego powodu w praktyce lepiej jest, gdy nadajnik jest wycechowany w częstotliwościach, a nie w długościach fal.

Zakładamy, że odbiornik o częstotliwości pośredniej 450 kc jest dostrojony do odbioru fali 300 m., t. i. 1000 kc. Częstotliwość oscylatora wynosi więc 1450 kc. Odbiornik reaguje więc oczywiście przedewszystkiem na doprowadzony doń sygnał 1000 kc, ale również na sygnał o częstotliwości  $1450 + 450 = 1900$  kc. Częstotliwość ta nie ma jednak poważnego znaczenia, ponieważ leży ona poza zakresem fal radiowych. Ponadto odbiornik reaguje również na trzecią częstotliwość, mianowicie na częstotliwość pośrednią 450 kc, która bezpośrednio oddziaływa na człon pośredniej częstotliwości. Częstotliwość ta wpływałaby szkodliwie przy regulowaniu superheterodyny w górnej części zakresu 200 — 600 m., lub na początku zakresu fal długich. Zresztą częstotliwość pośrednią można rozpoznać po tem, że przy pokręcaniu kondensatora obrotowego siła odbioru sygnału w głośniku nie ulega zmianie.

Odbiornik reaguje również wówczas, gdy nadajnik jest dostrojony do 500 kc oraz i wtedy, gdy jest dostrojony do 950 kc lub 225 kc, ponieważ drugie harmoniczne tych częstotliwości wytwarzają częstotl. 1900 kc i 450 kc. Praktycznie jednak powyższe harmoniczne nie mają żadnego wpływu, gdy stosuje się słaby sygnał wejściowy.

## W bieżącym sezonie

Znajdziecie wszystkie artykuły  
radjowe do wszelkich szematów  
po cenach najniższych

Obsługa szybka i fachowa.  
Oferty pisemne odwrotnie.

**Najnowsze bezkonkurencyjne cenniki na rok 1936 wysyłamy bezpłatnie.**

**Warszawska Hurtownia Radjowa  
„S O L A R”**

Warszawa, Rymarska 7.  
tel.: 11-78-23 i 12-08-81

Duży wybór lamp radiowych „TUNGSRAM” po cenach fabrycznych

**ZESPOŁY CEWKOWE NA  
RDZENIACH FERROMAGNETYCZNYCH**

● **SIRUFER** ●

do odb. detektorowych: DS1, DS2, DS3, DS4, DS23

do odb. jednoobwodowych: AS0, AS1, AS2, D1, D2

do odb. wieloobwodowych: S72, S73, S74.

**MEGACYKL** Sp. z o. o.

Warszawa 28 Bema 91

tel. 287-75.

Żądajcie prospektów i cenników

**OSZCZĘDNOŚĆ TO KUPNO SOLIDNEGO SPRZĘTU!**

PRÓBA WYKAŻE WAM

że

**RADJOSPRZĘT**

**SATOR**

**JEST NIEZASTĄPIONY!**

O p o r y masowe i drutowe

P o t e n c j o m i e r z e

K o n d e n s a t o r y bezindukcyjne

**POLECA:**

Jeneralne Przedstawicielstwo na Rzplita Polska

**HENRYK MENDELSSOHN**

Warszawa, Jerozolimska 17, tel. 9-64-81 i 9-07-21

**PROWINCJA UWAGA!**

Nasza dewiza:

Najnisze ceny

F a c h o w a

i solidna obsługa

Składnica Radjowa „U N I W E R S A L”

Warszawa

Wspólna 29

Żądajcie bezpłatnych cenników.

Carmen Symphonic — to kryształ o wysokiej mocy.

Zarezerwowane dla firmy

**ELEKTRODYN**

— S - k a z o g r . o d p .

Fabryka głośników  
induktorowych i dynamicznych

**Raków — p - t a Wrzosowa k. Częstochowy**

Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Zielna 11 m. 16

tel. 295-03



# Lampy wielkiej częstotliwości w kolejnych stadiach swego rozwoju

Włodzimierz Junosza Stępowski

Dalszy rozwój lampy ekranowej nie zatrzymał się jednak na miejscu. Już bowiem z końcem roku 1932 problem ten doczekał się dalszego poważnego kroku naprzód w postaci opracowania lamp o trzech siatkach, czyli t. zw. pentod wielkiej częstotliwości. Istotą ich stanowiło wprowadzenie trzeciej siatki, połączonej z potencjałem zerowym katody, a umieszczonej pomiędzy siatką osłonową a anodą. Dzięki tej inowacji udało się konstruktorom podciągnąć współczynnik amplifikacji lamp na jeszcze wyższy poziom niż dotychczas. Rola tej trzeciej siatki da się streścić w następujący sposób:

Ssące działanie napięcia anodowego sprawia, że elektrony, wybiegające od katody uderzają o anodę z dużą siłą, wyzwalając skutkiem tego bombardowania, z anody t. zw. elektrody wtórne. Gdy napięcie anodowe spada, wówczas elektrony te zostają przyciągnięte przez dodatnio naładowaną siatkę osłonową, wywierając tem samem niekorzystny wpływ na zdolności amplifikacyjne lampy. Trzecia siatka, umieszczona pomiędzy siatką osłonową a anodą i połączona z potencjałem zerowym katody, stanowi dla wspomnianych elektronów wtórnych zaporę nie do przebycia i jako taka odbija je zpowrotem ku anodzie. Niezależnie od tego, wprowadzenie trzeciej siatki powiększa znacznie wartość oporu wewnętrznego lampy, posiadającego tak duże znaczenie dla jej zdolności amplifikacyjnych.

Pentoda wielkiej częstotliwości zamyka dziś łańcuch rozwoju wieloelektrodowej lampy katodowej, tworząc jego ostatnie ogniwo. Z pośród wielu typów jakie dziś wszechwładnie panują na rynku, należy wymienić bateryjne pentody HP 212 i KF 1 o charakterystyce zwykłej, dalej HP 215 i KF 2 o charakterystyce eksponencjalnej. W serii lamp pośrednio żarzonych na prąd zmienny znajdujemy typy HP 4101, E 446 i RENS 1284, względnie typy HP 4106 i E 447 o charakterystyce eksponencjalnej. Pewną odmianę tej kategorii stanowią typy HP 4115 i AF 2, odznaczające się dość krótkim zakresem stopnia wzmocnienia. W serii prądu stałego rozporządzamy typami HP 2018, HP 2118, B 2046, B 2047, RENS 1884 i RENS 1894. Niektóre z typów, opracowane na napięcie 10 V jak np. HP 1018 i HP 1118, TCF 3 i TCF 7, pozwalają na stosowanie ich w odbiornikach t. zw. uniwersalnych na prąd stały i zmienny. Wszystkie wyżej wymienione typy lamp odznaczają się oporem wewnętrznym od 1,2 do 4 Megohmów i współczynnikiem amplifikacji od 1200 do 5600. Powyższe liczby, w zestawieniu z cyframi przytoczonymi na początku niniejszego artykułu przy omawianiu pierwszych typów lamp radiowych, świadczą najdobitniej o ogromie postępu, jaki w tej dziedzi-

nie zaznaczył się na przestrzeni jednego dziesiątka lat. Należy jednak przypuszczać, że zarysowujący się od kilku lat pęd ku nieustannemu śrubowaniu w górę zdolności amplifikacyjnych lampy musi wreszcie zatrzymać się na miejscu, a nawet ulec pewnemu cofnięciu. Mechaniczna konstrukcja tych lamp bowiem została tak dalece wysubtelniona i skomplikowana, że osiągnięcie całkowitej równomierności danych charakterystycznych u większej ilości egzemplarzy tego samego typu jest niemożliwe do osiągnięcia nawet i przy zastosowaniu najdoskonalszych z pośród znanych dziś metod fabrykacji. Skutkiem tego, zwłaszcza przy budowie bardziej skomplikowanych typów odbiorników, występują niejednokrotnie trudności w doborze odpowiednich egzemplarzy lamp, co oczywiście w wypadku konieczności zastąpienia zużytych lamp nowymi, stwarza dla posiadacza odbiornika znaczne trudności. Już w nadchodzącym sezonie zatem ukażą się, (a nawet częściowo już się ukazały) nowe typy lamp o nowej, standaryzowanej nomenklaturze jak np. TAF 3, TAF 7, odpowiadające wszelkim wymaganiom pod względem pewności działania i równomierności swych danych charakterystycznych. Lampy te wykazują jednak pewne, celowe zresztą obniżenia zdolności amplifikacyjnych, co nota bene w praktyce nie daje się zupełnie odczuwać. Główny nacisk położony tu został zatem przedewszystkiem na pewność i solidne wykonanie absolutnej sztywnej konstrukcji, niewrażliwej na jakiekolwiek zmiany natury zewnętrznej. Jedną z poważnych zalet tych nowych lamp jest wyposażenie ich w t. zw. „szybkogrzejne” katody, skracające czas nagrzewania się blisko do połowy, zastąpienie dotychczasowego cokołu sztyftowego przez nowy zupełnie cokoł lamelkowy, odznaczający się pewnością kontaktu, minimalną pojemnością międzykontaktową, łatwością umieszczenia w podstawie i zmniejszeniem zewnętrznych wymiarów lampy. W nowych pentodach wielkiej częstotliwości na szczyt balonu wprowadzona została nie anoda lecz siatka kierunkowa, co ułatwi w znacznym stopniu odseparowanie tej najwrażliwszej elektrody od wszelkich wpływów i pojemności szkodliwych, pochodzących od innych elektrod. Dość powiedzieć, że szkodliwa pojemność nowych lamp wyraża się mikroskopijną cyfrą trzech dziesięciotysięcznych mikro-mikrofarada. Dzięki tym zaletom nowe pentody wielkiej częstotliwości, czyli t. zw. popularnie pentody serii „T” nadają się szczególnie dobrze do odbioru fal bardzo krótkich, co nabiera szczególnie ważnego znaczenia, wobec zmierzającej ku nam szybko krokami telewizji, tego najmłodszego dziecka cudownej matki — radiotechniki.



# Badanie wzmacniaczy małej częstotliwości

Renat Terlecki


JAK WIADOMO, jakość reprodukowanych dźwięków zależy od trzech zasadniczych elementów urządzenia dźwiękowego, a więc: 1° źródła prądów słyszalnych, którym może być mikrofon, adapter gramofonowy, fotokomórka czy odbiornik radiowy; 2° wzmacniacza mocy wraz ze wzmacniaczem napięciowym czyli wstępnym i 3° — głośnika. Ponieważ charakterystyki pierwszej grupy elementów, a więc mikrofonów i t. p. oraz trzeciej t. zn. głośników nie zostawiają dziś już prawie nic do życzenia, więc wszelkich usterek w reprodukcji w pierwszym rzędzie będziemy dopatrywać się we wzmacniaczach lub dopasowaniu poszczególnych elementów.

Ażeby dokładnie zorientować się we właściwościach badanego wzmacniacza musimy zdjąć z niego kilka charakterystyk. Ściśle będzie ich cztery: charakterystyka amplitud, obciążeń, mocy i częstotliwości. Z zestawień tych krzywych otrzymamy całkowity obraz pracy wzmacniacza.

Dla wykonania tych nieskomplikowanych pomiarów układamy sobie urządzenie w/g schematu z rys. 1. Mamy tu źródło prądów słyszalnych w postaci generatora  $\infty$  o częstotliwości około 800 — 1000 okresów na sekundę. Generator ten koniecznie musi być sinusoidalnym, w przeciwnym wypadku np. charakterystyka częstotliwości nie będzie odpowiadała rzeczywistości. Jeśli przyjmiemy, że badany wzmacniacz posiada prawie prostolinią charakterystykę częstotliwości aż do 50 okr./sek., czego klasycznym przykładem może być wzmacniacz Loftin-White, to zamiast generatora możemy brać sieć oświetleniową prądu zmiennego. Otóż źródło prądów słyszalnych jest tu załączone na niekalibrowany potencjometr  $P_1$ , z którego drogą potencjometryczną, a więc drogą przesuwania ruchomego kontaktu odbieramy potrzebną wartość zmiennego napięcia, odczytujemy woltomierzem lampowym  $VL_1$  i dajemy na zaciski dokładnie kalibrowanego potencjometru  $P_2$ . Skala woltomierza może być 1,5 — 2 Voltowa. Jako potencjometr  $P_2$  może być stosowana opornica zatyczkowa, używana w pracowniach fizycznych, o wartościach 1 — 10000  $\Omega$ . Wartość napięcia zmiennego  $V_1$ , jakie dajemy na „wejście” wzmacniacza obliczamy każdorazowo ze wskazań woltomierza  $VL_1$  oraz stosunku boków potencjometru  $P_2$ . W obwodzie wejściowym wzmacniacza widzimy jeszcze szeregowo załączoną oporność  $R'$  odpowiadającą oporowi wewnętrznemu urządzenia, z którym ma pracować wzmacniacz, a więc dla adaptera będzie to oporność rzędu 1500 — 2000  $\Omega$  a dla mikrofonu 300 — 500  $\Omega$ . Na wyjściu wzmacniacz obciążony jest zmiennym, kalibrowanym oporem  $R_1$  a spadek napięcia na tym oporze odczytujemy woltomierzem lampowym  $VL_2$  o skali do 100 Volt.

Zanim jednak zabierzemy się do zdejmowania charakterystyk z badanego wzmacniacza należy zapoznać się bliżej z charakterystykami temi wogóle.

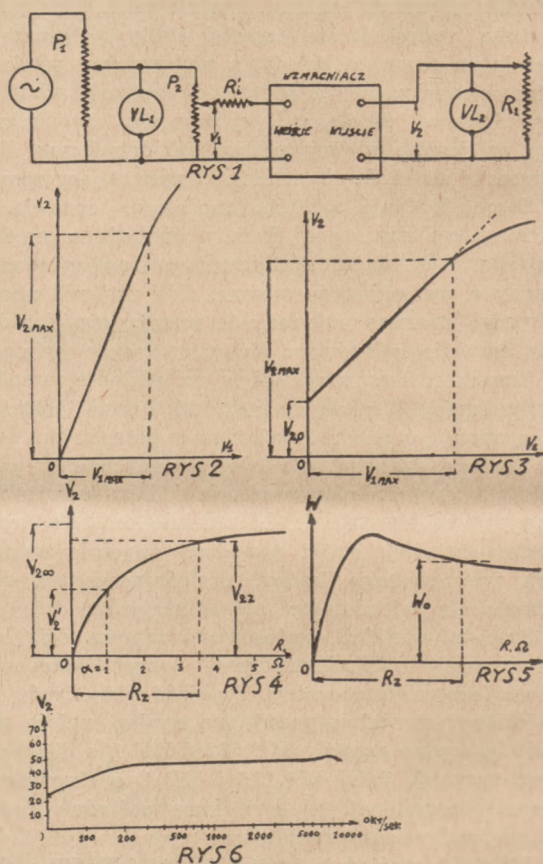Na rys. 2 mamy przedstawioną charakterystykę amplitud pewnego wzmacniacza. Na charakterystyce



tej uwidoczniony jest stosunek napięć  $V_2$  na „wyjściu” wzmacniacza do doprowadzonych napięć  $V_1$  na „wejściu” przy stałej wartości oporu  $R_1$  odpowiadającej normalnemu oporowi zewnętrznemu  $R_z$ . Jak widzimy przy pewnych małych wartościach  $V_1$ , a więc od zera do  $V_{1max}$  mamy część prostoliniową, część użyteczną krzywej, to znaczy, że w tych granicach napięcie wyjściowe  $V_2$  odpowiada wprost proporcjonalnie wartościom napięcia  $V_1$  — inaczej mówiąc mamy tu do czynienia ze stałym współczynnikiem amplifikacji. Następujące dalsze zakrzywienie charakterystyki zwiastuje zmniejszenie się amplifikacji i początek zniekształceń — inaczej mówiąc, po przekroczeniu  $V_{1max}$  mamy przeciążenie wzmacniacza od strony wejścia.



Z powyższego widzimy, że charakterystyka amplitud podaje nam liczbową wartość dopuszczalnej granicy napięć  $V_{1,max}$ , i odpowiadającą jej wielkość  $V_{2,max}$  oraz wyznacza współczynnik amplifikacji wzmacniacza.

Powyższa charakterystyka może mieć inny kształt np. jak na rys. 3. Tutaj krzywa rozpoczęła się nie od przecięcia współrzędnych, a więc od wartości zerowych  $V_1$  i  $V_2$  tylko odrazu od pewnej wartości napięcia na „wyjściu” — powiedzmy  $V_{2,0}$ .

Powstaje pytanie, skąd się wzięło napięcie na „wyjściu” skoro nie doprowadziliśmy nic do „wejścia” ( $V_1 = 0$ ). Otóż ta szkodliwa wartość napięcia początkowego —  $V_{2,0}$  wskazuje na pewne wady wzmacniacza. Jeśli badany wzmacniacz zasilany jest z sieci prądu zmiennego to  $V_{2,0}$  będzie prosto wartością voltową buczenia w głośniku — ze wzrostem napięcia  $V_{2,0}$  otrzymamy wzrost buczenia. Z powyższego widzimy, że mamy tu sprawdzian filtrów zasilacza, a stosunek  $V_{2,0} : V_{2,max}$  określa nam wartość zaburzenia w stosunku do użytecznej wartości  $V_{2,max}$ .

Niekiedy deformacja krzywej pochodzi z innych przyczyn np. wskutek oscylacji nawet niesłyszalnych jak również sprzężeń akustycznych lub niedostateczności ekranowania. Jeśli chodzi o wypadek z oscylacjami, to wówczas obok  $V_{2,0}$  występuje zazwyczaj skrzywienie całej charakterystyki i nie znajdziemy na niej części prostoliniowej.

Charakterystyka obciążeń wzmacniacza (rys. 4) daje nam pojęcie o zależności napięcia wyjściowego  $V_2$  od wartości oporu zewnętrznego  $R_L$  przy stałej wartości  $V_{1,max}$  na wejściu. Na jednej osi współrzędnych odkładamy wartości zmienne oporu  $R_L$ , a na drugiej odpowiadające im wielkości napięć  $V_2$  odczytane z woltomierza  $VL$ .

Na wykreśloną już charakterystykę możemy nanieść cyfrową wartość  $\alpha = R' : R_L$ , gdzie  $R_L$  = opór wewnętrzny wyjściowego stopnia wzmacniacza zaś  $R' =$  wartość oporu  $R_L$  przeliczona na pierwotne uzwojenie transformatora wyjściowego. Czynność powyższą wykonujemy na podstawie niżej podanego wniosku w sposób graficzny.

Wiadomem jest, że przy  $\alpha = 1$  współczynnik amplifikacji wyjściowego stopnia wynosi

$$K = \mu \cdot \frac{\alpha}{\alpha + 1} = \frac{\mu}{2}$$

Wiadomem jest też, że przy biegu luzem, a więc kiedy  $\alpha = \infty$  współczynnik amplifikacji  $K = \mu$ .

Z powyższego wynikałoby, że przy biegu luzem napięcie wyjściowe  $V_{2,\infty}$  będzie dwa razy większe od  $V_2$  odpowiadającemu  $\alpha = 1$ . Mając powyższe dane odkładamy na osi  $V_2$  (rys. 4) połowę wartości  $V_{2,\infty}$  jako wielkość  $V_2'$  i z krzywej ustalamy na osi  $R_L$  wartość  $\alpha = 1$  a stąd i następne równe odcinki  $\alpha = 2, 3, 4, 5$ .

Teraz już możemy określić omową wartość normalnego roboczego oporu zewnętrznego  $R_z$  oraz odpowiadające mu robocze napięcie wyjściowe  $V_{2,z}$ . Robi się

to w sposób następujący. Wiadomem jest, że z różnych względów najkorzystniejsza wartość  $\alpha = 3$  do 4. Przyjmijmy, że  $\alpha = 3,5$ . Odmierzając w skali  $\alpha$  wartość  $\alpha = 3,5$  ze skali  $R_L$  (tej samej osi) odczytamy wielkość oporu zewnętrznego  $R_z$  w omach, a z krzywej znajdziemy na osi  $V_2$  napięcie robocze  $V_{2,z}$ .

Od rys. 4 już tylko krok do charakterystyki mocy (rys. 5). Moc możemy łatwo obliczyć ze wzoru

$$W = \frac{V_z^2}{R_z}$$

Ponieważ chodzi tu nam o moc wydzieloną na oporze  $R_L$  więc bierzemy do obliczeń wartości oporu  $R_L$  i odpowiadające im napięcia  $V_2$  z rys. 4. Teraz wystarczy podliczyć moc dla kilku punktów krzywej i nanieść na odpowiednie osie współrzędnych a otrzymamy charakterystykę mocy podobną do tej z rys. 5.

Jeśli teraz wyznaczoną z rys. 4 wartość omową oporu zewnętrznego  $R_z$  naniesiemy na rys. 5, to z krzywej mocy znajdziemy wartość najwyższej nieskażonej mocy  $W_0$  jaką otrzymujemy ze wzmacn. przy danym  $R_z$ .

Zdejmowanie wszystkim znanej charakterystyki częstotliwości (jak na rys. 6) też nie należy do trudnych, chodzi tylko o dobry sinusoidalny generator częstotliwości słyszalnych — inaczej, jak to już było zaznaczone na wstępie — praca pójdzie na marne. Charakterystykę tę zdejmujemy przy stałym  $R_z$  i stałym  $V_{1,max}$  a zmiennej częstotliwości. Na jednej osi mamy, najlepiej w skali logarytmicznej, częstotliwości generatora, a na drugiej odpowiadające im wyjściowe  $V_2$  odczytane z woltomierza  $VL$ .

Z powyższego omówienia widzimy, że przytoczone charakterystyki mają ze sobą ścisły związek i bez pewnej logicznej kolejności nie damy sobie z nimi rady.

A więc badanie wzmacniacza prowadzimy w sposób następujący. Najpierw przy dość małym napięciu wejściowym  $V_1$  zdejmujemy prowizoryczną charakterystykę obciążeń (rys. 4). Z niej już możemy określić  $R_z$ . Teraz mając ustalony opór zewnętrzny  $R_z$  możemy zabrać się do charakterystyki amplitud (rys. 2—3). Tą drogą otrzymamy  $V_{1,max}$ . Z wielkością  $V_{1,max}$  zdejmujemy właściwą krzywą obciążeń (rys. 4) i obliczamy krzywą mocy (rys. 5). Na ostatku zdejmujemy charakterystykę częstotliwości.

**JUŻ UKAZAŁY SIĘ !  
nowe schematy „SUPRA” !**

**3KA ULTRA** trzyczakresowa na cewkach  
o rdzeniu ferromagnetycznym  
**3KA LUX** dwuobwodowa o 3-ech pentodach  
na cewkach o rdzeniu ferromagnetycz.

Cena schematu 75 groszy  
w znaczkach pocztowych  
||||||| Wysyła odwrotnie

**PRZEMYSŁ RĄDJOWY  
„SUPRA”  
Warszawa, Zielna 26**



# Nachylenie i wzmocn. przemiany częstotliwości

Inż. St. Grenau

W WIELU WYPADKACH przy projektowaniu odbiornika pożądana jest możliwość obliczenia wzmocnienia poszczególnych stopni aparatu na podstawie schematu ideowego. Obliczenie takie daje się bardzo łatwo uskutecznić dla odbiorników bez przemiany częstotliwości, gdyż w tym przypadku wzmocnienie lampy podlega prostemu prawu. Stopień wielkiej częstotliwości daje wzmocnienie równe iloczynowi nachylenia charakterystyki lampy w. cz. przez opór dynamiczny następujące po tej lampie obwodu strojonego. Należy podkreślić, że twierdzenie to jest słuszne w założeniu, że opór wewnętrzny lampy jest duży w porównaniu z oporem dynamicznym obwodu strojonego. Warunek ten jest w praktyce spełniony, gdyż nowoczesne lampy ekranowane i pentody w. cz. mają bardzo duży opór wewnętrzny rzędu 1 — 2 megomy. Równie łatwo można obliczyć wzmocnienie stopnia małej częstotliwości w układzie oporowym jak to wskazuje wzór poniższy:

$$A = \frac{k}{1 + \rho}$$

gdzie  $k$  oznacza współczynnik amplifikacji lampy,  $\rho$  — jej opór wewnętrzny a  $R$  — opór zewnętrzny w obwodzie anodowym.

Obliczenie wzmocnienia komplikuje się z chwilą, gdy w grę wchodzi detektor. Jak wiadomo, lampa detektorowa pracuje w zupełnie innych warunkach, niż lampa wzmacniająca wielkiej lub małej częstotliwości. W tym ostatnim przypadku w obwodzie wejściowym i wyjściowym lampy występują prądy względnie napięcia o tej samej częstotliwości (wielkiej lub małej), natomiast w lampie detektorowej zachodzą zjawiska bardziej skompilowane. Istotnie, napięcie wejściowe tej lampy t. j. działające na siatkę kierującą, jest napięciem wielkiej częstotliwości, podczas gdy w obwodzie anodowym t. j. na wyjściu istnieje zarówno napięcie wielkiej częstotliwości, jak i napięcie małej czę-

stotliwości, wydzielone z modulowanej fali nośnej wskutek procesu detekcji. Jak wiadomo w danym przypadku interesują nas wyłącznie prądy małej częstotliwości, gdyż tylko one zostają przekazane do następnego stopnia aparatu dla dalszego wzmocnienia, podczas gdy prądy wielkiej częstotliwości, które już spełniły swoją rolę — że tak powiemy „nośną“ — są już dla nas bezużyteczne, a nawet szkodliwe i dlatego stosuje się środki, zapobiegające ich przedostawaniu się do tej części odbiornika, która znajduje się za lampą detektorową.

Z tych uwag wynika, że jeśli chodzi o detektor, ważne są 2 czynniki: 1) wielka częstotliwość (modulowana) na wejściu, 2) mała częstotliwość na wyjściu.

Oczywiście przez wzmocnienie rozumie się zawsze stosunek napięcia wyjściowego do napięcia wejściowego i dlatego w przypadku lampy detektorowej wchodziłby w grę stosunek napięcia wyjściowego m. cz. do napięcia wejściowego w. cz. Jednakże tak pojęte wzmocnienie „detektorowe“ nie ma stałej wartości i dlatego należy je określić dla *normalnych* warunków pracy lampy głośnikowej, t. j. gdy lampa ta oddaje do głośnika t. zw. normalną moc wyjściową, która — w myśl przyjętych przepisów międzynarodowych — wynosi 50 mW. Moc tę uzyskuje się przeciętnie przy dwóch wołtach napięcia małej częstotliwości na siatce kierującej lampy końcowej. Uwzględniając tę okoliczność, rozumieć będziemy przez wzmocnienie detektorowe stosunek napięcia m. cz. 2 V do napięcia wejściowego w. cz., którego głębokość modulacji równa się 30%.

Przejdźmy teraz do kwestji obliczania wzmocnienia w superheterodynach. Wzmocnienie stopnia wielkiej lub małej częstotliwości określa się według zasad, wyłuszczonych na wstępie niniejszego artykułu. Sytuacja ulega jednak zmianie, gdy w grę wchodzi *stopień przemiany częstotliwości*. Z lampą, znajdującą się w tym stopniu (np. z oktodą), wiążą się pewne pojęcia, których istota tkwi w samym procesie przemiany czę-



Podstawą nowoczesnego odbiornika — wysokowartościowy  
sprzęt radjowy!

**Przełącznik. Ślizgacz, kapy, kabel, cylindry, przejścia** na małopojemnościowym, bezstratnym ceramicznym materiale **IZOLAN!**




**Zespoły cewek IZOFER**, na rdzeniach i na **IZOLANIE!**

**Dławiki** W. Cz. ekranowane na rdzeniach!

**Eliminatory** na rdzeniach!

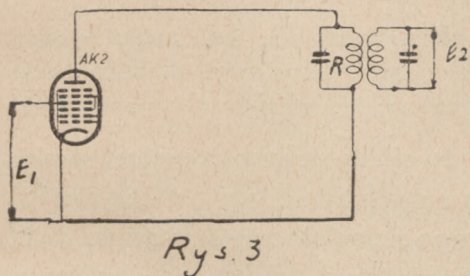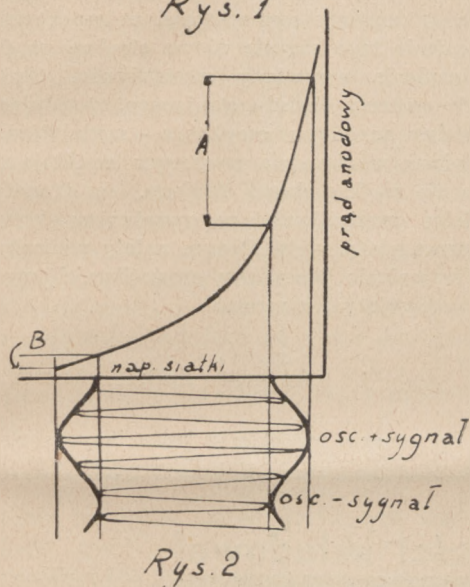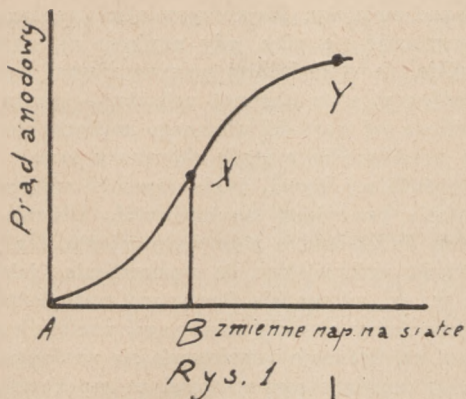**WYTWÓRNIA CZĘŚCI RADJOWYCH I ELEKTROTECHNICZNYCH**  
Warszawa, Elektoralna 14, tel. 274-94.





KAŻDY

## Aparat Bateryjny

powinien być wyposażony

w akumulator

Pierwszej Krajowej  
Fabryki Akumulatorów

„E R G S”

Warszawa, Zagłoby 9, tel. 210-27

stotliwości. Jak wiadomo, w normalnych lampach wzmacniających wielkiej częstotliwości nachylenie przedstawia stosunek prądu anodowego wielkiej częstotliwości do napięcia wielkiej częstotliwości na siatce sterującej. W danym zaś przypadku nachylenie oznacza stosunek prądu anodowego pośredniej częstotliwości do wejściowego napięcia wielkiej częstotliwości (na siatce czwartej oktody) i dlatego wprowadzimy tu termin: *nachylenie przemiany częstotliwości (Sp)*. Nachylenie to wskazuje, ile miliamperów prądu pośredniej częstotliwości przypada na jeden wolt napięcia wielkiej częstotliwości. Do oktody daje się również zastosować pojęcie *wzmocnienia przemiany częstotliwości (Ap)*, które wyraża stosunek napięcia anodowego pośredniej częstotliwości do napięcia wejściowego wielkiej częstotliwości. Innymi słowy  $A_p$  poucza nas, ile woltów pośredniej częstotliwości przypada na każdy wolt wielkiej częstotliwości. Pojęcie wzmocnienia przemiany częstotliwości zostało skonstruowane analogicznie do koncepcji wzmocnienia detektorowego. Zarówno nachylenie, jak i wzmocnienie przemiany częstotliwości zależy od napięcia oscylatora, t. j. napięcia zmiennego, występującego w obwodzie strojonym, pierwszej siatki oktody. Przy normalnym napięciu oscylatora, które dla oktody AK 2 wynosi 8,5 V,  $S_p = 0,6 \text{ mA/V}$ . Największą wartość  $A_p$  uzyskuje się przy tem napięciu oscylatora, przy większych napięciach oscylatora wzmocnienie przemiany częstotliwości maleje. Należy nadto podkreślić, że wielkość  $A_p$  zależy także od opor-

Składnica Radjosprzętu

# „ERFO”

Warszawa, Wielka 16, tel. 280-81

Nowe lampy TUNGSRAM  
wskrzeszą twój odbiornik

wydała nowy

# CENNIK

Nowe artykuły — Nowe ceny  
Dostarczając na prowincję **tań-  
szybko — solidnie,**  
udowodniliśmy, iż

„ERFO” to ŹRÓDŁO

ności w obwodzie anodowym oktody, przyczem  $A_p$  zwiększa się wraz z tą opornością.

Zaznaczyliśmy, że największe wzmocnienie przemiany częstotliwości uzyskuje się przy pewnej określonej wartości napięcia oscylatora. To najkorzystniejsze napięcie oscylatora powinno być duże w porównaniu z napięciem sygnału. Gdy oba te napięcia stają się równe, wzmocnienie gwałtownie spada. Celem wyjaśnienia tego zjawiska rozważmy krzywą z rysunku 1-ego, która ilustruje zależność, istniejącą między napięciem zmiennem przyłożonym na siatkę detektora anodowego, a prądem anodowym. Punkt X leży na najbardziej stromej i prostej części charakterystyki i AB oznacza najkorzystniejsze napięcie oscylatora. Słaby sygnał wejściowy jednocześnie działający na siatkę lampy przesunie tylko nieznacznie punkt X, lecz sygnał równy najkorzystniejszemu napięciu oscylatora spowodowałby przeniesienie punktu pracy do Y (gdyż oba napięcia dodają się), gdzie wzmocnienie jest o wiele mniejsze ze względu na małe nachylenie charakterystyki w tem miejscu, a ponadto jej przebieg nie jest tutaj prostoliniowy.

Rysunek 2-gi uzmysławia mechanizm detekcji fali, składającej się z napięcia oddzielnego oscylatora i z napięcia sygnału. Oczywiście odcinek A, reprezentujący zmianę prądu anodowego dla dodatniej połowy okresu pośredniej częstotliwości, powinien być możliwie jaknajwiększy, podczas gdy odcinek B, odpowiadający ujemnej połowie okresu, powinien być moż-

liwie jaknajmniejszy. Najkorzystniejsze napięcie oscylatora uzyskuje się więc, gdy napięcie na siatce jest tak wielkie, że w dodatniej połowie niemal występuje prąd siatkowy, a w ujemnej połowie — punkt pracy zbliża się do tej wartości ujemnego napięcia siatki, dla którego prąd anodowy staje się równy zeru.

Wyjaśniliśmy wyżej, jakie czynniki wpływają na wzmocnienie przemiany częstotliwości. Obecnie przystępujemy do obliczenia tego wzmocnienia. Na początku artykułu wskazaliśmy, że wzmocnienie, jakie daje stopień w. cz., równa się iloczynowi nachylenia przez opór dynamiczny obwodu strojonego, następującego po lampie w. cz. Sytuacja przedstawia się analogicznie dla stopnia przemiany częstotliwości w superheterodynie. Wzmocnienie tego stopnia równa się bowiem iloczynowi nachylenia przemiany częstotliwości ( $S_p$ ) przez opór dynamiczny obwodu strojonego, znajdującego się w obwodzie anodowym oscylatora - modulatora. Ponieważ jednak w obwodzie anodowym znajduje się normalnie nie zwykły obwód strojony, lecz transformator pośredniej częstotliwości ze sprzężeniem krytycznym, więc wspomniany wyżej iloczyn należy pomnożyć przez  $\frac{1}{2}$ . Wzmocnienie przemiany częstotliwości wyrazi się więc następującym wzorem:

$$A_p = \frac{1}{2} S_p R,$$

gdzie  $S_p$  oznacza nachylenie przemiany częstotliwości

## Serce odbiornika — to jego części składowe!

Aby odbiornik funkcjonował bez zarzutu — musi mieć wszystkie części jednakowo doskonałe jednakowo precyzyjne, jednakowo niezawodne.

**Wyroby AH** mają już swoją ustaloną opinię; stanowią zespół zgrany; stosowane łącznie w odbiorniku dają największe korzyści, dlatego stosujcie zawsze części **AH**  
**Kondensatory blokowe**, montażowe, mikowe i calitowe,  
**Gładziki**, kondensatory elektrolityczne,  
**Potencjometry**,  
**Opory masowe**, drutowe i giętkie „**FLEXO**”,  
**Zespoły** jedno i wieloobwodowe z cewkami „**FERROCART**”  
**Dławiki** i eliminatory.

Inż. **A. Horkiewicz**, Warszawa 4, Kawenczyńska 9.



w Amp/V, a R — opór dynamiczny w omach obwodu strojonego transformatora pośredniej częstotliwości.

Jeśli Sp jest wyrażone w Amp/V, jak to się najczęściej zdarza, wzór powyższy przybiera postać

$$A_p = \frac{2}{2000} SpR.$$

Wartości nachylenia przemiany częstotliwości dla oktod (Philipsa) podane są w poniższym zestawieniu:

AK1 — 0,6 mA/V; AK2 — 0,6 mA/V;

CK1 — 0,6 mA/V; KK2 — 0,27 mA/V.

Opór dynamiczny jednego obwodu strojonego transformatora pośredniej częstotliwości jest normalnie rzędu 200.000.

Przypuśćmy, że należy obliczyć wzmocnienie, jakie daje stopień przemiany częstotliwości, zawierający oktodę AK2 (rys. 3). Wzmocnienie przemiany częstotliwości równa się oczywiście stosunkowi napięć  $E_2$  i  $E_1$ .  $E_2$  jest naturalnie napięciem pośredniej częstotliwości, które zostaje doprowadzone na siatkę sterującą lampy wzmacniającej pośredniej częstotliwości np. AF3 (pentoda - selektoda).

$E_1$  przedstawia napięcie wielkiej częstotliwości (napięcie sygnału), działające na siatkę sterującą oktody (siatka czwarta).

Teraz możemy już obliczyć  $A_p$  z podanego wyżej wzoru.

$$A_p = \frac{0,6 \times 200.000}{2000} = 60.$$

Cyfra ta zgadza się w przybliżeniu dość dobrze z wynikami pomiarów, przeprowadzonych na różnych transformatorach pośredniej częstotliwości.

Na zakończenie pragniemy jeszcze zwrócić uwagę na obliczenie wzmocnienia pośredniej częstotliwości, t. j. stosunku napięcia wyjściowego w obwodzie anodowym lampy pośredniej częstotliwości do napięcia wejściowego na jej siatce sterującej. Oczywiście oba w grę wchodzące napięcia są napięciami pośredniej częstotliwości. Ponieważ w obwodzie anodowym lampy znajduje się transformator pośredniej częstotliwości, więc i w danym przypadku należy, jak poprzednio, wprowadzić do wzoru czynnik  $\frac{1}{2}$ . Zatem wzór na wzmocnienie przybiera postać:

$$A = \frac{1}{2000} SR.$$

Oczywiście S jest tutaj normalnem nachyleniem charakterystyki lampy, a nie nachyleniem przemiany częstotliwości.

Przypuśćmy, że do wzmocnienia pośredniej częstotliwości służy pentoda - selektoda AF3, której nachylenie w początkowym punkcie pracy wynosi 1,8 mA/V. Wzmocnienie oblicza się więc w sposób następujący:

$$A = \frac{1,8 \times 200.000}{2000} = 180.$$

Największą selektywność i czułość  
odbiornika osiągniesz, stosując  
rdzenie lub cewki

# DRALOPERM

## P H O N

S p. z o. o.

Warszawa, pl. Mirowski 10.



# TRIOTRON

Wszystkie części do

**odbiorników modelowych**

kupisz najtaniej tylko

w firmie „**UNIWERSAL**”

**W A R S Z A W A**

**WSPÓLNA Nr. 29**

Nowy cennik gratis  
na rok 1936





## Oto próba na zerwanie!


Nitki z kosztownego drutu molibdenowego, używane jako materiał do wyrobu siatek lamp radiowych TUNGSRAM odznaczają się niezwykłą wytrzymałością na zerwanie. Tem nie mniej, cienkie jak włos druty molibdenowe bada się ustawicznie na wytrzymałość przy pomocy precyzyjnych urządzeń probierczych. Z tą samą starannością badane są również i wszystkie inne, części składowe lamp radiowych TUNGSRAM.

Lampa radiowa TUNGSRAM, wyprodukowana w tych warunkach stanowi już produkt o wysokiej doskonałości technicznej.

MARKA

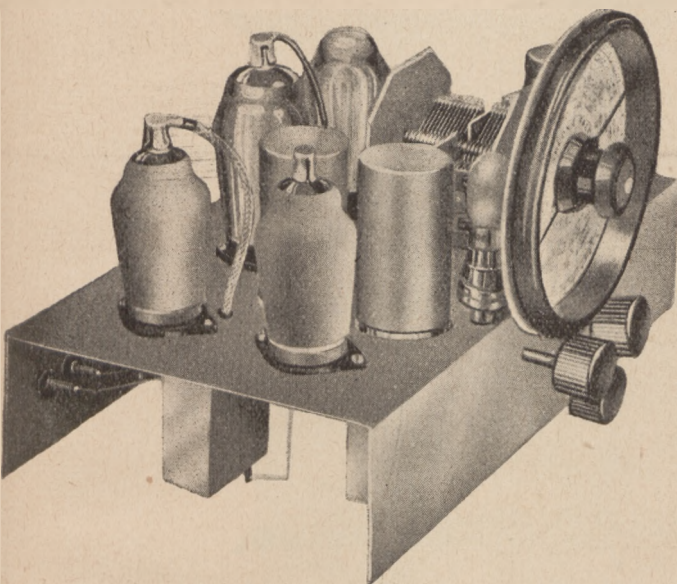**T U N G S R A M**  
TO SYMBOL DOSKONAŁOŚCI





# Uniwersalna trójka dwuobwodowa

Cewki na rdzeniach żelaznych

Najnowsze lampy

Inż. A. Hardy

ZNAMIENNĄ CECHĄ niniejszego odbiornika jest możliwość zasilania go zarówno z sieci prądu stałego, jak i zmiennego dzięki zastosowaniu specjalnych lamp serii S/Z, a mianowicie pentody - selektody CF 3, pentody CF 7, pentody głośnikowej CL 2, lampy prostowniczej CY 1 i ewentualnie lampy oporowej C 1. Lampy S/Z zostały wszechstronnie omówione w prasie radjotechnicznej np. w artykułach zamieszczonych w zeszytach 5, 6 i 7 miesięcznika „Nowości Radjotechniczne” z roku 1935.

Jak wynika ze schematu ideowego, odbiornik niniejszy jest aparatem dwuobwodowym ze sprzężeniem zwrotnym, regulowanym zapomocą kondensatora reakcyjnego; lampa detektorowa jest sprzężona oporowo z pentodą końcową.

Odbiornik posiada dwa gniazda antenowe, z których jedno łączy się bezpośrednio z cewką antenową, drugie zaś — z eliminatorem długo — względnie krótkofalowym (zależnie od przeszkadzającej stacji lokalnej).

Pierwszy zespół cewek, znajdujący się w obwodzie wejściowym pentody selektody CF 3 składa się z dwóch cewek antenowych  $L_2$  (średniofalowa) i  $L_3$  (długofalowa) oraz z dwóch cewek siatkowych  $L_4$  (średniofalowa) i  $L_5$  (długofalowa). Drugi zespół cewek znajduje się w obwodzie anodowym pentody - selektody CF 3 i składa się z cewek  $L_6$  (średniofalowa) i  $L_7$  (długofalowa) oraz z cewek reakcyjnych  $L_8$  (średniofalowa) i  $L_9$  (długofalowa). Drugi obwód strojony jest połączony z siatką sterującą pentody CF 7, pracującej w układzie de-

## POLSKIE ZAKŁADY „CROIX”

Fabryka transformatorów i sprzętu radjowego

poleca:

nowowypuszczone na rynek agregaty opancerzone na łożyskach kulkowych ze skalą kompasową





Żądać wszędzie!

OSTATNIE SŁOWO TECHNIKI!




Jedyna skala na łożyskach kulkowych.

Po pierwszej próbie niezastąpione.




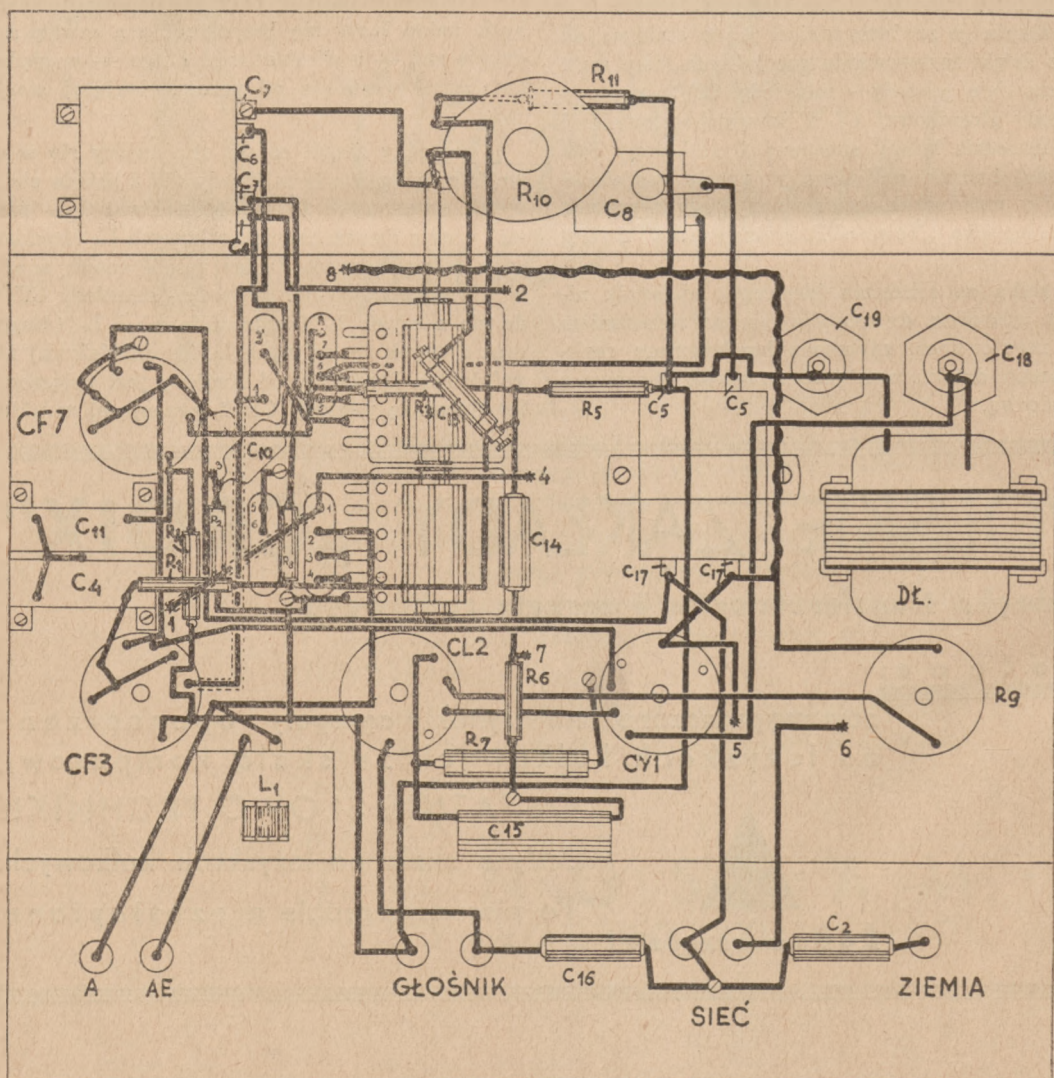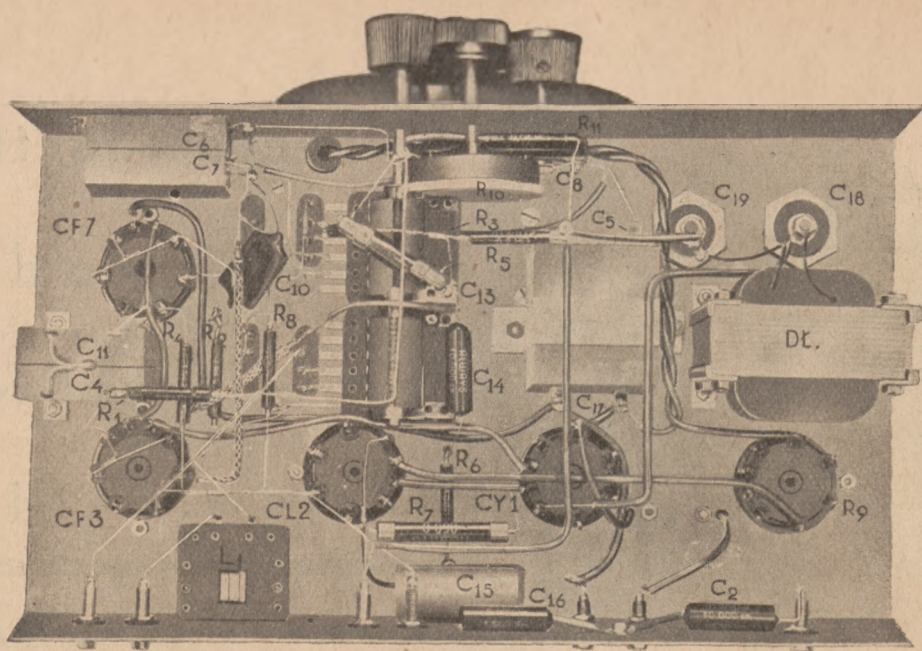



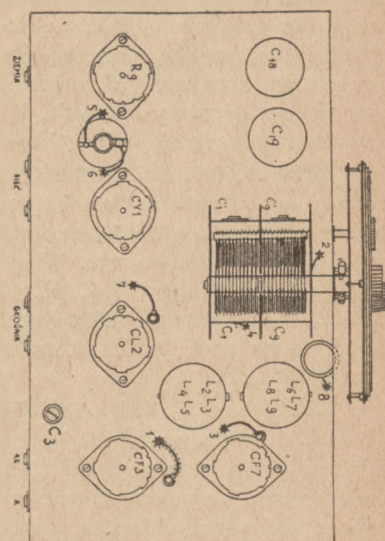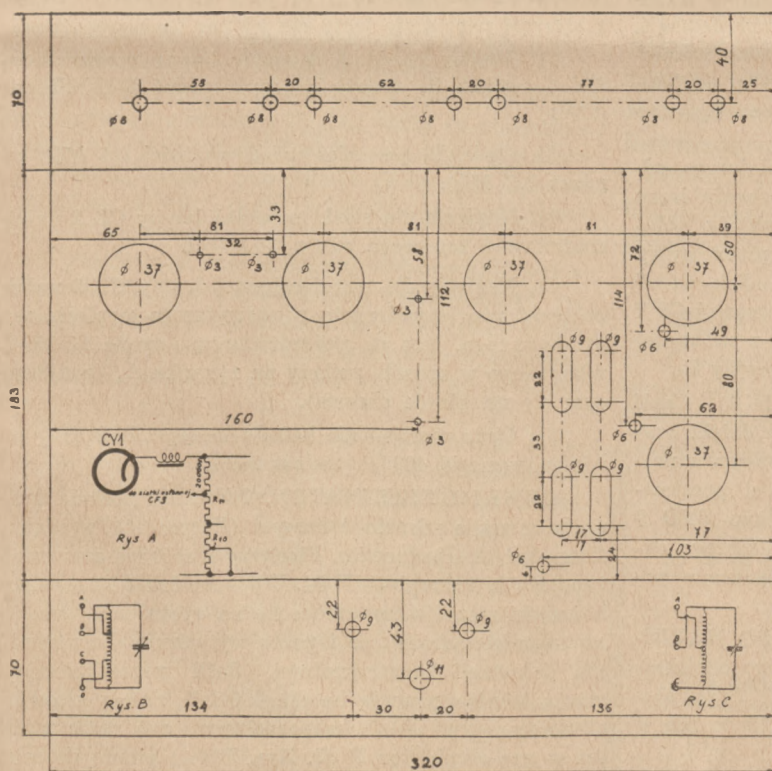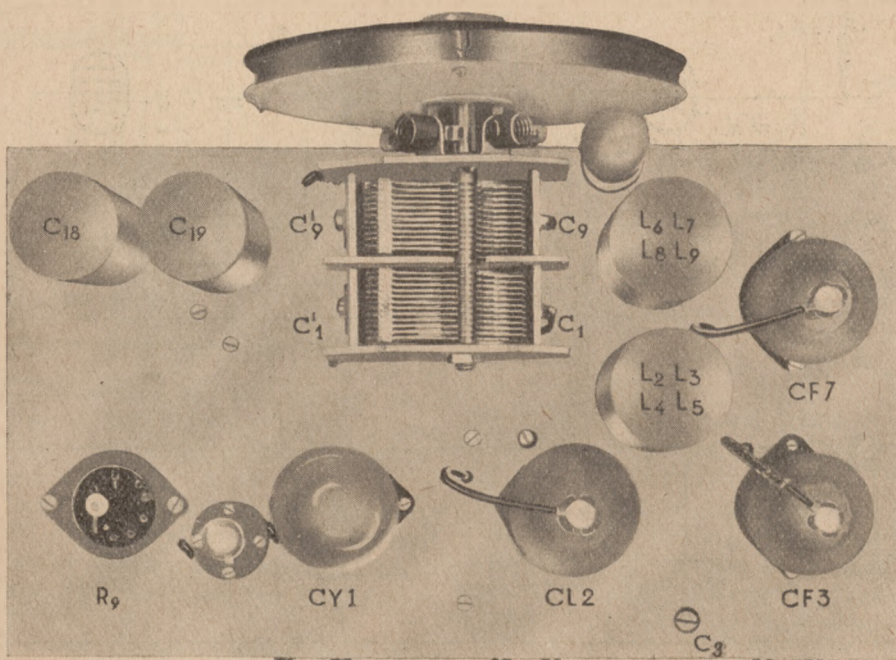



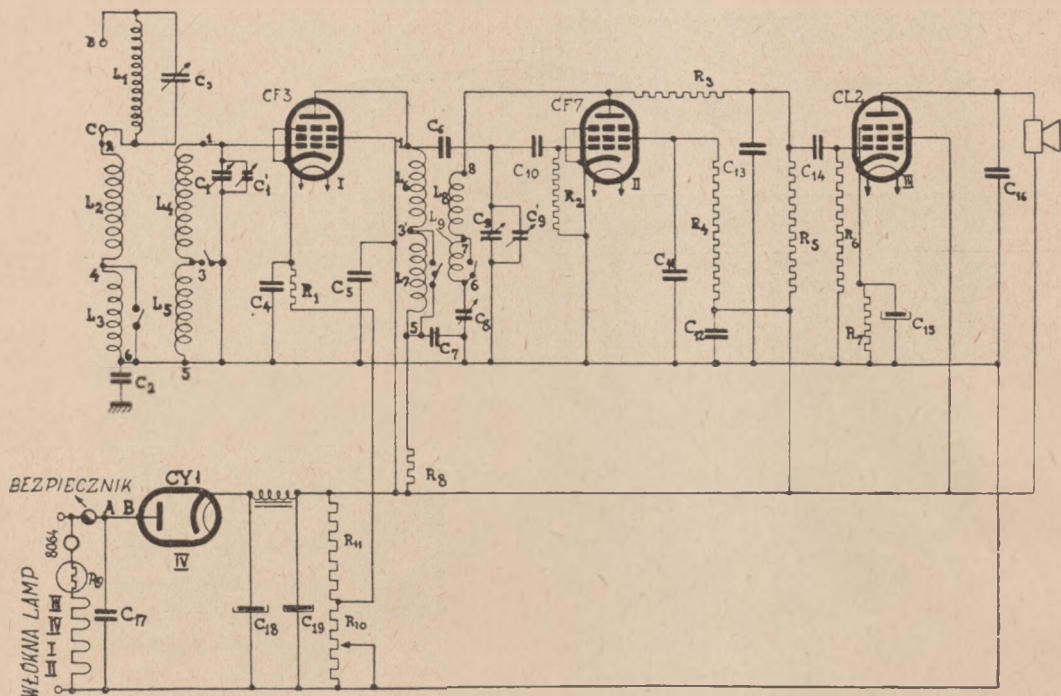

tekcji siatkowej ze sprzężeniem zwrotnym, regulowanym zapomocą kondensatora  $C_6$ . Warto podkreślić, że siatka osłonna lampy detektorowej jest zasilana szeregowo, co pozwala uzyskać lepsze wyniki przy detekcji. Opór  $R_3$  oraz kondensator  $C_{13}$  mają za zadanie umożliwić prądom wielkiej częstotliwości dostęp do lampy głośnikowej. Pentoda CF 7 jest sprzężona oporowo z pentodą głośnikową CL 2.

Ważną cechą charakterystyczną niniejszego odbiornika jest sposób połączenia włókien żarzenia lamp odbiorczych i prostowniczej. Włókna te należy połączyć szeregowo w kolejności określonej przez cyfry rzymskie, oznaczające poszczególne lampy. Jak widać ze schematu ideowego, włókno lampy detektorowej CF 7 łączy się bezpośrednio z chassis. W szereg z włóknami żarzenia należy również włączyć opór redukcyjny  $R_8$ .

**CZĘŚĆ PROSTOWNICZA ODBIORNIKA.** Część prostownicza odbiornika jest bardzo prosta dzięki brakowi transformatora sieciowego oraz zastosowaniu prostowania jednokierunkowego. W skład części prostowniczej wchodzi lampa CY 1, dławik 3,5H typ SNO 9 (Croix), specjalnie zaprojektowany dla niniejszego odbiornika oraz dwa kondensatory elektrolityczne o pojemności 25  $\mu$ F.

**PRZYSTOSOWANIE ODBIORNIKA DO NAPIĘCIA SIECI.** Podany schemat ideowy, dotyczy odbiornika pracującego przy napięciu sieci 120 V. Przystosowanie aparatu do wyższych sieci, t. j. od 173 do 265 V wymaga następujących zmian w schemacie:

1). Opór  $R_8$  należy zastąpić przez lampę oporową C 1. Uwzględniono tę możliwość już przy projektowa-

niu chassis, w którym przewidziano podstawkę dla lampy oporowej. Przy napięciu 120 V wstawia się do tej podstawki opór połączony z temi kontaktami cokołu, z którymi normalnie łączy się włókno lampy oporowej.

2). Między punkt A a anodę lampy prostowniczej CY 1 (punkt B) należy włączyć opór 125 (obciążenie 3 W).

3). Opór  $R_1$  powinien mieć wartości 0,5 M $\Omega$  zamiast 0,2 M $\Omega$ .

4). Napięcie dla siatki osłonnej lampy CL 2 należy zredukować zapomocą oporu 20.000  $\Omega$ .

5). Napięcie dla siatki osłonnej lampy CF 3 należy pobierać nie bezpośrednio z najwyższego napięcia wyprostowanego, lecz za pośrednictwem oporu 20.000  $\Omega$ , włączonego w sposób, podany na rysunku A, (znajdującym się na planie chassis).

6). Opór w obwodzie katody lampy CL 2 ( $R_2$ ) powinien wynosić 400  $\Omega$  zamiast 250  $\Omega$ .

**CEWKI I ELIMINATOR.** Odbiornik posiada 2 zespoły cewek o rdzeniu żelaznym (Ferrocart), produkcji firmy Inż. A. Horkiewicz. Pierwszy zespół ma oznaczenie typu F 52, a drugi — F 54. Wyrowadzone nazewnictwo końcówki zespołów są oznaczone na rysunku 1-szym temi samymi cyframi, co i przez wytwórnię dla ułatwienia orientacji konstruktorowi. Jeśli przeszkadzająca stacja lokalna pracuje na długiej fali, należy stosować eliminator typu F 41, w przeciwnym zaś razie wchodzi w grę eliminator F 42. Rys. B (na planie chassis) przedstawia schemat eliminatora F 41 (długofal.); Rys. C — F 42 (krótkofalowy).



## Przekonajcie się, że

najtaniej dostarczają  
części i sprzęt  
radioowy,  
najszybciej  
załatwiają zlecenia,  
najsolidn. obsługują

Polskie Zakłady „Elektric”

Warszawa, Nowy Świat 39

Telefon 298.41.

Cenniki z dodatkiem gratis.

**PRZELĄCZNIK.** Przelącznie odbiornika na fale średnie wymaga w pierwszym obwodzie zwarcia końcówek 4 i 6 oraz 3 i 5 (rys. 1), a w drugim — zwarcia końcówek 3 i 5 oraz 6 i 7.

Ponieważ w pierwszym zespole końcówki 5 i 6 są połączone z chassis, więc w przelączniku tego zespołu powinny być zwierane jednocześnie trzy kontakty, z których dwa łączą się odpowiednio z końcówkami 3 i 4, a trzeci — z chassis.

W przelączniku drugiego zespołu potrzebne są dwie oddzielne pary kontaktów, z których jedna służy do połączenia z kontaktem 5 kontaktu 3 a druga — do połączenia ze sobą kontaktów 6 i 7 (schemat montażowy).

**UWAGA:** Na schemacie przedstawiono dla przejrzystości przelącznik w formie dwudzielnej.

**CHASSIS.** Plan chassis jest załączony. Na płycie poziomej otwory o średnicy 37 mm. służą do umieszczenia podstawek lampowych. Ponadto znajdują się w chassis 4 wycięcia owalne, przez które przechodzą końcówki zespołów cewek (po 2 wycięcia dla każdego zespołu).

Na przedniej ścianie pionowej widzimy trzy otwory przeznaczone dla potencjometru, kondensatora reakcyjnego i przelącznika zakresu fal. Na tylnej ścianie znajduje się 7 otworów celem umieszczenia gniazdek dla połączenia z siecią, dla głośnika, anteny i uziemienia.

**BUDOWA ODBIORNIKA.** Po zmontowaniu chassis według poprzednich wskazówek można przystąpić do zamocowania na niem części składowych. Na przedniej ścianie pionowej chassis umieszczamy w trzech otworach potencjometr, kondensator reakcyjny i przelącznik falowy. Na górnej stronie płyty poziomej ustawiamy agregat 2 kondensatorów obrotowych, 2 zespoły cewek, 2 kondensatory elektrolityczne i podstawki lampowe.

Na dolnej stronie płyty poziomej chassis rozmieszczamy eliminator długo wzgl. krótkofalowy, oraz pozostałe kondensatory i opory.

Na schemacie montażowym miejsca, w których przewody łączeniowe przechodzą przez płytę poziomą

chassis, są oznaczone gwiazdkami, przyczem każdy poszczególny przewód nad i pod płytą oznaczony tą samą cyfrą.

## SPIS CZĘŚCI.

**OPORY:** R1 = 250  $\Omega$ , R2 = 1,5 M  $\Omega$ , R3 = 4000  $\Omega$ , R4 = 0,2 M  $\Omega$ , R5 = 0,2 M  $\Omega$ , R6 = 0,5 M  $\Omega$ , R7 = 250  $\Omega$  (3W), R8 = 10.000  $\Omega$ , R9 = 160  $\Omega$  (3 W), R10 = 20.000  $\Omega$  (potencjometr), R11 = 40.000  $\Omega$ .

**KONDENSATORY:** C1 i C1' oraz C9 i C9' — agregat kond., C2 = 10.000 cm, C3 = kondensator wchodz. w skład eliminatora F 41 AH; C4 = 0,5  $\mu$ F; C5 = 0,1  $\mu$ F; C6 = 0,1  $\mu$ F; C7 = 0,1  $\mu$ F; C8 = 500 cm. mikowy zmienny; C10 = 200 cm.; C11 = 0,1  $\mu$ F; C12 = 1,0  $\mu$ F; C13 = 1000 cm.; C14 = 10.000 cm.; C15 = 25  $\mu$ F (25 V) elektrolityczny; C16 = 5000 cm.; C17 = 0,1  $\mu$ F; C18 = 25  $\mu$ F (350 V) elektrolityczny; C19 = 25  $\mu$ F (350 V).

1 przelącznik; 2 zespoły cewek Ferrocart AH typu F 52 i F 54; 1 eliminator Ferrocart AH typu F 41; 5 podstawek ośmiokontaktowych „P”; 1 dławik sieciowy SNO 9 Croix; 7 gniazdek telefonicznych z izolacją; 3 gałki; Drobnny materiał montażowy.

**LAMPY:** Philips Miniwatt: CF3, CF7 i CL2, CY1; 1 lampka bezpiecznikowa.

## W odbiorniku modelowym zastosowano wyroby:

Opory i kondensatory — Always

Agregat 2×500 cm — Croix

Lampy: Philips

Kondensatory blokowe AH;

Kondensatory elektrolityczne — Ditmar

Cewki — zespoły F52 i F54 Ferrocart (AH)

Kondensator R, wyłącznik sieciowy „Wabo”

Przelącznik i kapy na lampy — War - Radjo.

## OD REDAKCJI:

Z powodu reorganizacji naszego laboratorium — porady techniczne nie będą udzielane aż do ukazania się następnego numeru.

## Do odbiorników modelowych

komplety po najniż-  
szych cenach wysyła

Składnica Radjowa **S U P R A**




WARSZAWA  
ZIELNA Nr. 26.



# Ultra - Ferrocycl

3 obwody strojone — trzy zakresy — cewki na rdzeniach żelaznych — najnowsze lampy

Janusz Niewiadomski

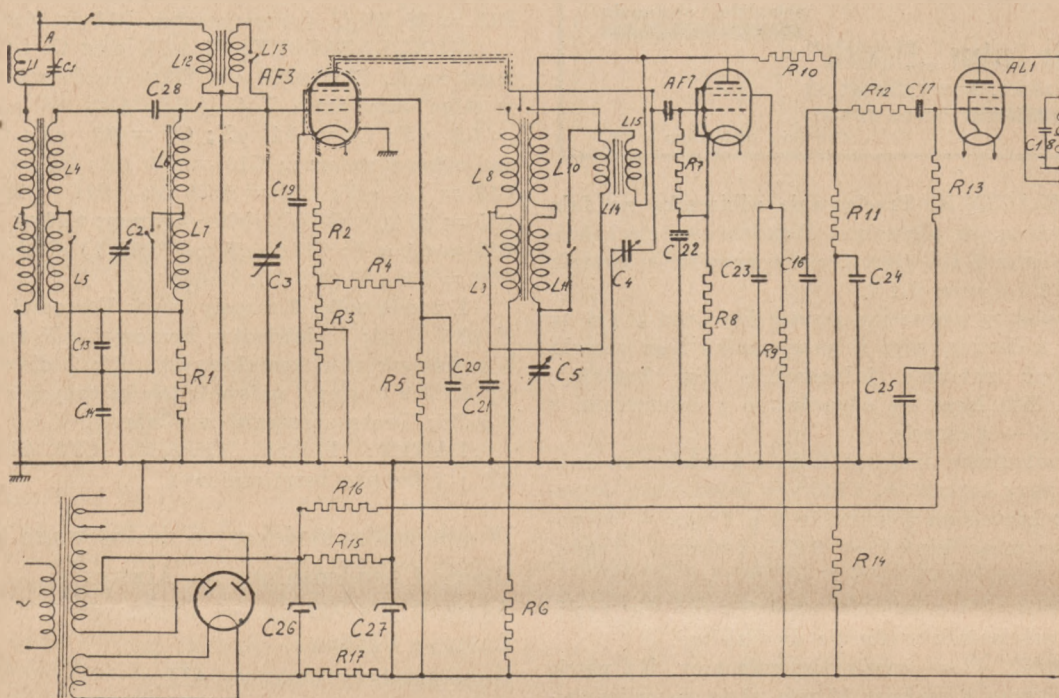

W WSPÓŁCZESNEJ TECHNICIE odbiorczej wybił się na czołowe miejsce aparat trzyobwodowy (z filtrem widmowym) nie tylko, jako odbiornik lubiany przez radioamatora, ale również jako wytwór fabryczny. W istocie ma on tak mnóstwo zalet, że w wielu okolicznościach można mu dać pierwszeństwo nawet nad superheterodyną. Ale tylko wtedy zasługuje na miano aparatu naprawdę wszechstronnego, gdy jest wyposażony w pełne trzy zakresy fal.

„Ultra — ferrocycl” ma klasyczne trzy stopnie: stopień wysokiej częstotliwości, audion z reakcją oraz człon niskiej częstotliwości. Takie powiązanie ze sobą stopni pozwala w najekonomiczniejszy sposób wykorzystać nowoczesne silne lampy i sprowadza zupełnie wystarczającą czułość.

Ale czułość — to jeszcze nie wszystko. Współczesny aparat, wobec tej okropnej ciasnoty, jaka panuje w eterze, musi odznaczać się również wysoką selektywnością. Sелеktywność — to jeden z czołowych warunków, jakie się obecnie stawia odbiornikowi.

Wprowadzenie do odbiornika trzech obwodów strojonych jest właśnie tym środkiem, który ma zapewnić wysoką selektywność. Filtr widmowy, poprzedzający

lampę wysokiej częstotliwości, składa się z 2-ch obwodów; trzeci obwód strojony znajduje się przed audionem. Jak praktyka pokazuje — decydujące znaczenie dla selektywności ma nie tylko ilość obwodów strojonych, ale w wysokim stopniu ich jakość. Większe trudności w selektywności występują zwłaszcza przy odbiorze rozgłośni dalekich, a położonych bardzo blisko siebie — naturalnie na skali.

Okazuje się, że dopiero zastosowanie w odbiornikach trzyobwodowych powyższego typu wysokowartościowych cewek na rdzeniach żelaznych wysokiej częstotliwości, oznaczających się małym tłumieniem i małym rozproszeniem, umożliwiło doprowadzenie selektywności do wysokich granic na całym zakresie strojonym.

Na rynku znajdują się gotowe zespoły cewek do trzyobwodówek: ferrocart, draloperm i sirufer.

W opisywanym przez nas odbiorniku „ultra - ferrocycl” zastosowano zespoły zestrojone „Draloperm”.

Działanie „ultra - ferrocyclu” opiera się na tych samych zasadach, co niedawno opisany przez nas „pentofor”, z tą różnicą, że mamy tutaj dodatkowo jeszcze zakres fal krótkich. Powoduje to pewne zmiany w sche-



macie w członie wejściowym oraz audionowym. Przybywają cewki dla fal krótkich oraz kilka kontaktów w przełączniku. Zaznaczyć trzeba, że zakres krótki w naszym odbiorniku nie jest *trzy lecz dwuobwodowy*. Jako cewki krótkofalowe zastosowano również fabrycznie gotowe cewki krótkofalowe (w kształcie zamkniętych rurek) — „Dralperm“. Pierwszy obwód jest strojony kondensatorem zmiennym C3 i stanowi obwód wejściowy do pentody — selektody AF3; drugi obwód jest strojony kondensatorem zmiennym C4 i znajduje się przed audionem.

Rolę audjonu spełnia nowa pentoda AF7. Jako lampa głośnikowa została zastosowana najnowsza lampa pośrednio żarzona — AL2. Prostowanie odbywa się lampą dwukierunkową — AZ1.

#### SPIS CZĘŚCI.

OPORY: R1 = 0,1 MO; R2 = 250 om; R3 = 15.000 om (potencjometr); R4 = 30.000 om; R5 = 25.000 om; R6 = 5.000 om; R7 = 0,5 MO; R8 = 15.000 om; R9 = 1 MO; R10 = 10.000 om; R11 = 0,3 MO; R12 = 0,1 MO; R13 = 0,5 MO; R14 = 10.000 om; R15 = 270 om; R16 = 0,1 MO; R17 = 1000 om; (wszystkie opory obc. na 1 watt.; R17 obc. 4 watt.).

KONDENSATORY: C1 — kond. eliminatora, C2 C3, C4 — agregat. pow.  $3 \times 500$  cm max; C5 = 500 cm (zm. mik.); C13 = 10.000 cm; C14 = 30.000 cm; C15 = 100 mF (mik.); C16 = 200 cm; C17 = 30.000 cm; C18 = 2.000 cm; C19 = 0,1 mF; C20 = 0,5 mF; C21 = 1 mF; C22 = 25 mF; (nap. przeb. 20 V); C23 =

= 1 mF; C24 = 2 mF; C25 = 1 mF; C26 = C27 = 16 mF (elektr. nap. przeb. 350 V); C28 = ok. 2—3 cm (dwa druty dług. ok. 3 do 4 cm skrócone razem w rurkach izolac.).

TRANSF. sieciowy: uzw. anod.  $2 \times 320$  V; obc. 55 mA pr. st.; uzwoj. żarz. 1 odb.:  $2 \times 2$  V, 2,5 A; uzw. żarz. 1 prost.:  $2 \times 2$  V, 1,1 A. Przełącznik: 5 komponentów sprężyn.

CEWKI: Zespoły na rdzeniach żel. Dralperm: L2, L3, L4, L5 — zespół A; L6, L7 — zespół B; L8, L9, L10, L11 — zespół C; oraz L12, L13 i L14, L15 zespoły dla fal ultra krótkich;

Lampy — AZ1, AF3, AF7, AL1;

W odbiorniku modelowym Ultra ferrocykl zastosowano wyroby następujących marek;

Lampy i oprawki do nich: — Philips

Opory i kondensatory rurkowe — Always

Kondensatory blokowe — AH

Potencjometr — Sator

Transformator — Croix S5

Kondensatory elektrolityczne — Ditmar

Cewki — Dralperm

Agregat potrójny, skala Z, kondensator reakcyjny R — Wabo

Głośnik dynamiczny — Polton

Przełącznik — PL12 (Inż. P. i L. Liberman, Łódź).

## 4-o lampowa superheterodyna „Super-Neo”

Inż. Wł. Mokrzycki

DUŻYM POWODZENIEM w świecie radjotechnicznym cieszą się najnowsze lampy bez nóżek, na tak zwanych cokółach „p“. I nic dziwnego, boć przecież łączą one w sobie najnowsze zdobycze z dziedziny budowy lamp. Jednakowoż zastosowanie w odbiorniku, szczególnie takim, jakim jest współczesna wielolampowa superheterodyna (tak zwana pełna) jedynie najnowszych lamp, bez rozciągnięcia modernizacji na inne elementy odbiornika — to z punktu widzenia nowoczesności jeszcze niewystarczające. To też dajemy w niniejszym artykule opis nowoczesnej superheterodyny którą, obok nowych lamp wyposażamy również w obwód wejściowy oraz transformatory pośredniej częstotliwości, wykonane na rdzeniach żelaznych w. cz. — ferrocart.


Superheterodyna nasza jest trzystakresowa, z następującym ugrupowaniem fal: zakres krótkofalowy — 15 — 50; zakres średnionofalowy: 200 — 600; zakres

długofalowy: 800 — 2000: Pracuje ona z następującymi lampami: oktoda — AK2: pentoda - selektoda AF3: duodiada - trioda ABC1: pentoda końcowa 9-watowa pośrednio żarzona AL2 oraz dwukierunkowa lampa prostownicza AZ1. Układ pracuje z automatyczną opóźnioną regulacją siły. Transformatory pośredniej częstotliwości są fabrycznie zestrojone na 128 kilocyklach. Jak widać ze schematu niema stopnia wysokiej częstotliwości przed oktodą. Dla prostoty nie daliśmy wskaźnika strojenia. Z tych powodów odbiornik jest dosyć prosty i dostępny w cenie.



Na wejściu aparatu — w członie poprzedzającym oktodę — znajduje się filtr widmowy. Służy on jedynie do odbioru fal średnich i długich; zakres krótkofalowy działa bez filtru, który w tym wypadku dałby zbyt wielkie zmniejszenie czułości — co najmniej dwukrotnie.

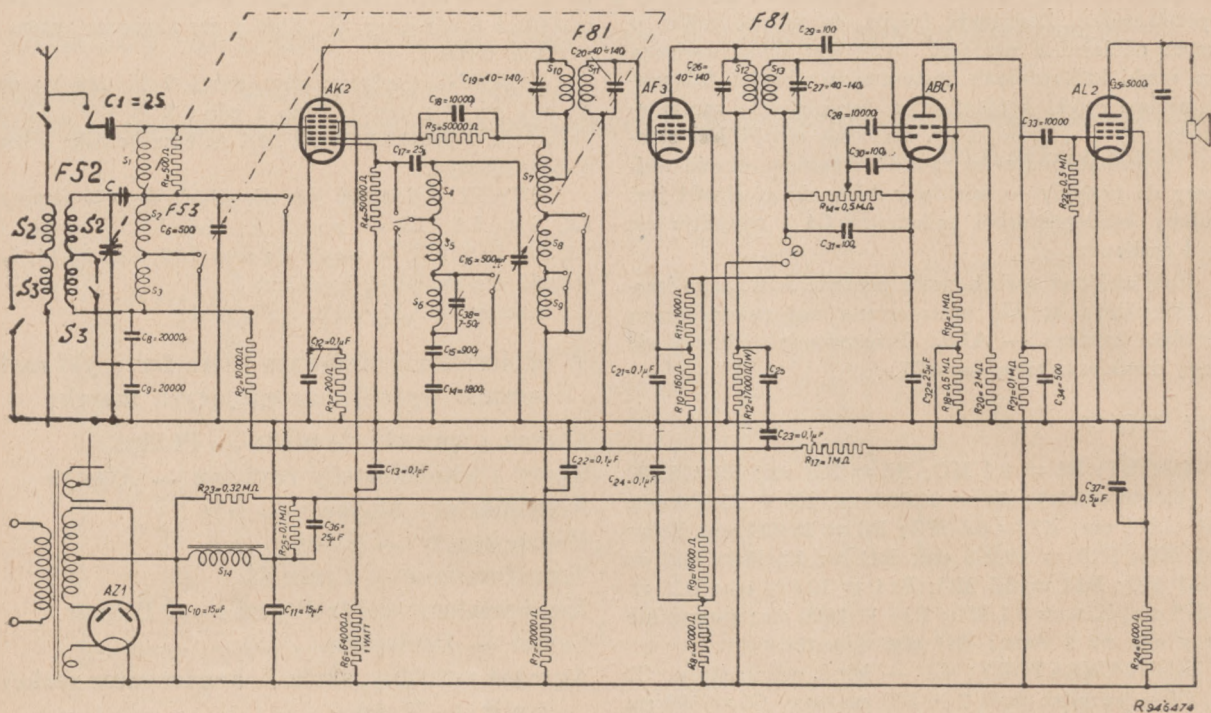W filtrze zastosowaliśmy cewki na rdzeniach żelaznych, stanowiące 2 zespoły ferrocartowe AH, fabrycz-





R 343474

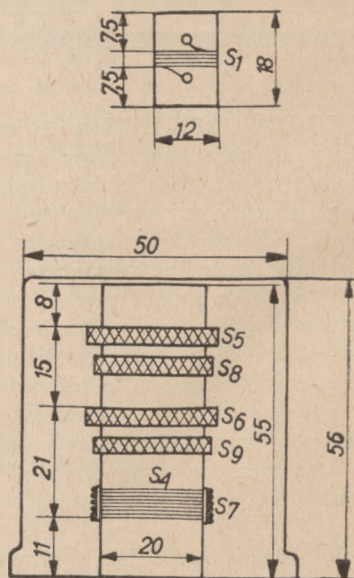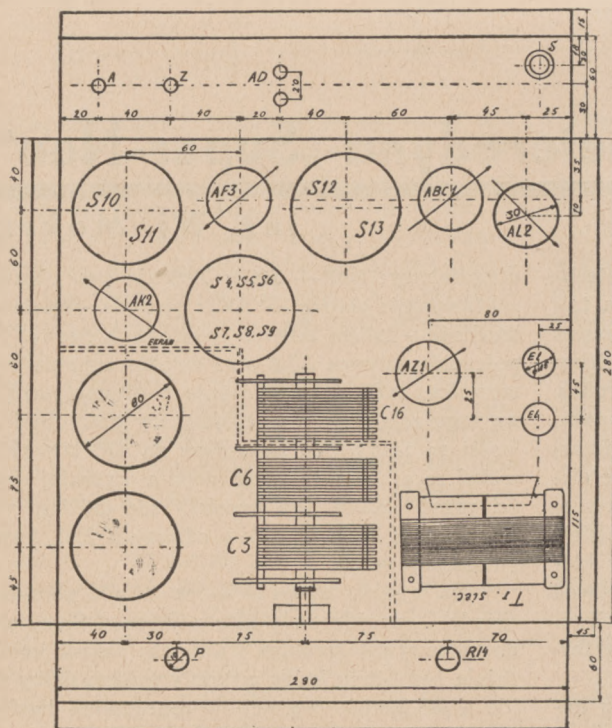



ny znak F52 i F53, uwidoczniiony na schemacie. Zadaniem tego filtru jest przepuszczanie widna częstotliwości o stałym pasie. Krzywa rezonansu tego filtru ma przebieg płaski. Poszczególne obwody filtrów są dostrajane odpowiednimi kondensatorami zmiennymi (po 500 cm.) na odbieraną fałę.

Obwód krótkofalowy, jak wspomnieliśmy, nie jest ukształtowany w formie filtru widmowego, lecz stanowi filtr aperiodyczny. Ma on niewątpliwie wyższość nad nprz. strojonym obwodem krótkofalowym, nie wymaga zestrojenia obwodu wysokiej częstotliwości z obwodem oscylatora i nie wywiera zwrotnego oddziaływania na antenę.

Filtr krótkofalowy składa się z prostej ceweczki powietrznej (w/g rysunku) oraz równoległe załączonego oporu R1/500 omów. Najlepsze wartości dla poprawnego działania filtru: samoindukcja cewki 9 mikroH., kondensatorek antenowy 25 cm. Dane cewki: 22 zwoje średnicy 0,1 mm. w emalji nawinięte na cylindrze o średn. 12 mm.

#### OBWODY OSCYLATORA.

W odbiorniku zastosowano również cewki oscylatora jako cewki powietrzne, gdyż niema jeszcze w handlu gotowych cewek na rdzeniach żelaznych, nawijanie zaś rdzeni we własnym zakresie przedstawia niewygody. Wszystkie trzy cewki oscylatora są nawinięte na tym samym cylindrze. Samoindukcje cewek są tak dobrane, ażeby pokryły z kondensatorem powietrznym 500 cm. jaknajszersze zakresy. W szczególności zakres krótkofalowy obejmuje fale w granicach 15 — 50 m.

Oto dane cewek. CEWKA S<sub>1</sub> — cylindryczna, 6 zw.; śr. dr. — 0,5 mm w em.; cyl. — 20 mm CEWKA S<sub>2</sub> — koszyk.; 62 zw.; śr. dr. — 0,1 mm w em.; śr. cyl. — 20 mm.; CEWKA S<sub>3</sub> — koszyk.; 159 zw.; śr. dr. — 0,1 mm w em.; śr. cyl. — 20 mm; CEWKA S<sub>4</sub> — cylindr.; 3 + 3 zw.; śr. dr. — 0,1 mm w em.; śr. cyl. — 24 mm; CEWKA S<sub>8</sub> — koszyk.; 35 zw.; śr. dr. — 0,1 mm w em.; cyl. — 20 mm; CEWKA S<sub>9</sub> — koszyk.; 65 zw.; śr. dr. — 0,1 mm w em.; śr. cyl. — 20 mm.

Transformatory pośredniej częstotliwości mają ze względu na swoją jakość duże znaczenie dla dobrego działania superheterodyny. Dlatego wybraliśmy transformatory fabrycznie ściśle zestrojone i wykonane na rdzeniach żelaznych. Częstotliwość pośrednia wynosi 128 kilocykli. Zastosowano zespoły ferrocart oznaczone fabrycznie numerem: F81. (Cewki S<sub>10</sub> i S<sub>11</sub> oraz S<sub>12</sub> i S<sub>13</sub>).

Transformatory te dają dobrą selektywność i poprawną krzywą i nie osłabiają wysokich tonów.

Do wzmocnienia pośredniej częstotliwości służy nowa lampa AF3. Przechodząc z kolei do człona małej częstotliwości i detektora, zwracamy uwagę na to, iż w naszym schemacie zastosowano najnowszą skombinowaną lampę ABC1 — tak zwaną duodiode-triode. Ale nie jest to warunek nie do ominięcia. Zamiast tej lampy można wprowadzić do schematu 2 inne lampy: pentodę AF7, jako wzmacniacz niskiej częstotliwości oraz duodiode AB2,

#### PORÓWNANIE UKŁADU Z DUODIODĄ - TRIODĄ Z UKŁADEM: PENTODA — I DUODIODĄ:

##### A) układ duodiody - trioda.

1) ten układ daje zupełnie wystarczające wzmocnienie, gdyż przedwzmocnienie jest dostatecznie duże.

2) z powodu nieznacznego wzmocnienia niskiej częstotliwości uzyskujemy również dla słabych sygnałów linijowe detektorowanie, stąd w rezultacie lepsze odtwarzanie dźwięków.

3) uzyskujemy lepszą selekcję — z powodu małego tłumienia diody.

##### B) układ: pentoda i duodiody.

1) większe wzmocnienie (pentoda).

2) przy słabszych sygnałach otrzymujemy kwadratowe detektorowanie. Rezultat: mniej doskonała reprodukcja. Jednocześnie mniejszy szum między stacjami.

3) konieczność specjalnego zasilania siatki.

*Uwaga montażowa:* W części niskiej częstotliwości pamiętać o konieczności przeprowadzenia cel'owych ekranowań dla uniknięcia szkodliwych sprzężeń. Potencjometr w członie w. cz. musi być również odekranowany.

#### OBWÓD WYJŚCIOWY.

Na wyjściu mamy pentodę głośnikową pośrednio żarzoną o krótkim współczynniku nagrzewania (AL2): Przy całkowitym wykorzystaniu mocy lampy mamy w obwodzie anodowym 280 voltów. Z tego zużywa się w transformatorze wyjściowym 30 voltów, tak że lampa wyjściowa ma efektywnie 250 voltów napięcia anodowego.

#### STROJENIE.

W sprawie strojenia superheterodyny zamieszczamy w niniejszym numerze 2 ciekawe artykuły, do których odsyłamy naszych czytelników.

#### SPIS CZĘŚCI.

KONDENSATORY ZMIENNE: C<sub>3</sub> = C<sub>6</sub> = C<sub>16</sub> = 500 cm (agregat).

KONDENSATORKI WYRÓWNAWCZE: C<sub>2</sub> = 7 — 50 cm; C<sub>7</sub> = 7 — 50 cm; C<sub>19</sub> = C<sub>20</sub> = C<sub>26</sub> = C<sub>27</sub> = 40 — 140 cm; C<sub>38</sub> = 7 — 50 cm.

KONDENSATORY STAŁE: C<sub>1</sub> = 25 cm; C<sub>A</sub> = 20000 cm; C<sub>B</sub> = 20000 cm; C<sub>10</sub> = 15 μF; C<sub>11</sub> = 15 μF; C<sub>12</sub> = 0,1 μF; C<sub>13</sub> = 0,1 μF; C<sub>14</sub> = 1800 cm; C<sub>15</sub> = 900 cm; C<sub>17</sub> = 25 cm; C<sub>18</sub> = 10000 cm; C<sub>21</sub> = 0,1 μF; C<sub>22</sub> = 0,1 μF; C<sub>23</sub> = 0,1 μF; C<sub>24</sub> = 0,1 μF; C<sub>25</sub> = 0,1 μF; C<sub>28</sub> = 10000 cm; C<sub>29</sub> = 100 cm; C<sub>30</sub> = 100 cm; C<sub>31</sub> = 100 cm; C<sub>32</sub> = 25 μF; C<sub>33</sub> = 25 μF; C<sub>34</sub> = 500 cm; C<sub>35</sub> = 5000 cm; C<sub>36</sub> = 25 μF; C<sub>37</sub> = 0,5 μF; C<sub>39</sub> = 7 — 50 cm.

OPORY: R<sub>1</sub> = 500 Om; R<sub>2</sub> = 10000 Om; R<sub>3</sub> = 200 Om; R<sub>4</sub> = 50000 Om; R<sub>5</sub> = 50000 Om; R<sub>6</sub> = 64000 Om; R<sub>7</sub> = 20000 Om; R<sub>8</sub> = 32000 Om; R<sub>9</sub> = 16000 Om; R<sub>10</sub> = 160 Om; R<sub>11</sub> = 1000 Om; R<sub>12</sub> = 17000 Om; R<sub>17</sub> = 1 Meg; R<sub>18</sub> = 0,5 Meg; R<sub>19</sub> = 1 Meg; R<sub>20</sub> = 2 Meg; R<sub>21</sub> = 0,1 Meg; R<sub>22</sub> = 0,1 Meg; R<sub>23</sub> = 0,5 Meg; R<sub>24</sub> = 8000 Om; R<sub>25</sub> = 0,1 Meg. Potencjometr: R<sub>14</sub> = 0,5 MO (log.).




W modelowanym odbiorniku Super Neo zastosowano wyroby:

Lampy - Philips: AK2, AF3, ABC1, AL2, AZ1;  
Podstawki lampowe — Philips  
Kondensatory, opory, potencjomierz — Sator  
Agregat 3×500 cm — Wabo;  
Kondensatory blokowe — AH  
Cewki powietrzne — Radjo - Klim;  
Cewki na rdzeniach żelaznych F52, F53,  
Ferrocarty AH (Inż. A. Horkiewicz)  
Transformator — Croix S52  
Skala P, wyłącznik sieciowy — Wabo  
Przełącznik — War-Radjo  
Głośnik dyn. — Polton

## OPORNIKI KONDENSATORY POTENCJOMIERZE

*Tylko*

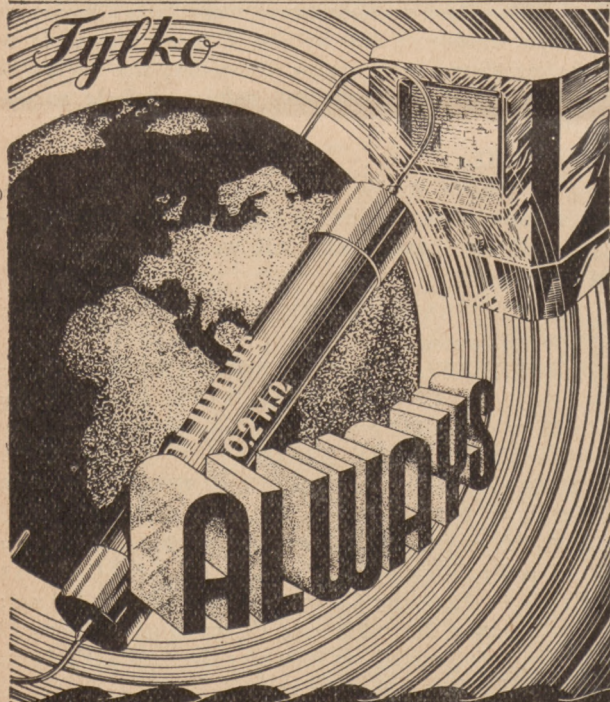


*w każdym odbiorniku*

**POLSKIE ZAKŁADY  
ALWAYS**

WARSZAWA — LESZNO 40

INDIKATORY (cieniowe)

# ALWAYS

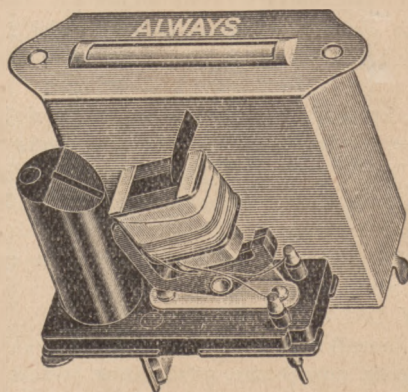

wszędzie do nabycia.

W modelowym odbiorniku

**Ultra Ferrocykl**

zastosowano przełącznik

**PL 12**

Zakładów Elektrotechniki i Mechaniki  
Precyzyjnej

**Inż. P. i L. LIBERMAN, ŁÓDŹ**

ul. Kilińskiego 90, tel.: 248-51 i 149-57

Cenniki i prospekty na żądanie.

**Tanio i solidnie**


wszelkie Twoje  
zamówienia załatwi  
**składnica sprzętu  
radiotechnicznego**

**B. SEREJSKI** Warszawa  
Ś-to Krzyska 19

wg najnowszego  
ennika na rok 1936.

Cennik gratis na żądanie.



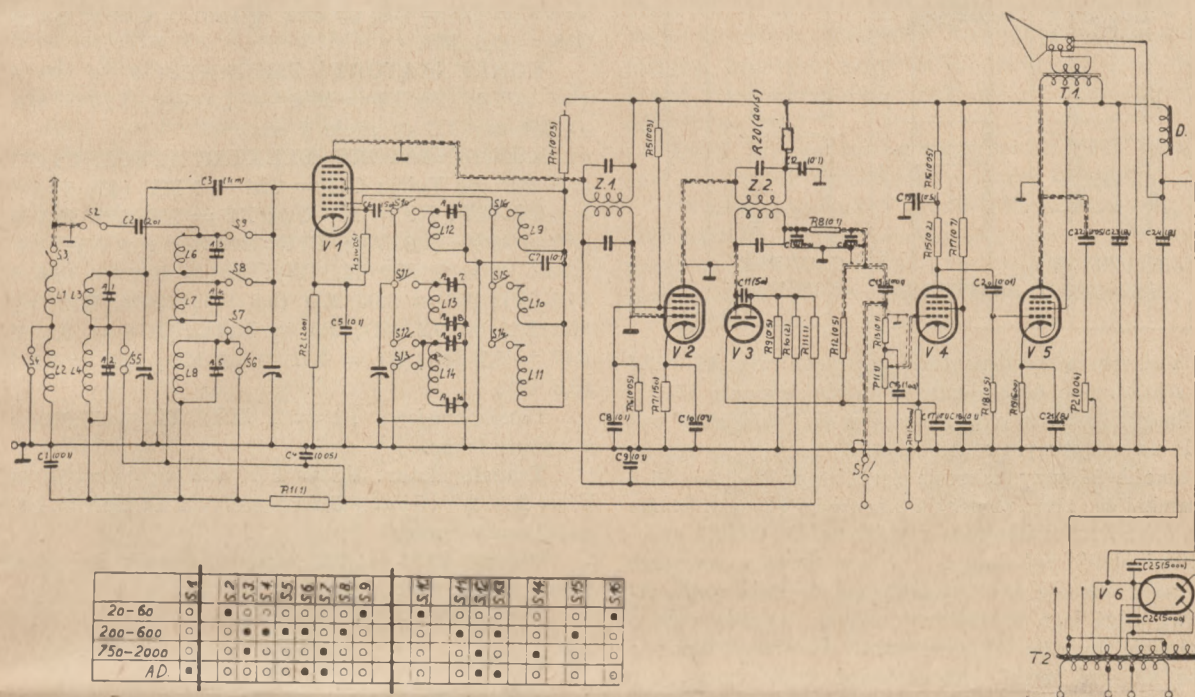

SUPER - PENTOWOX jest klasyczną superheterodyną całkowicie nowoczesną, chociaż posiada cewki i transformatory pośredniej częstotliwości bez rdzeni żelaznych. Istnieje cały szereg pierwszorzędnych wytwórni na świecie, które do swoich superheterodyn nie wprowadzają rdzeni żelaznych, utrzymując, że ta wyjątkowa ostra selekcja, jaką sprowadza żelazo wysokiej częstotliwości może nieraz być okupiona pewnymi brakami brzmienia. Opisywana przez nas superheterodyna łączy w sobie doskonałą selekcję z doskonałym brzmieniem.

Super - pentovox jest wyposażony w pięć najnowocześniejszych lamp oraz szóstą prostowniczą. Lampami temi są kolejno: oscylator — modulator — okto-da AK2; pentoda selektoda — AF3; duodioda — AB2; pentoda — AF7; pentoda głośnikowa — AL2 oraz prostownicza — AZ1.

W układzie rozróżniamy: filtr widmowy wejściowy strojony dwoma kondensatorami powietrznymi; zmienne częstotliwości (układ oktody); wzmacniacz częstotliwości pośredniej; detekcja; obwód wyjściowy z lampą głośnikową oraz zasilacz. Rozpatrzmy przedewszystkiem filtr wejściowy.

Z miejsca zwracamy uwagę na to, że mamy tutaj do czynienia z filtrem widmowym dwuobwodowym o sprężeniu *pojemnościowym*. Taki rodzaj sprężenia odznacza się ciekawymi zaletami. Jak łatwo zauważyć na schemacie, cewka antenowa sprężona indukcyjnie z

pierwszą cewką filtru; z tego powodu winna się znaleźć w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Gdybyśmy w tych warunkach zastosowali indukcyjne sprzężenie drugiej cewki filtru z pierwszą — nie dałoby się absolutnie uniknąć powstania szkodliwego sprzężenia pomiędzy cewką antenową a drugą filtru. To sprzężenie pociągałoby za sobą spadek selektywności poniżej granicy, określonej samymi własnościami filtru widmowego (szczególnie przy otwartym kondensatorze). Jeżeli jednakże zastosujemy pojemnościowe sprzężenie, wówczas nie wystąpi ta wada, gdyż cewki filtru są wtedy od siebie oddzielone, a tem samem druga cewka filtru jest odekranowana od cewki antenowej.

Sprężenie pojemnościowe uzyskujemy przy pomocy dwóch kondensatorów: dużego oraz małego (C3). Ten ostatni w obu zakresach (średnim i długim) wraz z odnośniami wzajemnymi pojemnościami przewodów posiada około 5 — 8 cm. Wykonuje się ten kondensator z 2-ch drucików, z których jeden jest nawinięty na drugim i odizolowany od niego.

Optymalną wartość tego kondensatora dla sprzężenia ze sobą obwodów najlepiej ustalić empirycznie przy otwartym kondensatorze zmiennym, odbierając sygnał oscylatora przez sztuczną antenę (200 cm. połączone z 25 omami i 25 mikrohenrami) i zmieniając tę pojemność wgórę tak długo, aż odbierany sygnał nie dozna dostrzegalnego wzrostu. Przy tej ma-








ZNANA OD SZEREGU LAT na naszym rynku firma Megacykl wykonuje zespoły cewkowe do wszelkich odbiorników na najlepszych rdzeniach ferromagnetycznych „Sirufer”.

Zespoły te dzięki zastosowaniu wielożyłowej licy nawiniętej na korpusie trolitulowym i rdzeniowi Sirufer posiadają ostrą krzywą rezonansu i minimalne straty.

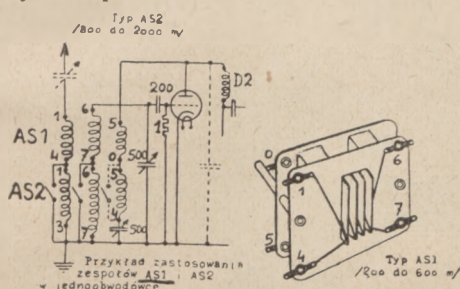Wbudowanie cewek na Siruferach zamiast cewek powietrznych znakomicie zwiększa selektywność i dobroć posiadanego odbiornika. Poniżej podajemy zestawienie tych zespołów:



Do odbiorników jednoobwodowych:

AS0 — zespół jednoobwodowy (antena, siatka, reakcja) na krótkie fale; AS1 — zespół jednoobw. (ant. siatk. reakc.) na średnie fale; AS2 — zesp. jednoobw. (ant. siatk. reakc.) na długie fale; D1 — dławik dla fal 12 — 200 mtr.; D2 — dławik dla fal 200 — 2000 mtr.


FIRMA WAR-RADJO przystąpiła do fabrykacji najnowszego sprzętu radjowego na bezstratnym materiale izolacyjnym „izolanie”, oraz wysokowartościowych rdzeniach w. cz. Ukazały się więc precyzyjne i solidnie wykonane przełączniki na małostratnym materiale ceramicznym, których kontakty zrobione są z wysoko sprężynującego materiału, pokrytego srebrną powłoką. Obok zwykłych przełączników (typ  $2 \times 3$ ,  $3 \times 3$ ,  $4 \times 3$ ,  $2 \times 4$ ,  $3 \times 4$ ,  $4 \times 4$ ) znajdują się już w sprzedaży przełączniki pojedyncze (ślizgacze) od 3 do 15 kontaktów.

Poza tem „War - Radjo” produkuje zespoły cewek na rdzeniach ferromagnetycznych, uznawane specjalną

wielożyłową licą, przyczem końcówki cewek wyprowadzone są na małostratnym ceramicznym materiale izolowanie. Zespoły są dokładnie zestrzajane metodą laboratoryjną, przyczem przewidziana jest możliwość dodatkowej regulacji samoindukcyj już po wbudowaniu do odbiornika.

Ostra krzywa rezonansu zapewnia dużą selektywność odbiornika wykonanego na tych cewkach.

W zakres produkcji „War - Radjo” wchodzi również kabelki opancerzone, kapy na lampy, bezstratne przejścia izolowane, korpusy ceramiczne do uzwajania cewek i t. d.

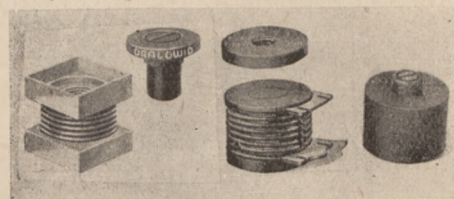

Rys. 1.

UKAZAŁY się obecnie w sprzedaży najnowsze rdzenie żelazne Dralperm z odpowiednimi korpusami trolitulowymi do uzwajania cewek dla użytkowników amatorów i przemysłu. Cewki te dzięki swemu kształtowi (sześciąt) dają się umocowywać w trzech kierunkach, co zapewnia całkowite ich zabezpieczenie przed sprzężeniem elektrycznym z innymi obok zamieszczonymi podobnymi zespołami. (Rys. 1).

Jak wiadomo, dzięki użyciu cewek na rdzeniach ferromagnetycznych uzyskuje się znaczną selektywność, kt. znacznie przewyższa selektywność uzyskaną na cewkach powietrznych. Dzięki wkręcanemu rdzeniowi w kształcie grzyba możemy zmieniać samoindukcję w dość dużych granicach.

Przedstawicielstwo Drapolermu w Warszawie, f-a „Phon” wyrabia zespoły do wszelkich odbiorników:

Jedno — dwu — trzy obwodowe, superheterodynowe, eliminatory, dławiki i t. p. Zespoły cewek ekranowane są kubkami miedzianymi o średn. 35 mm. i wys. 50 mm., dają się łatwo zamocować i montować.

„Nowości Radjotechniczne” wychodzą raz na miesiąc z wyjątkiem miesięcy letnich (maj, czerwiec, lipiec).  
Przedpłata z przesyłką pocztową: kwartalnie (3 zeszyty) — 2 zł., półrocznie (6 zeszytów) — 4 zł., rocznie (9 zeszytów) — 5.60 zł. Wpłaty uskuteczniać na konto czekowe P. K. O. 12.850.

Adres Redakcji i Administracji: WARSZAWA, MARSZAŁKOWSKA 108 (CHMIELNA 37), tel. 6-75-10.

Redaktor Inż. H. SZYLIT.

Wydawca i red. odp. B. PETERSILIE.


Redakcja zastrzega sobie prawo robienia skrótów i poprawek w rękopisach. Przedruki wzbronione.

Zakł. Graf. „DRUKPRASA”, Nowy-Swiat 54. Tel.: 615-56 i 242-40.






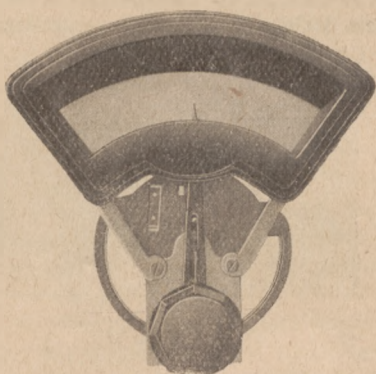
oto marka gwarantująca precyzję wykonania i estetyczny wygląd




Skala mikrometryczna „Wabo” model K.

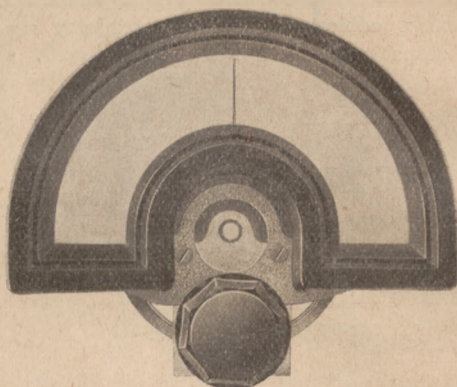

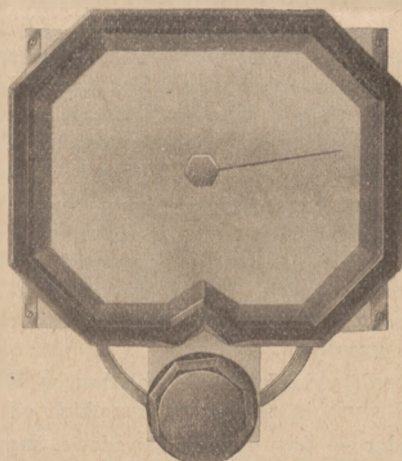Skala mikrometryczna „Wabo” model K1, K2 i K3.  
S. O. U. Patent. Nr. 4505.



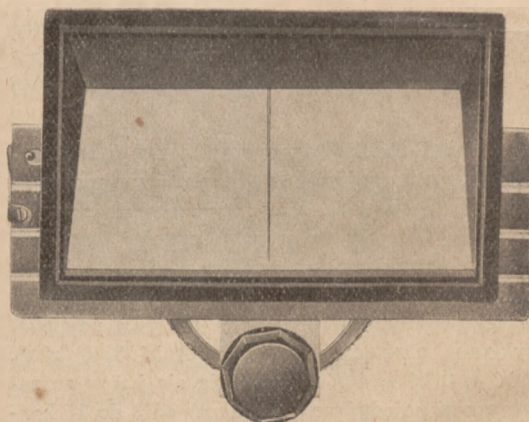Skala zegarowa mikrometryczna z napędem łańcuchowym „Wabo”. Skala model Z.  
S. O. U. Patent. Nr. 4702.



Skala prostokątna mikrometryczna z napędem łańcuchowym „Wabo” model P.  
S. O. U. Patent. Nr. 4702.

**Skale mikrometryczne najnowszego systemu z napędem łańcuchowym  
d o s t a r c z a**

**Fabryka kondensatorów zmiennych powietrznych i mikowych,  
agregatów, detektorów, przełączników i wyłączników**

**Wacław Bożym** Warszawa  
Leszno 92

Żądać wszędzie.

egz. od 1910 roku

Żądać wszędzie.

