

RADJOTECHNIK

ILUSTROWANY MIESIĘCZNIK POPULARNO-TECHNICZNY
POŚWIĘCONY RADJOTECHNICE I DZIEDZINOM POKREWNYM

P I S M O N I E Z A L E Ż N E

Nr. 5

KWIECIEŃ 1936 R.

CENA 1 zł.

Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, ul. Złota 32 m 3 tel. 205-97. Konto PKO 2366

TREŚĆ NUMERU:

REGULACJA SIŁY ODBIORU. — Inż. Zygmunt Jaworski.

SELECT-LUXE — CZTEROLAMPOWA TRYZAKRESOWA SUPERHETERODYNA NA PRĄD ZMIENNY — J. Kossakowski.

ODBIORNIKI KRÓTKOFALOWE — Inż. Z. Jaworski.

PRZYSTAWKA KRÓTKOFALOWA — J. Skowyrza.

ZAKŁÓCENIA W ODBIORZE RADJOFONICZNYM — Inż. T. Jaroński.

POPULARNA DWÓJKA NA PRĄD ZMIENNY — M. Kuczyński.

NOWY SPRZĘT RADJOTECHNICZNY.

PORADY TECHNICZNE.

SYMBOLE RADJOTECHNIKI.

W następnym numerze (majowym) „RADJOTECHNIKA” ukażą się między innymi opisy:

czterolampowej Superheterodyny bateryjnej
nowoczesnej dwójki sieciowej na prąd zmienny
odbiornika wycieczkowego.

Ś. p. ppłk. Kazimierz Krulisz

Nauka, w szczególności radjotechnika, poniosła ciężką i niepowetowaną stratę. Z grona radjotechników polskich w dniu 19 kwietnia br. odszedł nazawsze ś. p. ppłk. Kazimierz Krulisz.

Ś. p. ppłk. inż. Krulisz był jednym z najwybitniejszych znawców wszystkich dziedzin radjotechniki, jej niestrudzonego badaczem i człowiekiem o wielkim sercu. Ci co znali Go osobiście, co Go otaczali, współpracowali z Nim, nie mogli nie odczuwać tej życzliwości, którą miał dla wszystkich i tej skromności, która obok wielkich zalet umysłu czyniła Go wielkim człowiekiem. Odszedł w ciężkiej chwili, odszedł wtedy, gdy doświadczenie Je-

go i wiedza tak była potrzebna dla Ojczyzny. Śmierć zabrała ś. p. ppłk. inż. Krulisz, a gdy pozostawał na ciężkim posterunku, bowiem pracował niezmordowanie do ostatnich chwil życia, kończąc swe dzieło „Zasady Radjotechniki”. Dzieło to jest koroną jego wielkiej pracy dla dobra nauki i Ojczyzny. Owocem tej pracy było: publikacja prac wyłanych, jak i uzupełnienia grona radjotechników przez przygotowanie młodzieży

Ś. p. Krulisz urodził się 7 kwietnia 1895 r. w Czechach. Brał udział w wojnie światowej i od 1918 r. do 1920 r. — w licznych kampanjach jako oficer Wojska Polskiego. W 1922 r. uzyskał dyplom inż. elektr. na Politechnice Lwowskiej. W służbie czynnej w wojsku pozostawał do ostatnich chwil ży-

cia, otrzymując przed śmiercią stopień podpułkownika.

Od 1922 do 1936 r. zajmował kolejno stanowiska w Centrum Wyszczolenia Łączności, Instytucie Bad. Inż. i Szkole Podchorążych Inżynierji, wreszcie jako naczelnik wydziału wojskowego Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego.

Znany był z pracy na terenie międzyna-

rodowym, a ponadto brał żywy udział w życiu społecznym, czy to jako Redaktor „Przeglądu Radjotechnicznego”, czy to jako członek Rady Teletechnicznej. Profesor Państw. Szkoły im. Wawelberga itp. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim „Odrodzenia Polski”, medalem za wojnę, dziesięciolecie, odznaką orlą i gwiazdą przemyskiej.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.




Inż. Zygmunt Jaworski.

Regulacja siły odbioru.

Bardzo często zachodzi potrzeba cichego, nieznkształconego odbioru głośnikowego. Przeto każdy nowoczesny odbiornik powinien być zaopatrzony w urządzenie regulujące siłę odbioru. O ile chodzi o mniejsze odbiorniki, jedno, dwu lub trzylampowe i to odbiorniki reakcyjne, to regulacja siły odbioru jest dokonywana ręcznie. Regulacja ta może zachodzić bądź w wzmacniaczu małej częstotliwości, bądź w wzmacniaczu wielkiej częstotliwości. W układach reakcyjnych regulując sprzężenie zwrotne (reakcję) przy pomocy kondensatora reakcyjnego, tem samym regulujemy siłę odbioru. Jednak zmniejszenie sprzężenia zwrotnego nie może być wielkie, gdyż pogorszyć się może znacznie selektywność odbiornika. Jak wiadomo, sprzężenie zwrotne zmniejsza tłumienie (odtłumia) obwodu drgań i powiększa selektywność układu. Można w tych odbiornikach regulować siłę odbioru także zapomocą sprzężenia obwodu drgań z obwodem antenowym. Rys. 1 wskazuje sposób tej regulacji siły odbioru.

Jednak i w tym wypadku należy zawsze dobierać sprzężenie nie tylko ze względu na siłę odbioru, lecz i na selektywność odbior-

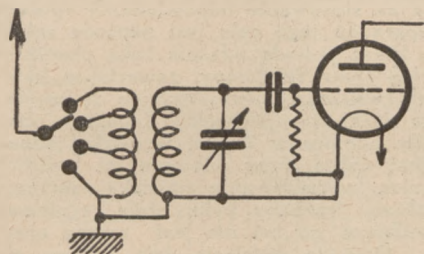


Rys. 1. Układ ze zmiennym sprzężeniem odbiornika z obwodem antenowym.

nika. Zbyt silne sprzężenie obwodu drgań z obwodem antenowym powoduje, jak wiadomo, pogorszenie selektywności odbiornika. Bardzo często stosuje się układy (rys. 2), w których regulacja siły odbioru odbywa się przy pomocy tak zwanego potencjometru antenowego. W danym wypadku reguluje się napięcie wielkiej częstotliwości doprowadzone do odbiornika. Jako potencjometr zazwyczaj stosuje się opór bezindukcyjny rzędu 10.000 omów.

W odbiornikach posiadających wzmacnienie częstotliwości można także stosować dla tego celu układy, jak na rys. 3.


W tym wypadku regulujemy ujemne napięcie na siatce pierwszej lampy. Udziela-

jąc siatkę większego ujemnego napięcia, przesuwamy punkt pracy lampy, przez co zmniejszamy amplitudę napięcia wzmocon-

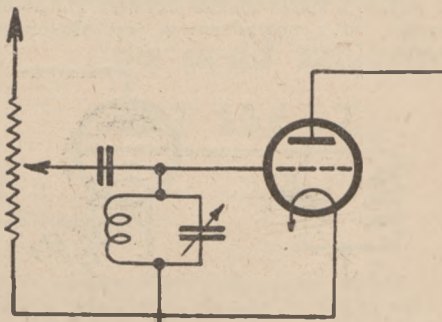

Rys. 2. Układ z potencjometrem antenowym.


nego. Ujemne napięcie siatki uzyskamy tu przez spadek napięcia na oporze zmiennym R_2 , wywołany przez całkowity prąd (anodowy i siatki osłonnej) przepływający. Jednak w pewnym położeniu opór R_2 może być zwarty i wówczas napięcie, udzielone siatce kierującej jest równe 0. W tym punkcie pracy występuje już prąd siatki, który powoduje zniekształcenia, czyli praca lampy, jako wzmacniacza wielkiej częstotliwości nie będzie dobra. Aby temu zapobiec, stosuje się jeszcze opór stały R_1 , połączony szeregowo z oporem R_2 (rys. 4), na którym spadek napięcia w wypadku powyżej opisanym jest ujemnym napięciem, udzielonym siatce kierującej. Nowoczesna lampa (ekranowana) jako wzmacniacz wielkiej częstotliwości, pracuje zazwyczaj w takim punkcie, któremu odpowiada napięcie

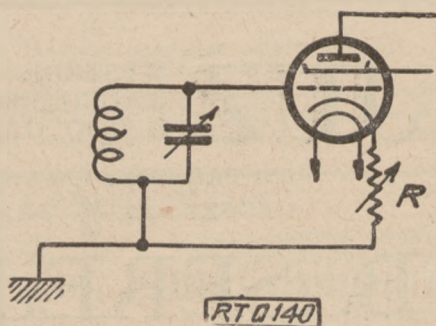

Rys. 3. Układ z regulacją napięcia siatki, jako regulatorem siły odbioru.

siatki 1,5 — 2 woltów. Należy przeto tak dobrać opór R_2 , aby spadek napięcia na nim, wywołany przez całkowity prąd przezeń płynący wynosił około 1,5 — 2 woltów.

Jest to początkowy punkt pracy lampy. Chcąc jednak zmniejszyć siłę odbioru, musimy udzielić siatce większego ujemnego napięcia, czyli zwiększyć opór R_1 . Regulację siły odbioru zapomocą zmiany ujemnego napięcia siatki można uzyskać i automatycznie, co z powodzeniem jest stosowane

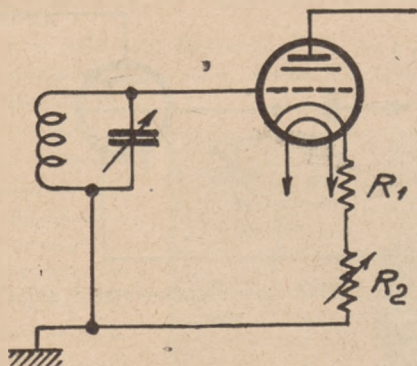

Rys. 4.

w większych odbiornikach. W tym wypadku ta regulacja, dokonywana automatycznie, jest regulacją czułości odbiornika, zaś regulacja siły odbioru odbywa się już w wzmacniaczu małej częstotliwości. Regulacja siły odbioru w wzmacniaczu małej częstotliwości odbywa się drogą zmiany wielkości napięcia małej częstotliwości, doprowadzonego do wzmacniacza małej częstotliwości.

W większych odbiornikach stosowana jest automatyczna regulacja siły odbioru. Gdy odbieramy stację blisko położoną od miejsca odbioru, wówczas dążymy jedynie do zmniejszenia, bądź zwiększenia siły odbioru drogą zmiany napięcia małej czę-


stotliwości. Ta zmiana siły odbioru jest zależna od naszej woli i dokonywa się wtedy, gdy my tego pragniemy. Inaczej sprawa się przedstawia, gdy odbieramy stację dość daleko położoną. Spotykamy się wówczas ze zjawiskiem zanikania sygnałów (fading). Odbiór staje się to coraz głośniejszy, to coraz cichszy. Ta zmiana siły odbioru, odczuwana szczególnie podczas odbioru fal krótkich, jest niezależna od naszej woli i przeto jest nad wyraz przykłą. Można co prawda i w danym wypadku zastosować ręczną regulację siły odbioru, stosując najczęściej regulację zapomocą zmiany ujemnego napięcia siatki pierwszej lampy wzmacniacza wielkiej częstotliwości (rys. 3). Dobrawszy punkt pracy lampy tak, aby normalna siła odbioru utrzymała się przy środkowej wartości zmiennego oporu R_1 . Zmieniając ręcznie wartość tego oporu, możemy regulować siłę odbioru. Bowiem w razie, gdy sygnał wejściowy jest mały (napięcie wielkiej częstotliwości małe) i siła odbioru maleje, zmniejszymy wartość oporu R_1 , przez co ujemne napięcie siatki staje się mniejsze (wzmocnienie sygnału jest większe) i odbiór staje się głośniejszym.

Jednak do tego celu należy stosować lampy o stromej charakterystyce, gdyż wówczas małe zmiany napięcia siatki powodują duże zmiany prądu anodowego. Wówczas zmiany napięcia siatkowego w celu uzyskania dość szerokiej zmiany siły odbioru zachodzą w małych granicach, co pozwala na stosowanie odpowiednich oporów. Najlepszą do tego celu jest pentoda selekcyjna, która posiada właśnie taką charakterystykę. Dane tej lampy, zawarte w katalogach, wskazują nawet granice zmian napięcia siatki (2 — 20 wolt.). Regulacja ręczna siły odbioru w danym wypadku jednak nie jest dobrą. Przy odbiorze fal krótkich i częstem występowaniu zjawiska zanikania sygnałów, trzeba by było stale regulować siłę odbioru, co też nie jest rzeczą przyjemną. Otóż ta regulacja dziś odbywa się przeważnie automatycznie. (c. d. n.).

JUŻ WYSZEDŁ Z DRUKU NOWY KATALOG
RADJOSPRZĘTU OBJĘTOŚCI 64 STRONY
Z 200 ILUSTRACJAMI I SCHEMATAMI

NA PROWINCJĘ WYSYŁAMY PO OTRZYMANIU
GROSZY 50 W ZNACZKACH POCZTOWYCH

B. SEREJSKI WARSZAWA
ŚTO KRZYSKA 19

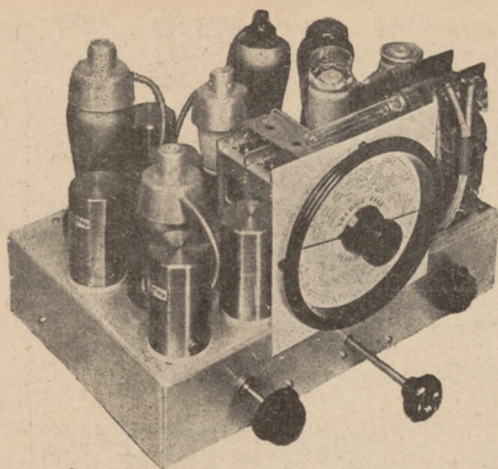

SELECT-LUXE

czterolampowa

trzyzakresowa

superheterodyna

na prąd zmienny


RT 1563Z

J. Kossakowski.

Superheterodyna króluje obecnie na łamach radiowych pism fachowych całego świata. Zjawisko to jest z jednej strony podyktowane koniecznością stworzenia odbiornika naprawdę selektywnego, z drugiej zaś strony szeregiem udoskonaleń, dokonanych ostatnio w dziedzinie budowy tych aparatów. Automatyczna regulacja siły głosu, optyczne strojenie, niewrażliwość na fadangi, stworzenie oktody, wysuwa superheterodynę na pierwsze miejsce wśród odbiorników.

Pomimo tych tak oczywistych watorów,

siada cztery lampy odbiorcze i piątą lampę — prostownik prądów wysokiej częstotliwości oraz szóstą lampę prostowniczą wysokiego napięcia. Lampa pierwsza pracuje jako modulator i zarazem oscylator, lampa druga — jako wzmacniacz pośredniej częstotliwości, lampa trzecia — jako detektor wysokiej częstotliwości, lampa czwarta — jako oporowy wzmacniacz niskiej częstotliwości, lampa piąta — jako lampa wyjściowa — wzmacniacz mocy, i wreszcie lampa szósta — jako prostownik dostarczający nam wysokiego napięcia.

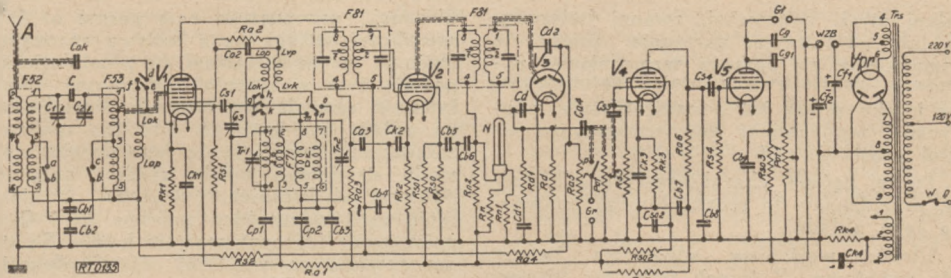

Rys. 1.

niewiele tylko radioamatorów decydowało się na budowę aparatu tego typu, powodem takiego stanu rzeczy były trudności obliczenia i wyrównania obwodów strojonych w superheterodynie. Obecnie, kiedy możemy posłużyć się cewkami fabrycznie zestrojonymi, każdy z bardziej zaawansowanych radioamatorów może sobie zbudować odbiornik tej klasy. Musi jedynie posiadać nieco cierpliwości, no i ściśle trzymać się niżej podanych wskazówek.

UKŁAD.

Na rysunku 1-ym widzimy schemat ideowy odbiornika. Jak widać, odbiornik po-


Schemat działania odbiornika jest następujący: w pierwszej lampie zamieniamy prądy wielkiej częstotliwości na prądy o częstotliwości pośredniej przez nałożenie na częstotliwość odbieraną drgań naszej lo-

KOMPLET CZĘŚCI

0060

Załadanie ofert!

do powyższego aparatu
kupisz najtaniej w
SKŁADNICY RADJOSPRZĘTU
„RADJOTECHNIK”
Warszawa Elektoralna 8

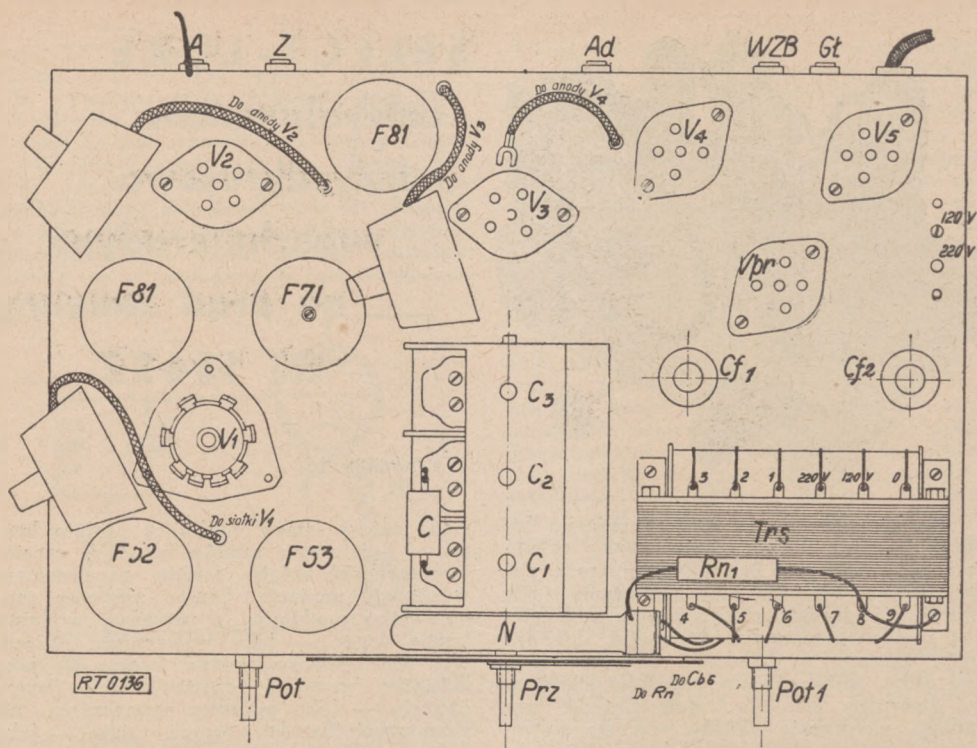

Rys. 2.

kalnej stacji nadawczej, zwanej heterodyną lub oscylatorem, następnie prądy te wzmacniamy za pomocą wzmacniacza pośredniej częstotliwości, dalej detektorujemy i jako prądy już o częstotliwości akustycznej wzmacniamy we wzmacniaczu niskiej częstotliwości.

Po tej ogólnej charakterystyce odbiornika, przejdziemy do szczegółowego omówienia jego układu.

Obwód wejściowy odbiornika tworzy filtr wstępny. Z trzech rodzajów filtrów: o sprzężeniu pojemnościowym, o sprzężeniu indukcyjnym, i o sprzężeniu mieszanym indukcyjno-pojemnościowym, wybraliśmy rodzaj pierwszy, a więc sprzężenie pojemnościowe, jako najpewniej pracujące. Filtr ten, pracujący tylko na falach średnich i długich, niezależnie od częstotliwości od-

bieranej, przepuszcza nam pasmo o stałej szerokości wstęgi. Jego krzywa rezonansu, zbliżona swym kształtem do prostokąta, zapewnia nam w stopniu najwyższym, selektywność obwodu wejściowego. Przechodząc na odbiór fal krótkich filtr ten omijamy, załączając równolegle do jego drugiego obwodu strojonego, cewkę służącą nam do odbioru fal krótkich. Organem strojenia filtru są kondensatory zmienne C_1 i C_2 o pojemności 425 centymetrów każdy. Są one umieszczone na wspólnej osi. Kondensatory sprzęgające filtru mają pojemności: średniofalowy Cb_2 — 70.000 centymetrów, oraz długofalowy Cb_1 = 30.000 centymetrów, załączany w szereg z kondensatorem dla fal średnich.

Sprzężenie między naszym odbiornikiem a anteną jest dla fal krótkich pojemności-

„FADA — RADJO”

Jedyna firma w Częstochowie, która fachowo obsługuje każdego radio-amatora.


— SŁUŻY BEZPŁATNĄ PORADĄ. —

Poleca sprzęt radiowy po cenach najniższych.
Odwiedzenie firmy nie obowiązuje do kupna.

CZĘSTOCHOWA

wł. FR. DYDERSKI

II Aleja 18.

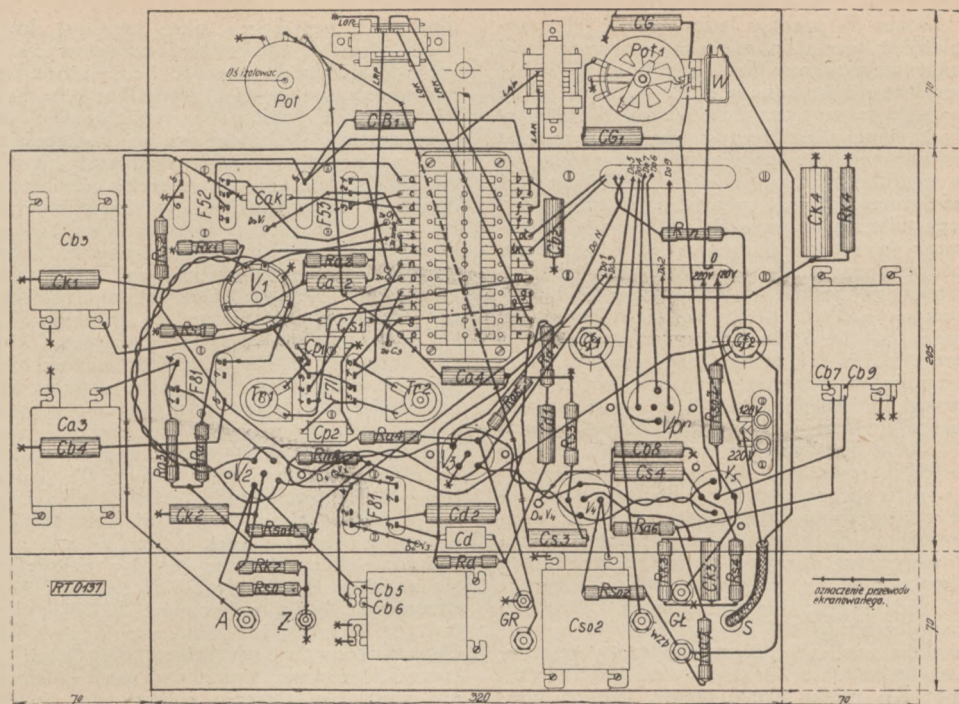

Rys. 3.

we, zaś dla fal średnich i długich — indukcyjne, przy czym antenowa cewka długofalowa, przy odbiorze fal średnich nie jest spinana. Elementem sprzężenia na falach krótkich jest kondensator stały Cak o pojemności 20 picofaradów.

Miedzy końcami siatkowymi cewek filtru (oznaczonymi na schemacie cyfrą 1) załączamy mały kondensator o pojemności 5 picofaradów, na schemacie jest on oznaczony literą C, najwygodniej jest umieścić go bezpośrednio między statorami kondensatorów zmiennych, strojących filtr.

Zadaniem jego jest wyrównanie zwięzienia szerokości wstęgi, występującego przy wyższych częstotliwościach zakresu średniofalowego (przy wykręconych rotorach kondensatorów strojenowych filtru). Pomimo, iż filtr sam usuwa drgania interferencyjne, pochodzące z oscylatora, jak również i odbicia lustrzanych częstotliwości, jednak celem zwiększenia stabilizacji układu, siatkę modulatora sprzęgamy nie bezpośrednio z końcem cewki siatkowej drugiego obwodu filtru, lecz z jej odgałęzieniem, oznaczonym na schemacie cyfrą 2.

0062

Transformatory, Dławiki, Kondensatory powietrzne pojedyncze i w zespołach Skale mikrometryczne.

Pierwszorzędnej jakości stosowane przez naj-
poważniejsze wytwórnie odbiorników polecają

POLSKIE ZAKŁADY „CROIX”

WARSZAWA, CHŁODNA 16 TEL. 649-97

Lampa V_1 pracuje jednocześnie jako modulator i oscylator, ma ona wewnątrz swej bańki umieszczone dwa zupełnie od siebie niezależne i doskonale odekranowane, choć posiadające wspólną katodę, układy. Pierwszy z tych układów, będący w zasadzie pentodą wysokiej częstotliwości, pracuje jako modulator, drugi o układzie triody jest oscylatorem. Część pentodowa lampy wymaga ujemnego napięcia siatkowego, stwarzamy je drogą podwyższenia potencjału katody oporem R_{k1} na 250 omów, zablokowanym do ziemi kondensatorem elektrolitycznym C_{k1} o pojemności 4 mikrofarady. Opór R_{s2} na 1.000 omów, podłączony do cewki siatkowej modulatora, ustala nam początkowy potencjał napięcia regulującego automatycznie siłę głosu przez zmianę potencjału siatki tej lampy. Zespół cewek $F71$, oraz kondensator zmienny C_3 tworzą obwód oscylatora. Celem ułatwienia sobie ostatecznego zestrojenia tego obwodu z obwodami filtru wstęgowego, z kondensatora C_3 , zdejmujemy trimer. Cewki oscylatora łączymy z siatką oscylatora (pierwszą siatką lampy V_1) nie bezpośrednio, lecz poprzez kondensatorek C_{s1} o pojemności 50 do 100 centymetrów (przy stosowaniu większej pojemności mogą się zrywać drgania na zakresie krótkofalowym). Opór R_{s1} rzędu 50.000 omów, jednym końcem uziemiony ustala nam odpowiedni potencjał dla tej siatki.

Celem uniezależnienia zestrojenia poszczególnych zakresów fal od siebie, cewki oscylatora są niespinane, lecz przełączane, takie rozwiązanie ułatwi nam zestrojenie odbiornika. Tylko krótkofalowa cewka reakcyjna jest podłączona na stałe, a dopiero szeregowo z nią łączymy odpowiednią cewkę średnio lub długofalową.

Cewki siatkowe oscylatora łączymy jednym końcem ze statorem kondensatora zmiennego C_3 , zaś drugim końcem uziemiamy, lecz nie bezpośrednio, a przez kondensatorki: C_{p1} dla fal średnich i C_{p2} dla fal długich. Kondensatorki te, zwane „pad-

dingami”, uzgadniają nam przebieg krzywych strojenia obwodów wejściowych z krzywą strojenia obwodu oscylatora, są one niezbędne w tym wypadku, gdy kondensatory strojeniowe są umieszczone na wspólnej osi. Wartości ich są następujące: C_{p1} ma pojemność 2.200 centymetrów, C_{p2} ma pojemność 450 centymetrów. Ze względu na to, że wartości ich są nader krytyczne, należy je złożyć z kilku kondensatorów (łączonych równolegle) o pojemnościach gwarantowanych. Dodatkowemi, lecz również nader ważnemi elementami zestrojenia obwodów oscylatora są trimery: Tr_1 i Tr_2 o pojemności 100 centymetrów każdy. Łączymy je równolegle do cewek siatkowych oscylatora. Napięcie, dostarczane na płytkę oscylatora poprzez cewki reakcyjne, zmniejszamy do wielkości żądanej oporem R_{a1} rzędu 50.000 omów, zablokowanym do ziemi kondensatorem stałym C_{b1} o pojemności 1 mikrofarad. Krótkofalowa cewka reakcyjna oscylatora jest przyłączona do anody (druga siatka lampy V_1) nie bezpośrednio, lecz poprzez mostek, składający się z oporu R_{a2} rzędu 50.000 omów i kondensatora C_{a2} o pojemności 10 000 centymetrów. Mostek ten ma na celu stabilizację częstotliwości oscylatora, ulegającej zazwyczaj pewnym wahaniom przy stosowaniu ujemnego napięcia siatkowego, regulowanego urządzeniem antydingowem. Napięcie na płytkę modulatora dostarczamy przez opór redukcijny R_{a3} na 10.000 omów, zablokowany do ziemi kondensatorem C_{a3} o pojemności 1 mikrofarad.

Nałożywszy drgania oscylatora na drgania, które otrzymaliśmy z wejściowego filtru wstęgowego, otrzymamy drgania o częstotliwości 128 kilocykli, którą to częstotliwość zwiemy pośrednią. Ta przemiana częstotliwości, będąca zasadniczą cechą odbiorników superheterodynowych, odbywa się w lampie oscylacyjno-modulacyjnej V_1 .

Dalej drgania pośredniej częstotliwości, kierujemy z anody lampy oscylacyjnej do pierwszego filtru pośredniej częstotliwości.

„STAR” TRANSFORMATORY




DŁAWIKI

PRZELĄCZNIKI FALOWE
KRÓTKOSPINAJĄCE

STAR WARSZAWA, CHŁODNA 27

TEL. 681-33

Cenniki gratis

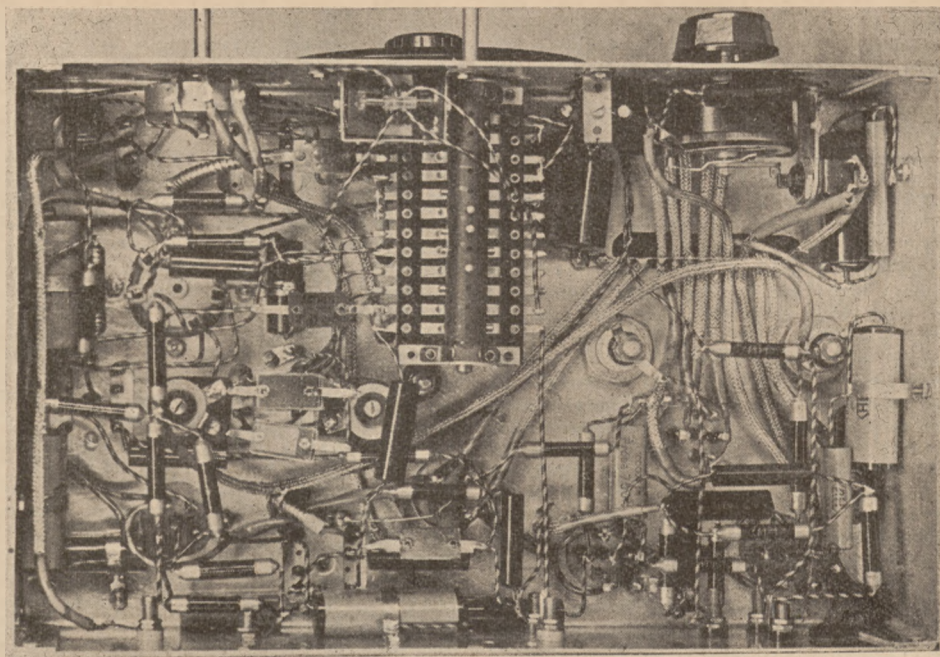

Rys. 4.

a mianowicie do jego uzwojenia pierwotnego. Otrzymane drogą indukcji, drgania w uzwojeniu wtórnym filtru, kierujemy na siatkę sterującą lampy V_2 , będącej wzmacniaczem pośredniej częstotliwości. Ujemne napięcie siatkowe tej lampy jest regulowane w ten sam sposób, jak napięcie dla lampy V_1 to jest przy pomocy urządzenia antifadingowego. Ze względu na to, że dla stworzenia lampie prawidłowych warunków pracy, musimy jej udzielić małego początkowego ujemnego napięcia siatkowego, katodę lampy łączymy z ziemią nie bezpośrednio, lecz poprzez opór R_{k2} na 250 omów, blokując ją jednocześnie do ziemi kondensatorem elektrolitycznym C_{k2} o pojemności 4 mikrofarady. Potencjometryczny układ oporów R_{s0} na 50.000 omów i R_{s1} na 30.000 omów ustala nam napięcie dostarczane siatce osłonnej tej lampy; oprócz tego siatka ta jest zblokowana do ziemi kondensatorem stałym C_{b3} o pojemności 100.000 centymetrów.

W obwód anodowy wzmacniacza pośredniej częstotliwości mamy włączony neonowy wskaźnik strojenia, pokrywający się jarzącą poświatą przy dostrojeniu się do odbieranej w danym momencie stacji. Mechanizm działania wskaźnika dostrojenia opiera się na wyzyskaniu zmniejszania się prądu anodowego lampy V_2 . Po dostrojeniu się do stacji, a więc w chwili najwyższego napięcia odbieranego sygnału, auto-

matyczna regulacja siły głosu zwiększa nam ujemne napięcie siatkowe lampy V_2 , zmniejszając tem samem jej prąd anodowy, co powoduje zmniejszenie się spadku napięcia na oporze R_{n2} na 20.000 omów, czyli wzrost napięcia bezpośredniego na płycie lampy V_2 . Jeśli opór R_{n2} będzie tak dobrany, aby w tym momencie napięcie przekroczyło napięcie zapłonowe neonówki, to zapali się nam ona. Niezbędne napięcia dla pracy tej lampki ustalają nam opory R_{n1} na 10.000 omów i R_n na 0,5 megoma. Opór R_{n2} jest zablokowany do ziemi kondensatorem stałym C_{b1} o pojemności 1 mikrofarad.

Prądy pośredniej częstotliwości, wzmocnione przez lampę V_2 , kierujemy na uzwojenie pierwotne drugiego filtru wstęgowego pośredniej częstotliwości. Jeden z końców uzwojenia wtórnego tego filtru jest przyłączony do jednej z anod lampy V_3 — diody, spełniającej nam dwie funkcje: automatycznego regulatora siły głosu, oraz detektora pośredniej częstotliwości. Lewy

Wystarczy raz kupić by
przekonać się że najtańszy
radiosprzęt jest w firmie

PRZEMYSŁ. RADJOWY

„S U P R A”

Warszawa, ul. Zielna 26.

0072

system pracuje jako detektor, prawy przez zmianę napięcia na oporze R_{a5} rzędu 1 megoma, wykorzystywanego jako ujemne napięcie siatkowe lamp V_1 oraz V_2 i skierowanego na siatki tych lamp poprzez opór R_{a4} rzędu 1 megoma.

Anoda prawego systemu diody łączy się przez kondensator Cd_2 o pojemności 10.000 centymetrów z anodą lewego systemu i w ten sposób otrzymuje sygnał, na który ma reagować. Katoda duodiody jest uziemiona, ponieważ zaś anoda prawego systemu łączy się z ziemią nie bezpośrednio, lecz przez opór R_{a5} , ma więc tem samem, względem katody potencjał ujemny, zacznie więc funkcjonować dopiero wtedy, gdy napięcie sygnału będzie większe od tego ujemnego napięcia, czyli gdy potencjał anody będzie dodatni względem potencjału katody. W sposób powyższy zmniejszamy siłę odbioru stacji głośnych, nie zmniejszając siły odbioru stacji słabszych, ten sposób regulacji nazywamy opóźnioną automatyczną regulacją siły. Gdy automatyczna regulacja siły zaczyna działać, wówczas napięcie wyprostowane, powstające na oporze R_{a1} , zablokowanym do ziemi kondensatorem stałym Cb_1 o pojemności 10.000 centymetrów, zostaje przekazane na siatki sterujące lamp V_1 i V_2 , których wzmocnienie jest w ten sposób samoczynnie regulowane. Podczas fadingu, napięcie sygnału maleje, zmniejsza się też napięcie wyprostowane, istniejące na oporze R_{a1} , a więc maleje jednocześnie ujemne napięcie siatkowe lamp V_1 i V_2 , wzrasta prąd anodowy tych lamp, a tem samem zwiększa się wzmocnienie — fading zostaje wyrównany.

Opór Rd na 100.000 omów, oraz kondensator Cd o pojemności 200 centymetrów tworzą normalny mostek, ułatwiający lewemu układowi duodiody detekcję. Opór Rd_1 na 100.000 omów i kondensator Cd_1 o pojemności 300 centymetrów, połączone szeregowo, filtrują nam tętnienia prądu zdetektorowanego.

Prądy już zdetektorowane, a więc o częstotliwości akustycznej, kierujemy na kondensator Ca_1 o pojemności 10.000 centymetrów, a następnie na potencjometr Pot_1 posiadający oporność rzędu 500.000 omów. Równolegle do tego potencjometra są umieszczone dwa gniazdka, służące do przyłączania adaptera gramofonowego. Ślizgacz potencjometra jest połączony z siatką lampy V_1 poprzez kondensator Cs_1 o pojem-

ności 10.000 centymetrów. Lampa ta pracuje jako oporowy wzmacniacz małej częstotliwości. Opór jej siatkowy Rs_3 jest rzędu wielkości 1 megoma. Ujemne napięcie dla lampy V_4 otrzymujemy drogą spadku napięcia na oporze Rk_3 na 2.500 omów, zblokowanym do ziemi kondensatorem elektrolitycznym Ck_3 o pojemności 4 mikrofarady. Napięcie na siatkę osłonową tej lampy, zblokowaną do ziemi kondensatorem Cso_2 o pojemności 100.000 centymetrów, doprowadzamy przez opór redukcyjny Rso_2 na 1 megom. Kondensator Cb_8 , blokujący anodę tej lampy do ziemi, ma za zadanie usunięcie ewentualnych zabłąkanych prądów wysokiej częstotliwości ze wzmacniacza małej częstotliwości. Napięcie anodowe dla tej lampy redukujemy oporem Ra_7 na 30.000 omów, blokując je jednocześnie do ziemi kondensatorem stałym Cb_7 o pojemności 1 mikrofarad. Opór anodowy lampy V_4 , oznaczony na schemacie literami Ra_8 , jest rzędu 300.000 omów. Elementami obwodu siatkowego ostatniej lampy V_5 , będącej naszym lokalnym wzmacniaczem mocy 9 watów, są: kondensator siatkowy Cs_4 o pojemności 10.000 centymetrów i opór siatkowy Rs_4 na 0,5 megoma. Opór redukcyjny dla napięcia siatki osłonowej, oznaczony na schemacie literami Rso_3 , ma 8.000 omów; jest on zblokowany do ziemi kondensatorem stałym Cb_9 o pojemności 1 mikrofarad.

Opór Rk_4 na 500 omów, włączony między środkowe odgałęzienie uzwojenia żarzeniowego lamp odbiorczych a minus napięcia anodowego, stwarza nam drogą spadku napięcia, ujemne napięcie siatkowe, niezbędne dla prawidłowej pracy lampy głośnikowej. Opór ten jest zablokowany do ziemi, kondensatorem elektrolitycznym Ck_4 o pojemności 25 mikrofaradów. Płytką lampy głośnikowej jest zablokowana do ziemi kondensatorem Cg o pojemności 2.000 centymetrów, prócz tego w obwodzie tym znajduje się urządzenie do zmiany barwy tonu. Tworzy je kondensator Cg_1 o pojemności 50.000 centymetrów, oraz załączony w szereg z nim potencjometr o krzywej logarytmicznej. Potencjometr ten oznaczony na schemacie literami Pot_1 , ma oporność rzędu 50.000 omów.

Wszystkie konieczne do pracy odbiornika napięcia są dostarczane przez zasilacz, składający się z transformatora sieciowego Trs, dwukierunkowej próżniowej lampy prostowniczej, uzwojenia wzbudzeniowego głośnika dynamicznego, zastępującego nam dławik niskiej częstotliwości, oraz dwóch wy-

Nowy Model Skali
Prostokątnej Mikrometrycznej

U R M A

Do nabycia we wszystkich
składnicach Radjowych

M. URBAN WARSZAWA, ORDYNACKA 3

sokonapięciowych kondensatorów elektrolitycznych, o dużych pojemnościach, mających na celu wygładzenie tętnień prądu anodowego.

Transformator Trs posiada jedno uzwojenie pierwotne, oraz trzy uzwojenia wtórne. Uzwojenie pierwotne, przeznaczone do załączania odbiornika do sieci prądu zmiennego, jest przełączane na 120 i 220 volt. Pierwsze uzwojenie wtórne, przeznaczone do żarzenia lamp odbiorczych, dostarcza nam napięcia 2×2 volty przy natężeniu pobieranego prądu, wynoszącego 5 amperów. Środkowy odczep tego uzwojenia przyłączamy do ziemi poprzez opór Rk₁. Drugie uzwojenie wtórne będzie służyć do żarzenia lampy prostowniczej, ma ono napięcia 2×2 volty przy natężeniu 1,1 ampera. Środkowe odgałęzienie tego uzwojenia, to biegun dodatni naszego napięcia anodowego. Trzecie uzwojenie wtórne, wysokiego napięcia, daje nam napięcia 2×400 volt, przy poborze prądu mocy 60 miliamperów. Środkowe odgałęzienie tego uzwojenia jest biegunem ujemnym naszego napięcia anodowego.

Maksymalne napięcie anodowe, wynoszące 400 volt, redukujemy do wysokości 260 volt przy pomocy uzwojenia wzbudzeniowego naszego głośnika dynamicznego, zasilając go jednocześnie tym sposobem, i usuwając tętnienie prądu anodowego. Kondensatory elektrolityczne Cf₁ na 16 mikrofaradów 450 volt pracy i Cf₂ na 30 mikrofaradów 320 volt pracy, blokujące oba końce uzwojenia wzbudzającego do ziemi, filtrują nam wyprostowane napięcie anodowe. Aby uniknąć działania sieci oświetleniowej jako anteny, a jednocześnie choć częściowo zlikwidować zaburzenia z niej pochodzące, należy oba jej przewody zablokować do ziemi kondensatorami stałymi na wysokie przebiecie. Kondensatory te opuszczone w obu schematach, winny mieć pojemność po 0,1 mikrofarada każdy.

LAMPY.

Lampa pierwsza, spełniająca funkcję modulatora i oscylatora, jest oktodą najnowszego typu, posiadającą żarzenie pośrednie. Prąd żarzenia wynosi 0,65 ampera przy napięciu nominalnem 4 volty. Napięcie anodowe winno wynosić 250 volt dla anody, 90 volt dla siatki drugiej, 70 volt dla siatek trzeciej i piątej. Pracuje przy zmiennym napięciu siatkowym w granicach od 1,5 do 20 voltów. Prąd anodowy 1,6 miliampera, opór wewnętrzny dla części pentodowej lampy wynosi około 1 megoma.

Lampa druga, pełniąca funkcję wzmacniacza pośredniej częstotliwości i regulująca nam automatycznie siłę głosu, jest również pośrednio żarzoną pentodą selektoda. Prąd żarzenia wynosi 1,1 ampera, przy napięciu nominalnem 4 volty. Przy napięciu

200 volt, prąd anodowy wynosi 5 miliamperów, przyczem napięcie na siatce osłonnej winno wynosić 100 volt. Opór wewnętrzny tej lampy wynosi 1,2 megoma.

Trzecia lampa, duodioda, również pośrednio żarzona prądem 0,65 ampera przy napięciu nominalnem 4 volty.

Lampa czwarta pracuje jako oporowy wzmacniacz niskiej częstotliwości. Jest to pentoda wysokiej częstotliwości o dużym oporze wewnętrznym, wynoszącym dwa megomy. Prąd anodowy, przy napięciu 200 volt na anodzie i 100 volt na siatce osłonnej, wynosi 3,5 miliampera, prąd żarzeniowy, przy napięciu 4 volty, wynosi 1,1 ampera. Lampa jest żarzona pośrednio.

Lampa wyjściowa jest pentodą małej częstotliwości o mocy traconej w anodzie, wynoszącej 9 watów. Żarzenie bezpośrednio prądem 1,1 ampera przy napięciu 4 volty. Przy pełnym napięciu anodowym, wynoszącym 250 volt i ujemnym napięciu siatkowym, wynoszącym około 14 volt, prąd anodowy tej lampy wynosi 36 miliamperów. Napięcie na siatkę osłonną jest równe napięciu anodowemu.

Lampa prostownicza jest dwukierunkową lampą próżniową, żarzoną prądem zmiennym o natężeniu 1 amper przy napięciu 4 volty. Dla napięcia zmiennego 2×500 volt, wydajność jej po stronie prądu stałego, wynosi około 60 miliamperów.

SPIS CZĘŚCI:

- Ra₁ — Opór stały masowy na 50.000 omów, obciążalność 1 wat (AH).
- Ra₂ — Opór stały masowy na 50.000 om., obciążalność 0,5 wata (AH).
- Ra₃ — Opór stały masowy na 10.000 om., obciążalność 1 wat (AH).
- Ra₄ — Opór stały masowy na 1 megohm, obciąż. 0,5 w. (AH).
- Ra₅ — Opór stały masowy na 1 meg., obciążalność 0,5 w. (AH).
- Ra₆ — Opór stały masowy na 0,3 meg., obciążalność 1 w. (AH).

POLTON GŁOŚNIKI DYNAMICZNE DUŻEJ MOCY

ZAKŁADY RADJOTECHNICZNE
POLTON

WARSZAWA, UL. WRONIA 6

Żądacie bezpłatnych
opisów i cenników

- Ra₇ — Opór stały masowy na 30.000 omów, obciążalność 1 wat (AH).
- Rn — Opór stały masowy na 0,5 meg., obciążalność 0,5 w. (AH).
- Rn₁ — Opór stały masowy na 10.000 om., obciążalność 0,5 w. (AH).
- Rn₂ — Opór stały masowy na 20.000 cm., obciąż. 1 w. (AH).
- Rd — Opór stały masowy na 100.000 om., obciąż. 0,5 w. (AH).
- Rd₁ — Opór stały masowy na 100.000 om., obciąż. 0,5 w. (AH).
- Rso₁ — Opór stały masowy na 50.000 om., obciąż. 1 wat (AH).
- Rso — Opór stały masowy na 30.000 om., obciąż. 1 w. (AH).
- Rso₂ — Opór stały masowy na 1 meg., obciążalność 1 wat (AH).
- Rs₁ — Opór stały masowy na 50.000 om., obciążalność 0,5 wat (AH).
- Rs₂ — Opór stały masowy na 1.000 omów, obciąż. 0,5 w. (AH).
- Rs₃ — Opór stały masowy na 1 megom, obciążalność 0,5 w. (AH).
- Rs₄ — Opór stały masowy na 0,5 meg., obciążalność 0,5 w. (AH).
- Rk₁ — Opór stały drutowy na 250 omów, obciąż. 2 waty (AH).
- Rk₂ — Opór stały drutowy na 250 omów, obciąż. 2 waty (AH).
- Rk₃ — Opór stały drutowy na 2.500 om., obciążalność 2 waty (AH).
- Rk₄ — Opór stały drutowy na 500 omów, obciążalność 4 waty (AH).
- Rso₃ — Opór stały drutowy na 8.000 om., obciążalność 4 waty (AH).
- Cak — Kondensator stały mikowy o pojemności 20 picofaradów (AH).
- C — Kondensator stały mikowy o pojemności 5 picofaradów (AH).
- Cs₁ — Kondensator stały mikowy o pojemności 50 picofaradów (AH).
- Cs₃ — Kondensator stały rurkowy o pojemności 10.000 cm. (AH).
- Cs₄ — Kondensator stały rurkowy o pojemności 10.000 cm. (AH).
- Cd₁ — Kondensator stały rurkowy o pojemności 300 cm. (AH).
- Cd₂ — Kondensator stały rurkowy o pojemności 10.000 cm. (AH).
- Cg₁ — Kondensator stały rurkowy o pojemności 50.000 cm. (AH).
- Cg — Kondensator stały rurkowy o pojemności 2.000 cm. (AH).
- Cb₄ — Kondensator stały rurkowy o pojemności 10.000 cm. (AH).
- Cb₃ — Kondensator stały rurkowy o pojemności 300 cm. (AH).
- Ca₂ — Kondensator stały rurkowy o pojemności 10.000 cm. (AH).
- Ca₄ — Kondensator stały rurkowy o pojemności 10.000 cm. (AH).
- Cd — Kondensator stały rurkowy o pojemności 200 cm. (AH).
- Cp₁ — Kondensator stały padding'owy o pojemn. 2.200 cm.
- Cp₂ — Kondensator stały padding'owy o pojemn. 450 cm.
- Cb₁ — Kondensator stały rurkowy bezindukcyjny o pojemn. 30.000 cm.
- Cb₂ — Kondensator stały rurkowy bezindukcyjny o pojemn. 70.000 cm.
- Ca₃ — Kondensator stały blok. o poj. 1 mikrofarad, próba 750 v. (AH).
- Cb₃ — Kondensator stały blok. o poj. 1 mikrofarad, próba 750 v. (AH).
- Cb₅ — Kondensator stały blok. o poj. 0,1 mikrofarad, próba 750 v. (AH).
- Cb₆ — Kondensator stały blok. o poj. 1 mikrofarad, próba 750 v. (AH).
- Cb₇ — Kondensator stały blok. o poj. 1 mikrofarad, próba 750 v. (AH).
- Cso₂ — Kondensator stały blok. o poj. 0,1 mikrofarad, próba 750 v. (AH).
- Cb₈ — Kondensator stały blok. o poj. 1 mikrofarad, próba 750 v. (AH).
- Ck₁ — Kondensator elektrolityczny o pojemności 4 mikrofarady, praca 25 volt (AH).
- Ck₂ — Kondensator elektrolityczny o pojemności 4 mikrofarady, praca 25 volt (AH).
- Ck₃ — Kondensator elektrolityczny o pojemności 4 mikrofarady, praca 25 volt (AH).
- Ck₄ — Kondensator elektrolityczny o pojemności 25 mikrofaradów, praca 25 volt (AH).
- Cf₂ — Kondensator elektrolityczny o pojemn. 30 mikrofaradów, napięcie maksimum 350.

KAŻDY ODBIORNIK OPISANY W NUMERZE BIEŻĄCYM „RADJO-TECHNIKA” BĘDZIE DEMONSTROWANY NA ŻĄDANIE P. RADJOAMATORÓW, DO CHWILI UKAZANIA SIĘ NUMERU NASTĘPNEGO. DEMONSTRACJE ODBIORNIKÓW ODBYWAJĄ SIĘ W DNIACH I GODZINACH WYZNACZONYCH NA PORADY TECHNICZNE.

Cf₁ — Kondensator elektrolityczny o pojemności 16 mikrofaradów, napięcie maximum 450.

Tr₁ — Kondensator typu ściskowego o pojemności 100 cm.

Tr₂ — Kondensator typu ściskowego o pojemności 100 cm.

C₁, C₂, C₃ — Agregat kondensatorów zmiennych o pojemności 3×425 cm. z wbudowaną przekładnią mikrometryczną, wraz ze skalą (Croix).

Trs — Transformator sieciowy: uzwojenie pierwotne 120 i 220 volt; uzwojenia wtórne: 2×2 volty — 5 amperów; 2×2 volty — 1,1 ampera; 2×400 volt — 60 miliamperów (Polton DA2 40060).

Pot — Potencjometr węglowy o charakterystyce logarytmicznej, oporność 0,5 megoma.

Pot₁ — Potencjometr drutowy o charakterystyce logarytm. oporność 50.000 omów (AH).

N — Neonowy wskaźnik dostrojenia. Napięcie zapłonu 160 volt.

Zespół cewek wejściowych „Ferrocart” F52 (AH).

Zespół cewek drugiego obwodu filtru wstęgowego „Ferrocart” F53 (AH).

Zespół cewek średnio i długofalowych oscylatora „Ferrocart” F71 (AH).

Dwa zespoły transformatorowe pośredniej częstotl. na 128 kilocykli „Ferrocart” F81 (AH).

Dwa komplety rdzeni ferromagnetycznych wraz z oprawkami i karkasami do nawinięcia cewek krótkofalowych „Ferrocart”, Typ GR (AH).

Głośnik dynamiczny ze wzbudzeniem. Opór cewki 2.800 omów, prąd wzbudzający 140 volt — 50 miliamperów (Polton DW2).

Przełącznik krótkospinający 2×12 (Star).

Komplet lamp: V₁ — TAK 2, V₂ — HP 4106, V₃ — DD 465, V₄ — HP 4101, V₅ — PP 4101, Vpr. — PV 4100 (Tungsram).

Chassis według wymiarów.

Oprawka typu „Swan” do neonowego wskaźnika strojenia.

5 podstawek do lamp pięcionóżkowych.

1 podstawka do lampy ósmionóżkowej (oktody).

7 gniazdek telefonicznych.

Przełącznik do zmiany napięcia sieci.

Sznur pendlowy z wtyczką.

4 żaróweczki, drut montażowy, śrubki, koszulka izolacyjna i t. p.

JUŻ SA W SPRZEDAŻY

ZESPOŁY CEWEK FERROCART

TYP F 35 na fale krótkie, F 32 na fale krótkie średnie i długie, F 61, F 62, F 63 i F 64 na fale średnie i długie z regulowaną samoindukcją, F 75 oscylatory, F 81, F 91 transformatory komplety do Superów



inż. A. HORKIEWICZ

WARSZAWA 4, KAWENCZYŃSKA 9




Inż. Z. Jaworski.

Odbiorniki krótkofalowe

(Dokończenie)

Na rys. 5 podany jest układ, stosowany przeważnie w odbiornikach krótkofalowych. Polega on na tym, że regulacja sprzężenia zwrotnego odbywa się przy pomocy specjalnej lampy katodowej. Anoda lampy detektorowej V_1 jest zasilana przez opór R_a z baterii anodowej. Równolegle do anody tej lampy jest włączona anoda lampy V_2 , mająca za zadanie zmianę sprzężenia zwrotnego lampy V_1 . Siatka lampy V_2 jest połą-

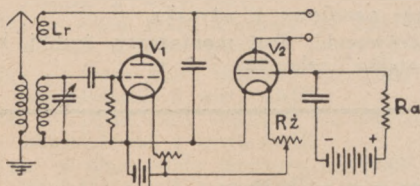

Rys. 5.

czona z anodą. Dzięki odpowiedniemu połączeniu prąd anodowy tej lampy nie płynie przez słuchawki i cewkę reakcyjną L_r . Zmiana sprzężenia zwrotnego odbywa się następująco: zmieniając prąd żarzenia lampy V_2 , zapomocą opornika R_z , zmieniamy oporność wewnętrzną tej lampy, a przez to i prąd anodowy oraz prąd płynący przez oporność R_a , a będący sumą prądów anodowych lamp V_1 i V_2 . Spadek napięcia na

oporze R_a ulega zmianie, pociągając za sobą zmianę napięcia anodowego na lampie detekcyjnej.

W układach krótkofalowych przeważnie stosuje się detekcję siatkową, gdyż jest ona najczulszą dla słabych sygnałów. — Sprzężenie z anteną stosujemy indukcyjne, bądź pojemnościowe. Przy sprzężeniu indukcyjnym (rys. 6) cewka antenowa posiada bardzo małą ilość zwojów. Czasami to sprzężenie bywa zmienne. Przy sprzężeniu pojemnościowym zazwyczaj antenę przyłączamy poprzez kondensator C o niewielkiej pojemności (2 do 20 cm.) wprost do obwodu strojenego, jak to wskazuje rys. 7. Czasami do tego celu stosuje się zmienne kondensatory sprzęgające. Lampy pracujące jako detektory w odbiornikach krótkofalowych mogą być trójelektrodowe, lub wielosiatkowe (ekranowane). Lampy ekranowane pracują w tych samych układach, jak i trójelektrodowe. Ciekawą bywa regulacja sprzężenia zwrotnego, stosowana często przy użyciu lamp ekranowanych dla detekcji. Regulacja ta odbywa się zapomocą zmiany oporności R w obwodzie siatki osłonnej, jak wskazuje rys. 8.

Wzmocnienie zdetektorowanych sygnałów odbywa się przy pomocy wzmacniacza matłej częstotliwości, przyczem przy odbiorze

Prenumerujcie i czytajcie


miesięcznik poświęcony
krótkofalarstwu polskiemu

„KRÓTKOFALOWIEC POLSKI“

Numer pojedynczy 70 gr. Prenumerata roczna 7.— Konto PKO 411 395


Lwowski Klub Krótkofalowców
REDAKCJA I ADMINISTRACJA
L W Ó W, ZYBLIKIEWICZA 33

fonji wymagany jest odbiór niezniekształcony. Przy odbiorze znaków telegraficznych żądania w tym kierunku nie są tak duże. Wzmacniacze małej częstotliwości mo-

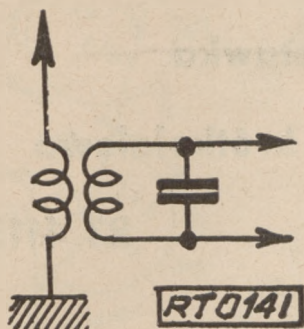


Rys. 6. Układ o sprzężeniu indukcyjnym odbiornika z anteną.

gą być transformatorowe, lub oporowe. Jednak przy użyciu lampy ekranowanej, jako detektora, stosowanie transformatora małej częstotliwości napotyka na pewne trudności: oporność lamp ekranowanych jest dość wysoka, zaś pierwotne uzwojenie transformatora posiada małą ilość zwojów i dlatego oporność tego uzwojenia w porównaniu z opornością lampy jest zbyt mała. W takim wypadku lampa nie jest wykorzystana i ponadto występują pewne zniekształcenia przy odbiorze fonji. Lepiej jest stosować w tym wypadku układ wzmacniacza oporowego. Wzmocnienie wielkiej częstotliwości w odbiornikach krótkofalowych do chwili ukazania się lamp ekranowanych było prawie niemożliwe. Przyczyną tego w pierwszym rzędzie jest pojemność między anodą i siatką, która dla wszelkich częstotliwości specjalnie daje się we znaki i powoduje sa-

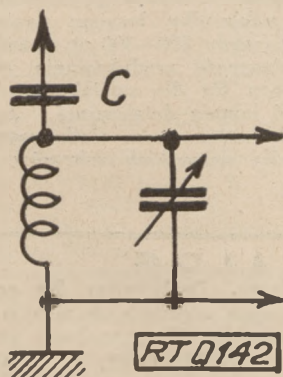


Rys. 7. Układ o sprzężeniu pojemnościowym odbiornika z anteną.

możebudzenie się układu. W lampach ekranowanych pojemność ta jest bardzo mała i układ z lampą ekranowaną nie ma tendencji do samowzbudzania się. Jednak nie jest to główną przyczyną niemożności stosowania do celów wzmacniania wielkiej częstotliwości lamp trójelektrodowych. Obwód drgań, włączony do obwodu anodowego lampy trójelektrodowej, jako wzmacniacza w. cz., posiada bardzo małą oporność dla prądów w. cz. Lampa trójelektrodowa posiada niewielki współczynnik amplifikacji, a ponadto wskutek tego, że oporność lampy jest większa od oporności obwodu drgań, przeto na zaciskach cewki, otrzymujemy niewielkie napięcie, gdyż lwia część napięcia wzmocnionego wystąpi na oporności wewnętrznej lampy. Bardzo częste są zjawiska, że przy zastosowaniu lamp trójelektrodowych, jako wzmacniaczy wielkiej częstotliwości otrzymuje się nie wzmocnienie, lecz osłabienie przy odbiorze fal bardzo krótkich. Zwiększyć zaś oporność obwodu drgań nie można, gdyż możliwości tego zwiększenia są znacznie ograniczone. Można by było dokonać tego

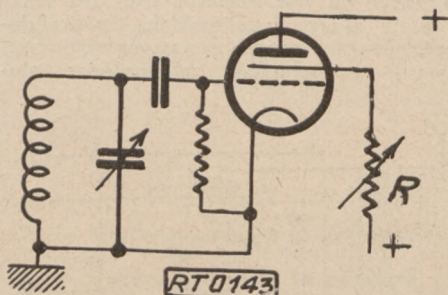

Rys. 8. Układ z regulacją sprzężenia zwrotnego za pomocą opornika w obwodzie siatki antenowej.

bądź przez powiększenie indukcyjności, bądź zmniejszenie pojemności obwodu. (Pojemność obwodu stanowią prócz kondensatora w obwodzie drgań i pojemności obwodów, pojemność anoda — katoda lampy wzmacniającej i pojemność siatka — katoda lampy następnej). Wielkości te są ograniczone długością odbieranej fali i zmieniane dowolnie być nie mogą. Inaczej rzecz się przedstawia przy stosowaniu lamp ekranowanych. Lampy ekranowane posiadają bardzo duży współczynnik amplifikacji, przeto napięcie wielkiej częstotliwości w obwodzie anodowym jest większe, przy takim samym napięciu na siatce, jak i w lampie trójelektrodowej. Jednak i tu na oporze wewnętrznym lampy traci się wielką część wzmocnionego napięcia, tem niemniej na obwodzie drgań napięcie jest znacznie wyższe, niż przy stosowaniu lampy trójelektrodowej.

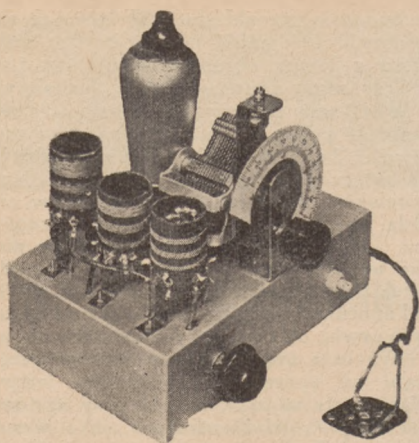


Przystawka krótkofalowa

RT 1113ZB

J. Skowrya.

Nowoczesne odbiorniki buduje się przeważnie na trzy zakresy fal. Trzeci zakres 20—50 mtr. wzbudza coraz większe zainteresowanie, a to z racji wielu stacji radiofonicznych na tym zakresie, bądź też z racji wielu stacji amatorskich krótkofalowych. Pragnąc przyjść z pomocą radioamatorom — posiadaczom odbiorników sta-

du stanowią kondensatory stały 150 cm. i zmienny 500 cm., połączone szeregowo, co po ustawieniu kondensatora zmiennego w położenie dające maximum pojemności, daje wartość ogólną pojemności obwodu około 45 cm. W celu od tłumienia tego obwodu zastosowano sprzężenie zwrotne obwodu anodowego z obwodem siatki. Sprężenie to jest stałe i tak dobrane, że interferencje drgań obwodu anodowego z drgania-
mi w obwodzie siatki są częstotliwościami niesłyszalnymi. Powoduje ono wzmocnienie i zwiększenie selekcji. Dławik Dl ma na celu niedopuszczenie prądów wielkiej częstotliwości do źródła napięcia anodowego. W razie zastosowania przystawki do odbiornika bateryjnego należy gniazdko $+A$, połączyć ze źródłem napięcia anodowego (+120 v lub 150 v) zaciskiem doprowadzającym napięcie przez głośnik do końcowej lampy. Przy zastosowaniu przystawki do odbiornika sieciowego należy gniazdko $+A$, przystawki połączyć z zaciskiem doprowadzającym napięcie do lampy głośnikowej. W sieciowym odbiorniku bowiem napięcie to jest wyższe (rzędu 250—300 v), a zatem zachodzi konieczność zredukowania go przy pomocy oporu R_a dla udzielenia niezbędnych napięć lampie detekcyjnej. Jako cewek obwodu antenowego, siatkowego i reakcyjnych dla wszystkich zakresów fal, u-

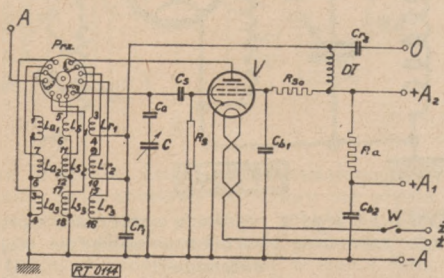

Rys. 1.

rych, zbudowanych na 2 zakresy fal i umożliwić im odbiór stacji krótkofalowych, podajemy opis przystawki krótkofalowej, która może być z powodzeniem stosowana tak do odbiorników bateryjnych jak i do odbiorników sieciowych.

Schemat i opis przystawki.

Schemat przystawki jest przedstawiony na rys. 1. Zbudowana jest ona na zakresy fal: 18—35 m., 30—58 m. i 55—120 m.; przełączanych przy pomocy przełącznika. Drgania wielkiej częstotliwości, wzniecone w antenie przedstawiają się za pomocą transformatora wielkiej częstotliwości, złożonego z cewek L_a i L_s , do obwodu drgań w siatce lampy detekcyjnej. Pojemność tego obwo-

K A T A L O G


Szczegółowy, ilustrowany (ze schematami) wraz z cennikiem wysłać po otrzymaniu gr. 50 znaczkami poczt

PRZEMYSŁ RADJOWY

S U P R A

0073

Warszawa, ul. Zielna 26.

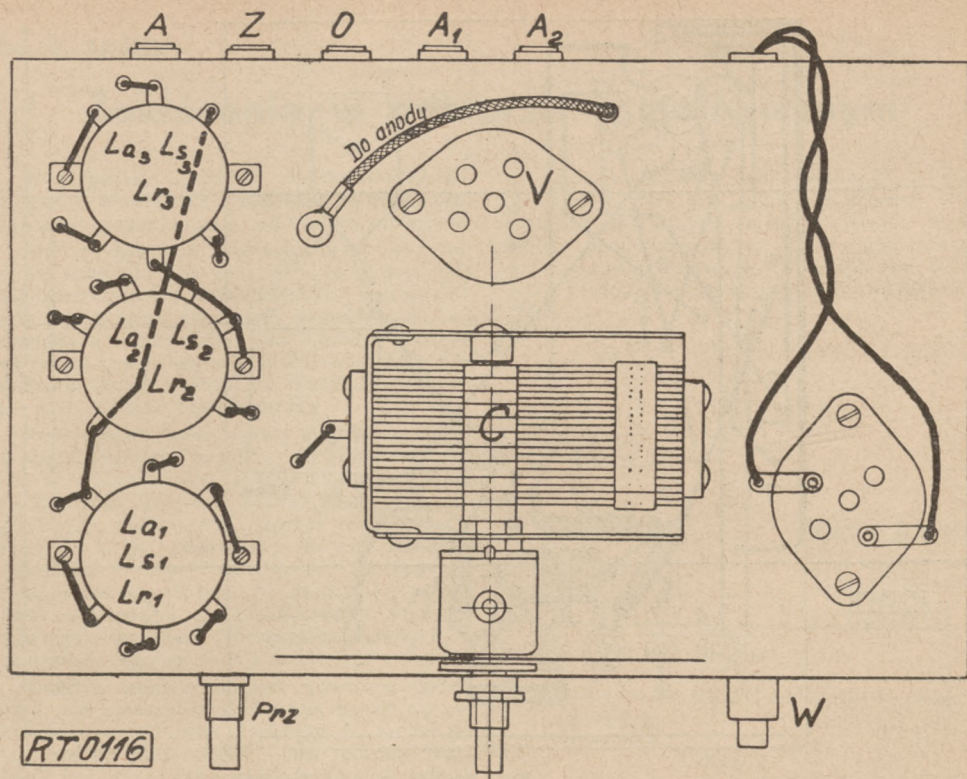

Rys. 2

żyto nawiniętych na cylindrach pertinakso-
wych o średnicy 30 mm. Ilości zwojów po-
szczególnych cewek i grubości drutów sta-
nowiących uzwojenia są następujące:

La_1 — 3 zwoje	lica	$20 \times 0,05$ mm.
La_2 — 5 zwoi	"	$20 \times 0,05$ mm.
La_3 — 15 zwoi	"	$10 \times 0,05$ mm.
Ls_1 — 5 zwoi	"	$20 \times 0,05$ mm.
Ls_2 — 10 zwoi	"	$20 \times 0,05$ mm.
Ls_3 — 25 zwoi	"	$10 \times 0,05$ mm.
Lr_1 — 5 zwoi	"	$20 \times 0,05$ mm.
Lr_2 — 8 zwoi	"	$20 \times 0,05$ mm.
Lr_3 — 15 zwoi	"	$10 \times 0,05$ mm.

SPIS CZĘŚCI.

Schassis metalowe z blachy według wy-
miarów podanych na rys. 3.

Cewki — według opisu.

C — Kondensator z dielektrykiem powietrz-
nym na 500 cm.

Ca — Kondensator stały mikowy na 150 cm.
(AH).

Cs — Kondensator stały mikowy na 50 cm.
(AH).

Cb₁ — Kondensator blokowy na 10.000 cm.
(AH).

Cb₂ — Kondensator blokowy na 1 mikro-
farad (AH).

Cr₁ — Kondensator stały mikowy na 100 cm.
(AH).

Cr₂ — Kondensator stały na 1.000 cm. (AH).

Rs — Opór stały na 0,3 megoma (AH).

Rso — Opór stały na 0,1 megoma (AH).

Ra — Opór stały na 50.000 omów (AH).

Dł — dławik krótkofalowy.

Prz. — przełącznik 3×4.

W — wyłącznik.

Lampa — E446 (Philips).


oraz drobny materiał montażowy.

Montaż przystawki.

Schemat przystawki jest uwidoczniony
na rys. 2.

Zasilanie katody lampy przystawki od-
bywa się przy pomocy sznura dwuprzewo-
dowego (dwa przewody okręcone) zakoń-
czonego podstawką pertinaksową, dla lamp
4 lub 5-cio nóżkowych, z której usunięto
gniazdka.

Podstawkę tę nakłada się na nóżki za-
rzeniowe jakiegokolwiek lampy odbiornika, z
którym przystawka ma być połączona. Na
tylnej ścianie podstawy znajdują się gniaz-
dka antenowe, uziemienia oraz O, +A₁ i
+A₂. Wszystkie pozostałe części znajdują
pod spodem podstawy.

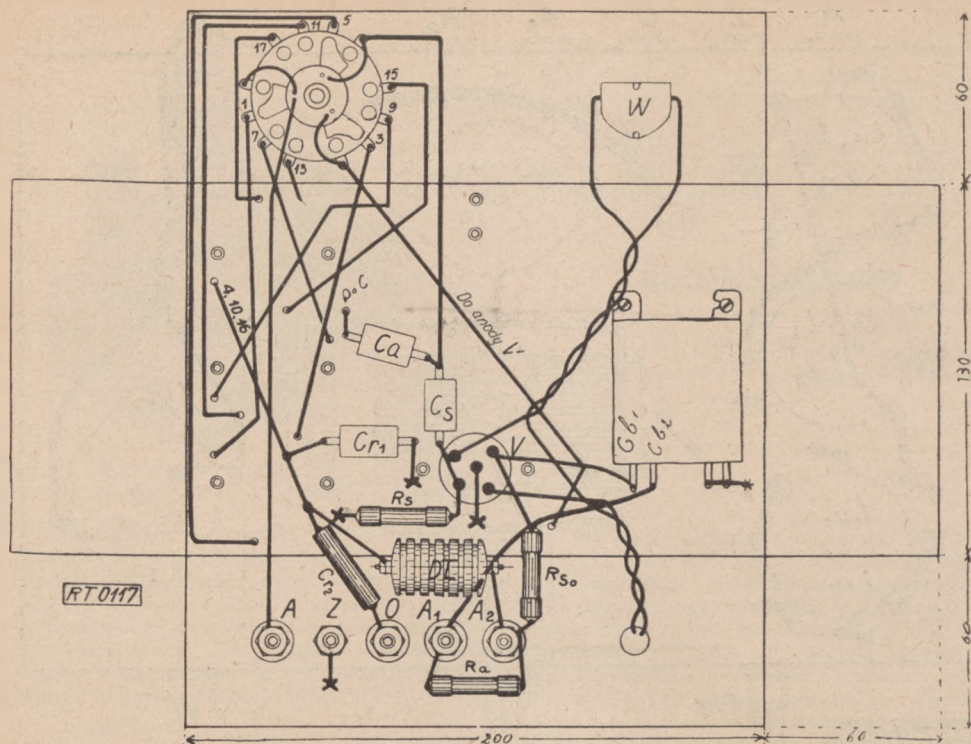

Rys. 3.

Uruchomienie.

W wypadku połączenia przystawki z odbiornikiem bateryjnym łączymy:

1) gniazdko $+A_2$ ze źródłem napięcia anodowego ($+120$ lub $+150$ v). 2) gniazdko

Do przystawki w połączeniu z odbiornikiem bateryjnym należy zastosować pentodę w. cz. KF1. W tym wypadku jeden koniec katody powinien być połączony z — napięcia anodowego ($-A$).

W wypadku zastosowania przystawki do odbiornika sieciowego łączymy:

1) Gniazdko $+A_1$ z zaciskiem doprowadzającym napięcie do anody lampy głośnikowej (z gniazdkiem głośnika).


2) Gniazdko „O” z gniazdkiem antenowym odbiornika.

3) Obwód żarzenia lampy przystawki z obwodem żarzenia jakiejkolwiek lampy odbiornika.

4) Antenę i uziemienie z odpowiednimi gniazdkami przystawki.

Następnie należy włączyć wyłącznik żarzenia przystawki uruchomić odbiornik i dobrać przystawkę do żądanej fali. Chcąc teraz odbierać stacje zakresu długofalowego, należy wprost odłączyć gniazdko „O” przystawki i połączyć antenę z odbiornikiem, wyłączyć żarzenie lampy przystawki i odbiór fal długich lub średnich staje się możliwym.

Przystawka w lokalu Redakcji pracowała z powodzeniem w połączeniu z Dralodyną opisaną w Nr. 1 Radjotechnika.

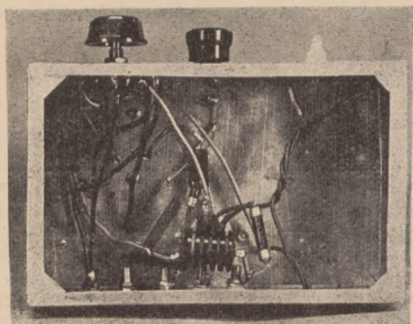

Rys. 4.

ko „O” z zaciskiem antenowym odbiornika.

3) obwód żarzenia lampy przystawki z gniazdkami żarzenia jakiejkolwiek lampy odbiornika.

4) Antenę i uziemienie z odpowiednimi gniazdkami przystawki.

Inż. T. Jaroński.

Zakłócenia w odbiorze radjofonicznym

Wymagania, stawiane radjoodbiornikom, są coraz to większe i technika radiowa nieustannie pracuje nad ich udoskonaleniem.


Kto z dawnych radjostuchaczy przypomina sobie te nie tak odległe czasy, gdy otoczony gromem zdumionych przyjaciół, odbierał z miną zwycięzcy sygnał czasu, nadawany z wieży Eifla, kto pamięta ówczesny prymitywny sprzęt radjotechniczny, ten dopiero ocenić potrafił to wszystko, co daje nam dzisiaj radjotechnika.

Nowoczesna selektywna superheterodyna wyposażona we wszelkie możliwe najnowsze urządzenia, jak: antifadingowe, optyczną kontrolę strojenia, zespół głośników, pozwalający na idealne wprost odtworzenie tonów i t. p., zdawałoby się, że powinna zaspokoić najwybredniejsze wymagania, tymczasem są chwile, że szczęśliwy posiadacz wspaniałej superheterodyny wyłącza odbiornik w czasie najciekawszej audycji, a powodem tego są — z a k ł ó c e n i a.

Niegdyś, upojeni jeszcze nowością radjofonii, nie zwracaliśmy zbyt wiele uwagi na zakłócenia w odbiorze, traktując je raczej jako „małum necesarium”, dziś jednak nadszedł już czas, żeby zakłóceniom w odbiorze radjofonicznym wydać walkę. Zagranicą walka ta została już rozpoczęta i daje bardzo dobre rezultaty.

Przyjrzyjmy się, jak wygląda ta akcja przeciwzakłócenia u naszego zachodnie-

go sąsiada. Według „Die Sendung” (z dnia 29.III.35 r. Nr. 14), Dyrekcja Poczty Niemieckiej zatrudniała w tym czasie około 3.000 pracowników na 1.200 placówkach przeciwzakłócenia. W czasie od 1.VII. 1933 r. do 30.VI.34 r. usunięto 240.000 wy-

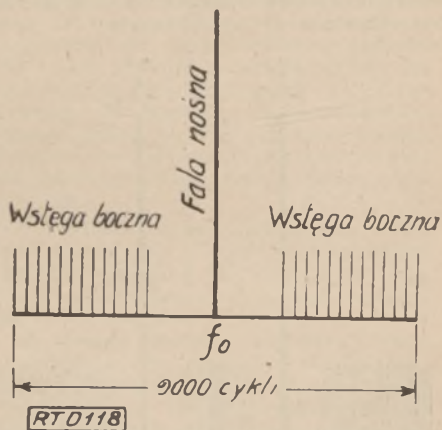

Rys. 1.

padków zakłóceń. Obsługa przeciwzakłócenia posiadała do dyspozycji: 1.500 przyrządów do wyszukiwania zakłóceń,




..... prób kontrolnych na taśmie ruchomej podczas fabrykacji lamp radiowych Philips Miniwatt. Ta 125-krotna kontrola stanowi gwarancję doskonałości technicznej lamp radiowych

PHILIPS MINIWATT

- 100 przyrządów do pomiarów napięć zakłócających,
 350 kuferków ze wzorami najpopularniejszych przyrządów przeciwzakłóceńowych,
 70 przyrządów do badania lamp radio-
 wych.

W celu usprawnienia pracy placówki zostały zaopatrzone w kilkadziesiąt dwuosobowych samochodów (kabriolety), z następującym wyposażeniem:

1. Odbiornik popularny, jako wzór porównawczy, umożliwiający zbadanie warunków odbioru u danego abonenta;

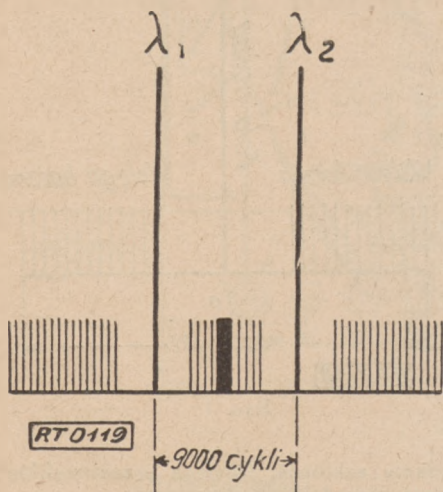

Rys. 2

2. Przyrząd do badania lamp, umożliwiający stwierdzenie ewentualnych braków w samym odbiorniku u danego abonenta;
3. Przyrząd do wykrywania zakłóceń;
4. Przyrząd do pomiarów napięć zakłócających przy samym źródle zakłóceń i przy antenie odbiorczej abonenta;
5. Kuferki z najczęściej używanym sprzętem przeciwzakłóceńowym, narzędziami i instrumentami pomiarowymi. Przez prowizoryczne zmontowanie tego sprzętu, pokazuje się właścicielowi instalacji, przeszkadzającej w odbiorze radiowym, skuteczność tego sprzętu. Prowizoryczny ten montaż ma na celu zaoszczędzenie instalatorom zmudnych i kosztownych prób.

Do takich rezultatów można było jedynie dojść, mając odpowiednio przygotowaną stronę prawną tego zagadnienia, nie dość jest bowiem wykryć źródło zakłóceń, lecz trzeba mieć możliwość zmusić właściciela tych urządzeń elektrycznych do wykonania instalacji zabezpieczających.

Zagranicą sprawę tę pod względem prawnym rozwiązano przeważnie w drodze odpowiednich przepisów ustawowych. poza-

tem w drodze lokalnych przepisów administracyjnych, oraz w drodze licznych wyroków sądowych.

Ten ostatni sposób powinien nas w danej chwili najbardziej zainteresować, gdyż we Francji wyroki sądowe o znaczeniu zasadniczym oparte zostały na przepisach prawa cywilnego, a w Niemczech, które poszły również drogą orzecznictwa sądowego, stworzono trwałą podstawę przeszło 70 wyrokami, które uregulowały zagadnienie walki z zakłóceniami w sposób elastyczny, zastosowany do wszystkich okoliczności. Analogiczne przepisy obowiązują w Polsce i mogą stanowić podstawę prawną do wytoczenia procesu sądowego.

Polskie Radio od dłuższego już czasu zabiega w Ministerstwie Poczty i Telegrafów o wydanie odpowiedniego rozporządzenia, wprowadzającego przymus zabezpieczania urządzeń elektrycznych, wytwarzających zakłócenia, niemniej więc nadzieję, że sprawa ta, tak ważna dla ogółu radiosłuchaczy polskich, zostanie wkrótce pomyślnie załatwiona.

Stroną techniczną tego zagadnienia interesuje się również Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które opracowuje obecnie „Wskazówki przy usuwaniu zakłóceń radiofonicznych”, jako P.N.E. 58. Co do przemysłu krajowego, to jedynie fabryka kondensatorów w Warszawie inż. A. Horkiewicza przystąpiła do seryjnej produkcji sprzętu przeciwzakłóceńowego.

Ponieważ ustawa, wprowadzająca przymus zabezpieczania urządzeń elektrycznych, wytwarzających zakłócenia w odbiorze radiofonicznym ukaże się za kilka miesięcy, należałoby się już zapoznać z techniką usuwania zakłóceń. Artykuł niniejszy ma więc za zadanie przygotować Czytelników „Radjotechnika” do walki z zakłóceniami.

Pochodzenie zakłóceń radiowych i ich rodzaje.

Zakłócenia radiowe są prądami wielkiej częstotliwości bardzo nieregularnymi o trudnej do określenia wartości chwilowej, występującymi na szerokim pasie częstotliwości.

OKAZUJ NIE DO SPRZEDANIA

Trójka modelowa na prąd stały i zmienny
 opisana w Nr. 4 miesięcznika

„Radjotechnik“

Wiadomość w Administracji pisma

ści. Każdy radjoodbiornik narażony jest na następujące rodzaje zakłóceń:

- 1) atmosferyczne,
- 2) wywołane przez obce stacje nadawcze,
- 3) wywołane przez sąsiednie radjoodbiorniki,
- 4) wywołane przez wady w instalacji radjoodbiorniczej,
- 5) przemysłowe.

Rozpatrzmy je po kolei, uwzględniając zwłaszcza zakłócenia przemysłowe, jako najbardziej nas interesujące ze względu na swą intensywność.

Zakłócenia atmosferyczne.

W otaczającej nas atmosferze trwa nieustanny ruch ładunków elektrycznych, oraz mas magnetycznych, które powodują zaburzenia natury elektromagnetycznej. Główną przyczyną są tu prądy wyrównawcze, płynące stale w przyziemnej części atmosfery (troposfera i stratosfera), która w stosunku do ziemi naładowana jest dodatnio. Oprócz tych łagodnych przesunięć ładunków występują gwałtowne wyładowania iskrowe w czasie burz, następnie zmiany, zachodzące w magnetyzmie ziemskim, jak również przebiegi elektryczne, związane z zorzą polarną są również źródłem zaburzeń elektromagnetycznych. Zakłócenia te występują bądź lokalnie, jak np. burze i ładowanie się anteny pod wpływem wiatru, deszczu, śniegu, przesuwania się chmur i t. p., bądź też jednocześnie na wielkich przestrzeniach.

Intensywność tych zakłóceń zwiększa się z długością fali odbieranej, w porze letniej, w miarę zbliżania się ku równikowi i w miejscach niżów barometrycznych. W ciągu dnia występują również dość znaczne wahania intensywności zakłóceń, najmniejsze jednak zakłócenia przejawiają się koło godziny 7-mej rano. Ogólnie rzecz biorąc, zakłóceń tych usunąć narazie nie możemy.

2) Zakłócenia, wywołane przez obce stacje nadawcze.

Zakłócenia, wywołane przez obce stacje nadawcze przejawiają się w radjoodbiorniku, jako przykre gwizdy interferencyjne, bądź też uniemożliwiają wyeliminowanie niektórych stacji.

W obu tych wypadkach przyczyną jest zbyt wielkie zgrupowanie stacji nadawczych w danym zakresie częstotliwości. Nad usunięciem tych przyczyn czuwa z jednej strony Międzynarodowa Unia Radjofoniczna, przydzielając radiostacjom odpowiednie długości fal i zmieniając je w razie potrzeby, z drugiej zaś strony technika radiowa walczy z tem, stosując specjalne układy radjoodbiorników, podnosząc ich selektywność przez zwiększenie ilości obwodów strojonych, używając t. zw. filtrów wstęgowych oraz daje możność wyeliminowania silnych lokalnych stacji przy pomocy t. zw. eliminatorów.

Jak wiadomo każda stacja nadawcza oprócz fali nośnej o danej częstotliwości „ f_0 ” wysyła również 2 fale boczne (Rys. 1). Gdy fala nośna modulowana jest różnymi częstotliwościami mowy lub muzyki, wówczas fale boczne tworzą t. zw. wstęgi boczne modulacji z obu stron fali nośnej (Rys. 1), przyczem szerokość tej wstęgi zależna jest od bogactwa tonów, wpadających do mikrofonu na stacji nadawczej.

Międzynarodowa Unia Radjofoniczna na szerokość tej wstęgi przeznaczyła 9000 cykli i wielkość ta stanowi minimum odległości pomiędzy dwiema sąsiednimi falami. Zdarzyć się może, że w wypadku pracy dwóch stacji na falach różniących się tylko o 9000 cykli, przy przekroczeniu szerokości wstęg bocznych (powyżej 4500 cykli) nałożą się one częściowo na siebie (Rys. 2 — część zaciemniona), powodując w głośniku wspomniane już poprzednio gwizdy interferencyjne.

(d. c. n.).


Już ukazały się na rynku nowe zespoły jednoobwodowe i eliminatory z regulacją.

Dane do uzwojeń rdzeni

DRALOPERM

rozdają bezpłatnie większe składnice radjosprzętu.

Warszawa, PHON sp. z o. o.

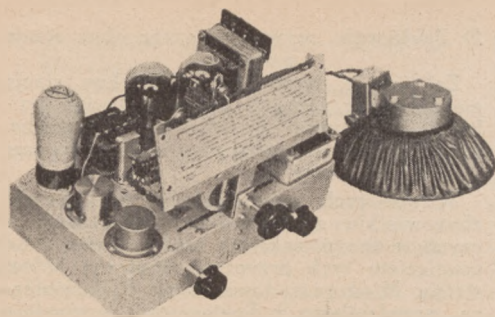

Popularna dwójka trzyzakresowa na prąd zmienny RT. 1213 Z.

M. Kuczyński.

Wśród najrozmaitszych typów i odmian odbiorników sieciowych dwójkę (z trzecią lampą prostowniczą) zaliczono do najpopularniejszego aparatu. Nie każda jednak dwójka sieciowa może dać pełne zadowolenie słuchaczowi. Przedewszystkiem wiele zależy od jakości części składowych i montażu. Następnie warunki lokalne, dobra antena i uziemienie również decydują o dobroci odbioru.


Zmontowana w naszym laboratorium „Popularna Dwójka Trzyzakresowa” od-

Układ.

Schemat ideowy odbiornika przedstawia rys. 1.

Jak widać z schematu, odbiornik posiada dwa gniazda antenowe A_1 i A_2 .

Gniazdo A_1 przeznaczone jest dla odbioru fal długich. Prądy antenowe przedostają się przez gniazdo A_1 do eliminatora, przeznaczonego dla stacji lokalnej. Z eliminatora lub gniazda A_2 prądy szybkozmienne przedostają się do zespołu cewek antenowych. Na zakresie długofalowym

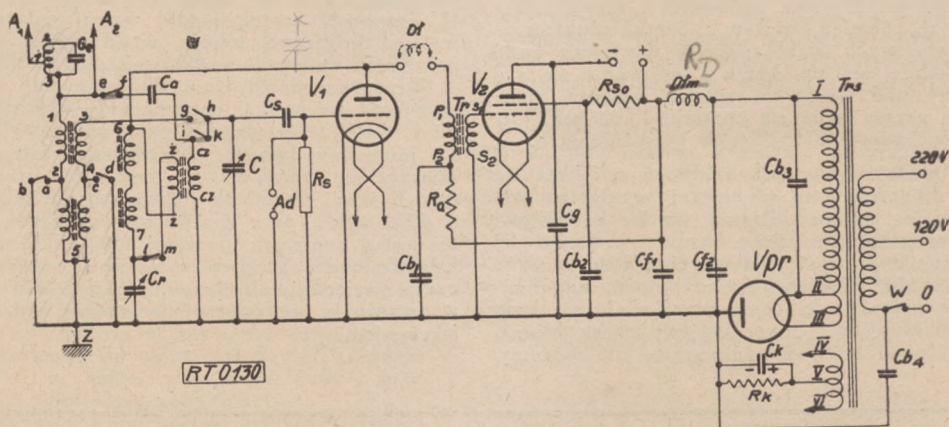

Rys. 1.

znacza się nie tylko prostotą układu, lecz zapewnia silny odbiór wielu stacji zagranicznych nawet w ciągu dnia.

czynne są dwie cewki, a na średniofalowym cewka długofalowa zwarta jest kontaktami przełącznika falowego a i b.

W modelowym odbiorniku zastosowano słynne lampy radjowe

TRIOTRON

co gwarantuje najwyższą wydajność odbiornika.

Płynące w obwodzie antenowym prądy szybkozmienne przedostają się indukcyjnie do strojonego obwodu siatkowego pierwszej lampy. Składającego się z trzech cewek oraz kondensatora zmiennego C. Na zakresie krótkofalowym przez zwarcie kontaktów e-f, i-k prądy szybkozmienne przedostają się przez kondensator Ca do cewki, oraz kondensatora C. Na zakresie średnifalowym zwieramy kontakty g-h oraz cewkę długofalową kontaktami c-d.

W celu oddzielenia obwodu siatkowego wprowadzono do układu sprzężenie zwrotne, czyli tak zwaną reakcję, którą stanowią trzy cewki (dla trzech zakresów) oraz kondensator Cr. Przy odbiorze fal krótkich zwieramy kontakty l-m; przy odbiorze fal średnich i długich kontakty l-m są rozwarte.

Zdetektorowane i wzmocnione prądy szybkozmienne przedostają się z obwodu anodowego pierwszej lampy do uzwojenia pierwotnego transformatora Tr. W odborniku modelowym nie zastosowałem dławika w. cz. Dł. (oznaczonego linią przerywaną na rys. 1), gdyż był zbędny. W zależności od typu transformatora dławik ten może być niekiedy warunkiem prawidłowego działania reakcji. Wtórne uzwojenie transformatora Tr dostarcza napięcie zmien-

nych m. cz. dla siatki lampy głośnikowej (pentody).

Zasilacz odbiornika składa się z transformatora Trs, dostarczającego napięcie zrzewiowych i anodowych dla lampy o jednokierunkowym prostowaniu.

Filtr zasilacza składa się z kondensatorów Cf₁ i Cf₂, oraz dławika m. cz. Dłm. Kondensator Cb₁ blokuje uzwojenie anodowe, a kondensator Cb₂ usuwa działanie antenowe sieci oświetleniowej i może pełnić funkcję anteny świetlnej, gdy uziemienie włączymy do jednego z gniazd antenowych.

Wyłącznik W służy do wyłączania sieci.

Napięcie najwyższe otrzymuje anoda lampy głośnikowej. Opór Rso redukuje napięcie dla siatki osłonowej tej lampy, zaś opór Ra — napięcie anodowe dla lampy detekcyjnej.

Ujemne napięcie dla lampy głośnikowej powstaje na oporze Rk, zablokowany kondensatorem Ck do ziemi.

Spis części.

Podstawa z blachy żelaznej lub aluminiowej o wymiarach podanych na rys. 3.

C — kondensator zmienny z dielektrykiem powietrznym na 500 cm. (Ika).

Cr — kondensator zmienny z dielektrykiem papierowym na 500 cm. (Wabo).

Głośniki

o nadzwyczajnych walorach akustycznych dla najwybredniejszych znawców.



znak fabryczny

GŁOŚNIKI DYNAMICZNE ze stałymi magnesami.

MODEL DS 17. Średnica membrany 170 mm., obciążalność do 6 watt, transformator wyjściowy uniwersalny, magnes z najnowszego materiału „Alni”


MODEL DS 20. Średnica membrany 220 mm., obciążalność do 9 watt. Transformator wyjściowy uniwersalny, magnes z najnowszego materiału „Alni”. Dla odbiorników bateryjnych specjalne modele DS 17 Bat. i DS 20 Bat.

Do nabycia w firmach RADJOTECHNIK ELEKTORALNA 8
UNIWEERSAL WSPÓLNA 28
RADIOL KR. ALBERIA I 6

0075

STERLING

Żądacie bezpłatnych prospektów.

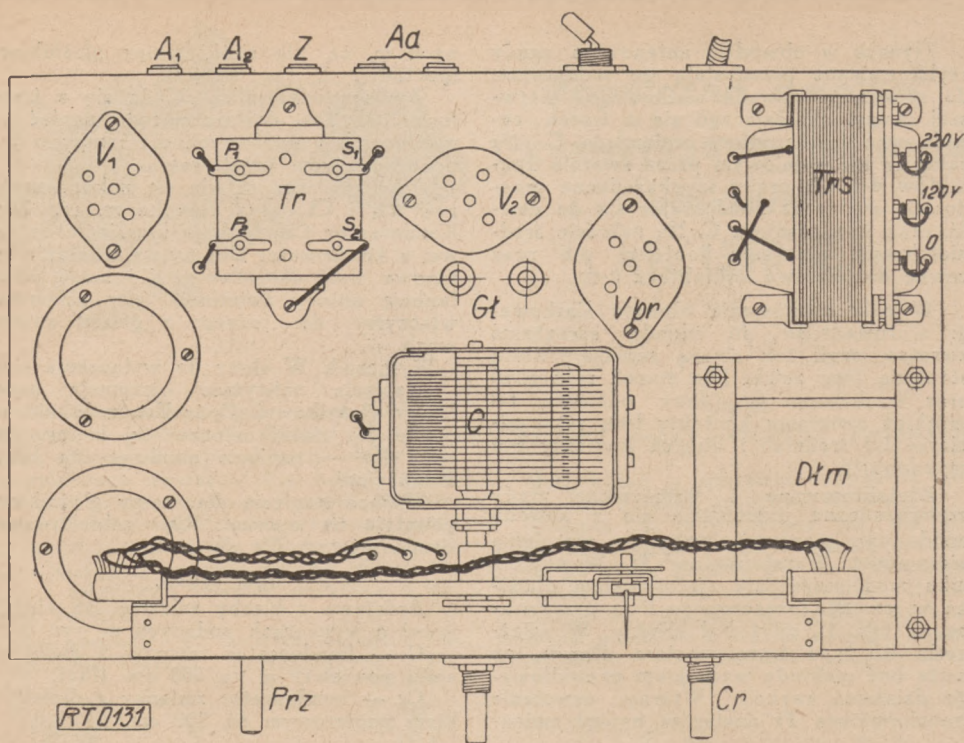

Rys. 2.

Ca — kondensator stały mikowy na 20 cm. (AH).

Cs — kondensator stały mikowy na 200 cm. (AH).

Cb₁ i **Cb₂** — kondensatory blokowe po 1 mikrofaradzie (Nap. próbne 750 v.) (AH).

Cf₁ i **Cf₂** — kondensatory blokowe po 4 mikrofarady (Nap. próbne 750 v.) (AH).

Cb — kondensator stały na 10.000 cm. (AH).

Ck — kondensator stały na 1000 cm. (AH).

Ck — kondensator elektrolityczny suchy na 25 mikrofaradów 20 volt (AH).

Rs — opór masowy na 2 megomy (obciążenie ½ wat.) (AH).

Ra — opór masowy na 50.000 omów (obciążenie 3 waty) (AH).

Rso — opór masowy na 25.000 omów (obciążenie 3 waty) (AH).

Rk — opór drutowy na 2.000 omów z klamką (obciążenie 12 wat) (AH).

Dłm — dławik małej częstotliwości 800 omów, 30 miliamper (Croix, typ. BO).

Tr — transformator o przekładni 1:5 (Croix).

Trs — transformator sieciowy, uzwojenie pierwotne 120 v. i 220 v. uzwojenie wtórne: napięcie anodowe 320 v/30 mA, żarzenie lamp odbiorczych 2×2 v/2,5 A, żarzenie lampy prostowniczej 4 v/0,6 (Croix).

Komplet cewek Draloperm; zespół M i zespół jednoobwodowy krótkofalowy oraz eliminator.

Prz — przełącznik 2×8 kontaktów (Star).

Skala oświetleniowa (Arko).

Lampy: V₁ — A430N, V₂ — P425, Vpr — G429 (Triotron).

Gł — głośnik dynamiczny ze stałym magnesem (Sterling DS17), oraz drobny materiał montażowy w postaci sześciu gniazd, sznura sieciowego z wtyczką, drutu montażowego i t. p.


W odbiorniku modelowym zastosowano eliminator, zespół jednoobwodowy model M i zespół krótkofalowy

„DRALOPERM”

WARSZAWA

PHON SP. Z O. O.

PL. MIROWSKI 10

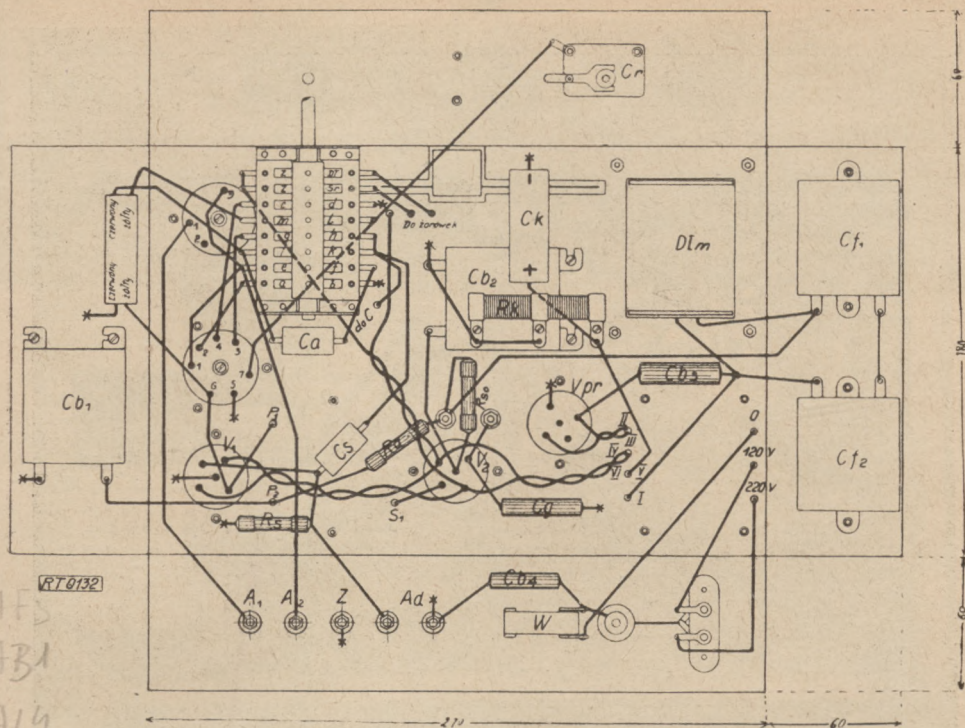

Rys. 3.

Montaż.

Po wycięciu wszystkich otworów, ustawiamy poszczególne części na odpowiednie miejsca (rys. 2). Po środku podstawy z frontu przykręcamy kondensator strojeniowy *C* ze skalą oświetleniową. Po prawej stronie skali umieszczamy dławik małej częstotliwości *Dlm*, w pozycji leżącej, po lewej zaś — zespół cewek i eliminator. Wzdłuż tylnej krawędzi podstawy przykręcamy podstawki lampowe, transformator m. cz., oraz transformator sieciowy. Między podstawką lampy głośnikowej, a kondensatorem znajdują się gniazda do odprawień głośnikowych. W tylnej ścianie podstawy osadzamy dwa gniazda antenowe *A₁* i *A₂*, gniazda dla adaptera gramofonowego i uziemienia, przełącznik napięciowy oraz wyłącznik sieciowy *W*. Na przedniej

ścianie umieszczamy z prawej strony podstawy kondensator reakcyjny *Cr*.

Rozmieszczenie części pod spodem przedstawia rys. 3. Przy ścianie frontowej z lewej strony umieszczamy przełącznik falowy; należy umieścić go wyżej, gdyż w przeciwnym razie oś wypadłaby nie na środku wysokości ściany frontowej. Kondensatory blokowe *Cf₁* i *Cf₂* przykręcamy do ściany bocznej prawej. Pozostałe części umocowujemy na drutach.

Przewody żarzeniowe prowadzimy miękkim drutem izolowanym, skręconym w warkocz. Inne zaś — prowadzimy w rurkach ceratowych, uważając, by przy przejściach przez otwory w blasze były starannie odizolowane. Należy jeszcze zwrócić uwagę na końce kondensatora *Ck* + i —; minus łączymy z ziemią. Odwrotne połączenie może spowodować zepsucie kondensatora. Plus oznaczony jest czerwoną rurką ceratową, a minus — czarną. W końcu muszą zaznaczyć, że bardzo wielu radioamatorów obcina końce oporów. Ten zasadniczy błąd powoduje przy lutowaniu zmianę wartości oporu pod wpływem temperatury lub nawet zupełną jego niezdolność do pracy. Dlatego też należy pozostawiać końce przy oporach i naciągnąć na nie koszulki ceratowe.

Po wykonaniu połączeń należy sprawdzić je z schematem ideowym i monta-
żowym.

Komplet części


do powyższego aparatu kupisz najtaniej w

SKŁADNICY RADIOSPRZĘTU

„RADJOTECHNIK”

Warszawa Elektryczna 8

Żądajcie ofert!!!

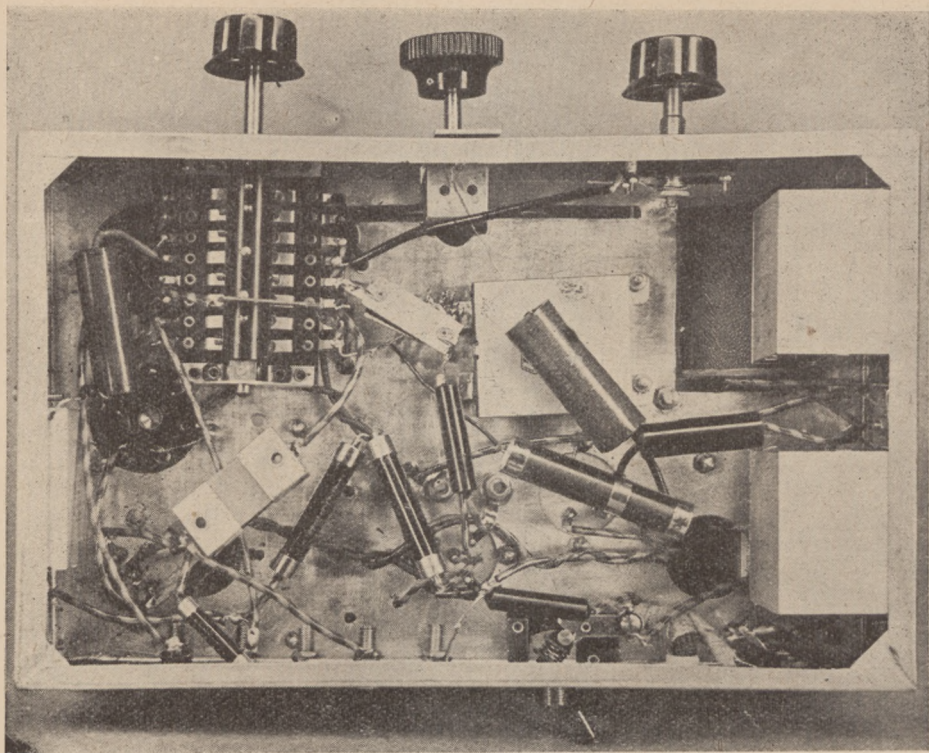

Rys. 4.

wym. Następnie należy umocować sztyfty w przełączniku, przyczem najlepiej jest je lekko rozgrzać na maszynce spirytusowej — i dokładnie wepchnąć.

Na zakresie długofalowym powinny być połączone kontakty g-h; na średnifalowym — a-b, c-d i g-h, na falach krótkich — e-f, i-k, l-m.

Uruchomienie.

Przed podłączeniem prądu należy ustawić przełącznik napięciowy na odpowiednie napięcie sieci oświetleniowej. Po włączeniu prądu (nie wkładając lamp do gniazdek) trzeba sprawdzić, czy na kontaktach żarzeniowych nie ma wysokiego napięcia. Do tego celu służyć może zwykła żaróweczka do skali oświetleniowej.

Następnie, po włączeniu głośnika i lamp, należy wyregulować prąd anodowy lampy głośnikowej oporem R_k , ustawiając klamerkę w odpowiednim miejscu. Klamerkę pozostawiamy w takim miejscu oporu, w którym miliamperomierz włączony szeregowo z głośnikiem wskaże 20 mA. Następnie mierzymy napięcie anodowe lampy głośnikowej; w odbiorniku modelowym wynosiło ono dla anody 300 woltów, oraz dla

siatki osłonnej 200 woltów. Napięcie anodowe lampy detekcyjnej nie przekraczało 65 woltów, przyczem napięcia powyższe były mierzone między podstawą aparatu i anodami oraz siatką osłonną.

Po sprawdzeniu napięć, przystępujemy do uruchomienia aparatu, załączając antenę i ziemię w odpowiednie gniazdko. a przełącznik ustawiamy na fale długie. Odbiór stacji warszawskiej powinien wypaść z dużą siłą.

Następnie należy ustawić śrubę eliminatora tak, by Königswusterhausen był odbierany bez przeszkód. Na zakresie średnifalowym reakcja powinna być zupełnie miękka. W wypadku gdyby reakcja była zbyt gwałtowna — należy zablokować anodę lampy detekcyjnej kondensatorkiem do ziemi, przyczem trzeba wypróbować, jaka pojemność będzie odpowiednia, bowiem zbyt duża niepotrzebnie osłabi siłę odbioru, zamała zaś nie będzie miała żadnego wpływu na reakcję.

Na zakresie krótkofalowym powinniśmy odebrać kilka stacji, które występują bardzo głośno i bez zakłóceń, wywołanych silnymi wyładowaniami atmosferycznymi, silnie spotęgowanymi w okresie upałów letnich.




NOWY MODEL SKALI URMA

Nadesłana nam do wypróbowania skala „Urma” prostokątna z bardzo czytelnie wypisanymi nazwami stacyj odznacza się precyzyjnym i miękkim chodem, pozbawionym martwych punktów.

Wskazówka umocowana jest na suwaku, połączonym z tarczą napędową przy pomocy cienkiej linki stalowej, składającej się z kilku żył. W środku tarczy znajduje się otwór na umocowanie kondensatora lub agregatu. Oświetlenie dolne składa się z dwóch żarówek po każdej stronie, co wraz z odpowiednim nachyleniem płytki daje możliwość łatwego odczytywania nazw stacji.


Całość wykonana jest bardzo dobrze.

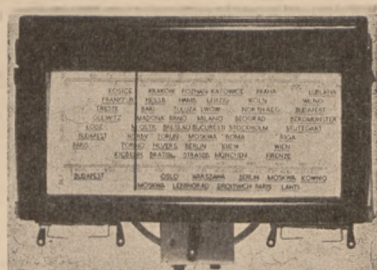

GŁOŚNIKI „STERLING”.

Otrzymałmy do wypróbowania głośnik dynamiczny (permanent), model DS 17 marki „Sterling”. Zawdzięczając nowym mag-

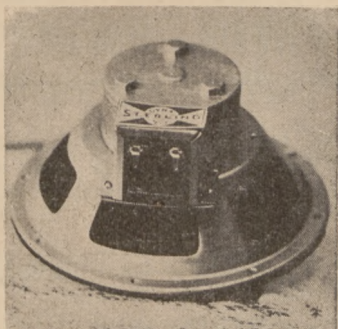
ne do lamp wyjściowych o mocy 9 watów, oraz modele DS 17 Bat. i DS 20 Bat., przeznaczone dla odbiorników bateryjnych.



nesom o bardzo dużej sile „Alni” (o 50% większej, niż magnesów ze stali kobaltowej), głośniki „Sterling” odznaczają się wyjątkowo dużą czułością.

Średnica głośnika 17 cm. Głośnik DS 17 przeznaczony jest dla lamp wyjściowych o mocy maksymalnej 6 watów.

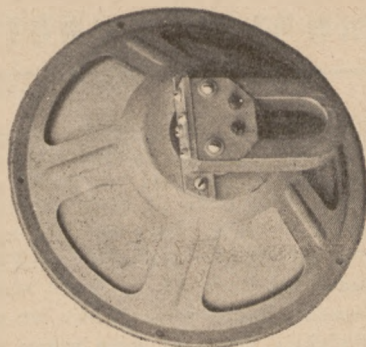Znajdują się również w sprzedaży głośniki DS 20 marki „Sterling”, przeznaczo-



Model Z 220 jest głośnikiem magnetycznym o średnicy membrany 22 cm., lub 17 cm.; waga jego wynosi 400 gr.

Głośnik Z 22 cm. lub Z 17 cm. jest przeznaczony do lamp wyjściowych o mocy maksymalnej 6 watów.

Czystość tonów i mowy oraz niska cena stawiają te głośniki w rzędzie popularnych

PORADY TECHNICZNE

WARUNKI UDZIELANIA PORAD

1) Redakcja będzie udzielać porad technicznych **BEZPŁATNIE** na trzy pytania ustnie lub listownie. Za każde następne pytanie obowiązuje opłata w wysokości 25 gr. Do listu należy dołączyć znaczek pocztowy (25 gr.) na odpowiedź, niezależnie od opłaty za poradę oraz jeden z właściwych kuponów (data), zamieszczonych w bieżącym numerze „Radjotechnika”. Listy nieodpowiadające wymienionym warunkom pozostaną bez odpowiedzi.

2) Ustne porady będą udzielane w lokalu Redakcji, we wtorki i piątki od godz. 17.30 do 18.30. Okazanie właściwego kuponu obowiązujące. Za sprawdzenie montażu odbiornika, części, napięć i t. p. będzie pobierana opłata.

3) Do poradni „Radjotechnika” należy adresować:

„Radjotechnik”, Warszawa, ulica Złota 32, m. 3.
Porady Techniczne.

UWAGA: Redakcja zastrzeżę sobie prawo nieudzielania odpowiedzi i zwraca nadesłaną opłatę, po potrąceniu portu.

KUPONY NA PORADY TECHNICZNE

RADJOTECHNIK № 5 KUPON A na 3 pytania Ważny do 19/V 1936	RADJOTECHNIK № 5 KUPON B na 3 pytania Ważny do 26/V 1936	RADJOTECHNIK № 5 KUPON C na 3 pytania Ważny do 2/VI 1936	RADJOTECHNIK № 5 KUPON D na 3 pytania Ważny do 9/VI 1936
---	---	---	---

PRENUMERATA (za pełne okresy kalendarzowe): kwartalna 2 zł, 70 gr., półroczna 5 zł., roczna 9 zł.). *Za pobraniem pocztowym miesięczników Administracja nie wysyła* Wpłaty należy przysyłać na Konto czekowe P. K. O. 2366 lub pod adresem Administracji Warszawa, ulica Złota 32, m. 3. Pojedynczy numer — 1 zł., z przesyłką — 1 zł. 20 gr.

OGŁOSZENIA. Ceny ogłoszeń na zapytanie.

TECHNICZNE PORADY USTNE odbywają się w lokalu Redakcji Radjotechnika (Warszawa, ul. Złota 32, m. 3) we wtorki i piątki od godziny 17,30—18,30.

Naczelný Redaktor przyjmuje we wtorki i piątki od godz. 17,30—18,30.

Redakcja zastrzega sobie prawo robienia poprawek w rękopisach. Przedruk artykułów wzbroniony. Nadesłanych rękopisów nie zwraca się.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny:

Inż. Zygmunt Jaworski

Wydawca:

Mieczysław Kuczyński