

CENA 1 zł.

RADIOTECHNIK

ILUSTROWANY MIESIĘCZNIK POPULARNO-TECHNICZNY
POŚWIĘCONY RADIOTECHNICE I DZIEDZINOM POKREWNYM

P I S M O N I E Z W Ł E Ź N E

R o k IV

Nr 6
CZERWIEC
rok 1939

Adres Redakcji i Administracji
Warszawa 1, Złota 32 m 3
Tel. 2-05-97
Konto P. K. O. 2366

Redaktor Naczelny i Odpowie-
dzialny

Inż. Karol Witkowski

Wydawca

Mieczysław Kuczyński



TREŚĆ NUMERU

LAMPY GŁOŚNIKOWE SERII E —
Inż. A. Launberg.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DO
BUDOWY ODBIORNIKÓW — (ciąg
dalszy) — Inż. Karol Witkowski.

ODDBIORNIK WYCIECZKOWY —
Mieczysław Kuczyński.

OBLICZANIE TRANSFORMATO-
RÓW GŁOŚNIKOWYCH — Tadeusz
Konopiński.

POPULARNE PRZYRZĄDY PO-
MIAROWE — Zdzisław Stephan.

W Y N I K I MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI PRZYDZIAŁU FAŁ
W MONTREUX.

Inż. A. Launberg

Lampy głośnikowe serii E

Skład serii E wchodzi cztery typy lamp głośnikowych: *EL 2*, *EL 3*, *EL 5* i *EL 6*, których dane zawarte są w poniższej tabeli:

EL 5 ma nachylenie $8,5 \text{ mA/V}$, a *EL 6* — $14,5 \text{ mA/V}$. Dla wysterowania lampy *EL 2* niezbędna jest napięcie m. cz. 10 V , a dla lampy *EL 3* — $4,2 \text{ V}$. Typ *EL 5* zo-

	EL 2	EL 3 (EBL 1)	EL 5	EL 6	
Napięcie żarzenia	6,3	6,3	6,3	6,3	V
Prąd żarzenia	0,2	0,9	1,35	1,3	A
Napięcie anodowe	250	250	250	250	V
Napięcie siatki osłonnej	250	250	275	250	V
Opór katodowy	500	150	175	90	om
Ujemne napięcie siatki sterującej	— 18	— 6	— 14	— 7	V
Prąd anodowy	32	36	72	72	mA
Prąd siatki osłonnej	5	4	7	8	mA
Nachylenie	2,8	9	8,5	14,5	mA/V
Oporność wewnętrzna	70.000	50.000	22.000	20.000	om
Najkorzystniejsza oporność zewnętrzna	8.000	7.000	3.500	3 500	om
Moc wyjściowa	3,6	4,5	8,8	8,2	W
Napięcie sterujące małej częstotliwości	10	4,2	9,1	4,8	V
Moc admisyjna	8	9	18	18	W

Z tabeli wynika, że lampy głośnikowe serii E podzielić można na dwie grupy z punktu widzenia mocy admisyjnej (pobieranej przez anody z części prostowniczej odbiornika), a mianowicie:

I. Moc admisyjna $8-9 \text{ W}$, Typy *EL 2* i *EL 3*.

II. Moc admisyjna 18 W , Typy *EL 5* i *EL 6*.

Lampy każdej z grup cechują praktycznie te same wartości napięć i prądów anody i siatki osłonnej, oraz najkorzystniejszej oporności zewnętrznej. Uderzające różnice natomiast występują między lampami tej samej grupy, gdy w grę wchodzi nachylenie i napięcie sterujące małej częstotliwości. Nachylenie pentody *EL 2* wynosi $2,8 \text{ mA/V}$, a nachylenie jej towarzyszącej z grupy *EL 3* — 9 mA/V . W grupie II lampy

staje wysterowany przy $9,1 \text{ V}$, a typ *EL 6* — przy $4,8 \text{ V}$.

Nachylenie jest bardzo ważnym czynnikiem z punktu widzenia wzmocnienia, jakie pozwala uzyskać lampą w normalnych warunkach jej pracy. Większe nachylenie jest równoznaczne z większym wzmocnieniem.

Wzmocnienie lampy głośnikowej oblicza się ze wzoru:

$$A = S \cdot \frac{r R_a}{r + R_a}$$

S — nachylenie charakterystyki w A/V

r — oporność wewnętrzna w omach

R_a — najkorzystniejsza oporność zewnętrzna w omach.

Wartości S , r i R figurują w tabeli, po-

daney na początku artykułu.

Obliczmy na podstawie tego wzoru wzmocnienie pentody *EL 2*.

$$S = 2,8 \text{ mA/V}, r = 70.000 \text{ om}, \\ R_a = 8000 \text{ om}.$$

$$A = \frac{2,8}{1000} \times \frac{70.000 \times 8.000}{78.000} = 20 \text{ razy}.$$

Postępując w taki sam sposób dla pozostałych typów, otrzymujemy następujące wartości wzmocnienia:

EL 2	EL 3	EL 5	EL 6
20	55	26	43

Z porównania liczb, zawartych w tej tabeli, wynika, że lampy *EL 3* i *EL 6* pozwalają uzyskać znacznie większe wzmocnienia, niż lampy *EL 2* i *EL 5*.

Konsekwencją dużego wzmocnienia typów *EL 3* i *EL 6* jest bardzo ważny fakt, a mianowicie:

Dla pełnegoysterowania tych lamp wystarczy znacznie mniejsze napięcie malej częstotliwości, niż dla lamp o mniejszym nachyleniu. Tak więc *EL 3* oddaje swą pełną moc wyjściową 4,5 W przy napięciu m. cz. 4,2 V na jej siatce sterującej, podczas gdy *EL 2* daje o 20% mniejszą moc wyjściową (3,6 W) przy napięciu m. cz. 10 V. Z lampy *EL 6* można uzyskać 8,2 W przy 4,8 V, a z lampy *EL 5* — 8,8 W przy 9,1 V.

Celem porównania ze sobą wspomnianych lamp pod kątem widzenia łatwościysterowania należy przede wszystkim sprawdzić porównywane lampy do wspólnego mianownika, tj. do tej samej mocy wyjściowej. Za punkt wyjścia posłuży fakt, że moc wyjściowa jest proporcjonalna do kwadratu napięcia sterującego.

Grupa I.

Ponieważ moc wyjściowa *EL 2* równa się 3,6 W, więc obliczmy jakie napięcie sterujące odpowiada w lampie *EL 3* takiej samej mocy. W tym celu ułożymy regułę trzech:

$$4,2 \text{ V} - \sqrt{4,5 \text{ W}}$$

$$X - \sqrt{3,6 \text{ W}}$$

$$X = 4,2 \sqrt{\frac{3,6}{4,5}} = 3,78 \text{ V}.$$

Z powyższego wynika, że tę samą moc wyjściową otrzymuje się z lampy *EL 3* przy napięciu sterującym 3,78 V, a z lampy *EL 2* — przy napięciu 10 V.

Doysterowania *EL 3* wystarczy zatem napięcie m. cz. przeszło 2½ raza mniejsze, niż przy typie *EL 2*.

Grupa II.

Postępując analogicznie dla pentod 18-watowych dochodzimy do następujących liczb:

$$9,1 - \sqrt{8,8}$$

$$X - \sqrt{8,2}$$

$$X = 9,1 \sqrt{\frac{8,2}{8,8}} = 8,73 \text{ V}$$

Z powyższego wynika, że tę samą moc wyjściową otrzymuje się z lampy *EL 6* przy napięciu sterującym 4,8 V, a z lampy *EL 5* — przy napięciu 8,73 V.

Doysterowania *EL 6* wystarczy zatem napięcie m. cz. 1,8 raza mniejsze, niż przy typie *EL 5*.

Nachylenie decyduje również o czułości lampy, tj. o napięciu m. cz. na siatce sterującej niezbędnym dla uzyskania mocy wyjściowej 50 miliwatów. Oczywiście czułość jest tym większa, im to napięcie jest mniejsze.

Wzór na czułość ma postać następującą:

$$V = \frac{1}{S} \sqrt{\frac{P}{R_a}}$$

P — oznacza moc wyjściową 50 miliwatów tj. 0,05 W

S — nachylenie w Amp/V

R_a — najkorzystniejsza oporność zewnętrzna w omach.

Obliczone na podstawie tego wzoru wartości czułości dla pentod głośnikowych serii *E* zawarte są w poniższej tabeli:

EL 2	EL 3	EL 5	EL 6	
0,9	0,3	0,5	0,3	Volt

Tabela wykazuje, że:

- 1) czułość nowszej lampy *EL 3* jest 3 razy większa niż czułość starszej lampy *EL 2*;
- 2) czułość nowszej lampy *EL 6* jest 1,7 razy większa, niż czułość starszej lampy *EL 5*.

Z powyższych rozważań wynika, że stopień końcowy odbiornika, zaopatrzony w lampę *EL 3*, posiada 3 razy większą czułość, dzięki czemu w wielu aparatach można zrezygnować ze wzmocnienia malej częstotliwości między diodą detekcyjną a lampą głośnikową. Można np. skonstruować 4-lampową superheterodynę z lampami *EK 2*, *EF 9*, *EAB 1* i *EL 3* względnie 3-lampową z lampami *EK 2*, *EF 9* i *EBL 1*. (Typ *EBL 1* stanowi sumę duodiody i pentody *EL 3*). Wprawdzie czułość odbiornika jest w przybliżeniu 4 razy mniejsza, niż przy

zastosowaniu normalnego wzmacniacza m. cz., ale zato wystarczą 3 lampy.

Celem uzyskania maksymalnej mocy wyjściowej wystarcza stosunkowo słaby sygnał na siatce sterującej lampy *EL 3*, wobec czego typ ten szczególnie dobrze nadaje się do małych i tanich odbiorników. W tego rodzaju aparatach często stosuje się pentodę jako detektor siatkowy z reakcją w układzie oporowym. W tym układzie pentoda głośnikowa o małym nachyleńiu jak np. *EL 2* jest daleka od pełnego wystereowania, a zatem zastosowanie tutaj typu *EL 3* jest szczególnie wskazane. Pentoda *EL 3* wydatnie podwyższa czułość takich odbiorników i pozwala uzyskać dla nich o wiele lepszą wydajność, niż normalnie.

Bardzo ważną zaletą lampy *EL 3* jest fakt, że umożliwia ona zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego malej częstotliwości w stopniu końcowym odbiornika. Sprzężenie to polepsza, jak wiadomo, wier-

ność odtwarzania, ale niestety, redukuje wzmocnienie aparatu najczęściej w stosunku 1:4, na co nie można, oczywiście, sobie pozwolić przy pentodzie o małym nachyleńiu, która z tego tytułu słabo wzmacnia.

Uwagi dotyczące lampy *EL 3* dają się zasadniczo rozciągnąć także na typ *EL 6*.

Lampa *EL 2* znajduje zastosowanie tylko w odbiornikach samochodowych, dzięki swemu małemu prądowi żarzenia.

W dalszym ciągu zajmujemy się już tylko typami *EL 3* i *EL 6*.

EL 3.

W tabeli znajdującej się na wstępie niniejszego artykułu figurują dane dla lampy *EL 3* pracującej pojedynczo. W tych warunkach uzyskuje się maksymalną moc wyjściową 4,5 W przy 10% zniekształcenia (uwaga ta dotyczy wszystkich pozostałych pentod głośnikowych). W układach przeciwsobnych z tą lampą osiąga się moc wyjściową 8,2 W przy zniekształceniu 3,1%

Warunki pracy 2 lamp EL 3 w układzie przeciwsobnym.

Napięcie anodowe	250	250	V
Napięcie siatki osłonej	250	265	V
Opór katodowy w każdej lampie	140	190	om
Prąd anodowy spoczynkowy	2 × 24	2 × 31	mA
Prąd nadowy przy pełnym wystereowaniu	2 × 28,5	2 × 34	mA
Prąd spoczynkowy siatki osłonnej	2 × 2,8	2 × 3,6	mA
Prąd siatki osłonnej przy pełnym wystereowaniu	2 × 4,6	2 × 5,8	mA
Najkorzystniejsza oporność zewnętrzna między anodami	10.000	10.000	om
Maks. moc wyjściowa	8,2	9	W
Zniekształcenie przy maks. mocy wyjściowej	3,1	6,8	%
Napięcie sterujące na lampę	6,7	5,6	V

Warunki pracy w układzie triody (siatka osłonna połączona z anodą).

Napięcie anodowe	250	V
Prąd anodowy	20	mA
Opór katodowy	425	om
Ujemne napięcie siatki	— 8,5	V
Spółczynnik amplifikacji	20	
Nachylenie	6,5	Am
Oporność wewnętrzna	3000	om
Najkorzystniejsza oporność zewn.	7000	om
Mom wyjściowa przy 5% zniekształcenia	1,1	W
Napięcie sterujące	5,9	V
Czułość	1,1	V

i napięciu sterującym 6,7 V. Napięcie siatki osłonnej wynosi wówczas 250 V. Przy napięciu 265 V na tej siatce i 250 V na anodzie (przy uwzględnieniu spadku napięcia w transformatorze wyjściowym 15 V) moc wyjściowa równa się 9 W przy zniekształceniu 6,8% i napięciu sterującym 5,6 V.

Gdy lampa *EL 3* pracuje za sprzężeniem zwrotnym, polegającym na opuszczeniu kondensatora, bocznikującego opór katodowy, uzyskuje się maksymalną moc wyjściową 4,4 W przy 6,5% zniekształcenia i napięciu sterującym 8,8 V. Widzimy więc, że sprzężenie zwrotne pogarsza w dużym stopniu czułość lampy końcowej.

Podane wyżej warunki pracy dla lampy *EL 3* jako triody rzucają światło na zachowanie się lampy w przedwzmacniaczu układu przeciwobnóbnego. Stopień końcowy bywa najczęściej sprzężony transformatorowo ze stopniem poprzedzającym. Z uwagi na cenę transformatora sprzęgającego i odtworzenie niskich tonów, pożądany jest mały opór wewnętrzny. Jako trioda posiada typ *EL 3* małą oporność wewnętrzną 3000 omów, nachylenie 6,5 mA/V i prąd anodowy 20 mA, wobec czego *EL 3* dobrze się nadaje do zastosowania w przedwzmacniaczu. Celem uniknięcia szkodliwych oscylacji zaleca się połączyć siatkę osłonową nie bezpośrednio z anodą lecz poprzez opór 100 om, niezablokowany kondensatorem. Ponadto należy stosować krótkie przewody.

EL 3 jako trioda znajduje także zastosowanie jako driver dla układów przeciwobnóbnych z prądem siatki.

EL 6.

Typ *EL 6* jest 18-watową pentodą o bardzo dużym nachyleniu. Zawdzięcza ona swe istnienie zapotrzebowaniu na dużą lampę głośnikową o mniej więcej tym samym napięciu sterującym, co *EL 3*. Wynika stąd zaleta, polegająca na tym, że można w ten sam sposób — z wyjątkiem części prostowniczej — projektować odbiorniki z lampami głośnikowymi o mocy adsynej 9 i 18 W. Typ *EL 6* posiada niezwyczajnie duże nachylenie 14,5 mA/V. Pozwala on uzyskać moc wyjściową 8,2 W przy zniekształceniu 10%. Napięcie sterujące wynosi 4,8 V, a czułość 0,3 V.

EL 6 znajduje także zastosowanie w układach przeciwobnóbnych. Maksymalna moc wyjściowa wynosi wtedy 14,5 W przy 2,2% zniekształcenia i napięciu sterującym 7,3 V na lampę. O ile się uwzględni spadek napięcia na transformatorze wyjściowym (15 V) moc wyjściowa osiąga 16 W przy 1,1% zniekształcenia i napięciu sterującym 8,5 V na lampę, (napięcie anodowe 250 V i napięcie siatki osłonnej 265 V).

Największe zniekształcenie wynosi około 3% i występuje przy mocy wyjściowej 10 W.

Dane dotyczące pojedynczej lampy *EL 6* figurują w tabeli na wstępie niniejszego artykułu.

Warunki pracy w układzie przeciwobnóbnym.

Napięcie anodowe	250	250	V
Napięcie siatki osłonnej	250	265	V
Opór katodowy	90	97	om
Prąd anodowy spoczynkowy	2 × 45	2 × 45	mA
Prąd anodowy przy pełnymysterowaniu	2 × 53	2 × 54	mA
Prąd spoczynkowy siatki osłonnej	2 × 5,1	2 × 5,1	mA
Prąd siatki osłonnej przy pełnymysterowaniu	2 × 8,5	2 × 9,9	mA
Najkorzystniejsza oporność zewnętrzna między anodami	5000	5000	om
Moc wyjściowa	14,5	16	W
Zniekształcenie przy maks. mocy wyjściowej	2,2	1,7	%
Napięcie sterujące na lampę	7,3	8,2	V

ZAWSZE NAJTANIEJ MOŻNA KUPIĆ RADIOSPRZĘT

W HURTOWEJ SKŁADNICY

UNI W E R S A L

W A R S Z A W A, W S P Ó L N A 35

Warunki pracy w układzie triody (siatka osłonna połączona z anodą).

Napięcie anodowe	250	V
Ujemne napięcie siatki sterującej	— 10	V
Opór katodowy	250	om
Prąd anodowy	40	mA
Spółczynnik amplifikacji	17	
Nachylenie	11,5	mA/V
Oporność wewnętrzna	1500	om
Najkorzystniejsza oporność zewnętrzna	3500	om
Moc wyjściowa przy 5% zniekształcenia	2	W
Napięcie sterujące	6,8	V
Czułość	1	V

Gdy lampa *EL 6* pracuje ze sprzężeniem zwrotnym, polegającym na opuszczeniu kondensatora, bocznikującego opór katodowy, uzyskuje się maksymalną moc wyjściową 7,5 W przy 5% zniekształcenia i napięciu sterującym 10 V.

Uwagi, w sprawie lampy *EL 3* w układzie triody są w zasadzie słuszne i dla *EL 6*, zastosowanej w tymże układzie.

Na zakończenie należy skreślić kilka słów, dotyczących zarówno jednej, jak i drugiej lampy.

Maksymalne napięcie anodowe tych lamp

wynosi 250 V. Nie należy go przekraczać przy napięciu nominalnym sieci. Przy wahaniach napięcia sieci dopuszczalny jest przyrost 10%. Gdy obciążenie zasilacza waży się wskutek automatycznej regulacji siły odbioru i wynika stąd podwyższenie napięcia, dopuszczalna jest dodatkowa tolerancja 5%.

Ujemne napięcie siatki zarówno w klasie A jak i A B należy uzyskiwać w sposób automatyczny tj. zapomocą oporu katodowego. Półautomatyczne ujemne napięcie jest dopuszczalne, gdy prąd katodowy przekracza 50% całkowitego prądu płynącego w oporze, wytwarzającym żądane napięcie. Maksymalny opór upływowy siatki należy wówczas zredukować w stosunku:


prąd katodowy

całkowity prąd w oporze, dającym ujemnie napięcie siatki.

Należy jeszcze uwzględnić w tym przypadku, że prąd anodowy lamp, których wzmocnienie podlega automatycznej regulacji, wpływa na ujemne napięcie siatki lampy głośnikowej, tak że przy małym wzmocnieniu ujemne napięcie staje się zbyt małe i w ten sposób prąd anodowy lampy końcowej staje się zbyt duży.

Ze względu na duże nachylenie lamp *EL 3* i *EL 6* istnieje tendencja do szkodliwych oscylacji. Przewody, prowadzące do elektrod, powinny być możliwie jak najkrótsze a ponadto konieczne jest włączenie oporu np. 1000 om. do przewodu siatki sterującej i 100 om do przewodu siatki osłonnej. w układach przeciwnobnych trzeba jeszcze uwzględnić następującą okoliczność. Gdy prąd anodowy spoczynkowy przekracza pewną wartość (2×25 mA dla *EL 3* i 2×45 mA dla *EL 6*) należy dla każdej z dwóch lamp stosować oddzielny opór katodowy.

CARMEN LUX

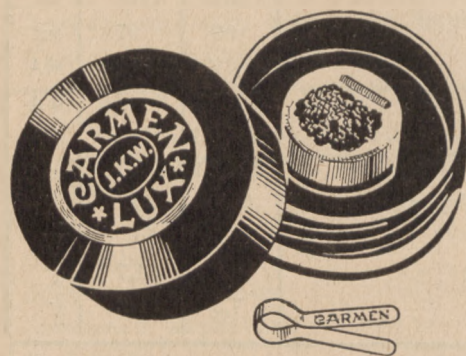

NIEZAWODNY KRYSTAŁ GŁOŚNIKOWY

(w bakelitowym pudełku)

złodać wszędzie

0871

Inż. K. Witkowski

Praktyczne wskazówki do budowy odbiorników

(ciąg dalszy)

IV. Obwody małej częstotliwości.

W poprzednim numerze 5/39 zajmowaliśmy się projektowaniem stopnia końcowego odbiornika, obejmującego obwody lampy głośnikowej. Z kolei przejdziemy do wzmacniacza małej częstotliwości. Stopień ten wprowadzić stosuje się w odbiornikach średniej klasy nader rzadko. Aby jednak nie stworzyć tu luki w ciągłości rozpatrywania poszczególnych obwodów odbiornika, potraktujemy ten stopień również szczegółowo jak omówiony w poprzednim numerze.

W schemacie z *rys. 1* przedstawiony został klasyczny stopień małej częstotliwości, w którym funkcję wzmacniacza spełnia część triodowa duodiody-triody. Normalne dane charakterystyczne lampy *EBC 3* są następujące:

napięcie anodowe: U_a — 250 V,
prąd anodowy: I_a — 5 mA,
uj. nap. siatkowe: U_s — 5,5 V,
nachylenie: S — 2 mA/V,
opór wewnętrzny: R_w — 15.000 omów.

Stosownie do tego co zaznaczono na str. 134 wzmacnienie tej lampy jako triody wynosiło

$$k = S \cdot R_w = 0,002 \cdot 15.000 = 30.$$

Gdyby lampy ta pracowała w układzie transformatorowym, to obliczenie rzeczywistego wzmacnienia było łatwe. Bowiern po zastosowaniu prawidłowo obliczonego oporu dla uzyskania ujemnego napięcia siatkowego ($R_3 = 1100$ omów w *rys. 1*) oraz transformatora o określonej oporności pozornej uzwojenia pierwotnego, możnaby z tych danych obliczyć wzmacnienie rzeczywiste ze wzoru podanego w lewej kolumnie na str. 134.

Dla lampy *EBC 3* stosuje się jednak niemal wyłącznie sprzężenie oporowe. W tym wypadku warunki pracy lampy ulegają poważnym zmianom, gdyż na sprzęgającym oporze anodowym powstają zmienne spadki napięć, wywołane zmiennym prądem anodowym tej lampy. Jednocześnie z tym zmienia się napięcie anodowe na anodzie lampy *EBC 3*, co jednocześnie powoduje zmianę nachylenia charakterystyki lampy, przy czym odchylenia te idą in minus w stosunku do podanej w danych katalogowych cyfr odnoszących się do „statycznej” wartości nachylenia, czyli do wartości pomierzonych

przy pracy lampy bez włączonych do niej obwodów sprzęgających. Jednocześnie ze zmniejszeniem nachylenia następuje wzrost oporu wewnętrznego lampy. Ubytek nachylenia jest jednakże większy od wzrostu oporu wewnętrznego, tak, że iloczyn tych dwóch wielkości, równy współczynnikowi wzmacnienia ulega wraz z obniżeniem napięcia anodowego również zmniejszeniu.

Wzmocnienie stopnia m. cz.

Określenie wzmacnienia m. cz. możemy zrobić dwojako. Jeśli stworzymy dla lampy normalne warunki pracy, wówczas wielkość tą możemy określić prosto ze szczegółowych danych charakterystycznych typu lampy. Jeśli jednak lampy pracować będzie w warunkach anormalnych, wówczas należy uciec się do sporządzenia dynamicznych charakterystyk typu lampy. W tym celu stosuje się układ z *rys. 2*. Pomiary wykonuje się dla kilku wartości oporu anodowego R_a , np. 0,03, 0,05, 0,08, 0,1 itd., przy czym zmienia się ujemne napięcie siatkowe. Dla określonej wartości napięcia anodowego (z zasilacza) mierzy się wartość prądu anodowego odpowiadającego różnym napięciom siatkowym. Cyfry te zestawia się w tabelę dla różnych oporów anodowych:

uj. nap. siatkowe:, prąd anodowy


Z tych cyfr kreśli się następnie charakterystyki robocze lampy dla różnych oporów anodowych, odmierzając na osi poziomej ujemne napięcie siatkowe, na osi pionowej natomiast każdorazową wartość prądu anodowego. Wybierając następnie z każdej krzywej odcinek najbardziej zbliżony do prostoliniowego, wybieramy punkt pracy (przy ujemnym napięciu i prądzie anodowym nie wyższym od dopuszczalnych dla danego typu). Wreszcie odczytując z tych krzywych wartość prądu anodowego dla napięcia siatkowego o 1 V wyższego i 1 V niższego od napięcia punktu pracy wylicza się *nachylenie robocze* jako różnicę prądów odpowiadającą różnicy napięć anodowych:

$$S = \frac{I_{a_1} - I_{a_2}}{\bar{U}_{g_1} - \bar{U}_{g_2}} \text{ mA/V}$$


Jeśli tę wartość pomnożyć przez opór anodowy otrzymuje się wartość wzmocnienia napięciowego lampy, a więc:

$$k = S \cdot R_a$$

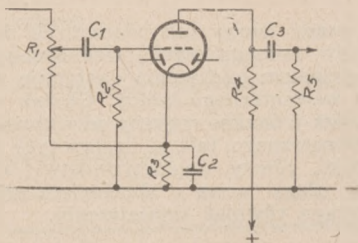
Opór anodowy R_a (rys. 1) wybiera się na podstawie uprzednio zestawionej tabeli. Z porównania cyfr otrzymanych dla różnych oporów anodowych okazuje się, że wzmoc-



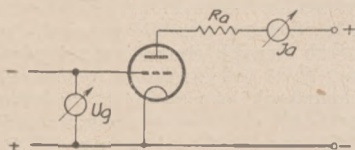Rys.1 Zasadniczy schemat stopnia m. cz. z trioda.



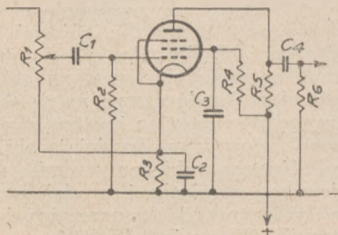Rys.2 Układ do pomiarów dla charakterystyki roboczej



Rys.3 Zasadniczy układ stopnia m. cz. z pentoda.

nienie napięciowe jest niemal ze stałe. Ze względów na pobór prądu anodowego przez lampę wzmocniającą, oraz na wartość przydźwięku sieciowego (opór R_i , C_3 i R_0) tworzą dzielnik napięcia dla składowej zmiennej napięcia anodowego z zasilacza), należy obrać wartość stosunkowo wysoką, taką

jednak aby wzmocnienie było możliwie duże.

Załóżmy dla przykładu, że dla lampy EBC 3 wybrany został przy napięciu zasilacza 250 V opór anodowy 0,3 mg. Przy tej wartości oraz normalnym ujemnym napięciu siatkowym płynie prąd anodowy 0,5 mA, co daje spadek napięcia na R_a .

$U_{Ra} = I_a \cdot R_a = 0,0005 \cdot 300.000 = 150$ V a stąd moc wydzielona na R_a

$W_a = U_{Ra} \cdot I_a = 150 \cdot 0,0005 = 0,075$ W dla pewności należy wybrać opór o obciążalności ok. 0,5 W.

Wskutek włączenia (dla prądów zmiennych m. cz.) do oporu R_a równolegle oporu R_i należy zmniejszyć obliczoną wartość wzmocnienia napięciowego od 5 do 10%, a więc zamiast np. cyfry 26, otrzymanej uprzednio przyjąć ok. 25.

W poprzednim wzorze obliczono, że dla normalnej mocy wyjściowej z lampy głośnikowej 50 mW, napięcie sterujące na siatce lampy głośnikowej musi wynieść 0,325 V. Wobec tego przy wzmocnieniu stopnia m. cz. wyrażonego spójczynikiem 25, należy doprowadzić do siatki sterującej lampy m. cz. napięcie m. cz. równe

$$0,325 : 25 = 0,013 = 13 \text{ mV.}$$

Natomiast dla pełnegoysterowania lampy głośnikowej skuteczne napięcie sterujące wynosi

$$3,75 : 25 = 0,15 = 150 \text{ mV,}$$

co daje wartość maksymalną

$$0,15 \cdot \sqrt{2} = 0,21 \text{ V.}$$

Wartość ta jest wielokrotnie mniejsza aniżeli dopuszczalna dla typu EBC 3 wartość maksymalnej amplitudy, która mogłaby spowodować znaczniejsze zniekształcenia.

Wartość oporu katodowego R_k (rys. 1) oblicza się z prawa Ohma, pomijając jako nieistotne ze względu na znikome wartości prądów diod:

$$R_k = \frac{U_g}{I_a} = \frac{3}{0,0005} = 6000 \text{ omów.}$$

Obciążalność tego oporu ze wzoru

$W_{R_k} = I_a^2 \cdot R_k = 0,0005^2 \cdot 6000 = 0,0015$ W przyjmuje się jako najmniejszą rynkową wartość 0,25 W.

Kondensator katodowy C_k obliczamy analogicznie jak dla lampy głośnikowej (C_k ze str. 136 z Nr. 5/39), przyczym należy przyjąć do obliczenia wartość wypadkową z oporów R_i i R (1 mg.):

$$R_s = \frac{R_i \cdot R_s}{R_i + R_s} = \frac{300.000 \cdot 1.000.000}{300.000 + 1.000.000} = 230.000 \text{ omów}$$

$$C_2 = \frac{k}{0,51 \cdot 2\pi \cdot R_2} = \frac{25}{0,51 \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 230000} = 0,68 \mu F.$$

Stosując kondensator o większej pojemności, a w szczególności kondensator elektrolityczny (niskonapięciowy) o pojemności kilkudziesięciu mikrofaradów otrzymuje się jeszcze mniejsze osłabienie najniższych tonów.


Osłabienie najwyższych tonów ma we wzmacniaczach miejsce ze względu na to, że pomiędzy anodą, a katodą lampy m. cz. istnieje cały szereg pojemności. Jeśli przyjmiemy, że łączna wartość tych pojemności wynosi 50 pF, to osłabienie o 1 db z powodu tych wpływów występuje dopiero dla częstotliwości ok. 42 kc, co oczywiście leży znacznie ponad granicą częstotliwości słyszalnych i dla tego dla nas nie jest bezpośrednio interesujące. Jeśli jednak wzmacniacz m. cz. zdradzał skłonności do oscylowania pod wpływem resztek napięć pośredniej częstotliwości nieodpowiednio odseparowanych, wówczas możnaby zjawisko to usunąć, przesuwając granicę osłabienia o 1 db, np. do ok. 10.000 okresów. Wówczas

wartość kondensatora, jaki należy włączyć pomiędzy anodę i katodę lampy m. cz. winna wynosić ok. 250 pF.

Mostek siatkowy C_1 — R_1 . Wartość oporu R_2 powinna być ze względu na prawidłową detekcję (o czym mowa będzie w dalszych artykułach) nie mniejsza niż 1 mg (obciążalność minimalna — 0,25 W). Natomiast kondensator C_1 należy dla względów podobnych przy doborze kondensatora siatkowego przy lampie głośnikowej, obierać nie większy niż 10.000 do 20.000 pF, przy czym kondensator ten pracuje na ogół bez napięcia stałego, wobec czego prawie zawsze może to być typ o napięciu próbnym ok. 500 V.

Wskazówki ogólne.

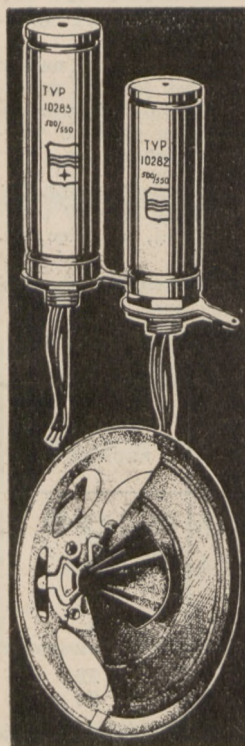Cały ten skomplikowany tok postępowania łącznie ze zdejmowaniem charakterystyk roboczych można sobie znacznie uprościć, biorąc wartość oporu anodowego i odpowiadających mu wartości wzmocnienia i prądów z danych fabrycznych lamp. Z tego też powodu podaje się niżej liczby te dla najczęściej stosowanych typów lamp EBC 3 i EF 6.




POLECAMY

znane z doskonałości

- dynamiczne systemy głośnikowe
- kondensatory elektrolityczne
- kondensatory obrotowe
- potencjometry logarytmiczne

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ
POLSKIE ZAKŁADY PHILIPS S.A.
WARSZAWA - KAROLKOWA 32/44

PHILIPS

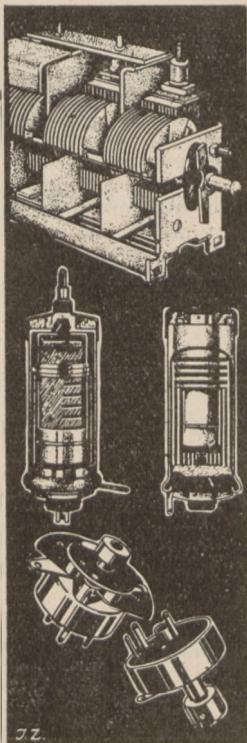

Natomiast dla zupełnie pobieżnych obliczeń można stosować regułę, że opór anodowy powinien posiadać 5 do 10-krotnie większy od normalnego oporu wewnętrznego. Nie należy stosować wartości większych, przy których prąd anodowy spadł do wartości niższej niż $\frac{1}{3}$ prądu normalnego. Wówczas wzmocnienie maleje w stosunku do wartości nominalnej o ok. 20%, t. j. dla EBC 3 z nominalnej cyfry 30 do ok. 24 (obliczona uprzednio wartość wynosiła 25).

Pentoda jako wzmacniacz m. cz. stosowana jest coraz częściej, bądź to jako oddzielna pentoda, bądź też w połączeniu ze wskaznikiem strojenia (EFM 1). Zasadniczo stosować tu można ten sam sposób jak dla anod, a więc dokonanie pomiarów i wykreślenie charakterystyk, albo co jest znacznie prostsze — posługiwać się danymi z zamieszczonych tabel. Zależności są tu jednak bardziej skomplikowane. Nowym czynnikiem jest prąd siatki osłonnej, wywierający duży wpływ na pracę i charakterystykę lampy. Znacznie mniejszy jest tu natomiast wpływ napięcia anodowego. Wraz z obniżeniem napięcia anodowego maleje nachylenie oraz opór wewnętrzny, natomiast wraz z obniżeniem napięcia siatki osłonnej maleje nachylenie charakterystyki, natomiast wzrasta opór wewnętrzny. W wyniku tego wzmocnienie pentody jest w znacznie większej mierze zależne od oporu anodowego, przy czym wzrost oporu anodowego pociąga za sobą wzrost wzmocnienia (ze względu na duży opór wewnętrzny lampy). Oporu anodowego nie można jednak zwiększać nadmiernie, gdyż zmniejsza się w ten sposóbysterowalność lampy. Nadto włączony równolegle do R_2 (rys. 3) opór R_3 zmniejsza wypadkową wartość oporu anodowego i wraz z tym ogólnie wzmocnienie.

Opór anodowy R_2 i opór siatki osłonnej

R_4 (rys. 3). Najlepiej dobrać te wartości z załączonej tabeli, obliczając obciążalność oporów. Np. z ostatniego wiersza R_4 wynosi 0,6 Megoma przy prądzie 0,2 mA — stąd obciążalność

$$W_{R_4} = 0.0002^2 \cdot 600.000 = 0,024 \text{ W.}$$

Wystarczy tu zatem całkowicie opór 0,25-watowy.

Wzmocnienie napięciowe — najpewniej wartość tę odczytuje się z tabeli, jak również wartość oporu katodowego.

Kondensator blokujący opór katodowy (C_2) oblicza się analogicznie jak dla lampy EBC 3, choć można tu bez żadnych wyliczeń dobrać wartość z dużym zapasem np. 25 μF lub 50 μF , jako niskonapięciowy kondensator elektrolityczny.

Kondensator siatki osłonnej C_3 (rys. 3). Kondensator ten jest konieczny dla odprężenia napięcia siatki osłonnej. W takt wahań prądu anodowego lampy (składowa zmienna), zmienia się również chwilowa wartość prądu siatki osłonnej. Pociągałoby to za sobą powstawanie zmiennego spadku napięcia na R_4 . Składową tą odprowadza się przez kondensator C_3 . Gdyby pozostać przy zmiennym napięciu siatki osłonnej otrzymałoby się zwrotne oddziaływanie tych napięć na anodę i stąd zmniejszenie wzmocnienia. Nadto kondensator ten wraz z oporem R_4 stanowi filtr dla przydźwięku sieciowego z zasilacza, na który siatka osłonna jest bardzo wrażliwa.

Pojemność tego kondensatora nie należy dobierać obliczeniowo, gdyż jest to znacznie skomplikowane. Normalnie stosuje się tu 0,1 do 0,5 μF , przyczem większe wartości dają polepszenie niskich tonów.

Kondensator blokujący anodę można dla tych samych założeń co przy EBC 3 przyjąć tu o wartości mniejszej, a więc ok. 50 pF.

Opór siatkowy R_3 — nie powinien być mniejszy aniżeli 1,6 Megoma.

EBC 3 (rys. 1).

Opór anodowy R_4 Mg	Napięcie zasilacza V	Opór katodowy R_2 om	Prąd anodowy mA	Wzmocnienie napięciowe
0,2	300	4000	0,9	26
0,2	250	4000	0,75	26
0,1	300	2500	1,5	25
0,1	250	2500	1,3	25
0,05	300	2000	2,3	22
0,05	250	2000	1,8	22

EF 6 (rys. 3).

Opór anodowy 25 Mg	Napięcie zasilacza V	Opór dla siatki osłon. R ₁ Mg	Opór katodowy R ₃ om	Prąd anodowy mA	Prąd siatki osł. mA	Wzmocnienie napięciowe
0,3	300	0,8	4000	0,7	0,25	175
0,3	250	0,8	4000	0,6	0,20	165
0,3	200	0,6	6400	0,45	0,17	130
0,3	100	0,6	6400	0,22	0,08	105
0,2	300	0,4	3000	1,1	0,40	150
0,2	250	0,4	3000	0,9	0,35	140
0,2	200	0,4	5000	0,6	0,23	115
0,2	100	0,4	5000	0,3	0,12	100
0,1	300	0,25	1600	1,9	0,65	115
0,1	250	0,25	1600	1,6	0,30	110
0,1	200	0,2	3000	1,2	0,4	95
0,1	100	0,2	3000	0,6	0,2	85

EFM 1.

Opór anodowy Mg	Napięcie zasilacza V	Opór siatki osłonowej Mg	Ujemne napięcie siatki ster. V	Wzmocnienie napięcia
0,13	250	0,35	— 20	13
0,13	250	0,35	— 15	18
0,13	250	0,35	— 10	22
0,13	250	0,35	— 5	35
0,13	250	0,35	— 2	70

NOWOŚĆ!

W DZIEDZINIE SKAŁ

Skala Amerykańska Dwuprzekładniowa ze świecącymi napisami oraz chromowanymi ramką i galką

POLSKIE ZAKŁADY CROIX
FABRYKA TRANSFORMATORÓW I RADIOSPRZĘTU

Warszawa, Chłodna 16, tel. 6-49-97

M. Kuczyński


Odbiornik wycieczkowy RT. 6333 B

Wraz z nadejściem letniego sezonu urlopowego staje się znów aktualna sprawa odbiorników przenośnych, posiadających wbudowane źródła zasilania i stanowiących wraz z wmontowaną anteną zwartą całość. Odbiornik walizkowy powinien być mały, stosunkowo lekki i wbudowany w łatwo chwytnie pudło.

Powinien on umożliwiać odbiór przy pomocy wbudowanej anteny (ew. ramowej) co najmniej kilku stacji, a źródła zasilania powinny być łatwo dostępne celem wymiany. Względę te zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu niżej opisanego odbiornika, dzięki czemu sądzimy, że stanowić

większą czułość odbiornika przez antenowe działanie swej masy.

Po przełączeniu odbiornika na zakres fal średnich cewka ARs zostaje załączona równolegle do cewki długofalowej, podczas gdy na falach krótkich cewka ARd pracuje znów sama tylko jako dławik antenowy (obwód pierwszy nie dostrojony). W ten sposób można było zmniejszyć ilość kontaktów przełącznikowych tylko do jednego oraz uzyskać krótkie stosunkowo połączenia. Odbiornik wyposażony jest nadto w gniazdko antenowe A połączone z pierwszym obwodem poprzez kondensator C_1 . Gniazdko to służy do załączenia anteny ze-

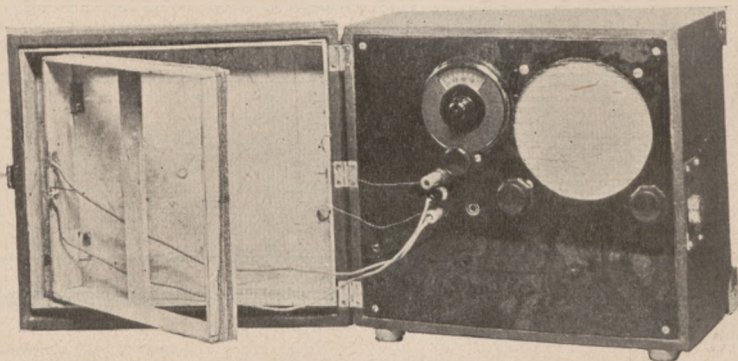

on będzie w stosunku do już uprzednio zamieszczonych opisów z ubiegłych lat zwiększenie możliwości odbioru oraz polepszenie wydajności. Ze względu, jednak na bardzo ciasną budowę polecamy ten układ tylko bardziej zaawansowanym czytelnikom.

Układ.

Schemat ideowy odbiornika przedstawiony jest na *rys. 1*. Cewkami dla wejściowego obwodu strojonego są cewki ARd i ARs , które są jednocześnie antenami ramowymi. Pierwsza z nich załączona jest do obwodu strojonego na stałe, druga natomiast może być swym dolnym punktem odłączona od obwodów odbiornika. W ten sposób dla fal długich pracuje tylko cewka długofalowa ARd , natomiast przyłączona do górnego punktu obwodu otwórka cewka ARs po-

wewnętrznej przede wszystkim dla odbioru krótkofalowego, który w ten sposób można znacznie polepszyć. Odradza się natomiast od korzystania z tego gniazdka przy odbiorze fal średnich i długich, gdzie załączenie anteny spowodować może poważne rozstrojenie obwodu wejściowego i wraz z tym znaczne pogorszenie selektywności.

Napięcia szybkozmienne, wybrane przez pierwszy obwód doprowadzone zostają do siatki sterującej lampy V_1 , która jest pentodą wielkiej częstotliwości. Wzmocnione przez nią napięcia występują na dławiku w. cz. D_1 i doprowadzone zostają do drugiego z kolei obwodu strojonego. Obwód ten tworzy cewki siatkowe zespołu średnio i długofalowego $F64$ oraz cewka krótkofalowa Ls . Strojenie tego obwodu odbywa się przy pomocy kondensatora C_2 . Otrzymane stąd napięcie doprowadza się poprzez mo-


stek detekcyjny, utworzony z kondensatora C_4 i oporu R_1 do siatki sterującej w lampie V_2 . Lampa ta jest identyczną pentodą w. cz. jak lampa V_1 , jednak pracuje ona tu jako detektor siatkowy. Do obwodu anodowego tej lampy załączony jest obwód sprzężenia zwrotnego, składający się z cewek reakcyjnych zespołu $F64$. Cewki te są przełączalne i odpowiednio sprzężone cewkami siatkowymi. Na zakresie fal krótkich zwarte zostają obie cewki reakcyjne zespołu $F64$, natomiast dla fal średnich i długich wszystkie te cewki pracują w układzie szeregowym. Regulowanie stopnia reakcji odbywa się przy pomocy kondensatora reakcyjnego C_1 .

Do anody lampy detekcyjnej załączony jest nadto obwód zasilacza (doprowadzenie

przewodzenia resztek prądów w. cz., które zdołały przejść poprzez opór R_7 . Opór R_7 natomiast służy dla doprowadzenia lampie głośnikowej ujemnego napięcia siatkowego. Napięcie to uzyskuje się jako spadek napięcia, wywołany przepływem całkowitego prądu anodowego odbiornika przez opór R_8 . Napięcie to odspręża się kondensatorem C_{11} .

Doprowadzenie do głośnika zablokowane jest dla uzyskania dobrego tonu kondensatorem C_{10} . Pełne napięcie anodowe odbiornika jest dla uniknięcia sprzężeń poprzez opór wewnętrzny baterii zablokowane pojemnością C_{12} .

Wyłączenie odbiornika skuteczna się przez wyłączenie obwodu żarzenia lamp w czwartym położeniu przełącznika falowego.

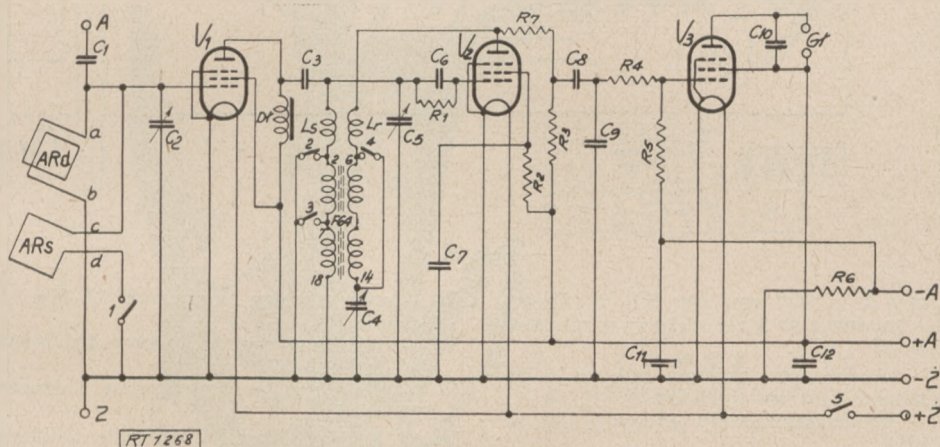

Rys. 1.

napięcia anodowego) oraz obwody małej częstotliwości. Opór R_7 służy jako filtr dla prądów w. cz., aby nie dopuścić ich do obwodów wzmacniacza m. cz. Opór R_8 jest oporem anodowym, na którym występują zdetektorowane i wzmocnione przez lampę V_2 prądy m. cz. Opór ten połączony jest bezpośrednio z pełnym napięciem anodowym odbiornika ze względu na stosunkowo niskie napięcie anodowe, otrzymane z baterii. Siatka osłonna lampy V_2 otrzymuje napięcie zredukowane w stosunku do napięcia anodowego przy pomocy oporu R_9 , odsprężonego pojemnością C_{11} .

Występujące na oporze anodowym R_9 napięcie m. cz. doprowadzone zostaje poprzez kondensator C_8 oraz opór filtrujący R_4 do siatki sterującej lampy V_3 , będącą pentodą głośnikową. Kondensator C_9 służy dla od-

Spis części.

Metalowa podstawa montażowa z blachy cynkowej o wymiarach $187 \times 128 \times 45$ mm.

C_1 — kondensator stały mikowy montażowy 25 pF (AH).


C_2 i C_3 — agregat kondensatorowy powie-

WSZYSTKIE CZĘŚCI do Trójki wycieczkowej

kupisz najtaniej w
SKŁADNICY RADIOSPRZĘTU
„RADIOTECHNIK”
Warszawa, Elekoralna 8

0864

Załad ofert

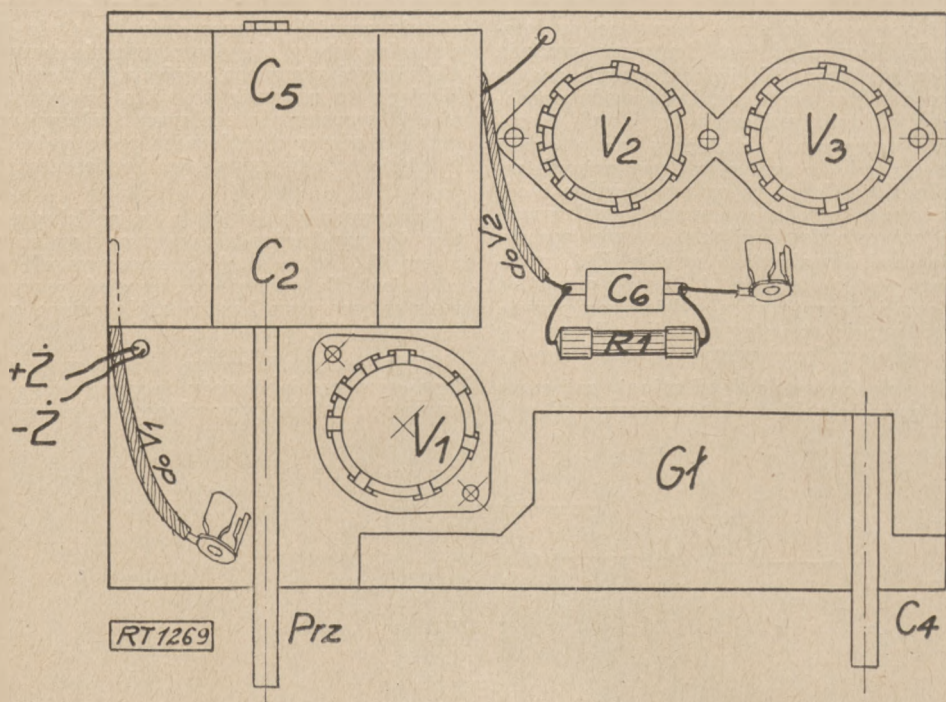

Rys. 2.

trznicy 2×450 cm, typ KP 2 (Croix).
 C_3 — kondensator stały mikowy montażowy 100 pF (AH).

C_4 — kondensator zmienny mikowy o pojemności 500 cm (Wabo).

C_5 — kondensator stały mikowy 100 pF (AH).

C_7 — kondensator blokowy montażowy o pojemności $0,5 \mu F$ (AH).

C_8 — kondensator rurkowy stały 5000 cm (AH).

C_9 — kondensator rurkowy stały 100 cm (AH).

C_{11} — kondensator rurkowy stały 3000 cm (AH).

C_{11} — kondensator elektrolityczny rurkowy suchy o pojemności $25 \mu F$, maksymalne napięcie pracy 25 V.

C_{12} — kondensator blokowy montażowy — stały o pojemności $1 \mu F$ (napięcie przebiecia 750 V).

R_1 — opór masowy montażowy 1 Mg, obciążalność 0,75 W.

R_2 — opór masowy montażowy 0,2 Mg, obciążalność 0,75 W.

R_3 — opór masowy montażowy 0,1 Mg, obciążalność 0,75 W.

R_4 — opór masowy montażowy 0,05 Mg, obciążenie 0,75 W.

R_5 — opór masowy montażowy 0,8 Mg, obciążenie 0,75 W.

R_6 — opór drutowy montażowy 400 omów, obciążenie 2 W.

$D1$ — dławik w. cz. na rdzeniu Ferrocart F21 (AH).

Zespół krótkofalowy na karkasie trolitulowym (War-Radio) wg opisu.

Zespół średnio i długofalowy audionowy na rdzeniach Ferrocart F64 (AH).

Antena ramowa wg opisu.

Prz — Przełącznik czteropolożniowy 2×6 z kontaktami (Star).

Skala mikrometryczna mała.

Płyta czołowa — o grubości 3 mm wg podanych wymiarów.

Skrzynka dyktowa wg opisu.

3 podstawki lampowe 8 kontaktowe (Arko).

2 gałki (Arko).

2 zaciski do lamp.

Lampy — V_1 — TKF4, V_2 — TKF4, V_3 — TKL4 (Tungsram).

Bateria anodowa 100 V z ogniów „gnom” (Centra).

Akumulator dwuwoltowy 24 Ag (Ergs).

Drobny materiał montażowy. Lica $30 \times 0,07$ dla nawinięcia anteny ramowej, drut montażowy, rurki izolacyjne, śrubki montażowe, gniazdko, izolowane wtyczki zwykłe i bateryjne.

Cewki.

Jedynie cewki zespołu *F64* są zupełnie gotowe. Pozostałe natomiast cewki w. cz. należy wykonać według podanych tu wskazań.

Cewki anten ramowych nawinięte są na szkielet ramkowym z 3 mm klejówki. Szerokość ramek wynosi 25. Ich kształt zewnętrzny widoczny jest na fotografii, przedstawiającej otwarty odbiornik z przodu.

Ramka długofalowa ARd posiada wymiary zewnętrzne 240×205 mm. Uzwojenie nawija się zwój przy zwoju, jednak niezupełnie regularnie, aby zmniejszyć w ten sposób pojemność własnej cewki oraz ostrożnie, aby nie spowodować zerwania poszczególnych nitek licy. Cewka ta posiada 59 zwojów licy $30 \times 0,07$ mm. Końce jej zamocowuje się w szkieletie i przyłącza do nich (umocowane również w szkieletie) grubsze połączenia ze sznura radiowego o długości ok. 200 mm dla połącze-



DZIEŁEM RAK POLSKIEGO ROBOTNIKA

Lampy z nowoczesnym cokołem lamelkowym

Seria „E” uniwersalna 6,3 v.

Seria „C” uniwersalna 13 v.

Seria „A” na prąd zmien. 4 v.

Seria „K” bateryjna 2 v.


Wszelkie typy lamp
dotychczasowych
z cokołem nóżkowym



MARKA

Tungoram

ZAWSZE NA STRAŻY JAKOŚCI

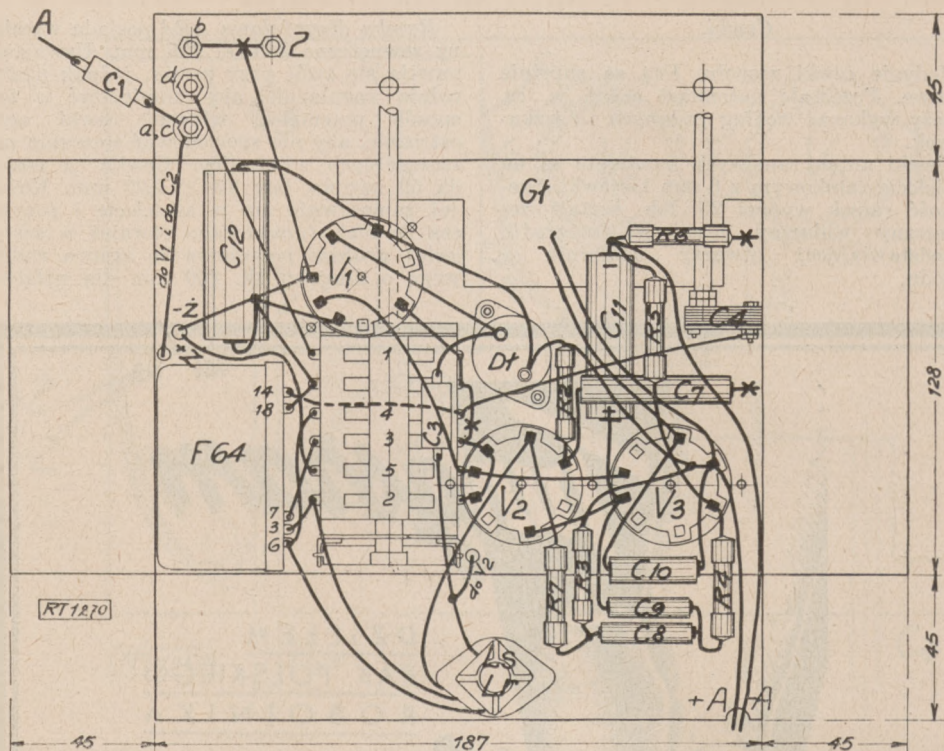

Rys. 3.

nia z gniaздkami „a” i „b” odbiornika.

Ramka średniofalowa ARs zbudowana jest analogicznie, lecz na ramce o wymiarach zewnętrznych 227×185 mm, i posiada 15 zwojów licy $30 \times 0,07$ mm. Wykonanie połączeń do odbiornika — analogicznie jak dla cewki ARd.

Cewki krótkofalowe nawinięte są na szkielecie amantowym 4-żeberkowym „War”, przy czym cewka siatkowa L_s posiada $6\frac{1}{2}$ zwoju drutem miedzianym srebrzonym o średnicy 1 mm. Skala uzwojenia — normalna dla szkieletu „War”. Cewka reakcyjna natomiast zostaje nawinięta 11 zwojami drutu miedzianego, o średnicy 0,2 mm oraz izolacji emaliowej i jedwabnej. W

cewce reakcyjnej należy nawinąć najpierw $5\frac{1}{2}$ zwoju pomiędzy zwojami cewki siatkowej, po tym zejść $\frac{1}{4}$ — zwojem do jej początku i nawinąć jeszcze $5\frac{1}{2}$ zwoju.

Montaż.

Skrzynka odbiornika, zawierająca chassis, głośnik i antenę ramową zbudowana jest tak aby pomieścić w niej można było jeszcze i źródła zasilania:


1) akumulator $2V/12 Ah$ w naczyniu szklanym,

2) baterię anodową 100 V.

Przy zastosowaniu innych źródeł należałoby odpowiednio zmienić wymiary lub nawet konstrukcję skrzynki. Wymiary jej podano na rys. 3. Na przegrodzie spoczywa chassis odbiornika wraz z głośnikiem, pod nim bateria anodowa, natomiast z boku akumulator. Tylna ściana pudła jest zasuwana, natomiast przednia w postaci wieka służy dla umieszczenia anten oraz zakrycia galek i gniazd. Chassis odbiornika wykonana jest z blachy żelaznej 1 mm. W górnej płaszczyźnie należy wykroić z przodu otwór dla wpuszczenia głośnika. W lewej tylnej części mieści się kon-

Wszystkie części do odbiorników opisanych w mies. „Radiotechnik” nabędziesz najtaniej w

SKŁADNICY RADIOSPRZĘTU
B. SEREJSKI
Warszawa, Ślō-Krzyska 19

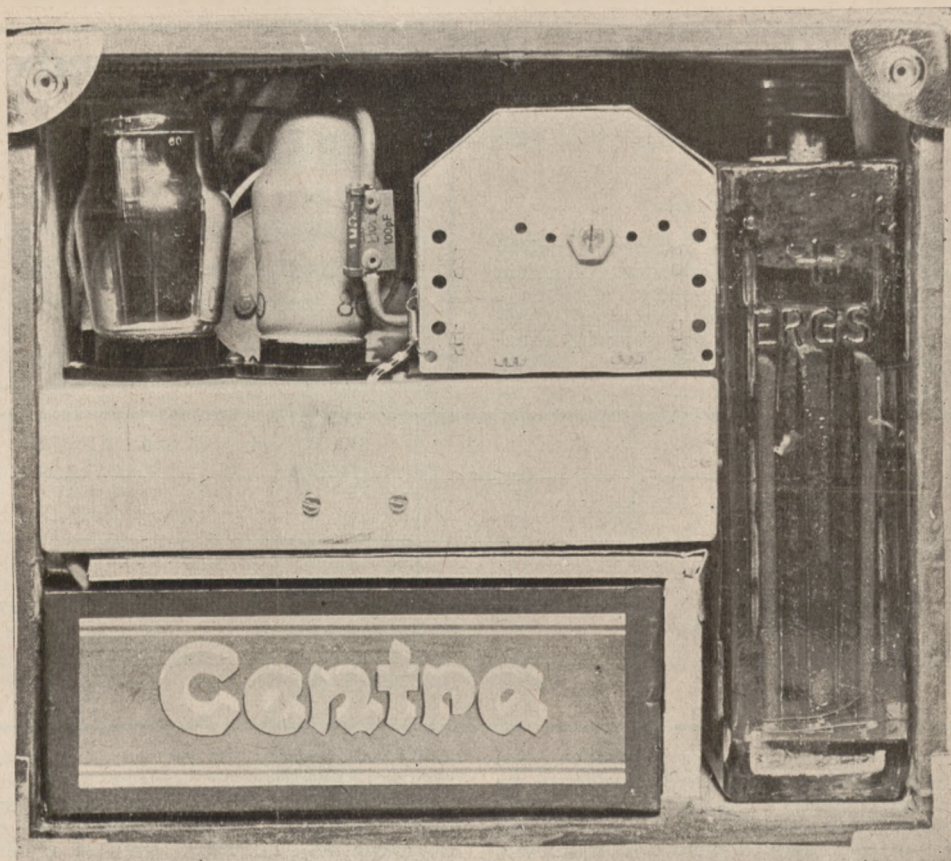

Rys. 4.

gensator strojeniowy C_2 i C_3 . Pod nim pod chassis — zespół cewkowy $F64$ i przełącznik falowy. Ponad kondensatorem strojeniowym umieszczona jest podstawka dla lampy V_1 , natomiast za głośnikiem podstawki dla lampy V_2 i V_3 . Kondensator reakcyjny C_1 posiada specjalnie przedłużoną oś, tak, aby można było wmontować go swobodnie pomiędzy głośnikiem i podstawką lampy V_3 — jednak możliwie daleko od niej, aby uniknąć sprzężeń m. cz.

Gniazdka dla załączenia cewek antenowych umieszczone są w przepustach izolacyjnych w przedniej płaszczyźnie chassis z lewej strony (dla punktów „a” i „c” przewidziane jest jedno gniazdko) i po wsunięciu odbiornika do pudła trafiają na odpowiednie otwory w bakelitowej płycie. Jedyne gniazdko „A” zamontowuje się wprost w bakelicy.

Rozmieszczenie części i połączeń należy wykonać b. dokładnie i ściśle według sche-

matów montażowych, w przeciwnym bowiem wypadku odbiornik może wykazać łatwo skłonność do oscylacji.

Cewka ARD umieszczona jest wprost w wieku pudła, natomiast cewka ARs przy pomocy zawiasów, aby podczas odbioru można było cewki te oddalać od siebie dla usunięcia wzajemnych wpływów.

Wolny kontakt w przełączniku ma być uziemiony, aby stanowił ekran dla kontaktów cewki anteny średniofalowej.

ŻADAJCIE BEZPŁATNIE najnowszego cennika hurtowego radioprzętu na rok 1939

Firmy

„S O L A R“
Warszawa, Tłomackie 6
nowy adres

0866

Pudło odbiornika zaopatrzone jest w rączkę dla przenoszenia, wykonaną z paska, mocowanego (podobnie jak w pudłach akumulatorowych) do bocznych ścian skrzynki.

Uruchomienie.

Przed uruchomieniem odbiornika należy jeszcze raz dokładnie sprawdzić połączenia w porównaniu ze schematem ideowym z rys. 1. Następnie należy zaopatrzyć przełącznik w kulaczki tak, aby kontakty oznaczone „x” były w poszczególnych położeniach zwarte:

K o n t a k t y	1	2	3	4	5	6
Wyłączono						
Fale krótkie		×		×	×	
Fale średnie	×		×		×	
Fale długie			×		×	

Następnie należy załączyć do odbiornika źródło zasilania i ustawić przełącznik na jednym z zakresów następnie sprawdzamy napięcie na kontaktach żarzeniowych wszystkich 3 lamp. Dopiero wówczas można zaopatrzyć odbiornik w lampy i uruchomić go.

Prąd anodowy lampy V_3 powinien przy pełnym napięciu baterii (100 V) wynosić ok. 6 mA.

Zestrojenie.

Zestrajanie odbiornika należy rozpocząć w zakresie fal średnich. Trimmer na kondensatorze C_2 należy możliwie wykręcić (i tak już duża pojemność cewki anteny ramowej) i ustawiwszy skalę w pobliżu Pragi I stroić rdzeń cewki średnionfalowej zespołu $F64$. Maksymalną czułość należy uzyskać przez kolejne regulowanie rdzenia cewki średnionfalowej w zespole $F64$ oraz gałki strojeniuwej. Przy pomocy oscylatora można manipulację uprościć załączając do

HURTOWNIA RADIOSPRZĘTU A. SERGIEJEW „Radioświat”

Katowice, Mielckiego 8 m. 26.

Telefon. 354.60 ● P. K. O. 303.603

Największe i najtańsze źródło zakupu części radiotechnicznych.

Żądać ofert. _____

0875

anody kondensator 500 pF w szereg z detektorem kryształowym i słuchawkami. Następnie należy ustawić oscylatorem sygnał Pragi I, ustawić agregat do usłyszenia najsilniejszego sygnału w słuchawkach, po czym nie zmieniając ustawienia oscylatora ani agregatu odłączyć kondensator 500 pF i regulować rdzeniem średnionfalowym zespołu $F64$ do najsilniejszego odbioru. Przy tym samym włączeniu oscylatora należy przestawić go na Gliwice i ustawić agregat i wskazówkę na Gliwice oraz nie zmieniając już rdzeni średnionfalowych regulować tylko trimmerami na kondensatorach C_2 i C_3 .

Skolei należy przejść na fale długie, gdzie stroi się tylko w 1 punkcie na Deutschlandsender. Analogicznie doprowadza się sygnał do anteny (lekkie sprzężenie przez zbliżenie drutu do uzwojenia cewki ARd), ustawia skalę przy pomocy detektora i słuchawek, po czym reguluje się rdzeniem długofalowej cewki w zespole $F64$ do osiągnięcia maksimum odbioru. Nie należy też w żadnym wypadku regulować cewek średnionfalowych oraz trimmerów, inaczej bowiem utraci się zestrojenie na falach średnich.

Odbiornik modelowy próbowany w laboratorium Redakcji dał b. dobry odbiór stacyj lokalnych, z nastaniem zaś zmroku odbiór kilku stacyj na falach średnich i długich jak również w ciągu dnia szereg stacyj krótkofalowych.

Wszystkie części

do odbiorników

KUPISZ NAJTANIEJ

W SKŁADNICY RADIOSPRZĘTU

„RADIOTECHNIK”

0863

Warszawa, Elektoralna 8

T. Konopiński

Obliczanie transformatorów głośnikowych

Aby otrzymać maksimum niezniekształconej mocy oddanej przez odbiornik, winien głośnik posiadać oporność wewnętrzną równą najkorzystniejszej oporności zewnętrznej lampy głośnikowej, z którą dany głośnik ma pracować. Pewne odstępstwa od tej reguły są dopuszczalne, gdyż ucho ludzkie ich nie wyczuwa. Opór wewnętrzny głośników magnetycznych stosowanych powszechnie dawniej wynosił kilka tysięcy omów, a więc był mniej więcej równy najkorzystniejszemu oporowi lampy głośnikowej. Dlatego też głośniki magnetyczne załączono wprost do odbiorników tak jak to pokazano na *Rys. 1*. Połączenie to choć najprostsze ma jednak tę wadę, że poprzez uzwojenie głośnika poza składową zmienną płynie także składowa stała prądu anodowego lampy głośnikowej. Gdy składowa ta jest niewielka głośnik prawidłowo odtwarza audycję, gdy natomiast

trzeba między głośnikiem i lampą głośnikową umieścić transformator. Transformator jest bowiem tym elementem, który umożliwia właściwie dopasowanie głośnika do lampy głośnikowej.

Jak już wspomniałem najlepszy odbiór będzie wtedy gdy opór głośnika równy będzie najkorzystniejszemu oporowi zewnętrznemu lampy głośnikowej.

$$R_s = R_g \dots\dots a$$


gdzie

R_g — oporność głośnika.


R_s — najkorzystniejszy opór zewnętrzny lampy głośnikowej. Gdy n będzie przekładnią transformatora wtedy zależność „ a ” przekształca się na

$$R_s = n^2 R_g$$


n — przekładnia transformatora głośnikowego.

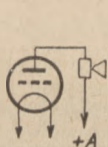


Rys. 1

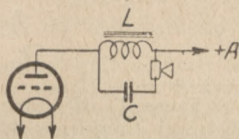

Rys. 2

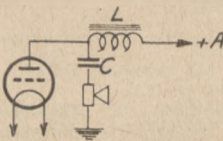

Rys. 3

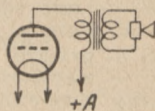

Rys. 4

składowa stała przekroczy kilkanaście miliamperów (zależnie od typu głośnika) następuje nasycenie rdzenia w głośniku na skutek czego występują zniekształcenia w odbiorze. Aby temu zapobiec można stosować układy przedstawione na *rys. 2 i 3*. Układy te różnią się tym od układu przedstawionego na *rys. 1*, że poprzez uzwojenie głośnika płynie tylko składowa zmienna prądu głośnikowego, podczas gdy składowa stała płynie poprzez dławik. Aby głośnik prawidłowo odtwarzał niskie tony oporność dławika L winna być większa od 10 henrów. Pojemność kondensatora „ C ” wynosi od kilkudziesięciu tysięcy pF do paru mikrofaradów zależnie od głośnika.

Głośniki dynamiczne, ze względu na swą budowę, posiadają cewki o oporności znacznie mniejszej od najkorzystniejszej oporności zewnętrznej lampy głośnikowej. Dlatego nie można włączać bezpośrednio głośnika do obwodu anodowego lampy głośnikowej, lecz

Stąd powstanie zależność na przekładnię transformatora

$$n = \sqrt{\frac{R_s}{R_g}} = \frac{N_I}{N_{II}}$$


N_I — ilość zwoi w uzwojeniu pierwotnym.

N_{II} — ilość zwoi w uzwojeniu wtórnym.

Np. jeśli najkorzystniejszy opór zewnętrzny lampy głośnikowej $EL\ 3 - R_s = 7000\ \Omega$ a opór cewki głośnikowej dla częstotliwości 1000 cykli wynosi 5 omów, wówczas przekładnia transformatora winna wynosić

$$n = \sqrt{\frac{7000}{5}} \approx 36$$

Przystępując do wykonania transformatora, trzeba znać także inne własności. A

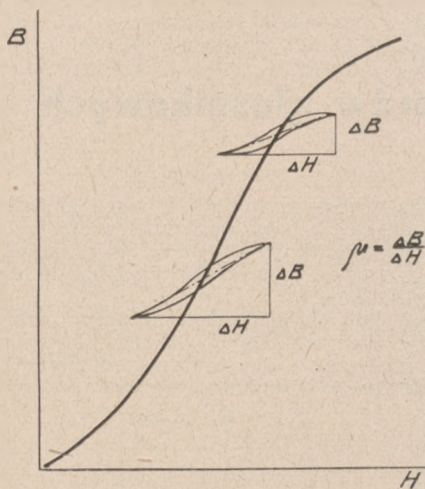

Rys 5

więc przede wszystkim przekrój rdzenia. Przekrój ten zależy od mocy. Zależność ta jest dość prosta i wyraża się wzorem

$$S = c \sqrt{P}$$

gdzie

P — moc oddawana przez transformator w Watach.

S — przekrój rdzenia w cm^2 .

c — współczynnik zależny od gatunku blachy stosowanej na rdzeń. Dla dobrych blach $c = 1,2$, dla gorszych $c = 1,5$.

Například: dla mocy 9 Watt przekrój rdzenia wynosić będzie

$$S = 1,5 \sqrt{9} = 4 \text{ cm}^2$$

Ponieważ ze względu na straty rdzeń składa się z blach wzajemnie od siebie izolowanych przeto rzeczywiście grubość rdzenia

nie będzie nieco większa i wynosić będzie od 10 do 15% więcej od przekroju samego żelaza w rdzeniu S zależnie od grubości izolacji między blachami rdzenia. Naodwrot mając gotowy rdzeń można określić przekrój w nim, odejmując od rzeczywistego przekroju rdzenia 10 — 15% zależnie od izolacji.

Następnym warunkiem określającym transformator jest jego indukcyjność. Warunkiem dobrego odtwarzania niskich tonów przez głośnik jest, by indukcyjność pierwotnego uzwojenia transformatora była większa lub conajmniej równa 10 Henrów.

$$L_1 \geq 10 H$$

L_1 — indukcyjność pierwotnego uzwojenia transformatora.

Najprościej jest założyć indukcyjność z góry np. 20 Henrów.


Mając założoną indukcyjność uzwojenia pierwotnego transformatora, oraz jego wymiary można znaleźć ilość zwoi uzwojenia N_1 . Nie jest to jednak łatwe, gdyż dużą rolę w tym wypadku odgrywa przenikliwość magnetyczna μ która jest zależna, nie tylko od gatunku blachy użytej na transformator, lecz także od składowej stałej prądu anodowego lampy głośnikowej, a nawet od wielkości szczytowych impulsów składowej zmiennej prądu anodowego lampy głośnikowej. Pierwsza zależność a więc zależność przenikliwości μ od gatunku blachy jest o tyle prosta, że dla blach nakrzemionych przenikliwość μ jest prawie jednakowa. Co do drugiej zależności μ , to jest zależności od składowej stałej prądu anodowego lampy głośnikowej, to można ją uchwycić z pętli histerezy. Rys. 5. Sposób bezpośredniego obliczania zwoi jest jednak niedogodny i dlatego też przy obliczaniu ilości zwoi uzwojenia pierwotnego transformatora najdogodniej jest stosować metodę podaną przez CR. *)

Zależność łącząca ilość zwoi indukcyjności oraz wymiary geometryczne rdzenia przedstawiona jest na rys. 6. Na rysunku tym na rzędnej pionowej odmierzone jest w pewnej skali stosunek

$$\frac{L \cdot I_a^2}{V}$$

*) Journal of American Institute of Electrical Engineers 46/1937, str. 128.

CARMEN LUX

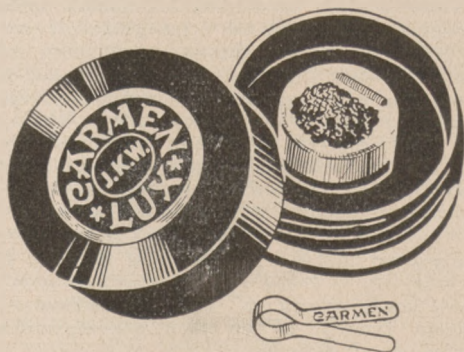

NAJSILNIEJSZY KRYSTAŁ
GŁOŚNIKOWY

(w bakelitowym pudełku)

0870

zdać wszędzie

gdzie

L — indukcyjność uzwojenia w Henrach
 I_a — prąd anodowy lampy głośnikowej w amperach.

V — objętość rdzenia żelaznego w cm^3 .

Na rzędnej pionowej przedstawiony jest stosunek

$$\frac{I_a N_1}{l_s}$$

gdzie

I_a — prąd anodowy lampy głośnikowej w amperach.

N_1 — ilość zwoi uzwojenia pierwotnego.

l_s — długość średniej linii magnetycznej w cm.

Na krzywej po środku przedstawiony jest stosunek długości średniej linii magnetycznej do szerokości szczeliny powietrznej

$\frac{l_p}{l_s}$. Chcąc obliczyć ilość zwoi uzwojenia

pierwotnego wystarczy indukcyjność, wyrażoną w Henrach pomnożyć przez kwadrat prądu anodowego wyrażonego w amperach, a następnie podzielić przez całkowitą objętość rdzenia. Liczbę którą się w ten sposób otrzyma należy znaleźć na osi pionowej. Następnie prowadzi się od tego punktu linię poziomą do przecięcia się z krzywą

$\frac{l_p}{l_s}$. Na tej krzywej odczytuje się stosunek

długości średniej linii magnetycznej do długości szczeliny powietrznej. Z punktu otrzymanego w ten sposób poprowadzić należy prostą do przecięcia z rzędną poziomą na której odczytuje się stosunek prądu anodowego pomnożonego przez ilość zwoi i podzielonego przez długość średniej linii magnetycznej. Skąd łatwo jest obliczyć ilość zwoi w uzwojeniu powietrznym.


Jeśli stosunek $\frac{l_p}{l_s}$ a więc stosunek długości

szczeliny powietrznej do długości średniej linii magnetycznej w żelazie jest w rzeczywistości mniejszy niż wypada to z krzywej *Hanna*, wówczas indukcyjność pierwotnego uzwojenia transformatora będzie większa, a więc głośnik będzie lepiej odtwarzał niskie tony. Należy jednak uważać, aby indukcja w żelazie nie była zbyt wielka. Na dopasowanie głośnika do lampy głośnikowej nie ma to wpływu, gdyż dopasowanie zależne jest od przekładni trans-

formatora. Gdyby natomiast stosunek $\frac{l_p}{l_s}$

był większy niż to wypada z krzywej *Hanna*, wtedy można nie osiągnąć żadnej indukcyjności.

Naprzykład jeśli objętość żelaza $V = 62,5 \text{ cm}^3$, a indukcyjność L_1 założymy równą 20 Henrów, wówczas przy prądzie anodowym równym $I_a = 0,036 \text{ A}$ (lampa EL3) stosunek:

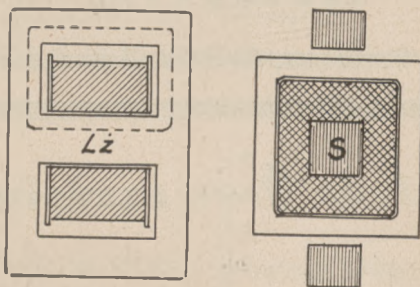

Rys 7

$$\frac{L \cdot (I_a)^2}{V} = \frac{20,0,036^2}{62,5} = 4,15 \cdot 10^{-4}$$

Dla wartości tej otrzymamy

$$\frac{l_p}{l_s} = 12,10^{-4}$$

Jeśli długość średniej linii magnetycznej w żelazie wynosi $l_s = 14,2 \text{ cm}$, wówczas szerokość szczeliny powietrznej wynosić będzie

$$l_p = l_s \cdot 18,10^{-4} = 14,2 \cdot 18,10^{-4} = 170,10^{-4} \text{ cm} = 0,17 \text{ mm}$$

Na osi poziomej odczytujemy wartość

$$\frac{I_a \cdot N_1}{l_s} = 8,8$$

stąd

$$N_1 = \frac{8,8 l_s}{I_a} = \frac{8,8 \cdot 14,2}{0,036} = \frac{8,8 \cdot 14,2 \cdot 1000}{36} = 3500 \text{ zwoi}$$

NAJTAŃSZY RADIOSPRZĘT SPROWADZISZ TYLKO Z FIRMY

PRZEMYSŁ RADIOWY

WARSZAWA, ZIELNA 26

„SUPRA”

Cenniki wysyłamy bezpłatnie.

**Najlepsze akumulatory
do radioodbiorników
(żarzeniowe i anodowe)**

są wyrobu:

Pierwszej Krajowej Fabryki Akumulatorów

„ERGS”

Warszawa, Waliców 28 tel 2-10-27

0860

Pozostaje teraz obliczyć przekrój drutu. Wiadomym jest, że w transformatorach przyjmuje się gęstość prądu wynoszącą od $1,5-3 \text{ A/mm}^2$, dlatego też średnica drutu będzie

$$d_1 = \sqrt{\frac{4 \cdot I_a}{\pi \cdot \sigma}}$$


gdzie

d_1 — średnica drutu w uzwojeniu pierwotnym w mm.

σ — gęstość prądu w A/mm^2 .

I_a — prąd anodowy w A.

a więc w danym wypadku zakładając $\sigma = 2 \text{ A/mm}^2$

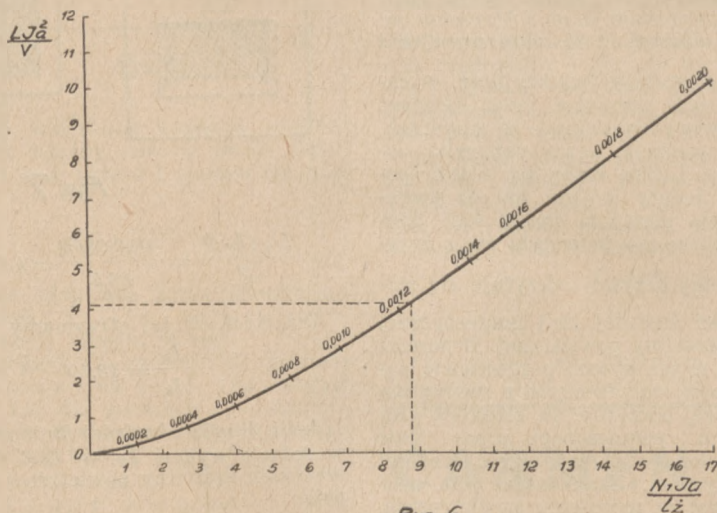

Rys. 6

Znając przedładnię transformatora, ilość zwoi uzwojenia wtórnego znajduje się przez podzielenie ilości uzwojenia pierwotnego przez przekładnię.

$$N_{II} = \frac{3500}{3,6} \approx 98 \text{ zwoi}$$

$$d_1 = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,036}{2 \cdot \pi}} = 0,152 \text{ mm}$$

średnica drutu uzwojenia wtórnego

Głośniki detektorowe „ROLA“ Wystrzegać się naśladowictwa!

Wzmacniacze o mocy akustycznej 8,5
| 20 wat

Słuchawki idealnie czułe.

Opisy i cenniki bezpłatnie

POLTON

Warszawa, Żelazna 36

0876

$$d_2 = d_1 \sqrt{n}$$

gdzie

d_2 — średnica drutu uzwojenia wtórnego
stąd

$$d_2 = 0,152 \sqrt{36} = 0,91 \text{ mm}$$

Przed przystąpieniem do nawinięcia transformatora należy wpięrow sprawdzić czy się uzwojenie zmieści. Ponieważ grają tu rolę wymiary szkieletu na którym nawinięte ma być uzwojenie przeto należy wymierzyć jego wewnętrzną długość oraz wy-

sokość krawędzi. Znając długość wewnętrzną można określić ile zwoi zmieści się w jednej warstwie. W tym celu długość szkieletu należy pomnożyć przez 0,75 (współczynnik zapelnienia) a następnie podzielić przez średnicę drutu. W podobny sposób postępuje się przy obliczaniu ilości warstw. Ilość zwoi w jednej warstwie pomnożona przez ilość warstw będzie całkowitą ilością zwoi jaką można nawinąć na szpuli.

Nawijając transformator należy starać się, aby strumień magnetyczny obejmował możliwie wszystkie zwoje zarówno uzwojenia pierwotnego jak i wtórnego.

Z górą
32 lata

działamy na niwie
**PRASY KUPIECKO-
PRZEMYSŁOWEJ**
47.000

kupców, przemysłowców
i rzemieślników
czyta regularnie
nasze wydawnictwa.

„Rynek metalowy i maszynowy”
„Kupiec kolonialny, spożywczy
i delikatesowy”
„Drogerzysta”
„Kupiec — świat kupiecki”
„Papier i galanteria”
„Przemysł skórny”
„Malarz”
„Złotnik i zegarmistrz”
„Przegląd cukierniczy”
„Przegląd restauratorski i hote-
larski”

PRASA KUPIECKO-PRZEMYSŁOWA
POZNAŃ, UL. WIELKA NR. 10

Zwiększa swój zbył

na wielkim prowincjonalnym
ryнку firma pomieszczająca
ogłoszenia w dzienniku

„Express Lubelski i Wołyński”.

**XVI rok wydawnictwa. Najwyż-
szy nakład na terenie Woje-
wództw: Lubelskiego i Wołyń-
skiego.**

Lublin, Kościuszki 8, tel. 23-60.

KAŻDY odbiornik opisany w numerze bieżącym „Radiotechnika” będzie demonstrowany na żądanie P. Radioamatorów, do chwili ukazania się numeru następnego. Demonstracje odbiorników odbywają się w dniach i godzinach wyznaczonych na porady techniczne.

**Pracownia radiotechniczna
przy laboratorium miesięcznika**

„Radiotechnik”

Zakres prac: montaż odbiorników w/g schematów z mies. „Radiotechnik”,

„ „ różnych typów

„ nadajników krótkofalowych

„ wzmacniaczy gramofonowych różnej mocy

zestrajanie superheterodyn

badanie napięć

„ lamp

naprawy odbiorników wszelkich typów

Ceny niskie!

Wykwalifikowany personel!

„Miesięcznik Radiotechnika”

Laboratorium

tel. 2-05-97

Warszawa 1

Złota 32 m. 3

Na odpowiedź prosimy załączać 25 gr. w znaczkach pocztowych.


Krótkofalarstwo

Z. Stephan


Popularne przyrządy pomiarowe

Pod tym tytułem omówimy najpopularniejsze typy przyrządów pomiarowych spotykanych w praktyce krótkofalarskiej. Oczywiście zastosowanie ich, po większej części, ma miejsce w wszelkiego rodzaju apa-

Znajdujące się w środku cewki blaszki „b” z miękkiego żelaza ulegają jednoimien-nemu magnesowaniu boków obok siebie leżących i zgodnie z prawem Culomba wzajemnie się od siebie odpychają.

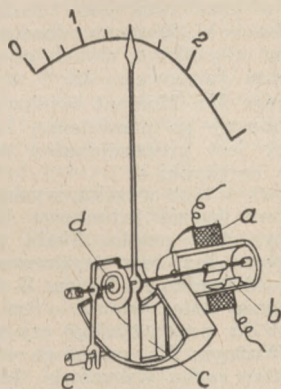

Rys. 1.

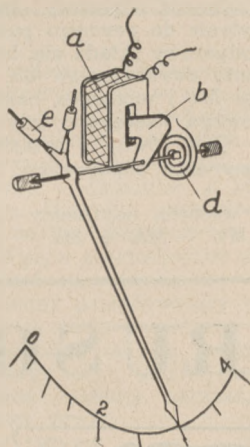


Rys. 2


ratych nadawczych i modulatorach. Zaczęć od najprostszego miernika, jakim jest przyrząd elektromagnetyczny zwany popularnie woltomierzem lub amperomierzem z ruchowym żelazem. Tego typu przyrząd nadaje się do pomiarów prądu stałego oraz zmiennego o częstotliwości technicznej. Ogólnie mierniki elektromagnetyczne dzielą się na dwie kategorie, a więc na przyrządy z żelazem odpychanym i wciągającym. Zasada działania przyrządu z rdzeniem odpychanym jest (Rys. 1) jest następująca. Przez cewkę „a”, uwidocznioną na rysunku w przekroju, przepływający prąd wytwarza wewnątrz niej pole magnetyczne.

Ponieważ jedna z blaszek przymocowana jest do cewki, poruszać może się tylko druga, która znajduje się na ośce. Wskutek specjalnego kształtu łożysk tarcie jest minimalne i ruch może się odbywać swobodnie.

Do tejże ośki przytwierdzona jest wskazówka z tłoczkiem tłumiącym jej drgania i jeden koniec sprężynki „d”. Drugi koniec tej sprężynki daje się regulować przy pomocy dźwigni, za pomocą śruby e, umieszczonej w łożysku na przedniej ścianie miernika i posiadającej sztyft osadzony mimośrodowo. We wszystkich przyrządach mamy dwie wielkości działające na

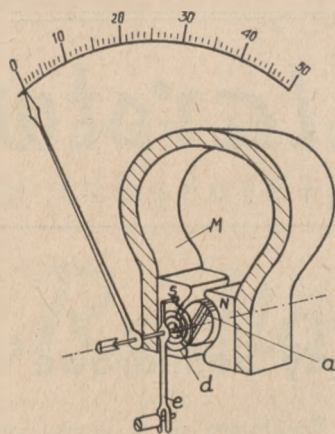

Rys. 3

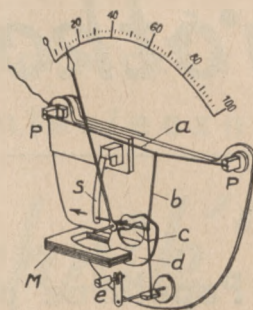

Rys. 4

system ruchomy i określające takie lub inne położenie wskazówki. Wielkościami tymi są: moment napędowy Mn , powodujący odchylenie strzałki i moment odporowy ograniczający te wychylenie do pewnego punktu. Z kolei moment odporowy składa się, biorąc ogólnie: z momentu zwracającego Mz , momentu tarcowego Mt i momentu hamującego Mh . Równowaga następuje, gdy moment napędowy jest równy i przeciwnie skierowany do momentu odporowego.

Wyrażając to wzorem, napiszemy


$$Mn = Mt + Mh + Mz$$

Moment napędowy Mn w rozpatrywanym przyrządzie pochodzi od odpychania się dwóch magnesowanych blaszek żelaznych b . Jest ono proporcjonalny do kwadratu natężenia prądu przepływającego przez cewkę a , a poza tym jest funkcją odchylenia wskazówki. Moment odporowy składa się w tym mierniku z dwóch czynników tj. momentu tarcowego Mt i momentu zwracającego Mz . Moment tarcowy jest niewielki i narazie go pominiemy. Moment zwracający jest proporcjonalny do kąta skręcania sprężynki d .

Jak z tego wynika, wychylenie wskazówki nie będzie jednakowe dla jednakowych przyrostów prądu. Skala nie będzie proporcjonalną, lecz zagęszczoną na początku i dość rzadką na końcu. Z charakteru skali możemy więc wnosić o tym, czy przyrząd jest dla prądu stałego czy też i zmiennego.

Ważnym dla szybkiego odczytu jest charakter ruchu wskazówki. Ideałem jest, aby po włączeniu prądu strzałka ze swego położenia zerowego odchyliła się i szybko ustaliła naprzeciw działki odpowiadającej mierzonej wielkości bez zbędnych ruchów. Aby zapobiedz wahaniom wskazówki dookoła właściwej działki skali, stosujemy w miernikach tłoczki poruszające się wewnątrz cylinderek i wskutek tarcia o powietrze wprowadzających tłumienie do układu ruchomego. Na rysunku 1 tłoczek jest w postaci blaszki prostokątnej, poruszającej się w pudełeczku o odpowiednim kształcie bez ocierania o jego ścianki. Pudełeczko to jest zamknięte i posiada jedynie otwór dla umożliwienia ruchów dźwignienki utrzymującej tłoczek. Aby uniezależnić się od wpływu przeciągania ziemskiego, układ ruchomy jest zrównoważony przez odpowiednie rozmieszczenie mas. Przyrządy skalowane przy pewnym położeniu miernika dają najbar-

CARUSO

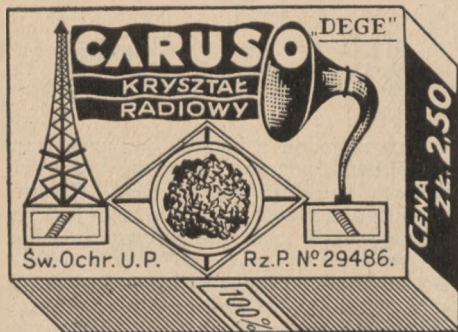

KRYSTAŁ GŁOSNIKOWY


ŻAŁAĆ WSZĘDZIE

dziej dokładne wskazania w tym samym położeniu. Jeśli miernik jest dokładny, posiada na skali oznaczenie jak należy go ustawić, aby odczyt był poprawny. Kreską pionową oznacza się położenie pionowe przyrządu, a poziomą — poziome w czasie pomiaru.

Przejdziemy obecnie do miernika elektromagnetycznego i wciągany żelazem (*Rys. 2*). Cewka *a*, przez którą przepływa prąd, wytwarza pole magnetyczne. Rdzeń z miękkiego żelaza *b* znajdujący się w tym polu zostaje namagnesowany w ten sposób, że biegun jego bliższy cewki będzie znaku przeciwnego do bieguna cewki od strony rdzenia. Nastąpi przyciąganie i wciąganie rdzenia do wnętrza cewki. Ponieważ rdzeń znajduje się na osi, spowoduje jej obrót i wychylenie wskazówki.

Do osi, jak poprzednio, przymocowana jest sprężynka *d* dająca moment zwracający. Ponieważ miernik z rysunku 2 nie posiada tłoczka tłumiącego drganie wskazówki, ustalenie jej następować będzie stosunkowo dłużej niż poprzednio. Ciężarki *e* służą do dokładnego wyważenia układu ruchomego. Skala, podobnie jak w przyrządzie z żelazem odpychanym, nie jest równomierna i posiada zagęszczenie w pobliżu zera. Moment napędowy zależy od położenia rdzenia *b* w stosunku do cewki *a* i jest proporcjonalny do kwadratu natężenia prądu. Mierniki elektromagnetyczne przeciążalne są na ogół dość znacznie. Wynika to z tego, że prąd przepływający przez cewkę *a* ograniczany jest jedynie wytrzymałością izolacji uzwojeń. Niemniej nagły wzrost prądu kilkakrotnie ponad wartość nominalną może spowodować uszkodzenie części ruchomej, zgięcie się wskazówki itp. Przeciążenie, jeśli nie zjawia się w sposób nagły, przyrząd wytrzyma się z łatwością do wartości 3—5-krotnej. Przyrządy elektromagnetyczne są czułe na obce pola magnetyczne i powodują uchyb wskazania jeśli pole jest dość silne. Pochodzi to stąd, że blaszki np. *b* z rysunku 1 pod wpływem obcego pola stają się magnesami i będąc tego samego znaku, wzajemnie się od siebie odpychają. Czułość przyrządu na obce pola magnetyczne daje nam pewne wytyczne co

CARMEN LUX

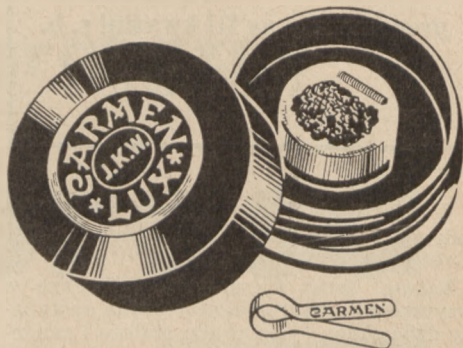

NAJCZULSZY KRYSTAŁ GŁOŚNIKOWY

(w bakelitowym pudełku)

0869

żądać wszędzie

do sposobu umieszczenia mierników elektromagnetycznych w nadajniku. Muszą się więc one znajdować zdala od dużych transformatorów sieciowych, szczególnie rdzeniowych posiadających silne pole rozprzelenia i dławików z rdzeniem żelaznym. Mierniki omawianego typu są czułe na zmianę częstotliwości prądu zmiennego.

Wpływ częstotliwości szczególnie daje się odczuć na wskazania woltomierzy. Prąd zmienny przepływający przez cewkę woltomierza uwarunkowany jest napięciem *u*, opornością omową cewki *r*, oporu dodatkowego *R* i indukcyjnością *L*. Z prawa Ohma możemy napisać, że prąd płynący przez cewkę.

$$I = \frac{U}{Z + R}$$

Jak wiemy, cū prądu uzależnione jest wychylenie wskazówki woltomierza. We wzorze, *Z* jest oporem wypadkowym, wyrażającym się wzorem:

$$Z = \sqrt{r^2 + 4\pi^2 f^2 L^2}$$

Przez *f* oznaczaliśmy częstotliwość prądu zmiennego.

Jeśli założymy, że napięcie *U*, oporność *R* i *r*, oraz indukcyjność *L* jest stała, to ze zmianą częstotliwości *f* zmieniać będzie się oporność *Z*, a więc i prąd *I*. Mianowicie ze wzrostem częstotliwości rośnie czynnik *Z*, a tym samym maleje *I*. Wychylenie dla większej częstotliwości otrzymamy mniejsze przy tym samym napięciu na woltomierzu.

**Wszystkie części do odbiorników
opisanych w miesięczniku**

„Radiotechnik”

kupisz najtaniej w Składnicy
Radiosprzętu Radiotechnik

Warszawa, Elektoralna 8

**Przypominamy o odnowieniu
prenumeraty na III kwartał r. b.**

ADMINISTRACJA

Z tego wynika, iż odczyty są miarodajne jedynie przy częstotliwości technicznej 50 okresów/sekundę.

Łatwo teraz zrozumiemy dlaczego w przyrządach elektromagnetycznych spotykamy dwie skale — dla prądu stałego i zmiennego. Poza wpływem histerezy chodzi tu właśnie o wpływ indukcyjności uzwojenia cewki. Przy prądzie stałym oporność $Z=r$ jest mniejsza niż przy prądzie zmiennym i dla tego samego napięcia otrzymamy większy prąd, a więc i wychylenie wskazówki.

Działki skali dla prądu stałego przesunięte będą w stosunku do działek skali prądu zmiennego w prawo. Przesunięcie będzie tym większe, im większy prąd będzie przepływał przez cewkę przyrządu.

Rozpatrzmy jeszcze wpływ temperatury uzwojeń mierników na wskazania. Ze

wzrostem temperatury proporcjonalnie rośnie odporność uzwojenia, a więc przy stałym napięciu maleje prąd, a do kwadratu maleje wychylenie wskazówki. Dla wolto-
mierzy, które mają znaczną ilość zwoi cienkiego drutu na cewce, wpływ temp. byłby znaczny, gdyby nie dodatkowy opornik szeregowy o znacznej oporności z drutu nie zmieniającego swej oporności ze zmianą temperatury. Zwykle opornik szeregowy nawinięty jest bifilarnie, — aby nie wprowadzać dodatkowej indukcyjności a materiał oporowy jest tych własności jak np. konstantan. Przyrządy pomiarowe skalowane są w temperaturze 20° C i w tej temp. robione odczyty nie dają uchybu ze względu na temperaturę.

Jeśli odczyt przeprowadzony jest w temperaturze innej, w bardzo czułych i dokładnych miernikach laboratoryjnych oraz wzorcowych, wprowadzamy poprawkę na temperaturę.

Biorąc ogólnie rozróżniamy pięć klas dokładności przyrządów. Tak więc rozróżniamy przyrządy wzorcowe i laboratoryjne o dokładności: 0,2% i 0,5%, — dalej mniej dokładne przyrządy techniczne: 1% i 1,5% do których należą mierniki używane przez amatorów i wreszcie przyrządy tablicowe duże, najmniej dokładnie, bo 2,5%. W dalszym ciągu przejdziemy do rozpatrzenia mierników magneto-elektrycznych z ruchomą cewką.

SCHEMATY MONTAŻOWE

**można nabyć
w administracji
miesięcznika**

„RADIOTECHNIK“

NATURALNEJ WIELKOŚCI

**radioaparatów opisanych
w bieżącym numerze**

CENY SCHEMATÓW

Trójka walizkowa zł. 1.50
z przesyłką zł. 2.50

zakłady graficzne **drukprasa**

spółka z ogr. odpowiedzialnością

w a r s z a w a

nowy-świat 54

telefony:

615-56, 242-40

po uzupełnieniu
poszczególnych
działów nowymi
maszynami oraz
zapasami no-
wych krojów
czcionek bar-
dzo znacznie
zwiększyły i us-
prawniły swoją

produkję

ceny konkurencyjne – wykonanie b. szybkie

Wyniki Międzynarodowej Konferencji przydziału fal w Montreux

Po siedmiu tygodniach osiągnięto porozumienie Polskie stacje radiowe otrzymają lepsze fale

Riadio jest jedną z nielicznych dziedzin życia kulturalnego i gospodarczego, gdzie współpraca międzynarodowa, mimo antagonizmów między poszczególnymi państwami nigdy nie ulega rozluźnieniu i prawdopodobnie będzie i nadal bardzo ścisła, nie mówiąc oczywiście o zdarzających się niekiedy okresach ostrych konfliktów. Dzieję się to dlatego, że fale radiowe bez żadnych przeszkód przekraczają granice i że w interesie wszystkich leży jakie takie porozumienie, by wzajemne przeszkody w nadawaniu programów radiowych nie były zbyt silne. Chodzi tu nie tylko o konflikty między stacjami różnych krajów, bowiem obok radiofonii równie doniosłą rolę odgrywa w służbie marynarki i lotnictwa, jako środek przesyłania depesz i rozmów telefonicznych na wielkiej odległości: ostatnio nowe pole zastosowania znalazło radio w telewizji, nie mówiąc już o jego znaczeniu dla wojska.

To też podstawowym zagadnieniem wymagającym uzgodnienia na płaszczyźnie międzynarodowej jest ustalenie zakresów fal, którymi mają się posługiwać poszczególne rodzaje radiokomunikacji.

Taki ramowy podział fal odbywa się zasadniczo raz na sześć lat na wielkiej konferencji światowej, gdzie ustala się normy obowiązujące radio na całej kuli ziemskiej. Ostatnia tego rodzaju konferencja odbyła się w Kairze w zeszłym roku. Radiosłuchacze nie odczuli bezpośrednio wyniku tej konferencji, dała ona bowiem jedynie ramy, w których miało nastąpić ustalenie ścisłych długości fal dla poszczególnych stacji. Nie dyskutowano tam, czy np. stacje Warszawa I będzie pracować na 1339 m, czy na inne fale, a tylko określono granice pasa długofalowego, przyznanego dla stacji radiofonicznych.

Dopiero na konferencjach kontynentalnych w Ameryce i Europie następuje szczegółowy podział fal, obowiązujący wszystkie radiofonie przez następne sześć lat.

Radiofoniczna konferencja europejska rozpoczęła się pierwszego marca 1939 w Montreux w Szwajcarii, zadanie jej było szczególnie trudne, gdyż od ostatniej konferencji w Lucernie podziału fal radiofonicznych dla Europy minęło sześć lat, w ciągu tego czasu zaś ilość stacji radiowych bardzo wzrosła. Spowodowały to zarówno postęp techniczny i dążenie do zapewnienia słuchaczom jaknajlepszych warunków odbioru, jak i wymagania racji stanu, wystarczy tu przypomnieć powszechnie znane fakty propagandy włoskiej w języku arabskim, propagandy sowieckiej, niemieckiej itp.

To też nic dziwnego, że gdy w roku 1933 w Europie pracowało 275 rozgłośni o łącznej mocy 3260 kw, z końcem 1938 r. było ich 351 o mocy ok. 6500 kw., a wedle przewidywań B.ura Międzynarodowej Unii Radiofonicznej dalsza rozbudowa radiostacji europejskich będzie postępować przez najbliższe kilka lat w nie zmienionym tempie.

Tymczasem ilość fal przydzielonych dla radiofonii nie ulega większym zmianom, pas radiofoniczny bowiem został zaledwie nieznacznie rozszerzony przez konferencję kairską. Mianowicie, gdy dawniej dolną granicą skali średnifalowej była fala 200 m, obecnie granicę tę obniżono do 192 metrów.

Wypadki polityczne, które rozegrały się w Europie w czasie trwania konferencji (aneksja Czechosłowacji) nie ułatwiły oczywiście i tak już trudnej sytuacji. Gdy związane z podziałem fal zagadnienia techniczne zostały uzgodnione w stosunkowo szybkim tempie, właściwy podział fal był przedmiotem długich i wyężonych obrad: starano się znaleźć rozwiązanie, które było by rozsądnym kompromisem pomiędzy przeciwnymi interesami poszczególnych radiofonii. Wreszcie po siedmiotygodniowych obradach ustalono plan podziału fal, który został podpisany przez prawie wszystkie państwa europejskie. Nie podpisały planów ze względów zasadniczych: Rosja, która jednakże

zobowiązała się do jego przestrzegania w ogólnych zarysach „dalej Grecja, Turcja, Islandia i Luxemburg. Wynik ten chlubnie świadczy o chęci uzyskania nawet drogą pewnych ustępstw porozumienia międzynarodowego i uniknięcia tak dla wszystkich szkodliwej wojny w eterze.

Nawy plan podziału fal wchodzi w życie w nocy z dn. 3 na 4 marca 1940 roku. Słuchacze odczują to jako zmianę długości fal wielu stacji radiofonicznych, które to zmiany starano się zresztą zredukować do minimum, by słuchacze, przyzwyczajeni od lat do położenia swych ulubionych stacji na skali odbiornika, nie mieli trudności z ich odnalezieniem. Niewątpliwie zadowolenie wywołał fakt zmniejszenia chaosu, który zaplował w eterze w ciągu kilku ostatnich lat, na skutek intensywniej rozbudowy sieci nadawczych. Umożliwi to odbiór szeregu stacji, które dawniej ze względu na wzajemne interferencje były bądź zupełnie nie słyszalne, bądź też odbiór ich był bardzo niekorzystnie kształcony. Nie podaje tu kompletnej listy nowego podziału fal, która zostanie w ostatecznej formie ogłoszona później, zobrazujemy po krótko fale przyznane dla radiofonii polskiej.

Warszawa I pracować będzie na fali 1342 m. (223,5 kc) (s) bardzo zbliżonej do tej, na której nadaje obecnie: warunki odbioru nieco się jednak polepszą gdyż najbliżsi jej sąsiedzi na skali (Motala, Moskwa, RCZ i Luxemburg) nieco się od niej odsuną (zachowane będą odstępstwa 9kc/s), to znacznie zmniejszy wzajemne zakłócanie, dające się odczuć obecnie, zwłaszcza na zachodnich kresach Polski. Będące obecnie w budowie stacje w Łucku otrzymają falę 708 m (424 kc/s: jest to fala dość długa na której nie będzie pracować żadna inna stacja radiofoniczna, co da rozgłośni wołyńskiej dobrą słyszalność na znacznym obszarze. Ponieważ fale tej długości były dotychczas mało przez radiofonię używane, wiele odbiorników nie jest jeszcze przystosowanych do jej odbioru, w nowych typach odbiorników jednak odpowiednie poprawki będą już wprowadzone.

Wilno otrzyma prawie bez zmiany swą

dotychczasową falę, będzie ono nadawać na 562 m (534 kc/s) na wspólnej fali w Monte Ceneri (Szwajcarii) zamiast jak dotychczas, że stacją włoską Bolzano. Zakłócenia od strony nowego „sublokatora” będą zresztą prawdopodobnie o wiele mniejsze.

Baranowice, które pracowały dotychczas na fali zbliżonej do wileńskiej przejdą obecnie na falę 470,1 m (652 kc/s) dzieloną z Lionem. Zasięg stacji pozostanie praktycznie bez zmian.

Stacja katowicka będzie miała falę 352,1 m. (853 kc/s), Lwów 330,8 m (907 kc/s), Poznań 309,3 m (970 kc/s). Ten ostatni pracuje obecnie na wspólnej fali z silną stacją tuniską, dającą dość duże zakłócenie: po wejściu w życie nowego planu Poznań będzie się dzielił falą ze słabymi i odległymi stacjami: Marokko II, Kair II, stacja toruńska przejdzie na falę 261,0 m (1150 kc/s) przez co pozbędzie się bardzo przykrego współzycia ze stacją włoską Bologna, na zakłócenie ze strony której słuchacze często się uskarżali. Według nowego planu tę samą falę co Toruń będzie miał Madryt II i projektowana stacja na wyspie Cypr.

Stacja krakowska usadowiła się na fali 256,8 m (1168 kc/s) wspólnej z siecią stacji południowo-francuskich. Wreszcie stacje lokalne małej mocy (obecnie Łódź i Warszawa II) których ilość ma być w ciągu przyszłego roku powiększona, otrzymały trzy fale 264,8 (1465 kc/s), 202,3 m (1483 kc/s), i 194,0 m (1546 kc/s). Ta ostatnia fala, zresztą bardzo dogodna ze względów technicznych, nie jest objęta przez obecnie znajdujące się na rynku odbiorniki, mieści się bowiem w pasie przyznanym radiofonii dopiero przez konferencję kairską, to też trzeba się liczyć z przeróbkami w odbiornikach, które zresztą nie będą zbyt kosztowne, zwłaszcza jeżeli chodzi o tańsze odbiorniki.

Konferencja w Montreux zajmowała się tylko pasami fal średnich i długich. Podział fal krótkich nie wchodzi w program prac konferencji. Narazie zatem na zakresie krótkofalowym położenie stacji na skali odbiorników nie ulegnie zmianie.

SKALE „DRAFON”

Zakłady mechaniczne
Warszawa, ul. Złota 29.
P. D R A B A R E K

Już wyszły najnowsze skale pionowe, oraz poziome punktowane. Żądać wszędzie.

Warunki prenumeraty

PRENUMERATA (za pełne okresy kalendarzowe): kwartalne 2 zł. 70 gr.; półroczna 5 zł., roczna 9 zł. *Za pobraniem pocztowym miesięczników Administracja nie wysyła.* Wpłaty należy przysyłać na Konto czekowe P. K. O. 2366 lub pod adresem Administracji Warszawa, ulica Złota 32, m. 3. Pojedynczy numer — 1 zł., z przesyłką — 1 zł. 20 gr.

ADMINISTRACJA PISMA CZYNNA CODZIENNIE OD 9.15 DO 18.

OGŁOSZENIA. Ceny ogłoszeń na zapytanie.

NACZELNY REDAKTOR przyjmuje w czwarłki od godz. 16 — 17.

Redakcja zastrzega sobie prawo robienia poprawek w rękopisach.

PRZEDRUK ARTYKUŁÓW WZBRONIONY. Nadesłanych rękopisów nie zwraca się.

Porady techniczne

WARUNKI UDZIELANIA PORAD

1) Redakcja będzie udzielać porad technicznych **BEZPŁATNIE** na trzy pytania ustnie lub listownie. Za każde następne pytanie obowiązuje opłata w wysokości 25 gr. Do listu należy dołączyć znaczek pocztowy (25 gr.) na odpowiedź niezależnie od opłaty za poradę oraz jeden z właściwych kuponów (data), za mieszczonego w bieżącym numerze „Radiotechnika”. Listy nieodpowiadające wymienionym warunkom pozostaną bez odpowiedzi.

2) Ustne porady będą udzielane w lokalu Redakcji, we czwartki od godziny 16 — 17. Okazanie właściwego kuponu obowiązuje. Za sprawdzenie montażu odbiornika, części, napięć i t. p. będzie pobierana opłata.

3) Do poradni „Radiotechnika” należy adresować:

„Radiotechnik”, Warszawa, ulica Złota 32, m. 3.

Porady Techniczne.

UWAGA: Redakcja zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi i zwraca nadesłaną opłatę, po potrąceniu porta. Odpowiedzi na porady listowne udzielane są w terminie dwutygodniowym.

KUPONY NA PORADY TECHNICZNE

RADIOTECHNIK Nr. 6	RADIOTECHNIK Nr. 6	RADIOTECHNIK Nr. 6	RADIOTECHNIK Nr. 6
KUPON A	KUPON B	KUPON C	KUPON D
na 3 pytania	na 3 pytania	na 3 pytania	na 3 pytania
Ważny do 8/VI 1939	Ważny do 15/VI 1939	Ważny do 22/VI 1939	Ważny do 30/VI 1939